
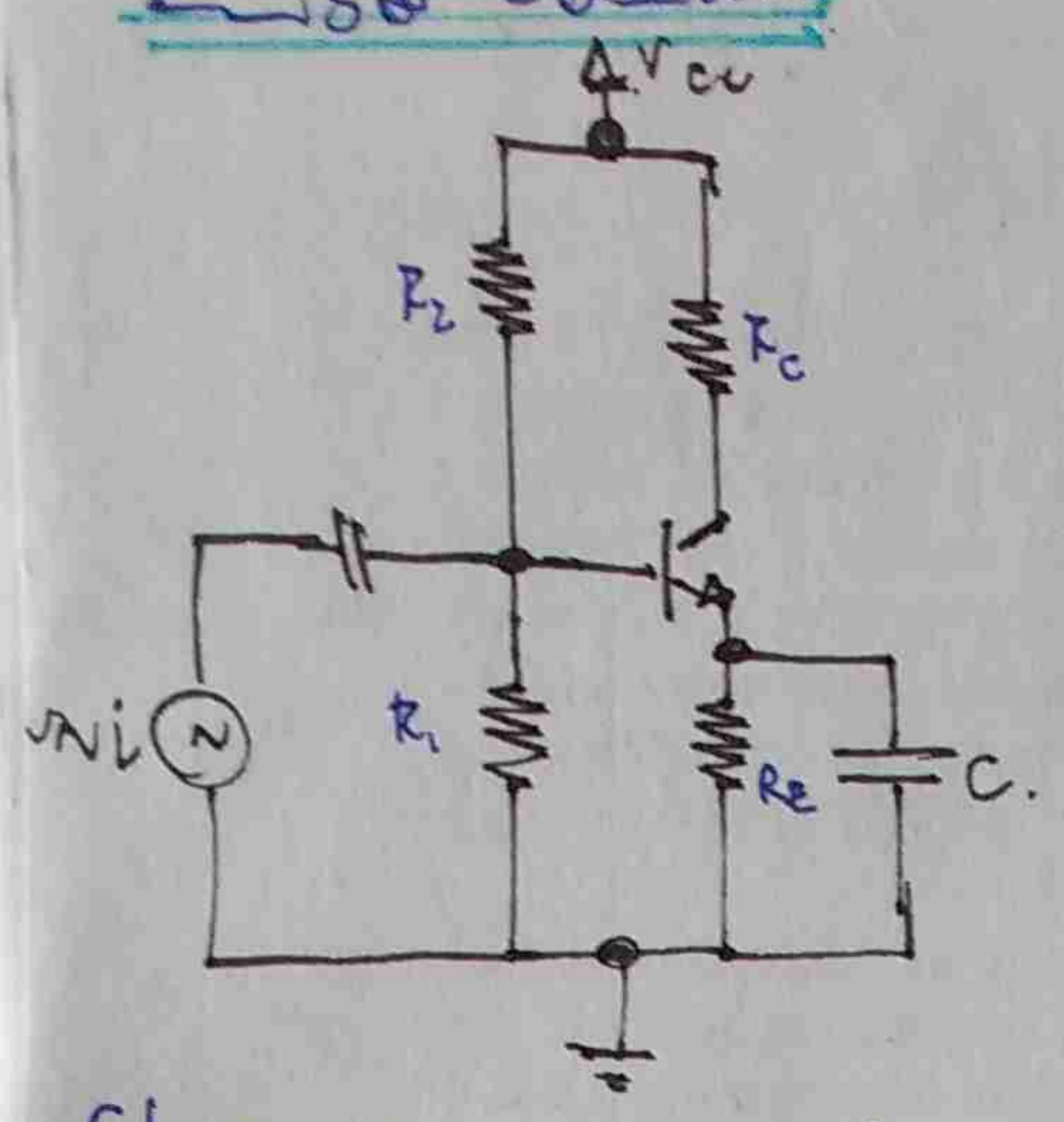



E-íbor común

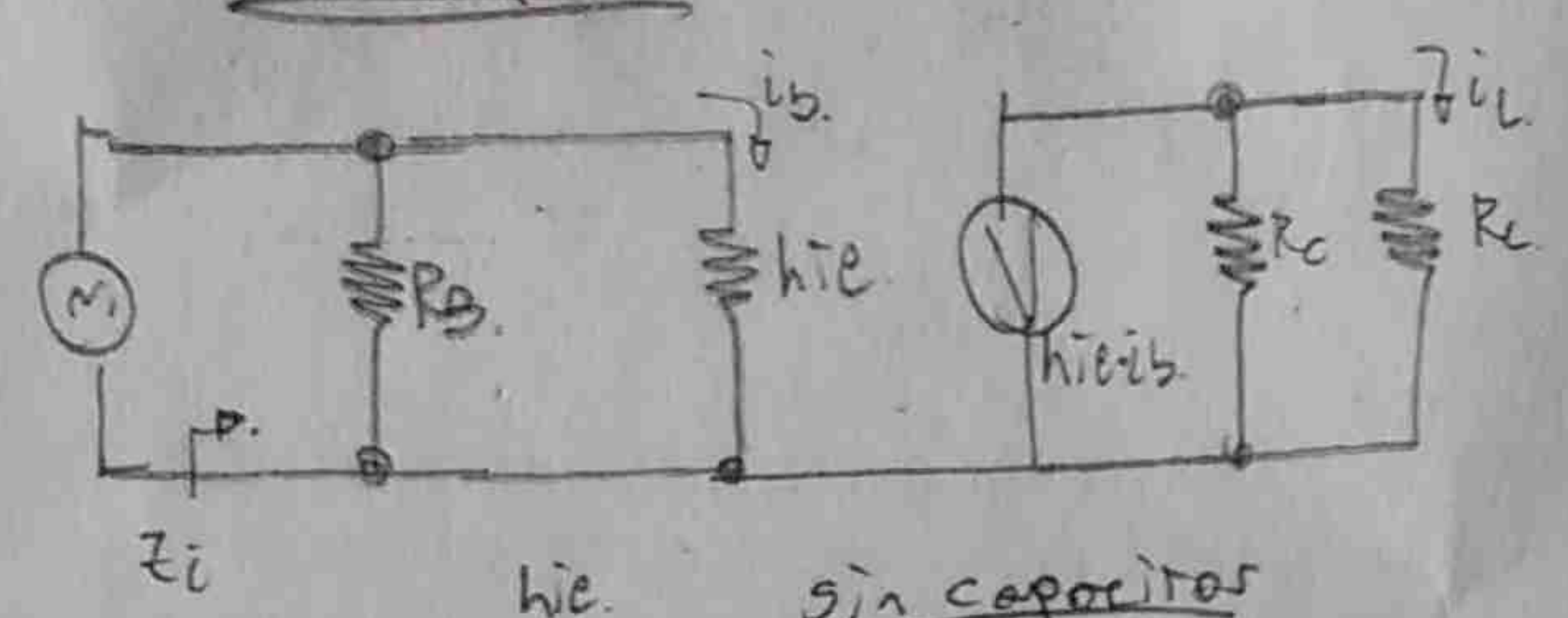


Con Capacitor



sin capacitor

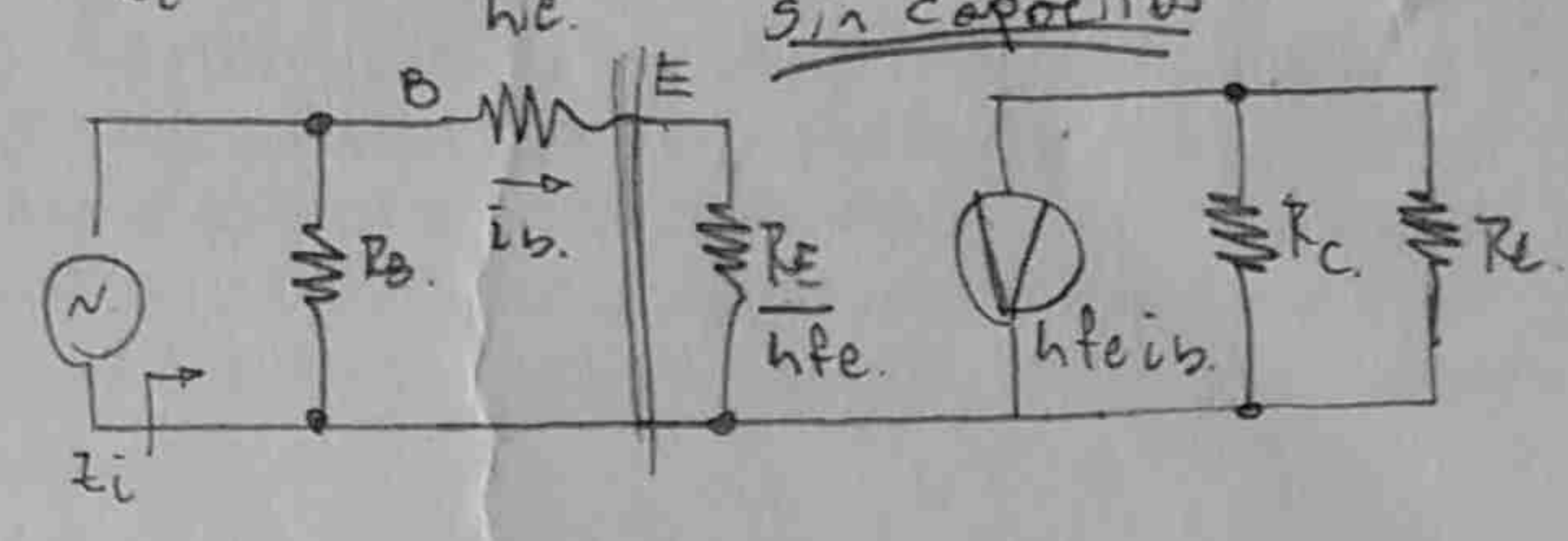


Clase A con Transformador

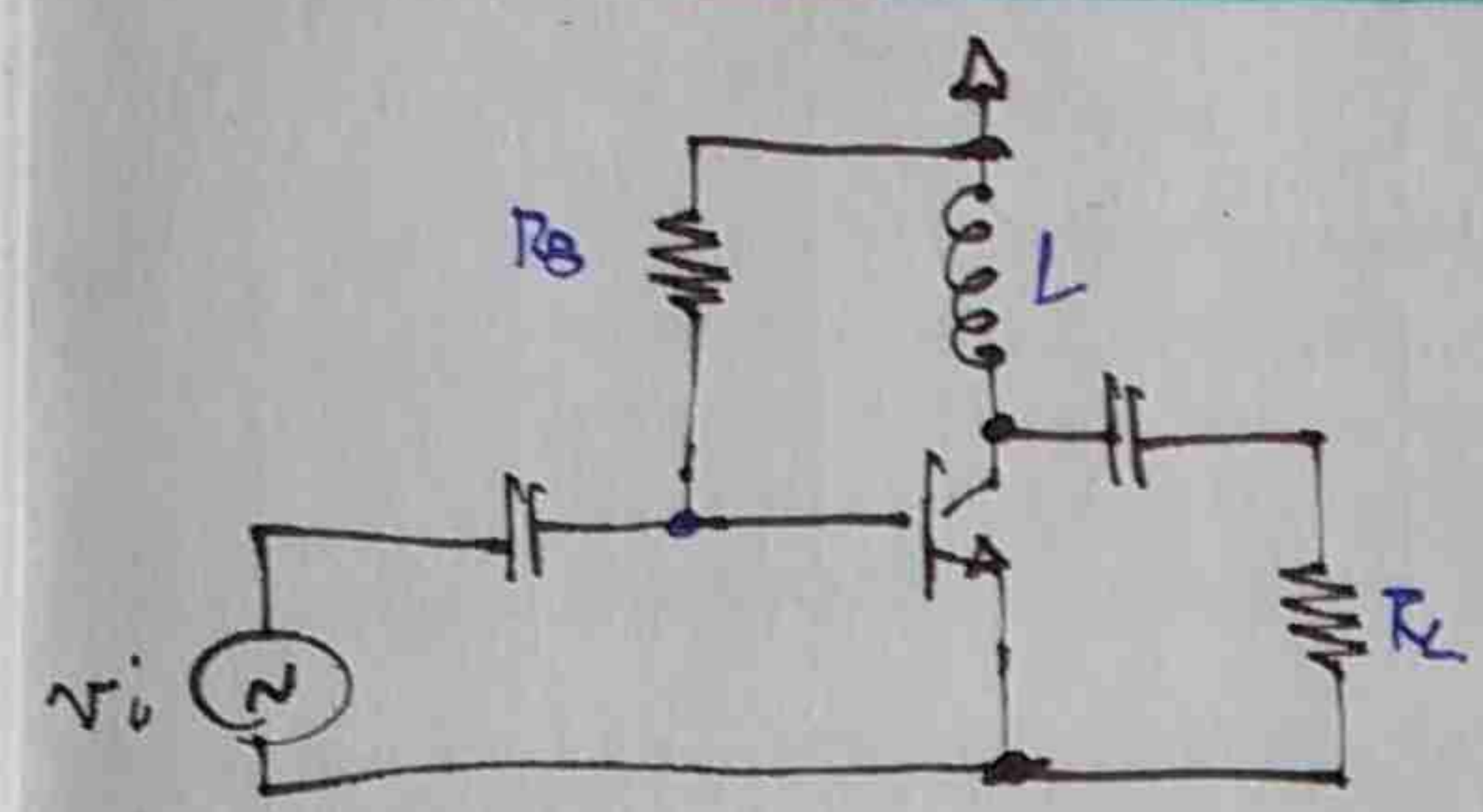

$$FM = z = \frac{P_{cmax}}{P_{Lmax}}$$


$$I_{cQ} = \frac{V_{cc}}{R_L}$$

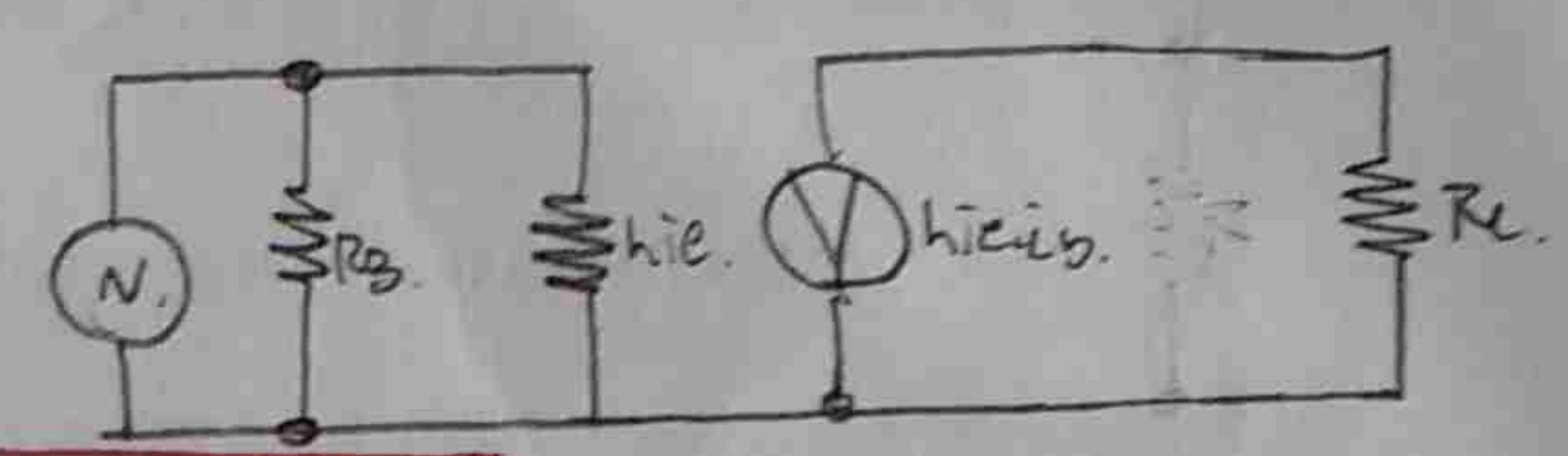

$$P_{cmax} = \frac{V_{cc}^2}{R_L}$$

$$P_{cmax} = \frac{P_{Lmax}}{z} = \frac{V_{cc}^2}{R_L} = V_{cc} I_{cQ}$$

Clase A con transformador

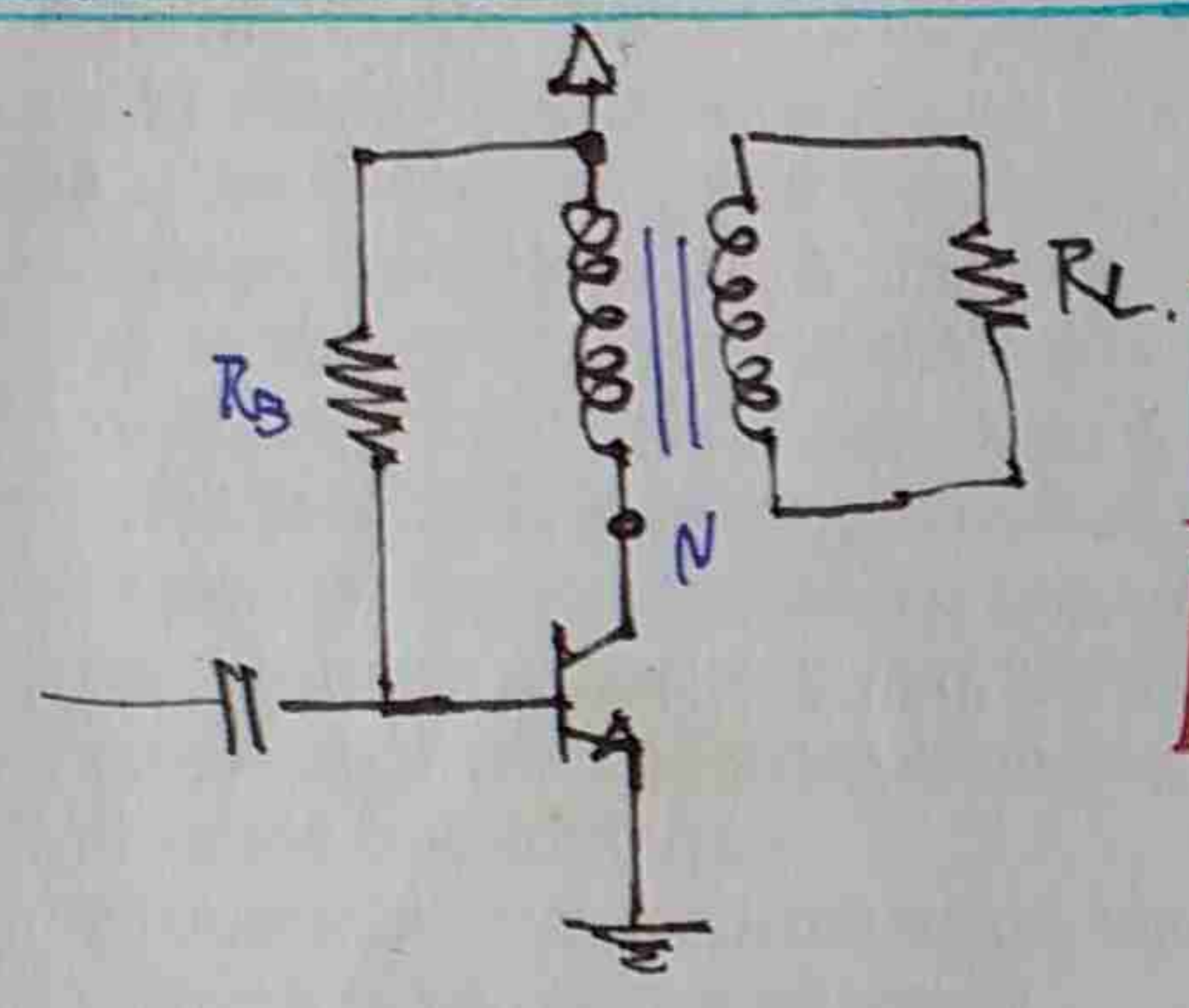


$$R'_L = N^2 R_L$$


$$I_{cQ} = \frac{V_{cc}}{N^2 R_L}$$

$$P_{Lmax} = \frac{V_{cc}^2}{2R'_L}$$

$$P_{cmax} = V_{cc} I_{cQ}$$

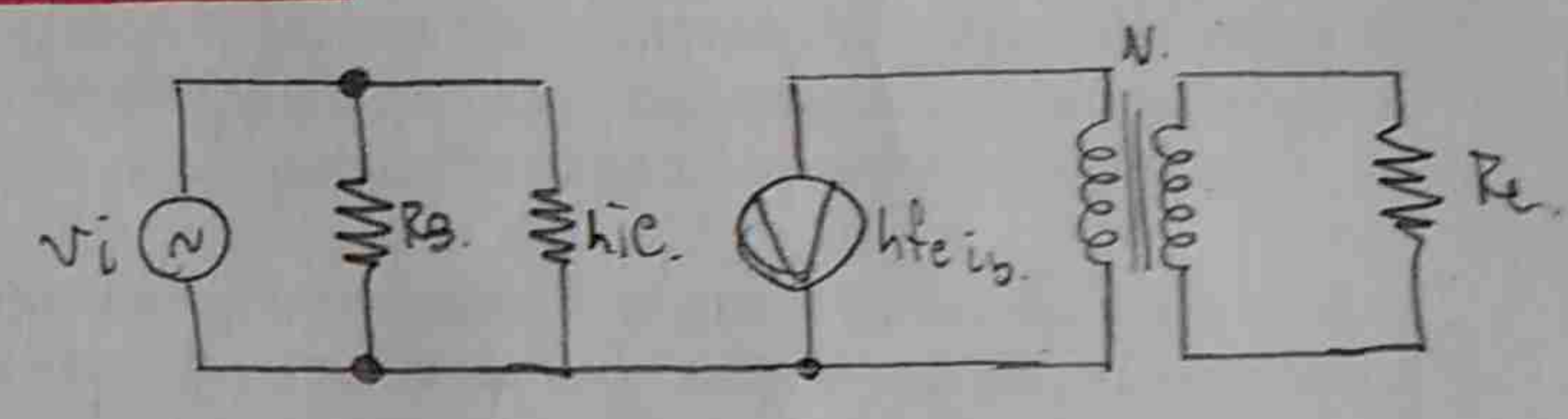

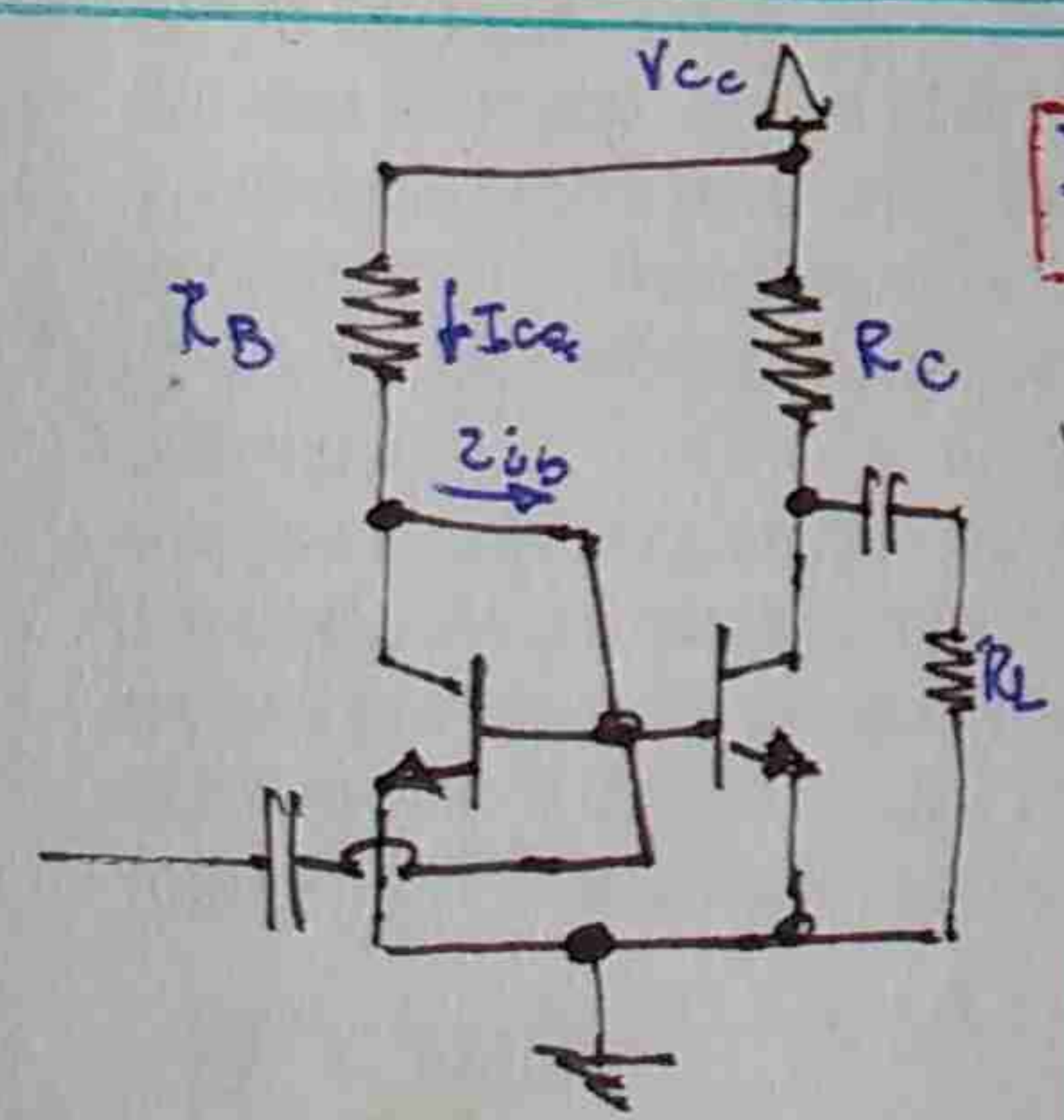Espejo corriente. - Polarización Balanceada.



$$I_{cQ1} = I_{cQ2} \text{ (Espejo)}$$

MES en el punto:




$$I_{cQmes} = \frac{V_{cc}}{R_{cc} + R_{cA}}$$

$$V_{CEQmes} = V_{cc} - I_{cQmes} R_c$$


$$V_{cc} = R_B \cdot \left(I_{cQ} + \frac{I_{cQ}}{hfe} \right) + V_{BE}$$

$$V_{cc} = R_B I_{cQ} \left(\frac{\beta + 1}{\beta} \right) + V_{BE}$$


$$I_{cQ} = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_B}$$

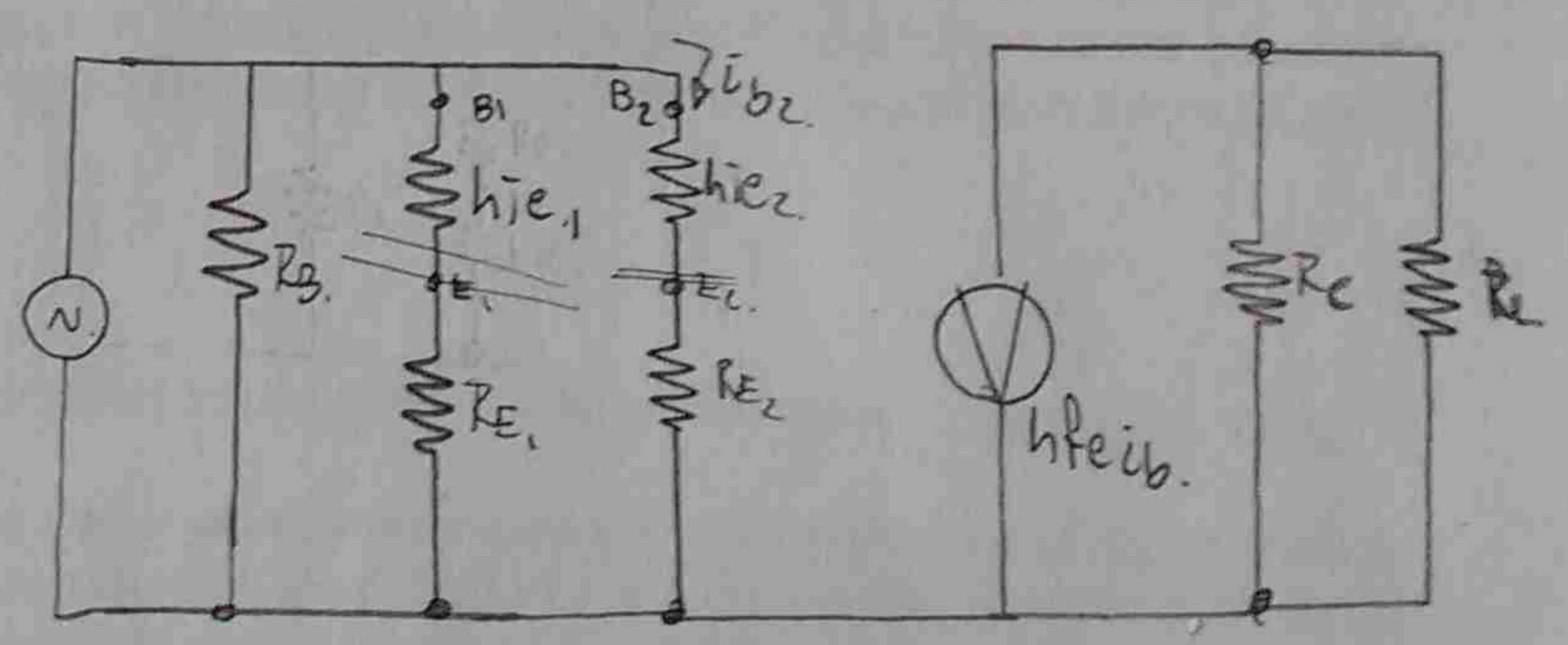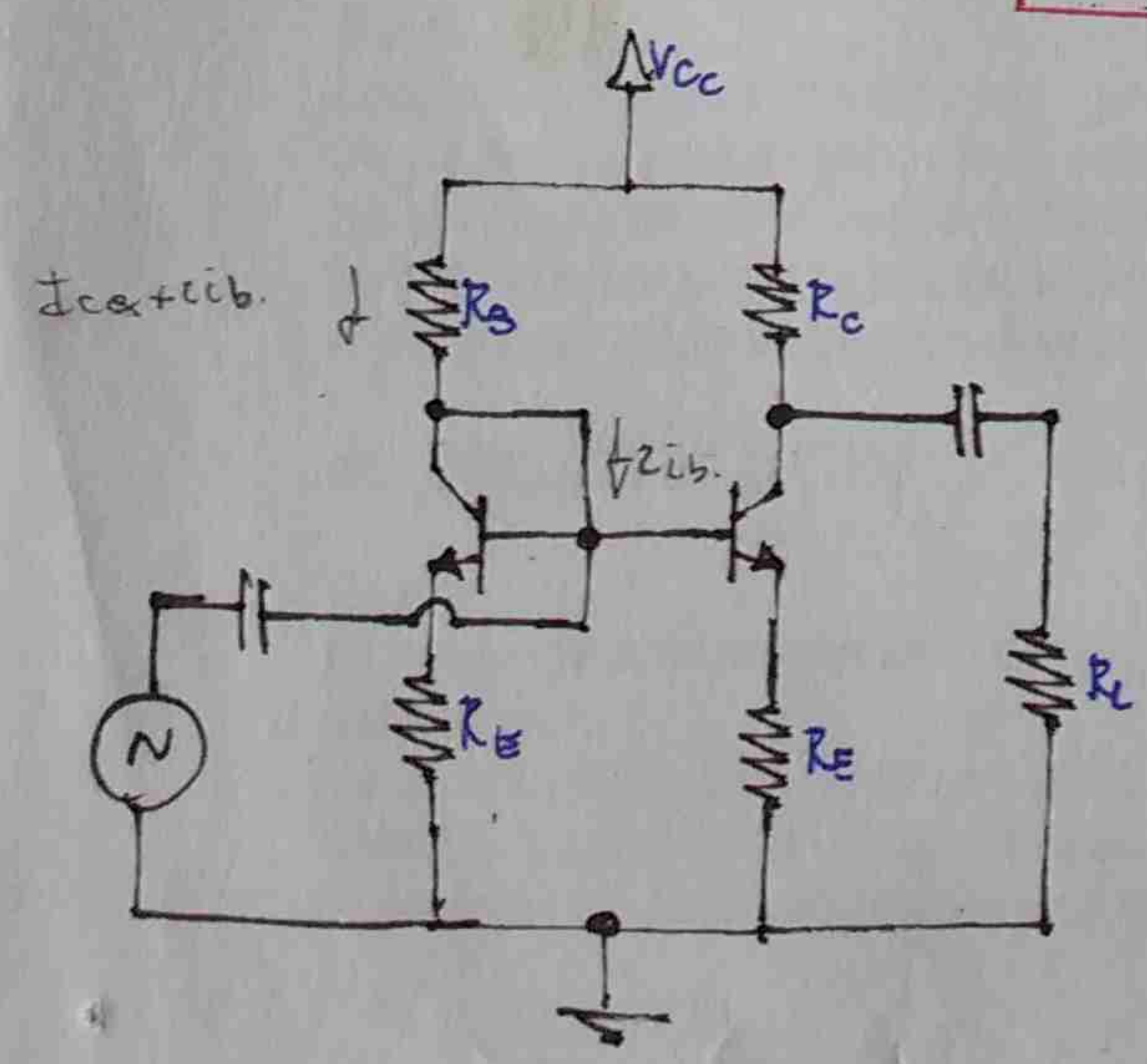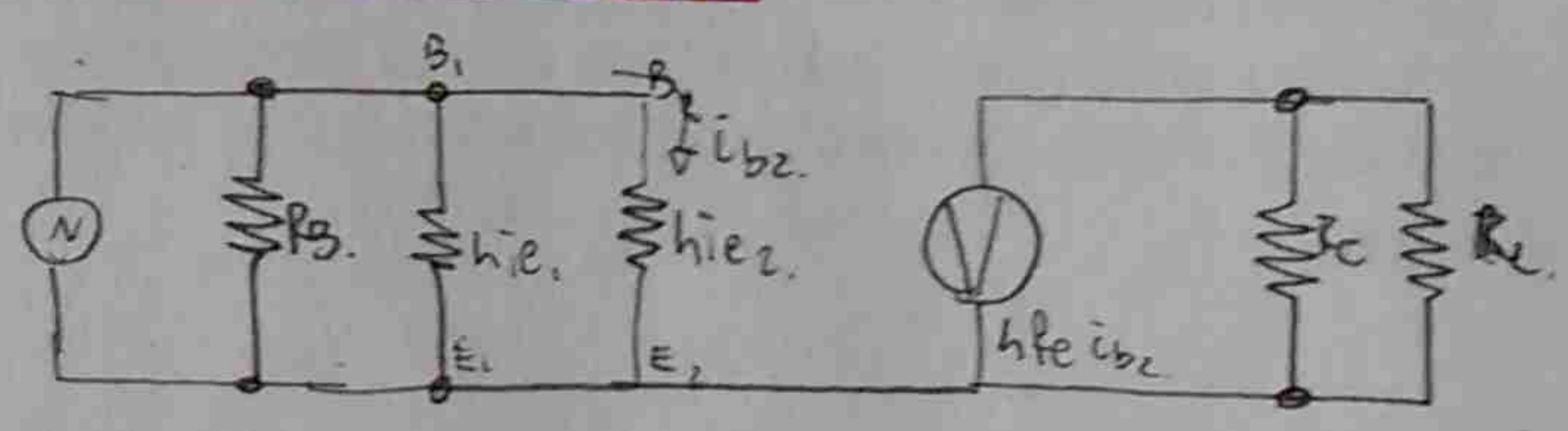



Amplificador Base común

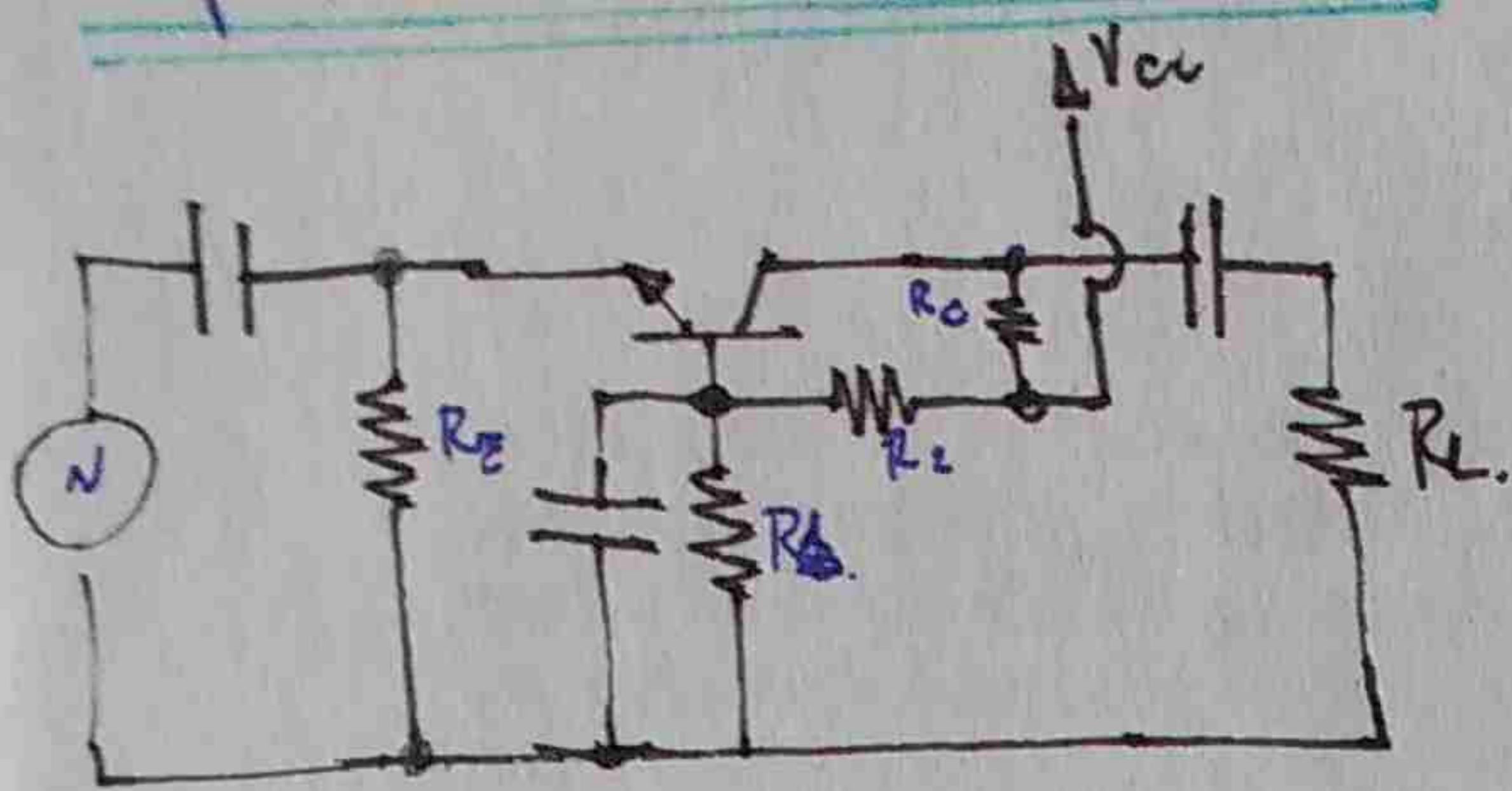


No se refleja.

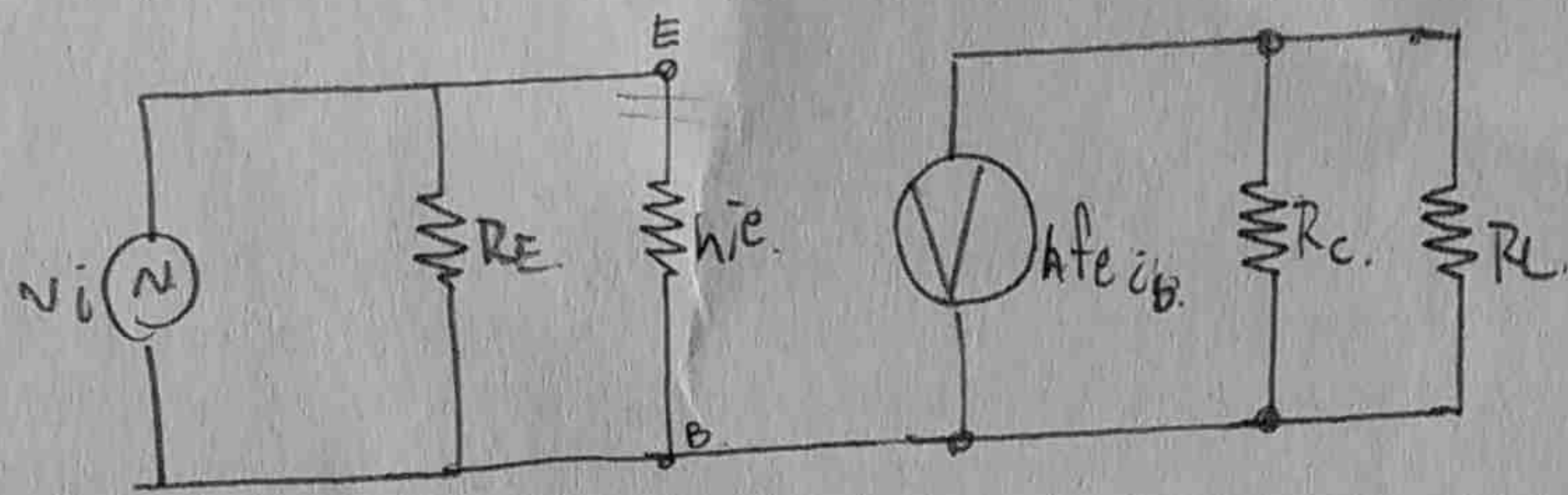



Colector Común

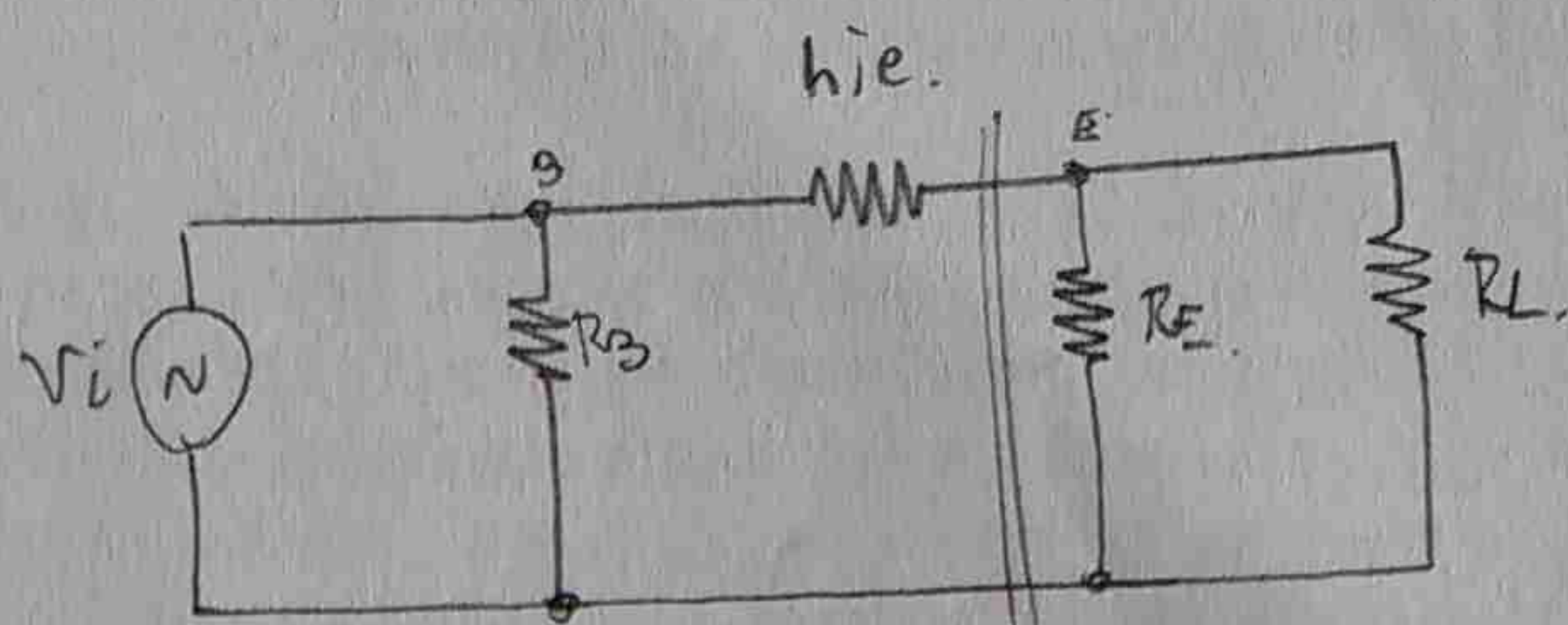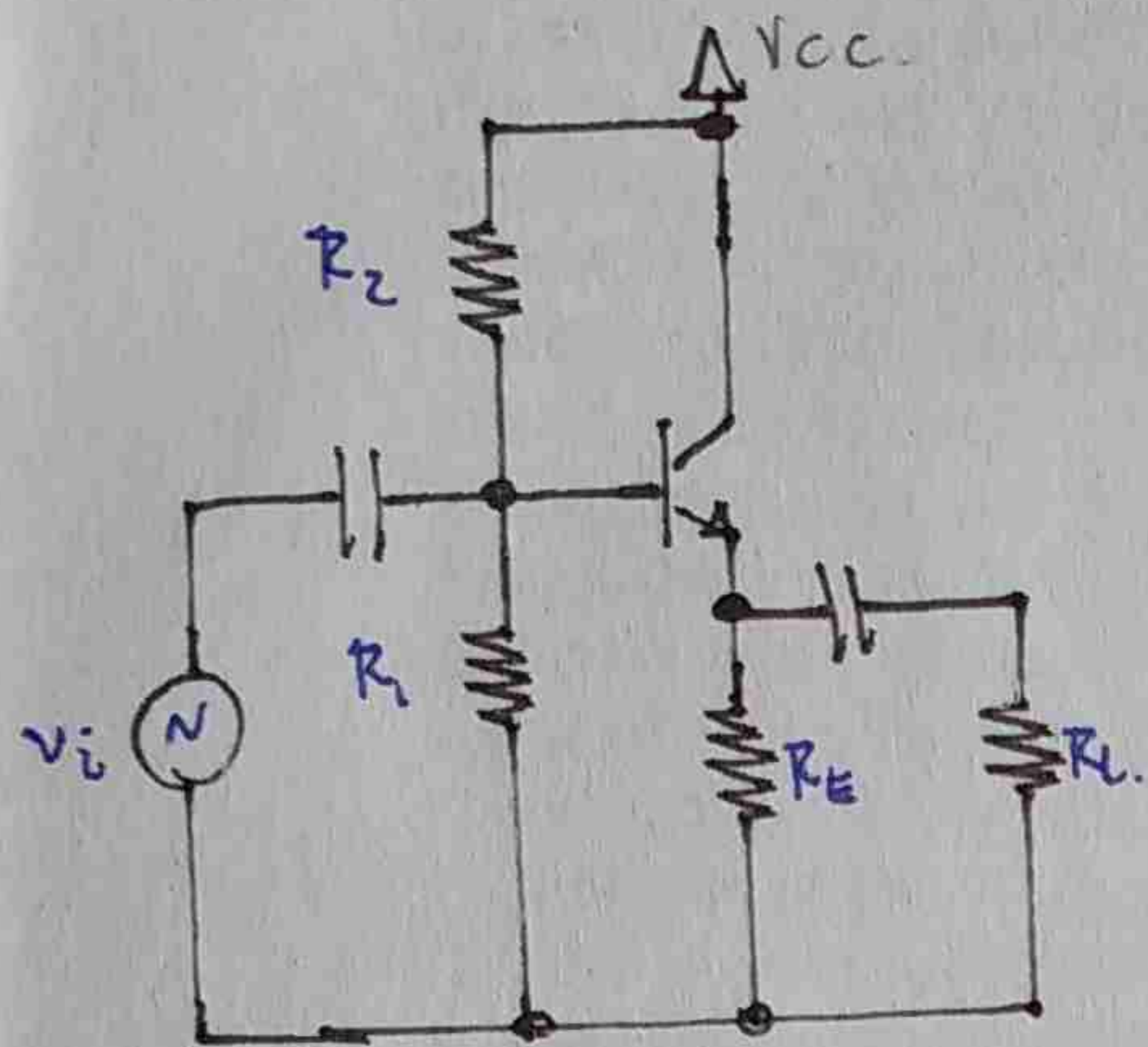

Surtidor común sin cap. de desacopl.


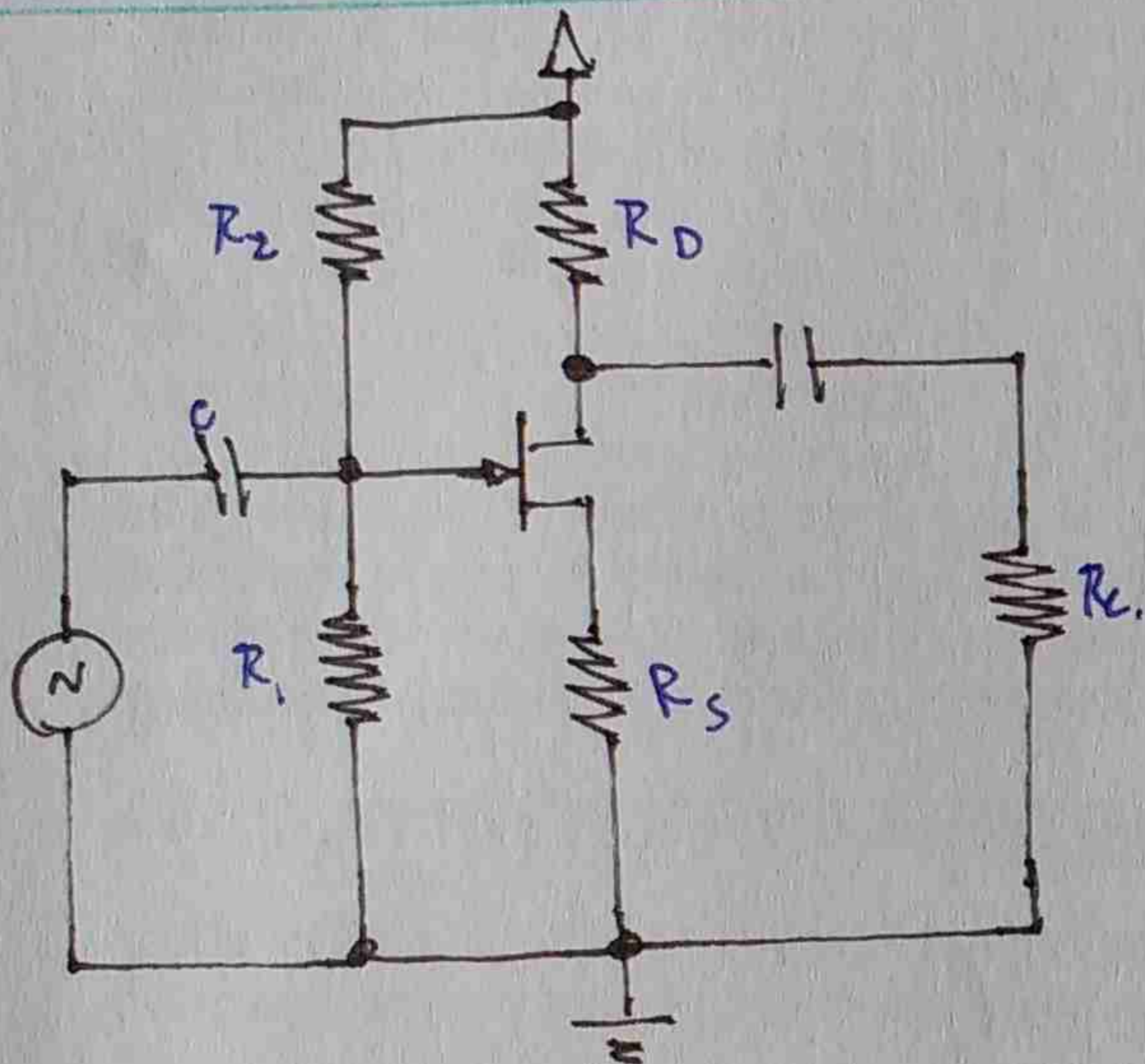


$$\mu v_g \quad g_m v_g$$

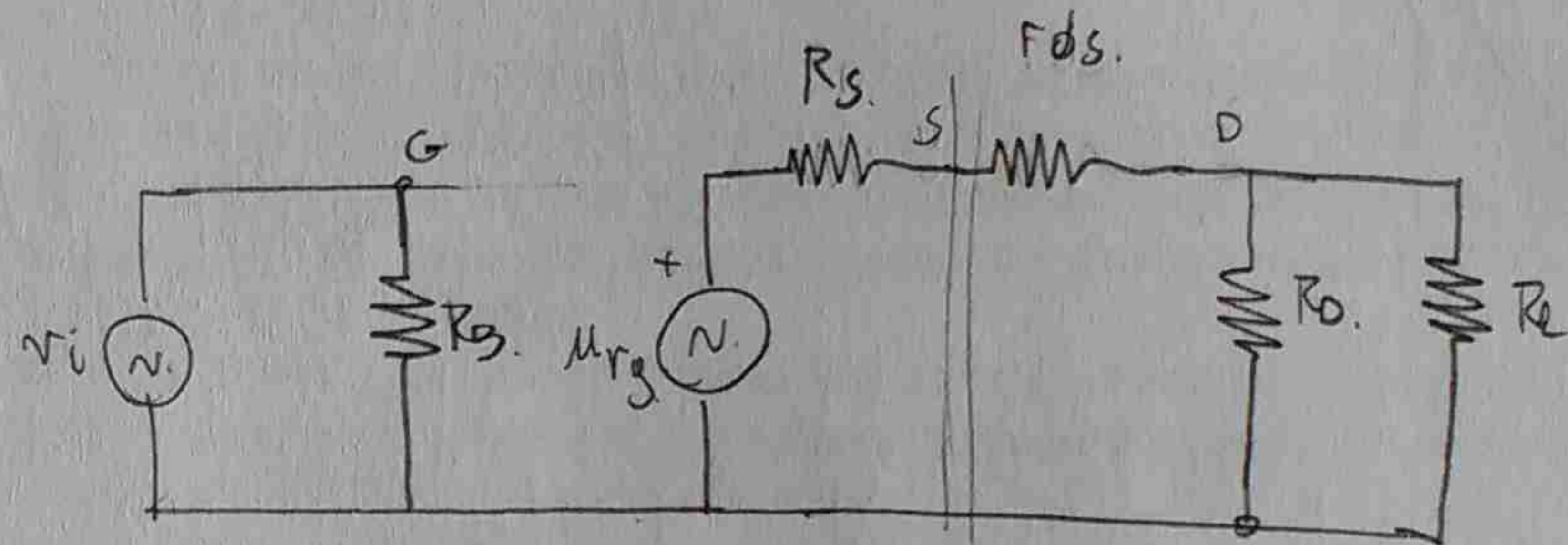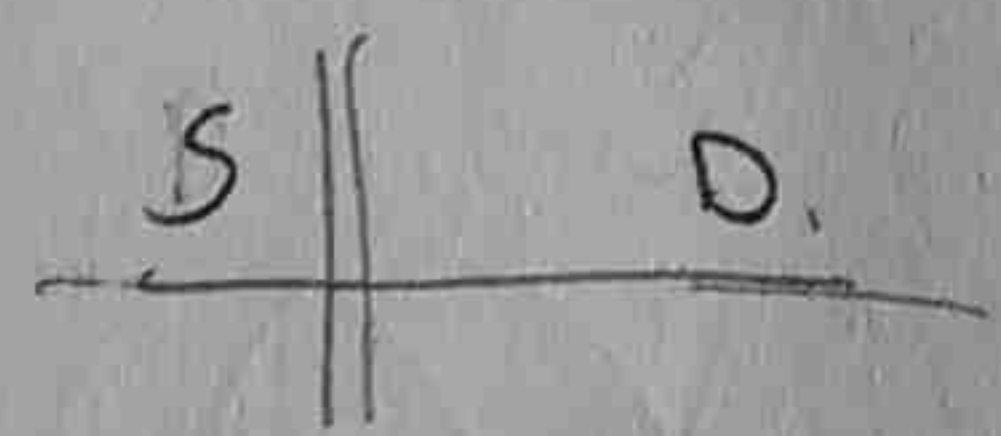



Surtidor — Drenador. μ .

Compueta Común

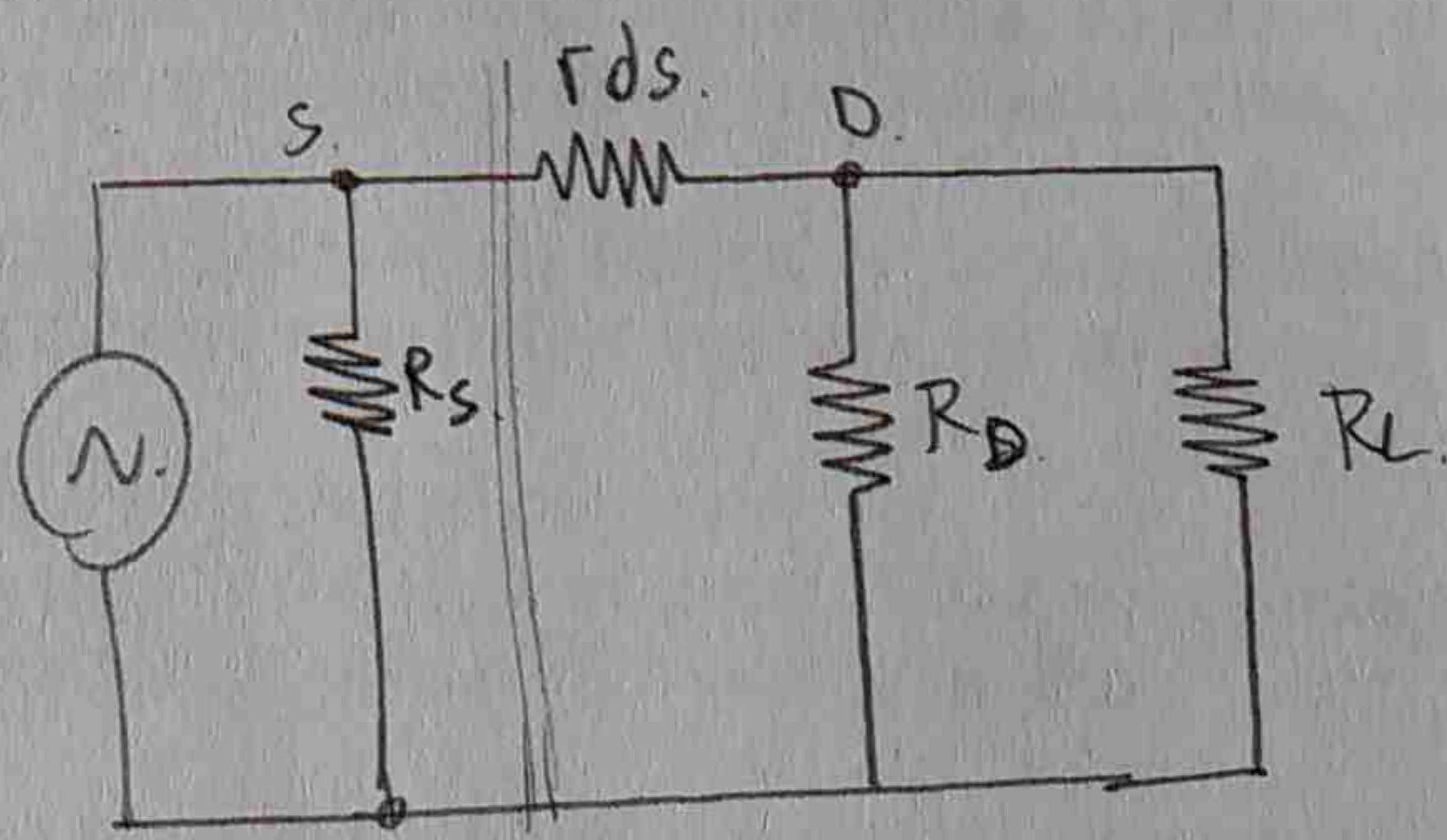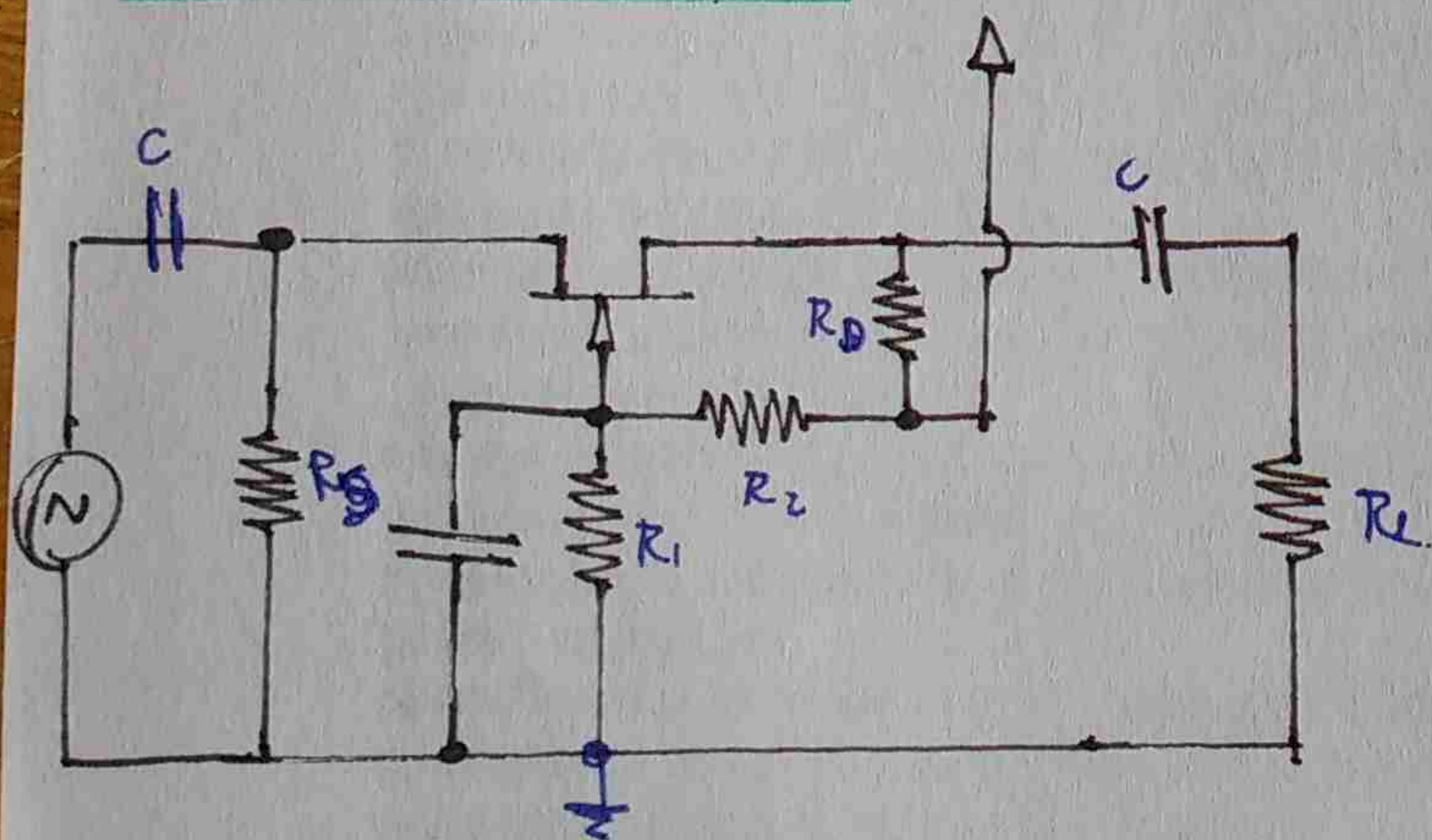


No tiene
igual
función

Inversor fase Bipolar

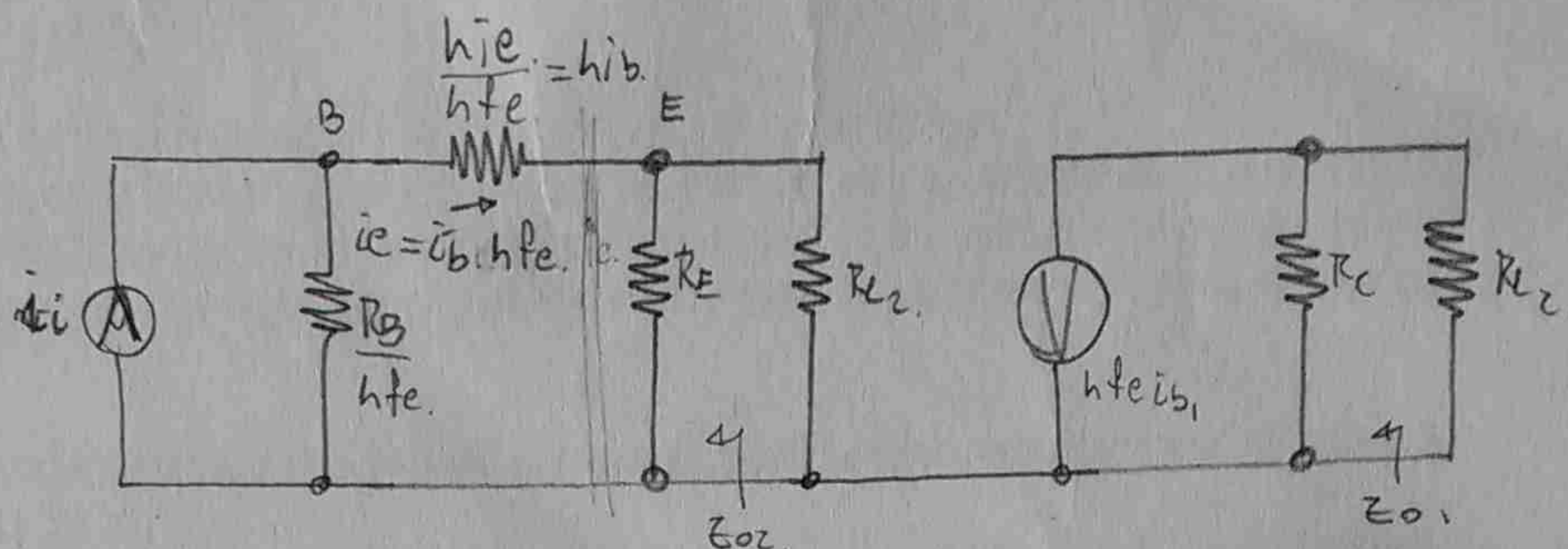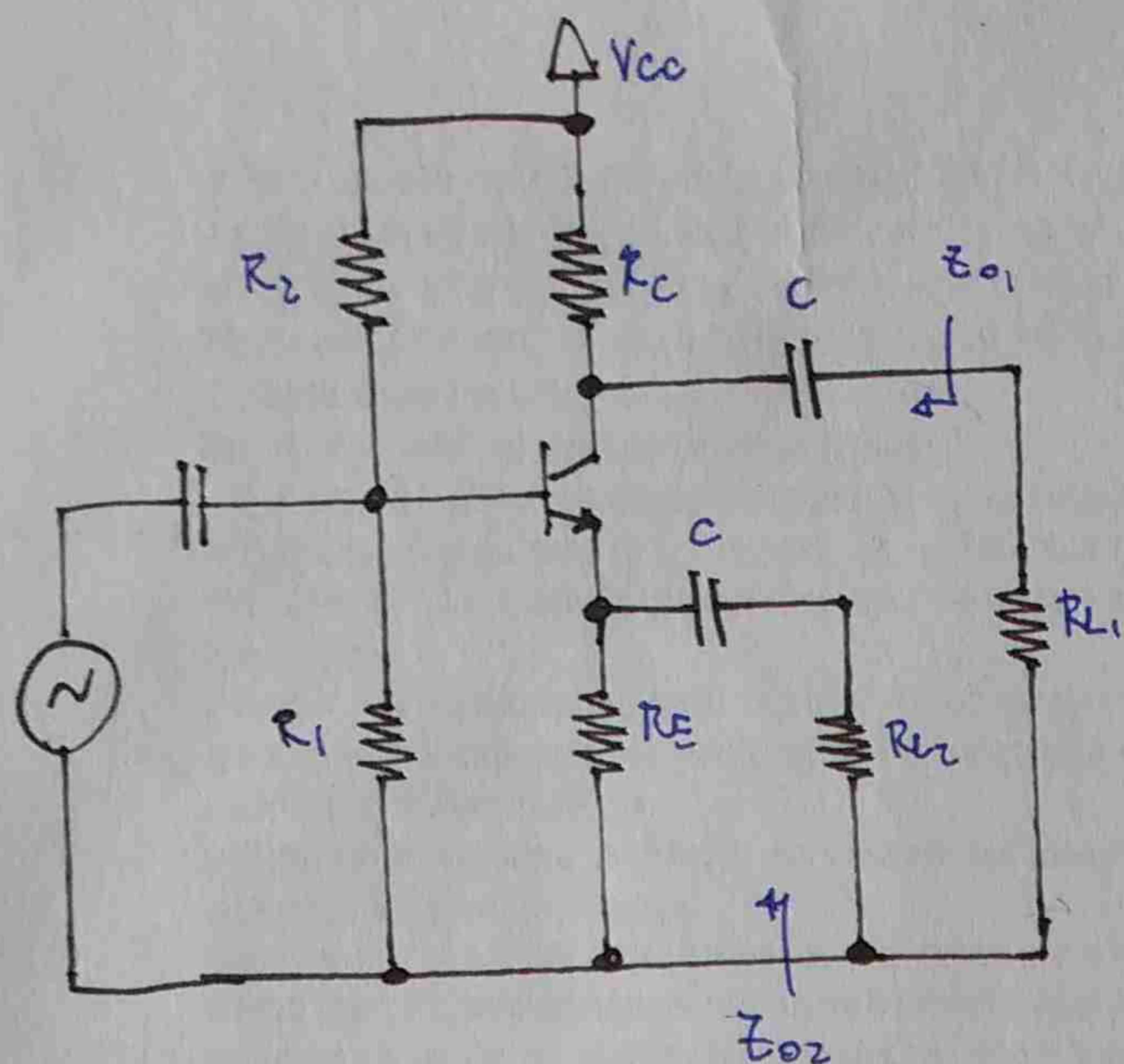

$$Z_{o2} = R_E \parallel \left[h_{ib} + \frac{R_B}{h_{fe}} \right]$$


$$Z_{o1} = R_C$$

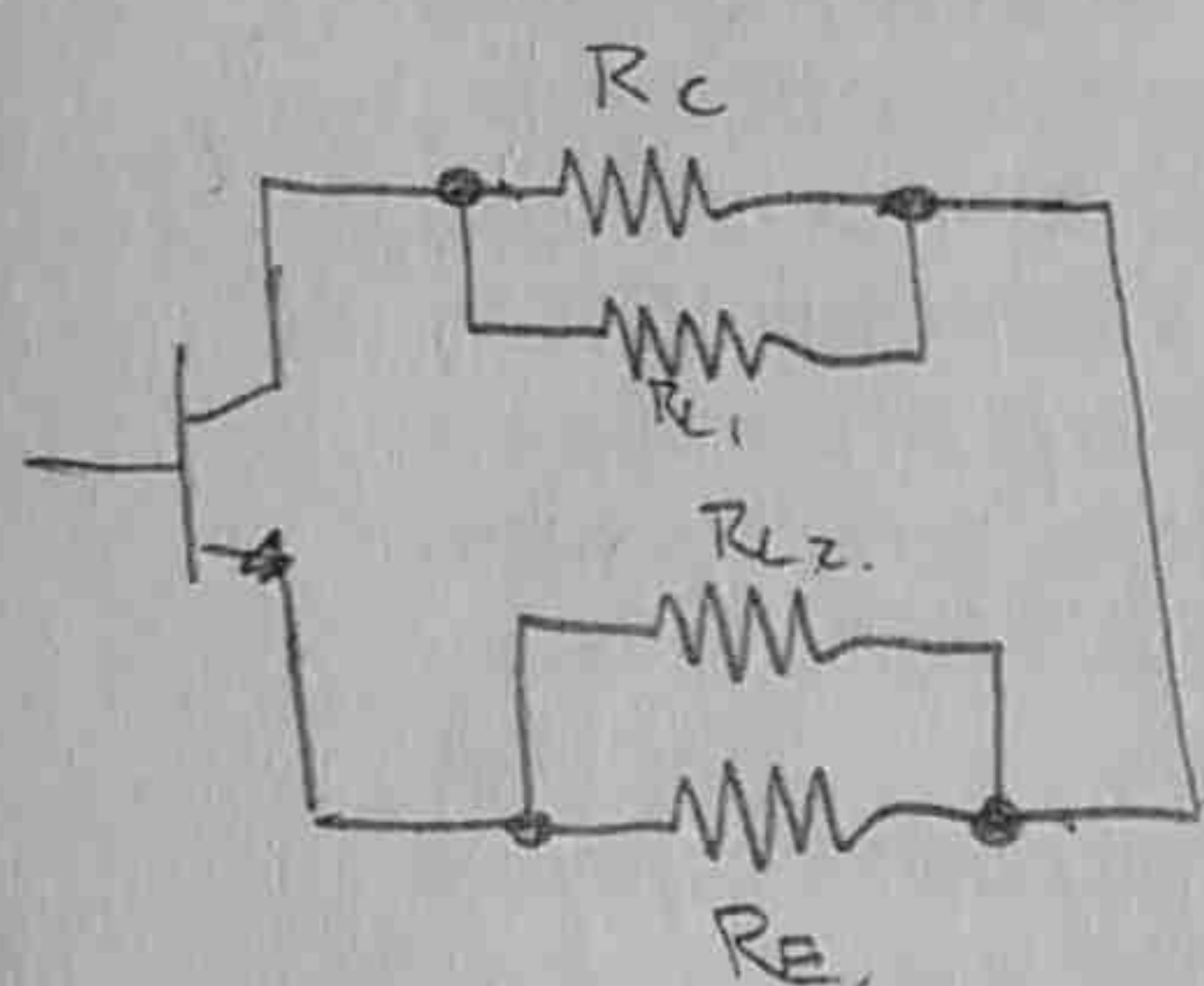

$$R_{CA} = R_C \parallel R_{L1} + R_E \parallel R_{L2}$$




$$\text{Inversor } R_C \parallel R_{L1} = R_E \parallel R_{L2}$$

$$R_{CA} = 2(R_C \parallel R_{L1})$$

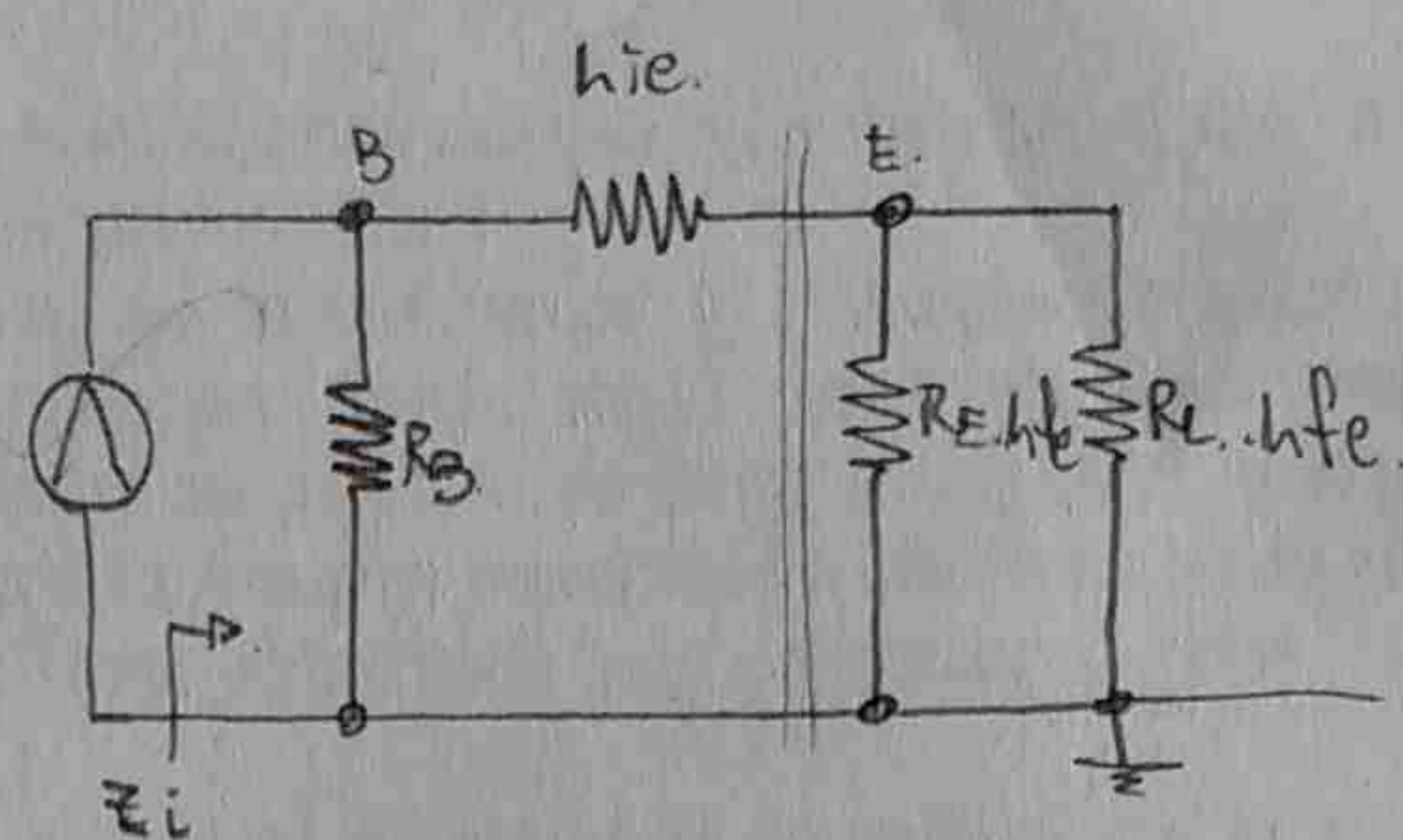


$$Z_i = R_B \parallel \left[h_{ie} + (R_E \parallel R_{L2}) h_{fe} \right]$$

Inversor de fase JFET

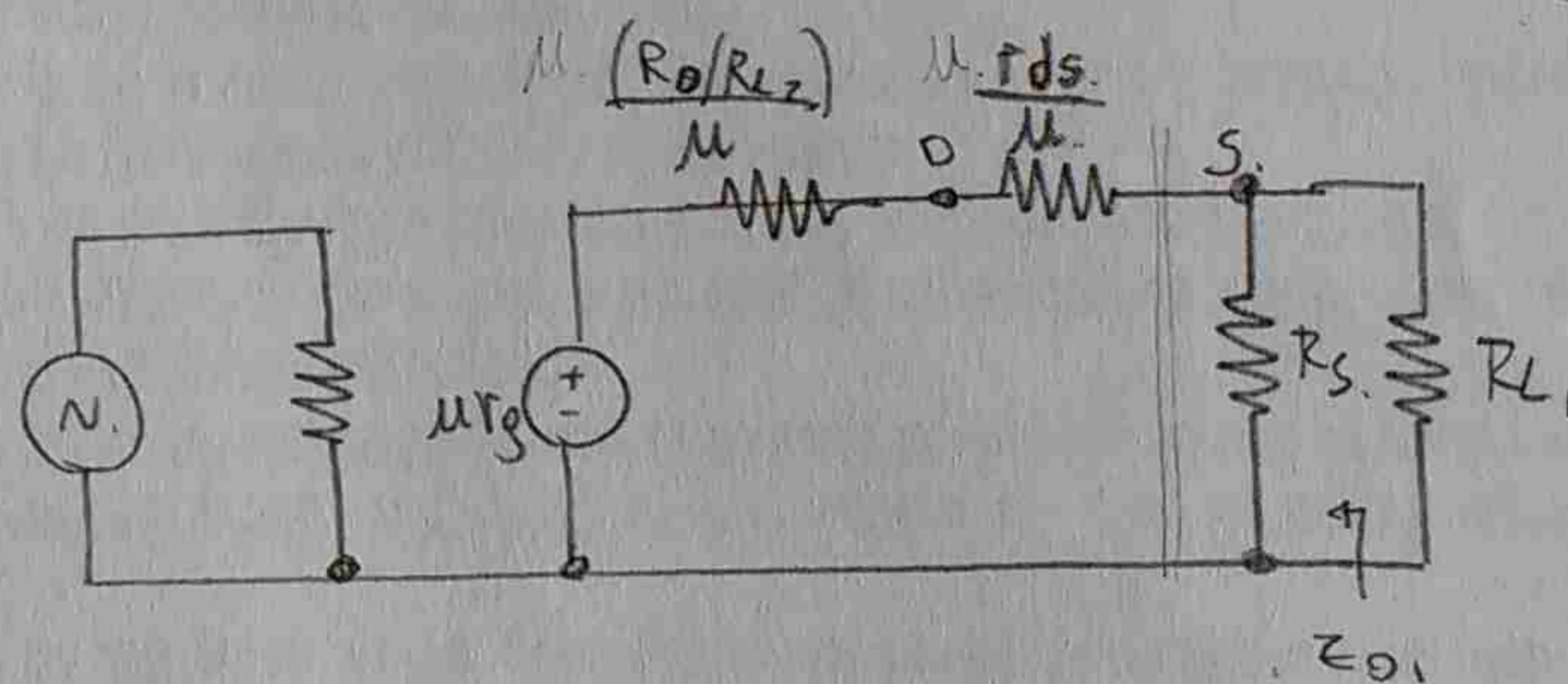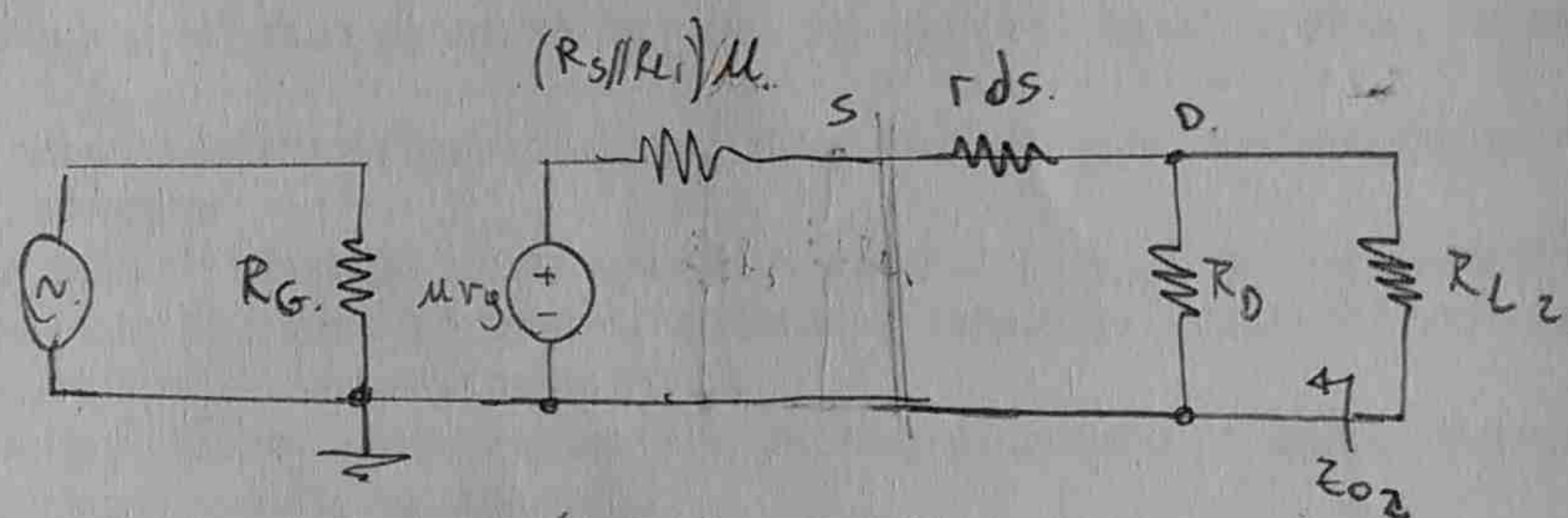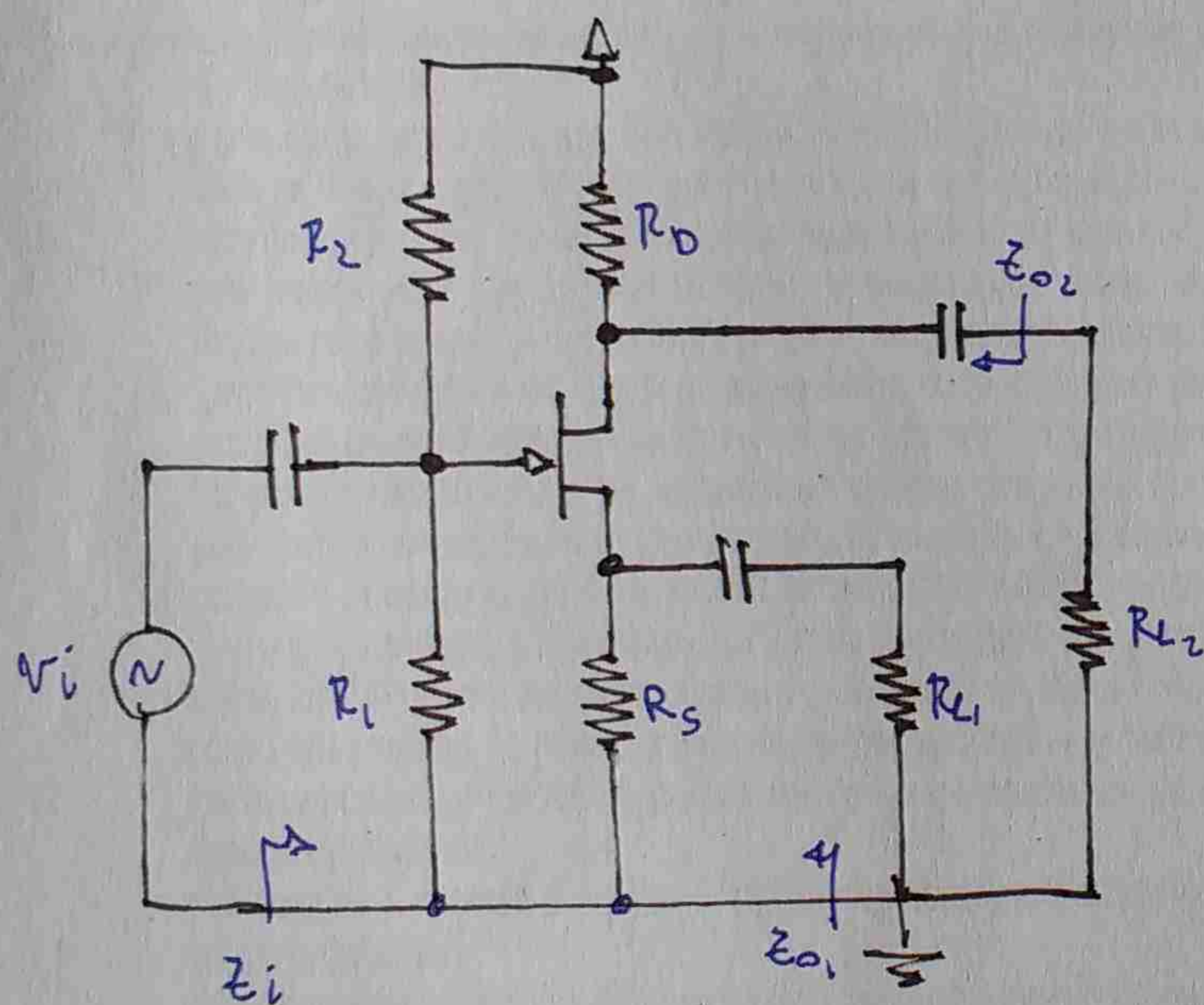

$|A_{vi}|$

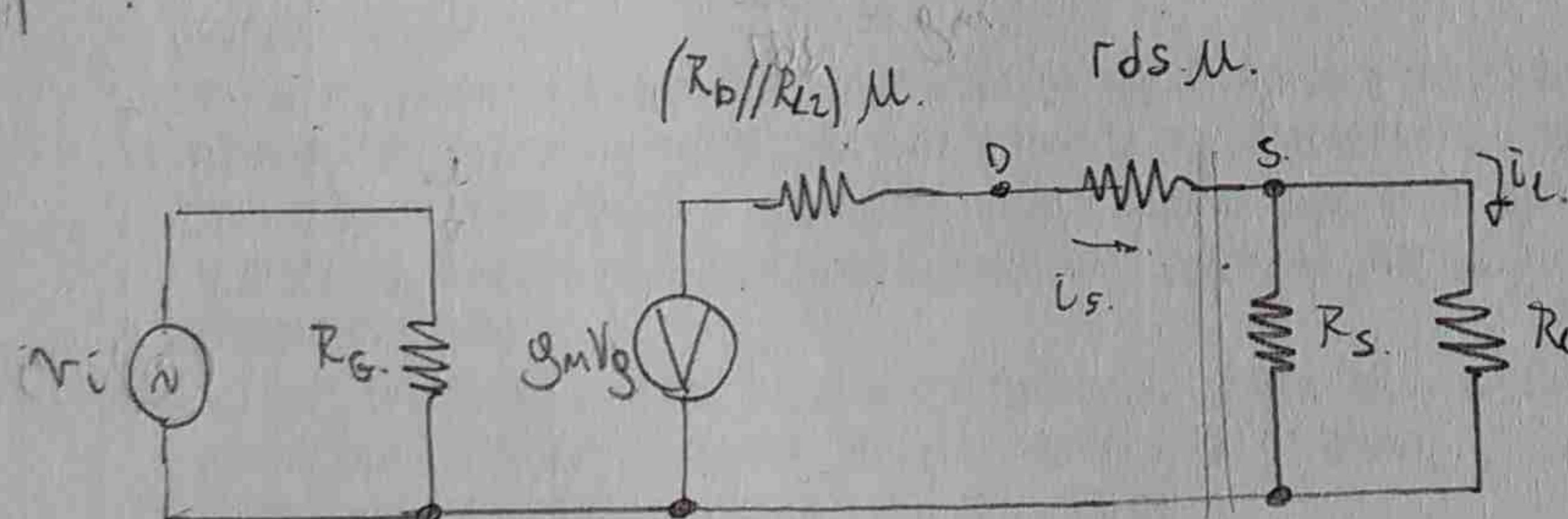

$$|A_{vi}| = \frac{\tilde{u}_o}{\tilde{u}_i} = \frac{\tilde{u}_L}{V_g} \cdot \frac{V_g}{\tilde{u}_i}$$

$$\tilde{u}_i = \frac{V_g}{R_g} \Rightarrow \frac{\tilde{u}_i}{V_g} = \frac{1}{R_g}$$



$$\tilde{u}_L = g_m V_g \cdot \frac{R_s}{R_s + R_{L1}} \Rightarrow \frac{\tilde{u}_L}{V_g} = g_m \cdot \frac{R_s}{R_s + R_{L1}}$$

$$|A_{vi}| = \frac{1}{R_g} g_m \frac{R_s}{R_s + R_{L1}}$$

$$\left. \begin{aligned} A_{vi} &= A_v \cdot \frac{Z_i}{R_{L1}} \\ A_{iz} &= A_v \cdot \frac{Z_i}{R_{L2}} \end{aligned} \right\} R_{L1} \neq R_{L2} \quad \begin{aligned} &\text{No tienen} \\ &\text{igual} \\ &\text{ganancia} \end{aligned}$$




Amplificador diferencial. (Asimétrico)

$$I_{CQ1} = I_{CQ2}$$

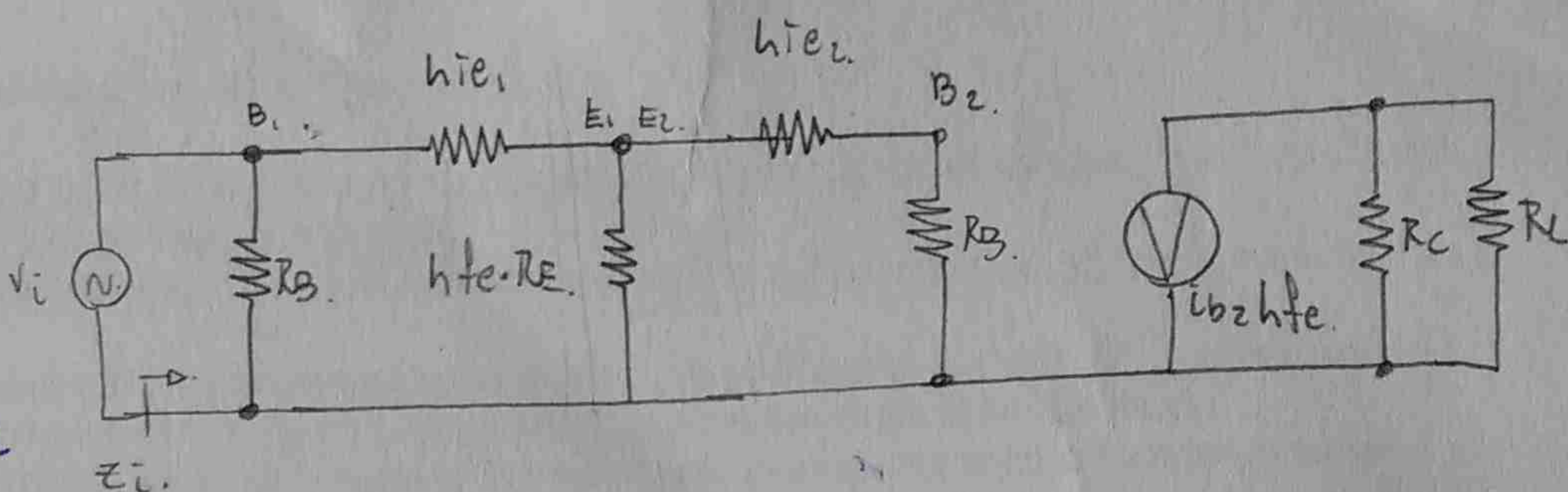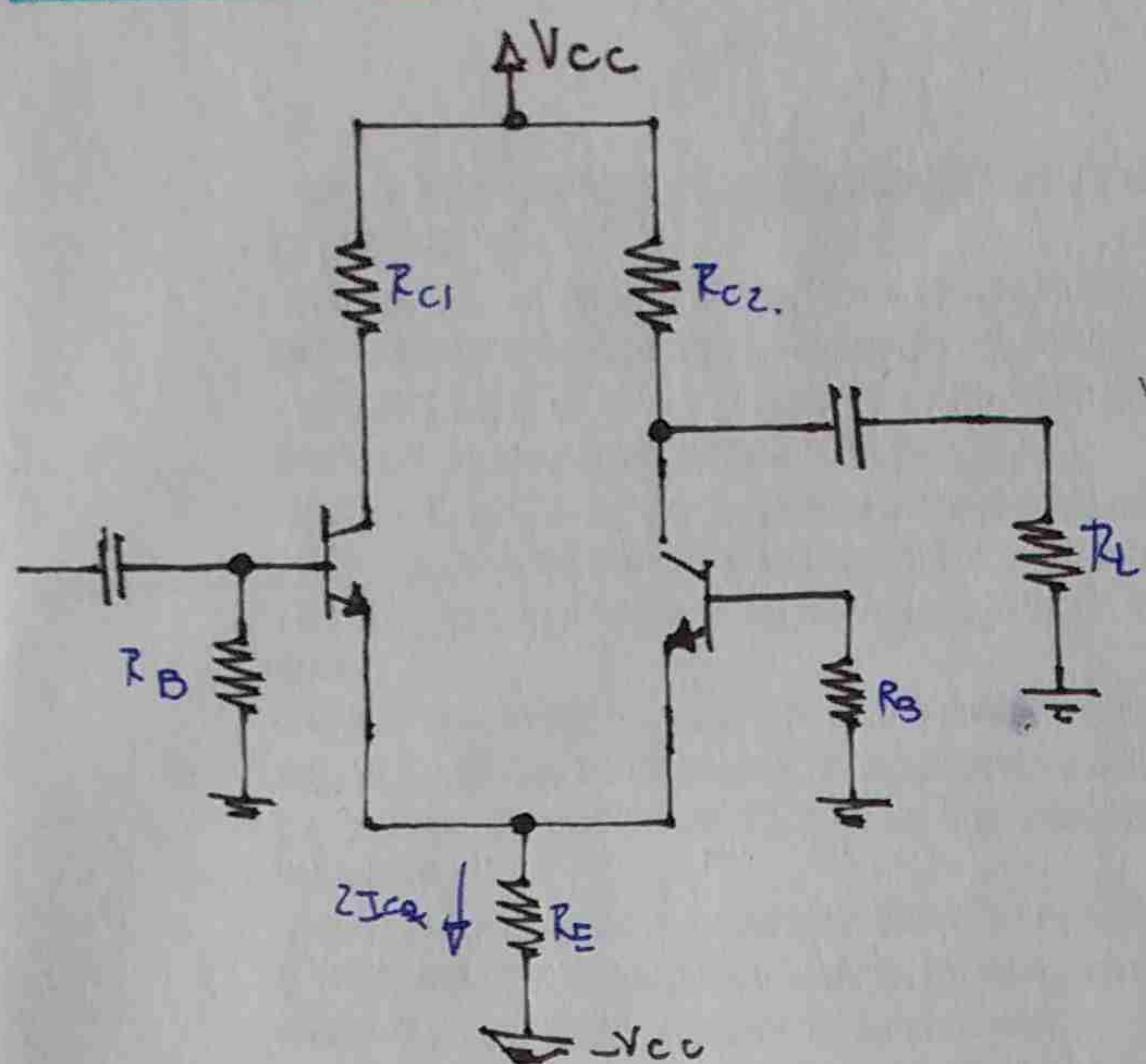

Ampl. con 3° Transistor.
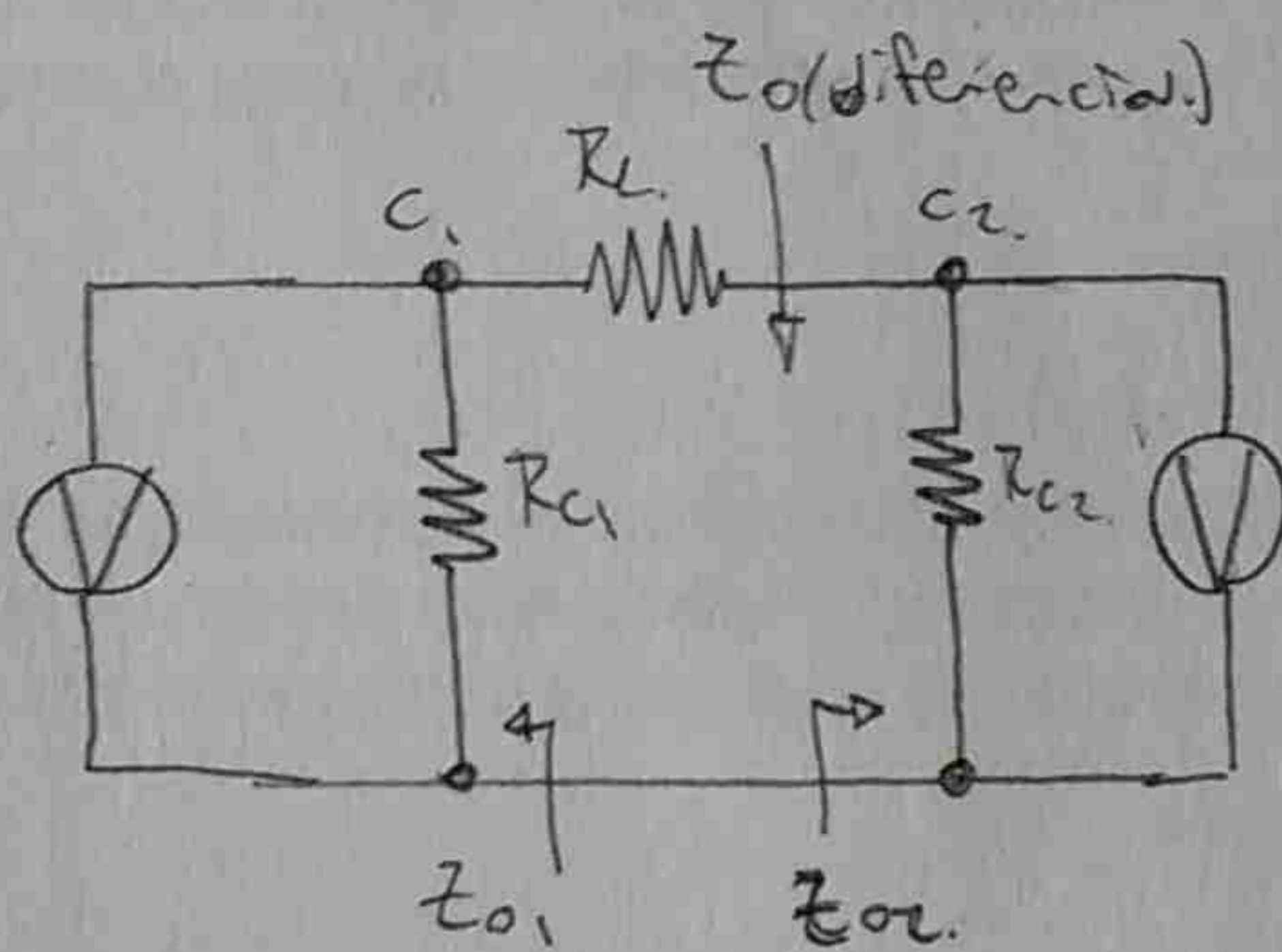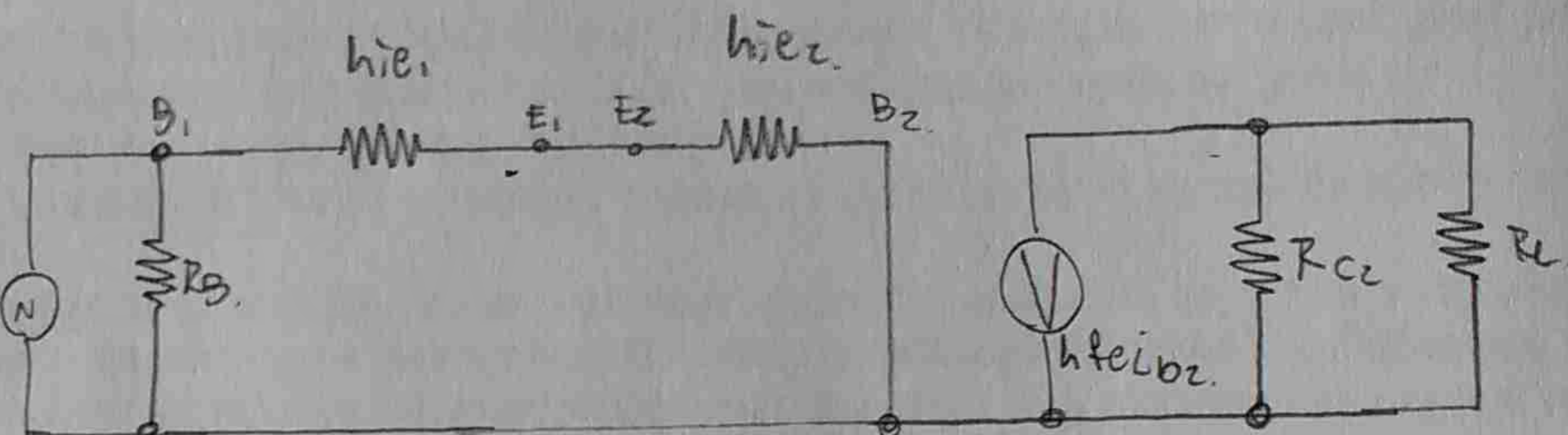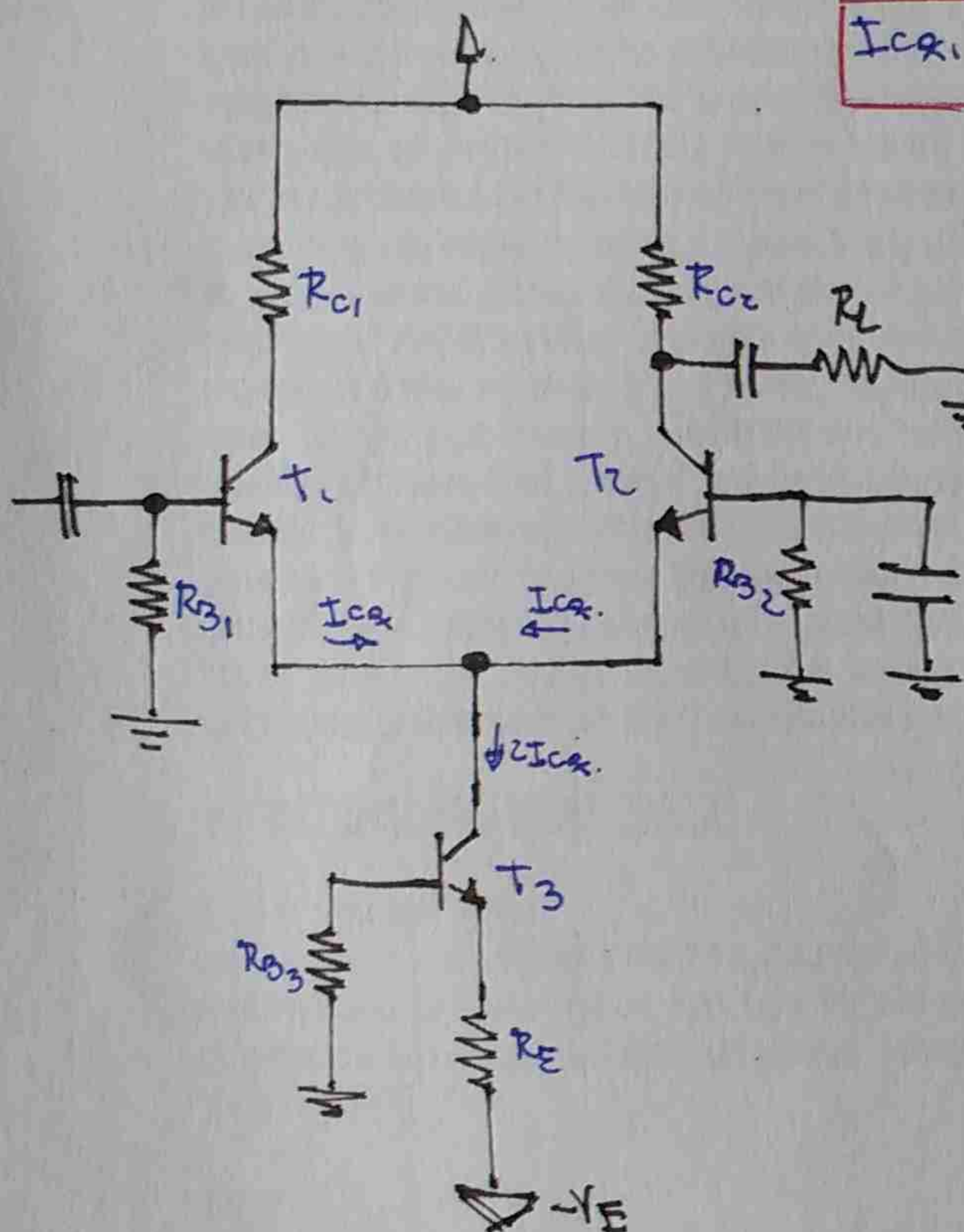
$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = \frac{I_{CQ3}}{2}$$





Par Darling ton


$$h_{-ox} = \frac{P_{L-ox}}{P_{cc-ox}}$$

$$P_{L-ox} = \frac{1}{2} \left(\frac{I_{cQ}}{2} \right)^2 R_L$$

$$P_{cc} = V_{cc} \cdot I_{cQ}$$

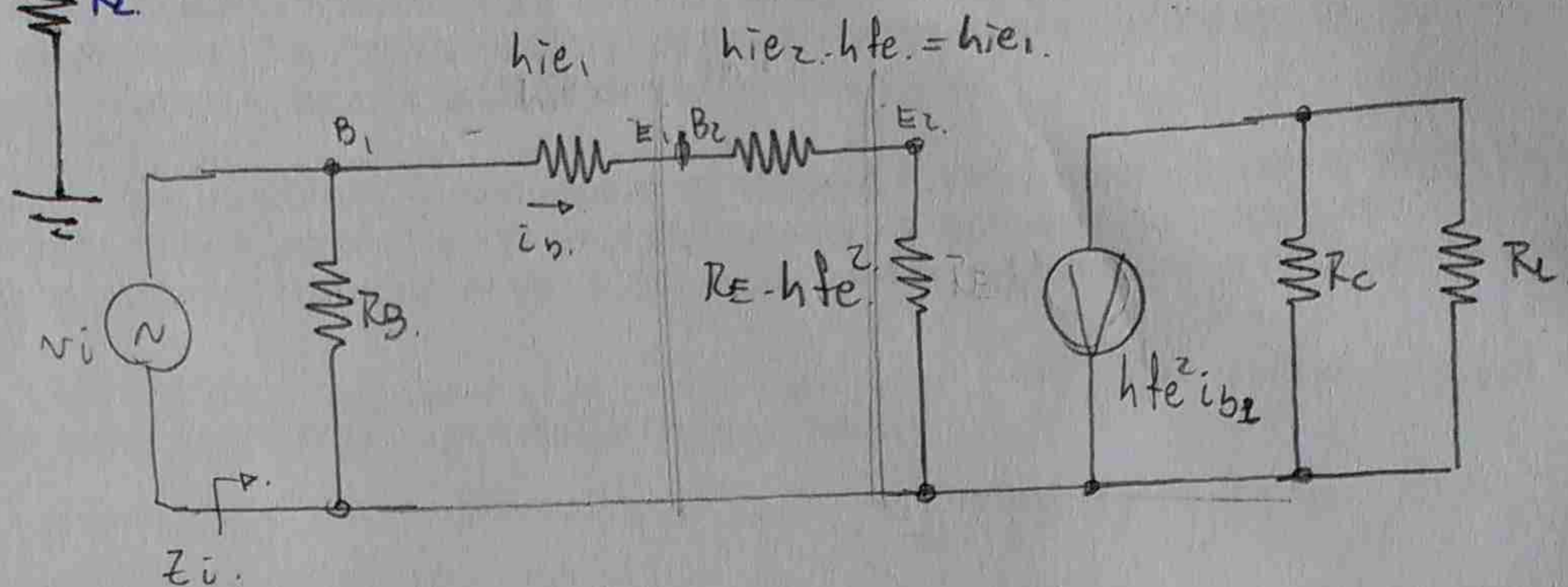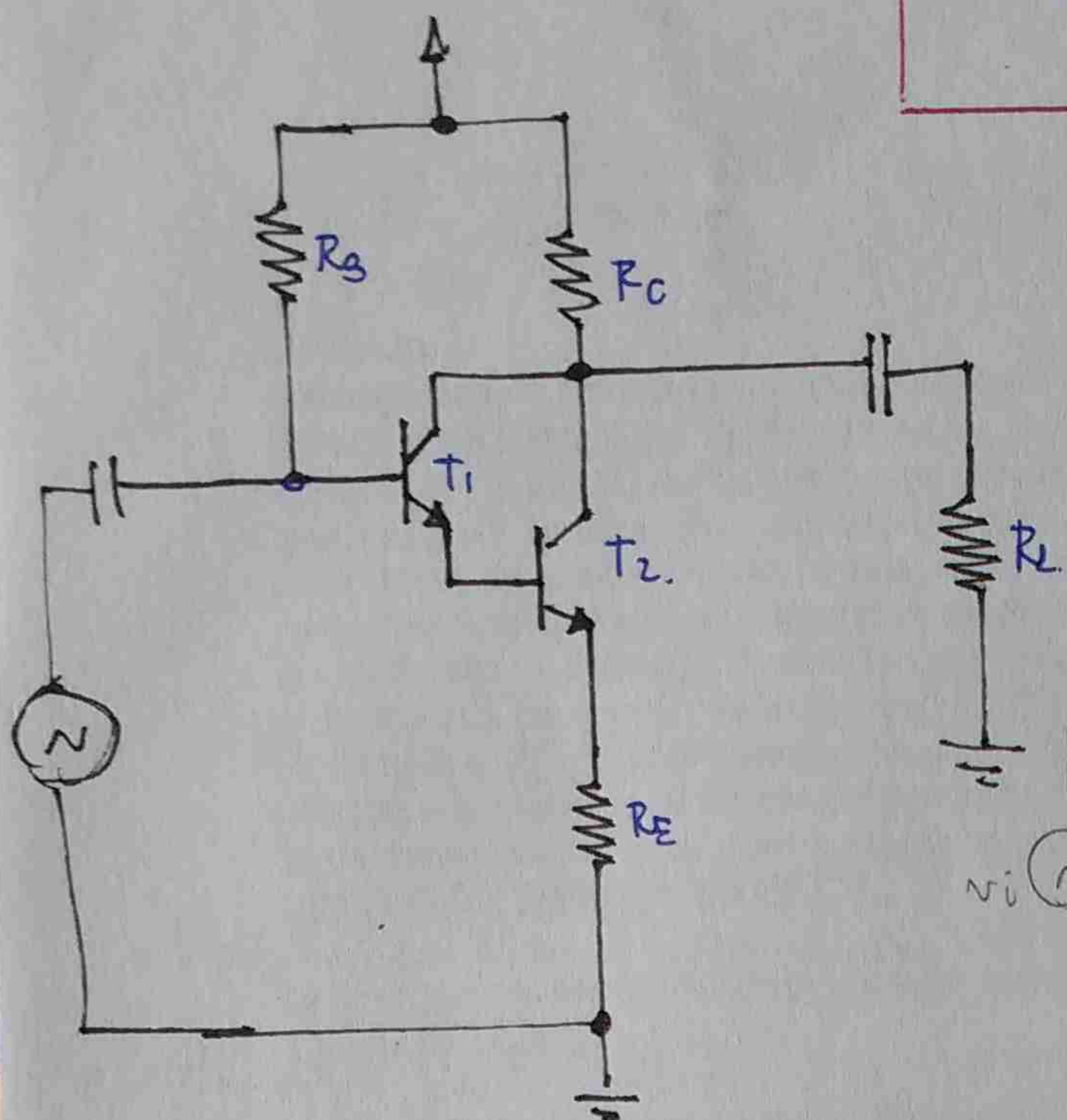

A_i

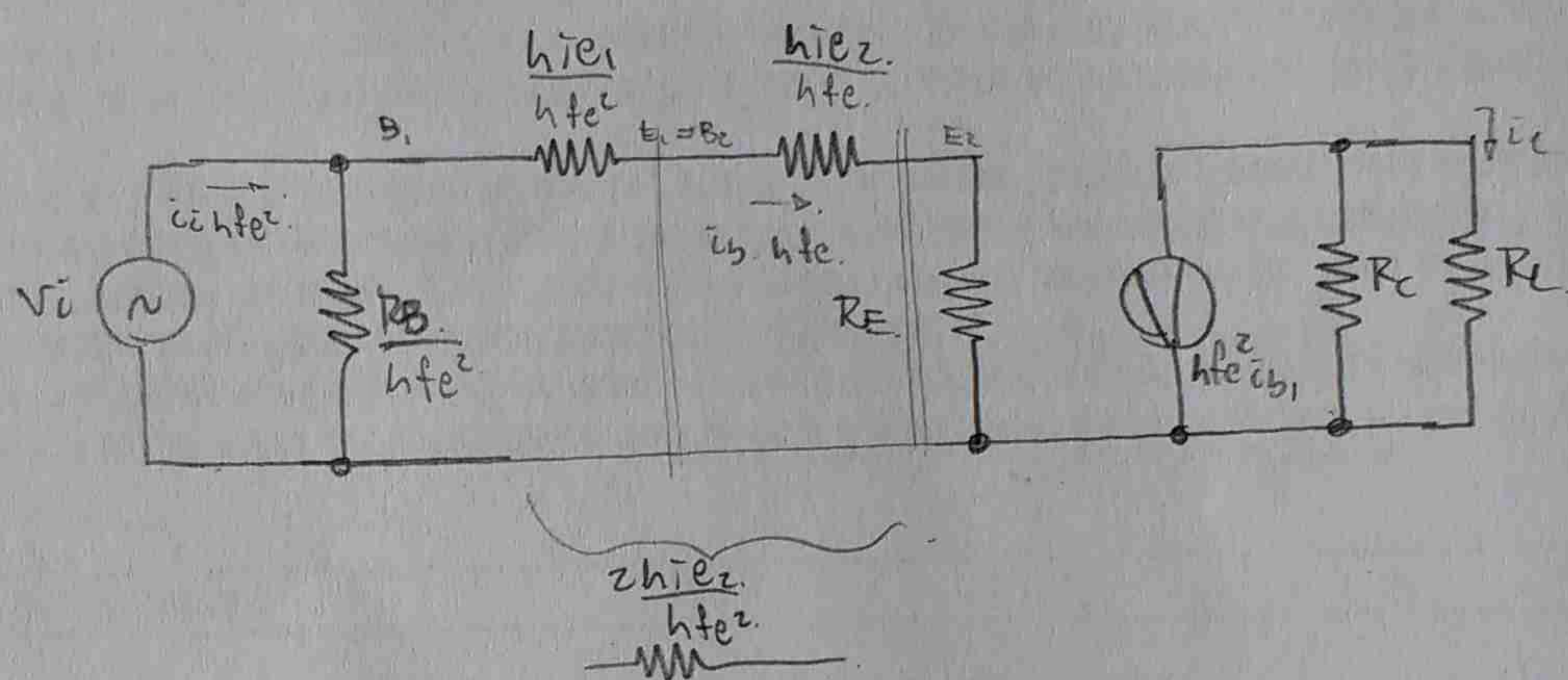

$$\Delta I_{CQ} = S_V \Delta V_{BE} + S_I \Delta I_{CBO} + S_B \Delta B$$

$$S_V = -\frac{1}{R_E} = \frac{\partial I_{CQ}}{\partial V_{BE}}$$


$$S_I = \frac{1 + \frac{R_B}{R_E}}{R_E} = \frac{\partial I_{CQ}}{\partial I_{CBO}}$$

$$S_B = \frac{I_{CQ}}{\beta_1} \cdot \frac{R_B + R_E}{R_B + (\beta_2 + 1) R_E}$$

La polarización balanceada se utiliza cuando necesitamos mucha estabilidad a cambios de ΔT altos. Normalmente se aumentaría R_E pero esto disminuye la I_{CQ} , perdiendo ganancia.

Amplificador Cascode. Para evitar la disminución del ancho de banda debido a la realimentación por el capacitor interelectrónico

→ Baja impedancia de entrada.

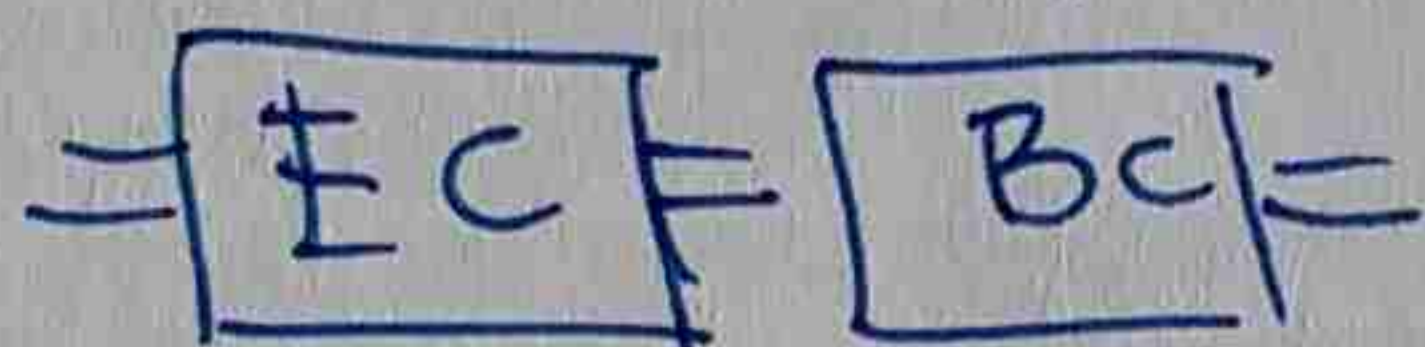

Rendimiento (Mayor Posible)

$$\eta = \frac{P_L}{P_{CC}}$$

f_M (Menor Posible)

$$f_M = \frac{P_{C-max}}{P_{L-max}}$$

→ Máxima potencia en el colector

→ Máx pot en la carga.

$$P_C = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} - \frac{V_{CC}^2}{4R_L} - \frac{V_{CC}^2}{8R_L}$$


Señal CA.

$$P_{C-max} (\sin \text{señal}) = \frac{V_{CC}^2}{4R_L}$$

$$P_{C-in} (\sin d_{max}) = \frac{V_{CC}^2}{8R_L}$$

Sin Inductor	con inductor.
$f_M = 2.$	
$\eta = 0.25$	$\eta = 0.5$

Ensam Co-un Cap desocople.

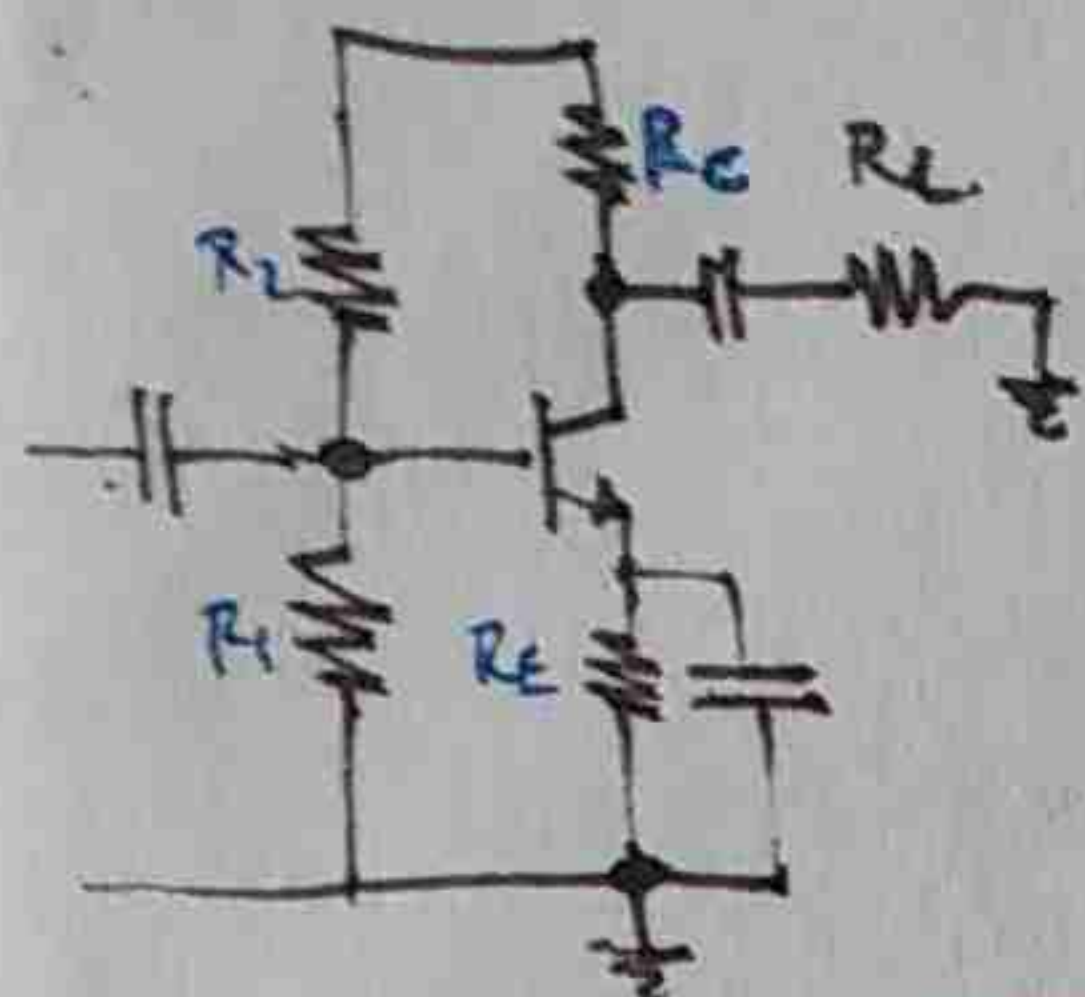


$$P_{Lmax} = \frac{I_{CQ}^2 R_L}{8}$$

$$P_{CCmax} = V_{CC} I_{CQ}$$

$$i_{Lmax} = \frac{i_{Cmax}}{2} = \frac{I_{CQ}}{2}$$

Clase A Trafo

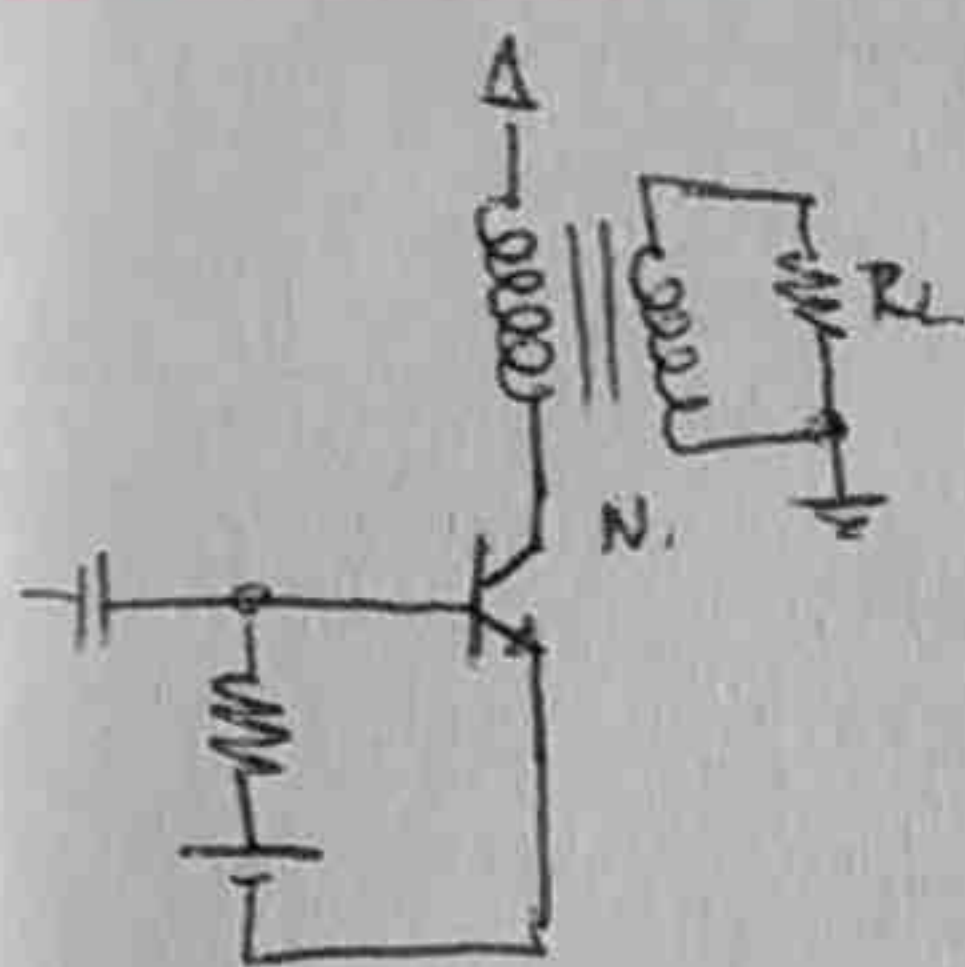


$$R'_L = N^2 R_L$$

$$P_{Lmax} = \frac{V_{CC}^2}{2 R'_L}$$

$$P_{CCmax} = V_{CC} I_{CQ}$$


$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{N^2 R_L}$$

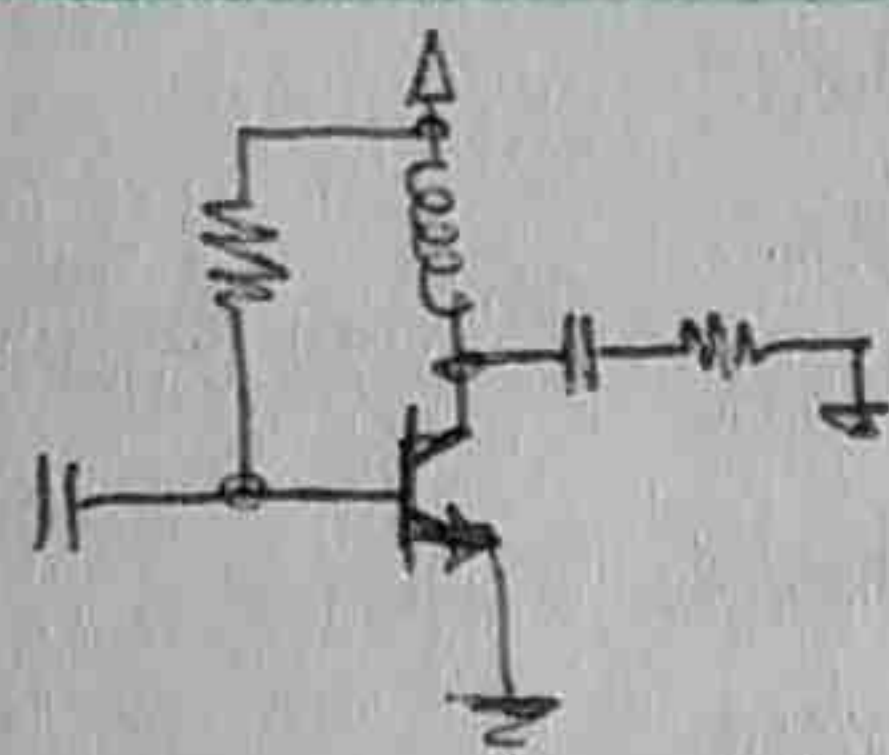

$$FM = 2 = \frac{P_{Cmax}}{P_{Lmax}}$$

$$\frac{V_{CC}^2}{2 R_L} = \frac{P_{Cmax}}{2} \Rightarrow P_{Cmax} = \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$



$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_L}$$

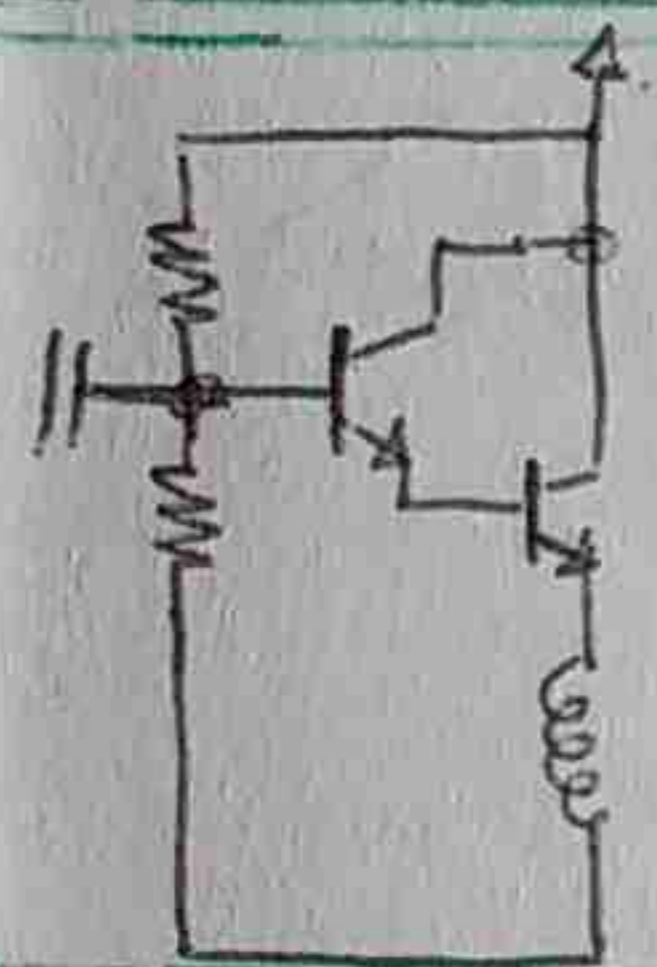

$$V_{DB} = R_B \frac{I_{CQ}}{h_{FE}^2} + 2 V_{BE}$$

$$V_{CEQ2} = V_{CC}$$

$$V_{CEQ1} = V_{CEQ2} - V_{BE}$$

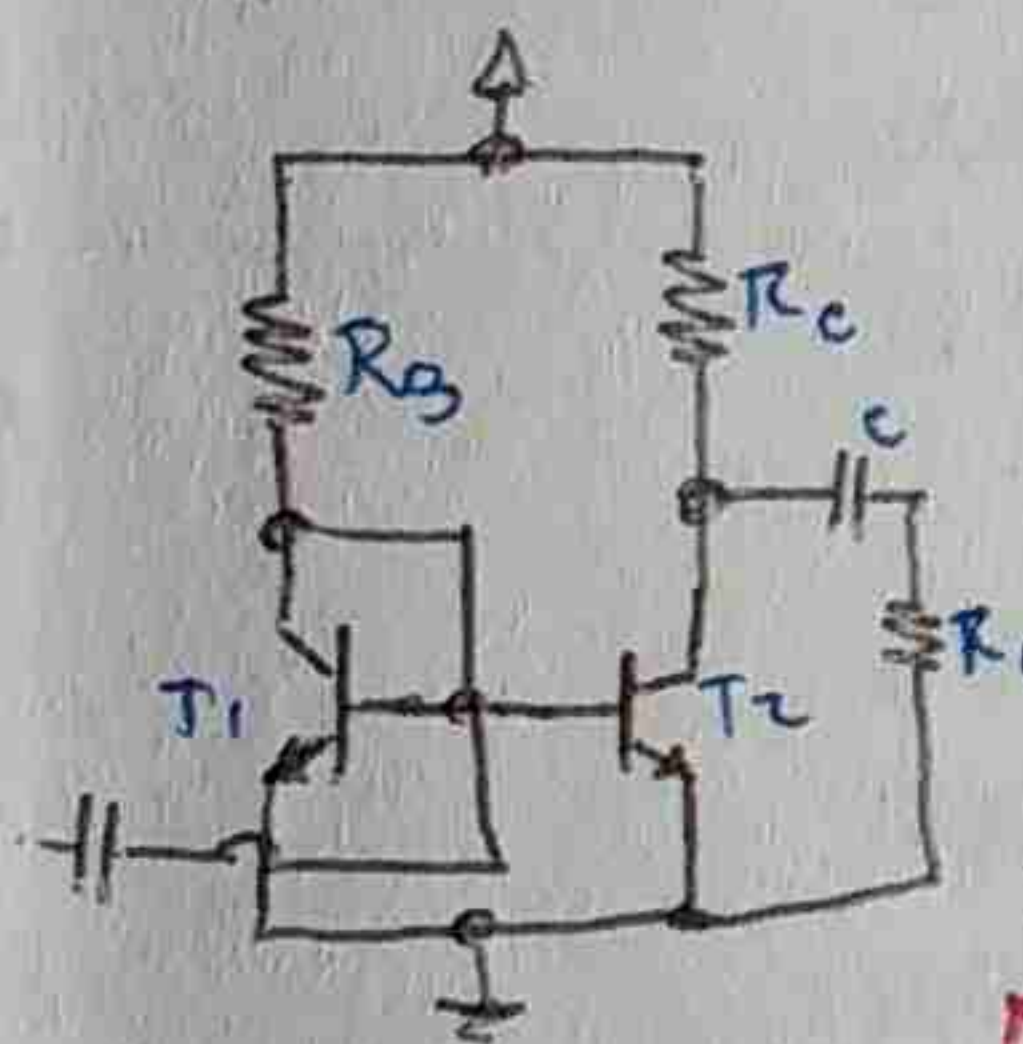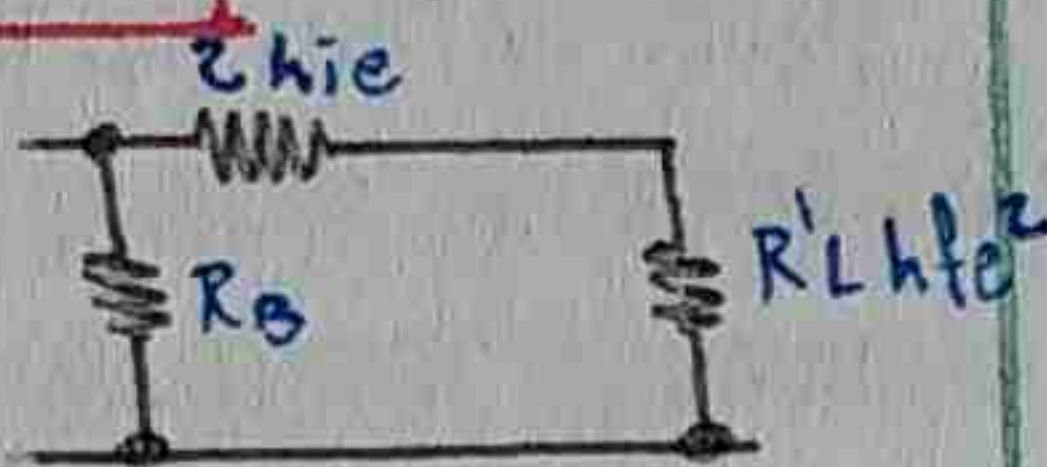

espejo

$$I_{CQ1} = I_{CQ2}$$

$$I_{CQ2} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$V_{CEQ1} = 0.7V$$

$$V_{CEQ2} = V_{CC} - I_{CQ2} R_B$$

$$\frac{\beta + 2}{\beta} = 1$$


MES En el punto

$$I_{CQMES} = \frac{V_{CC}}{R_{CC} + R_{CB}}$$

$$V_{CEQMES} = V_{CC} - I_{CQMES} R_{CB}$$

$$R_{BMES} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_{CQMES}}$$
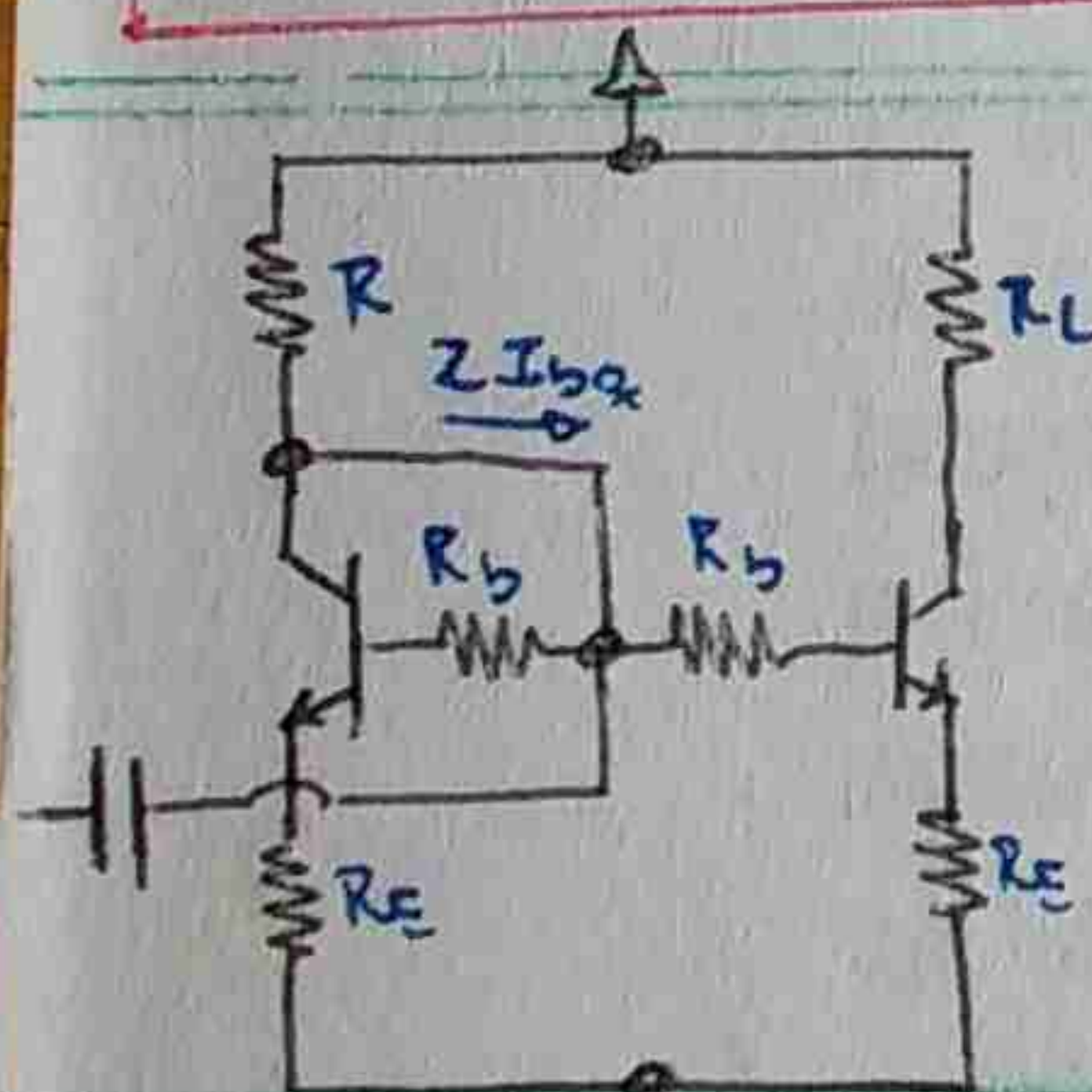
$$\Delta I_{CQ} = \frac{K \Delta T}{R_B}$$



$$V_{CC} = \left(\frac{2 I_{CQ}}{h_{FE}} + I_{CQ} \right) R + \frac{I_{CQ}}{h_{FE}} R_B + V_{BE} + I_{CQ} R_E$$



$$V_{CEQ2} = V_{CC} - I_{CQ} (R_L + R_E)$$

$$I_{CQ1} = I_{CQ2}$$

$$V_{CC} = \frac{I_{CQ}}{h_{FE}} R_{B2} + V_{BE} + 2 I_{CQ} R_E$$

$$V_{CEQ1} = V_{CC} - I_{CQ} (R_{C1} + 2 R_E)$$
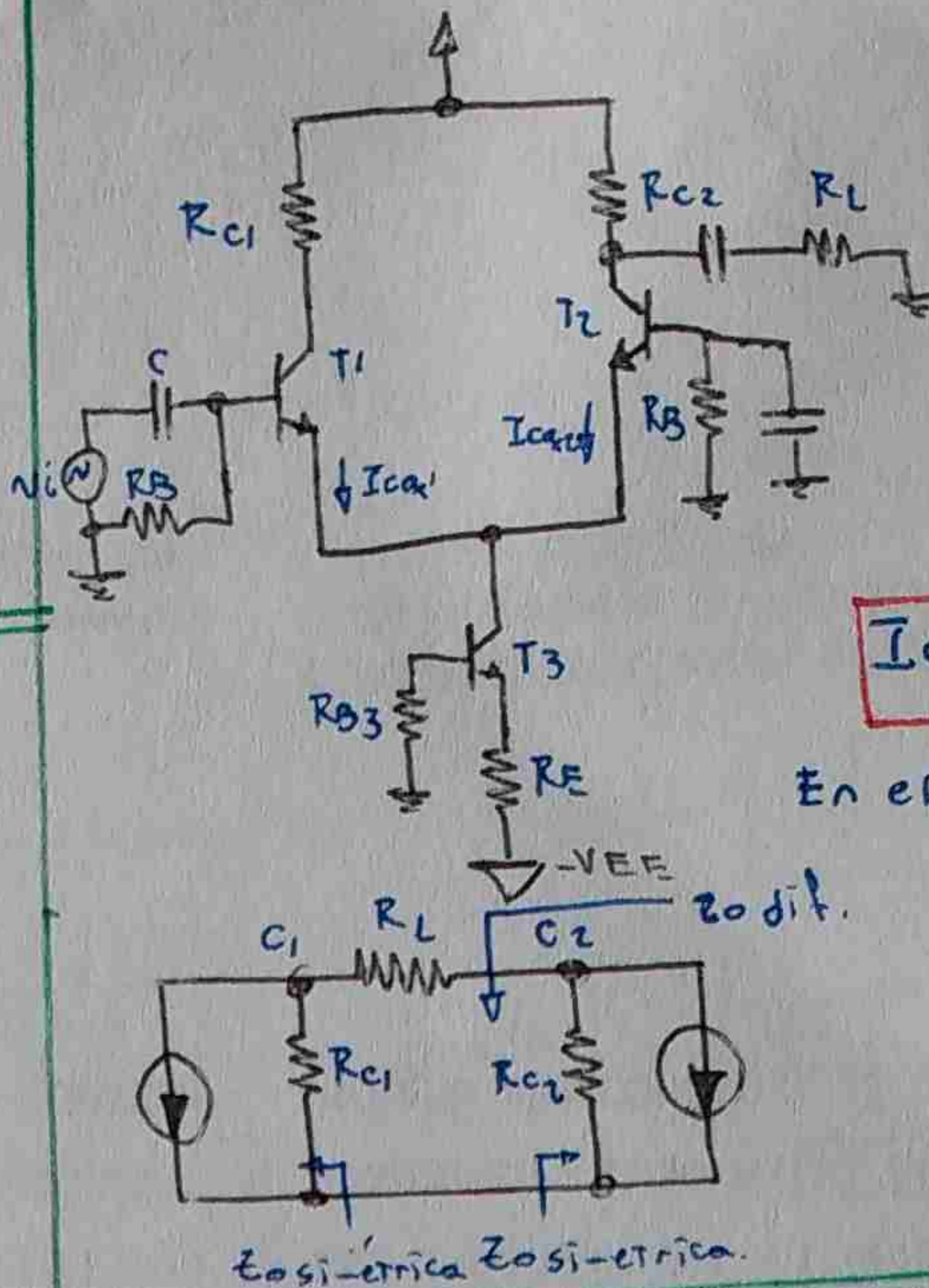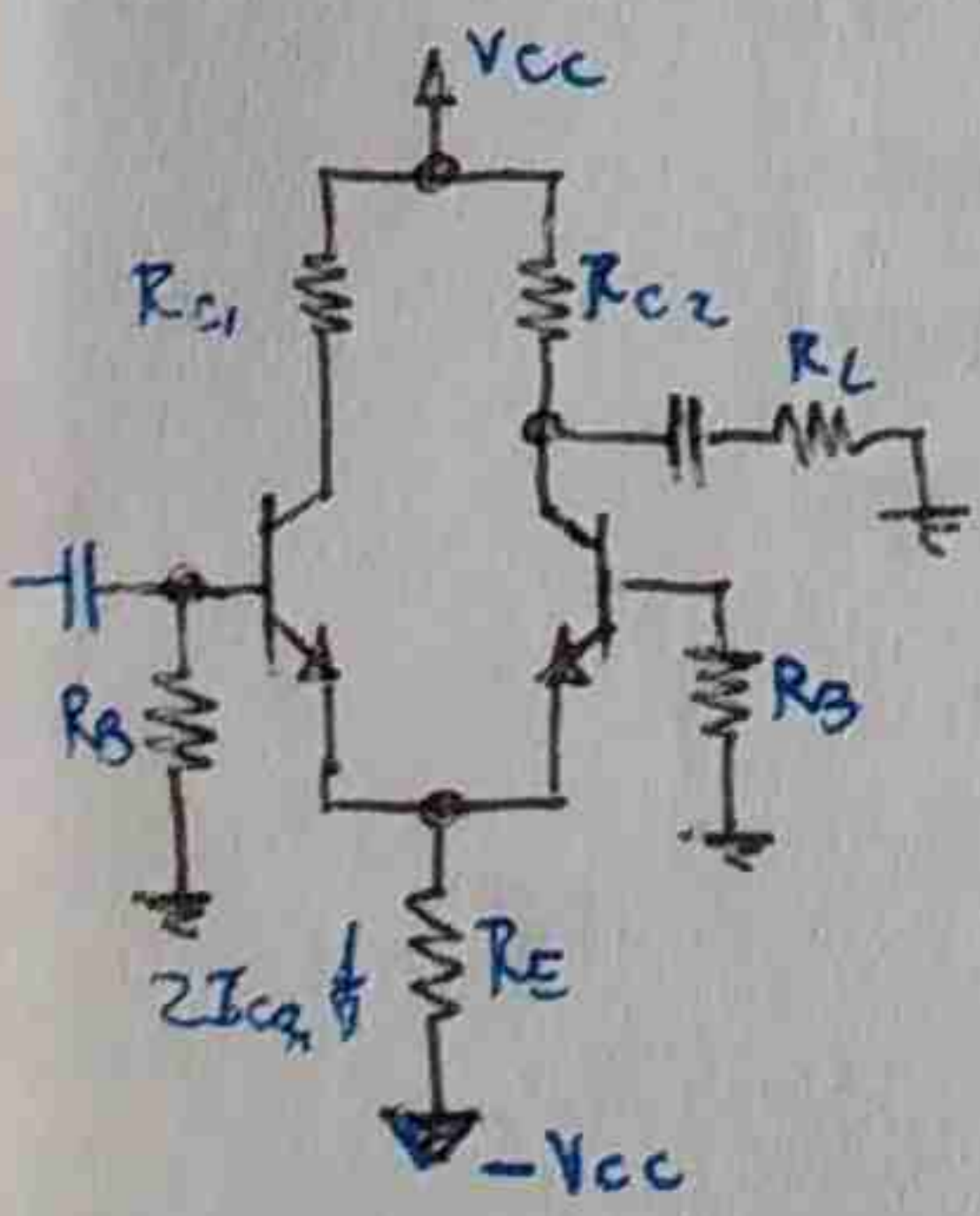
$$I_{CQ} = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{\frac{R_B}{\beta} + 2 R_E}$$




$$2 V_{CC} = I_{CQ1} R_{C1} + V_{CEQ1} + V_{CEQ3} + I_{CQ3} R_E$$

$$2 V_{CC} = I_{CQ2} R_{C2} + V_{CEQ2} + V_{CEQ3} + I_{CQ3} R_E$$


$$V_{CC} = \frac{I_{CQ2} R_B}{h_{FE}} + V_{BE} + V_{CEQ3} + R_E I_{CQ3}$$

$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = \frac{I_{CQ3}}{2}$$

En el circ. equiv. C pone a masa a B2

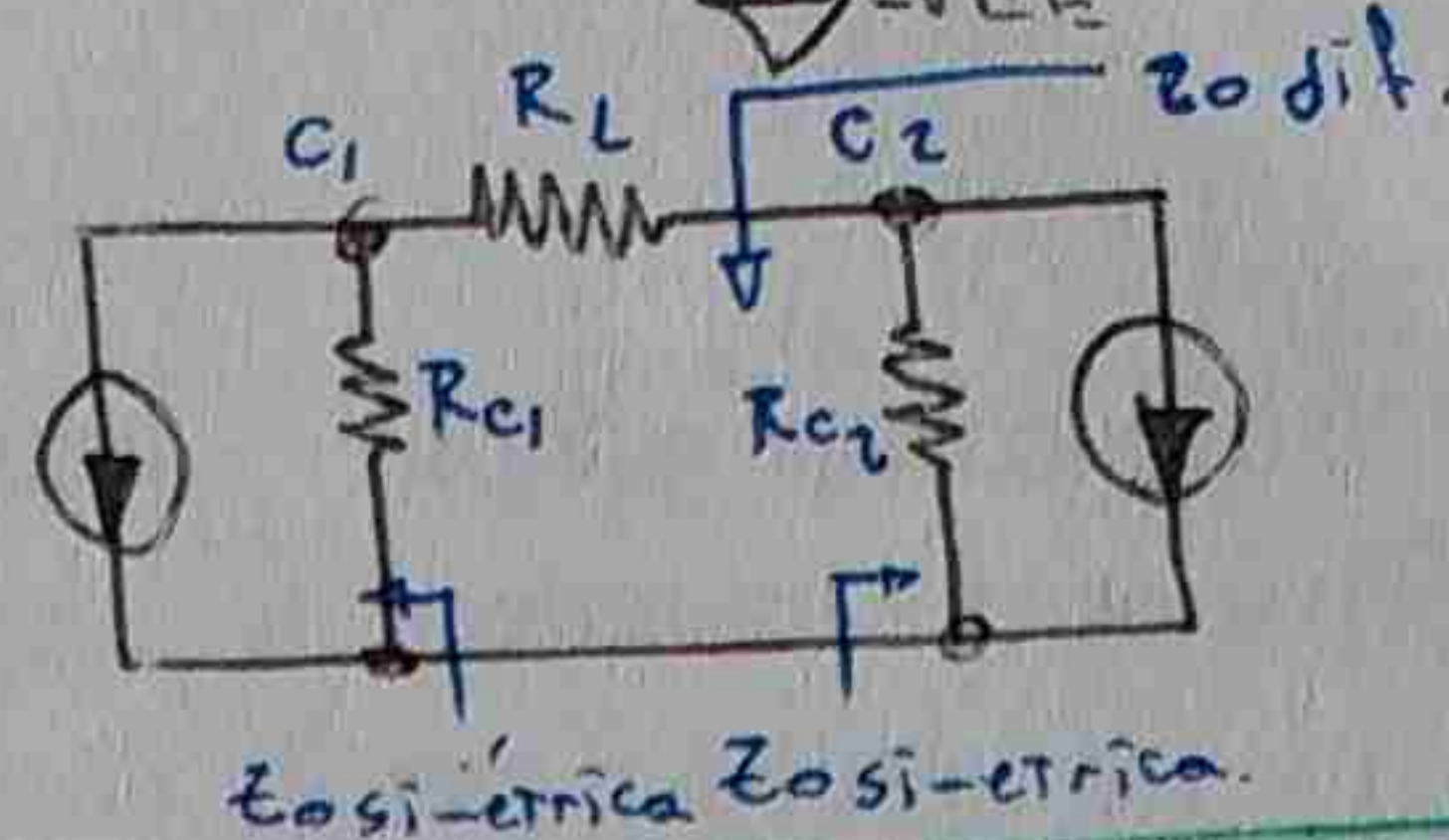

Es simétrica Es simétrica

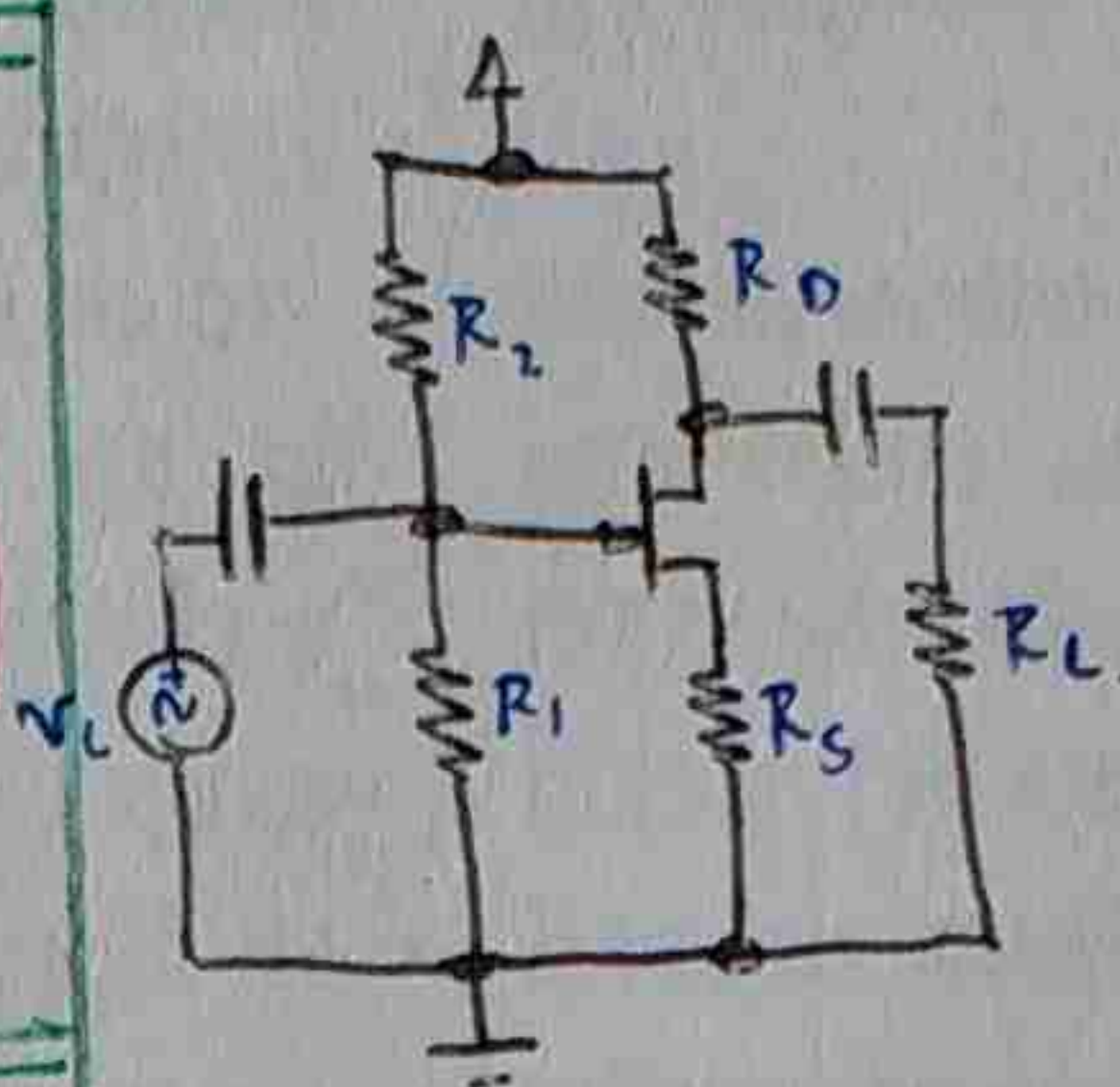


$$\frac{N_1}{N_2} = g_m$$

Para MES

$$i_{Omax} = I_{OQ}$$



$$V_{DS} = V_{DSQ}$$

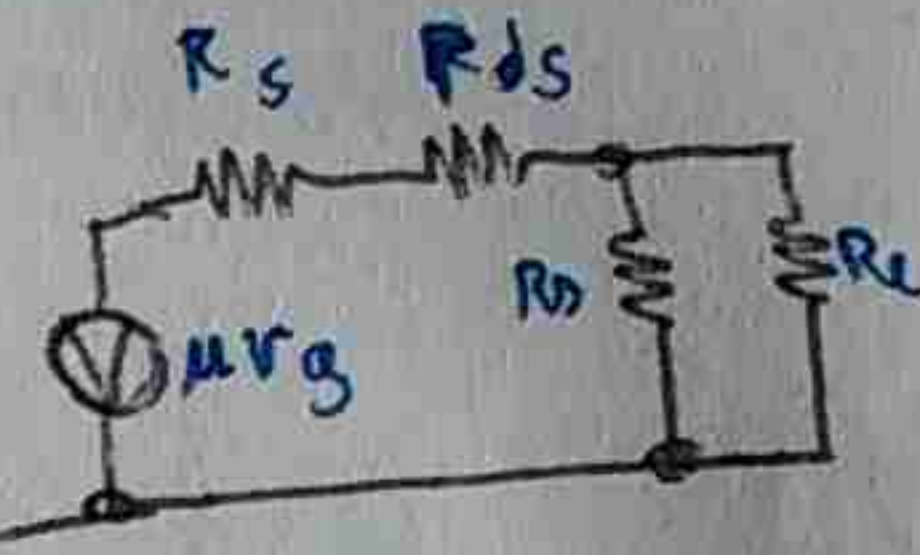

$$V_{DSQ} = I_{OQ} (R_S + R_D / R_L)$$



SurTidas co-ún sin cap de desacopl

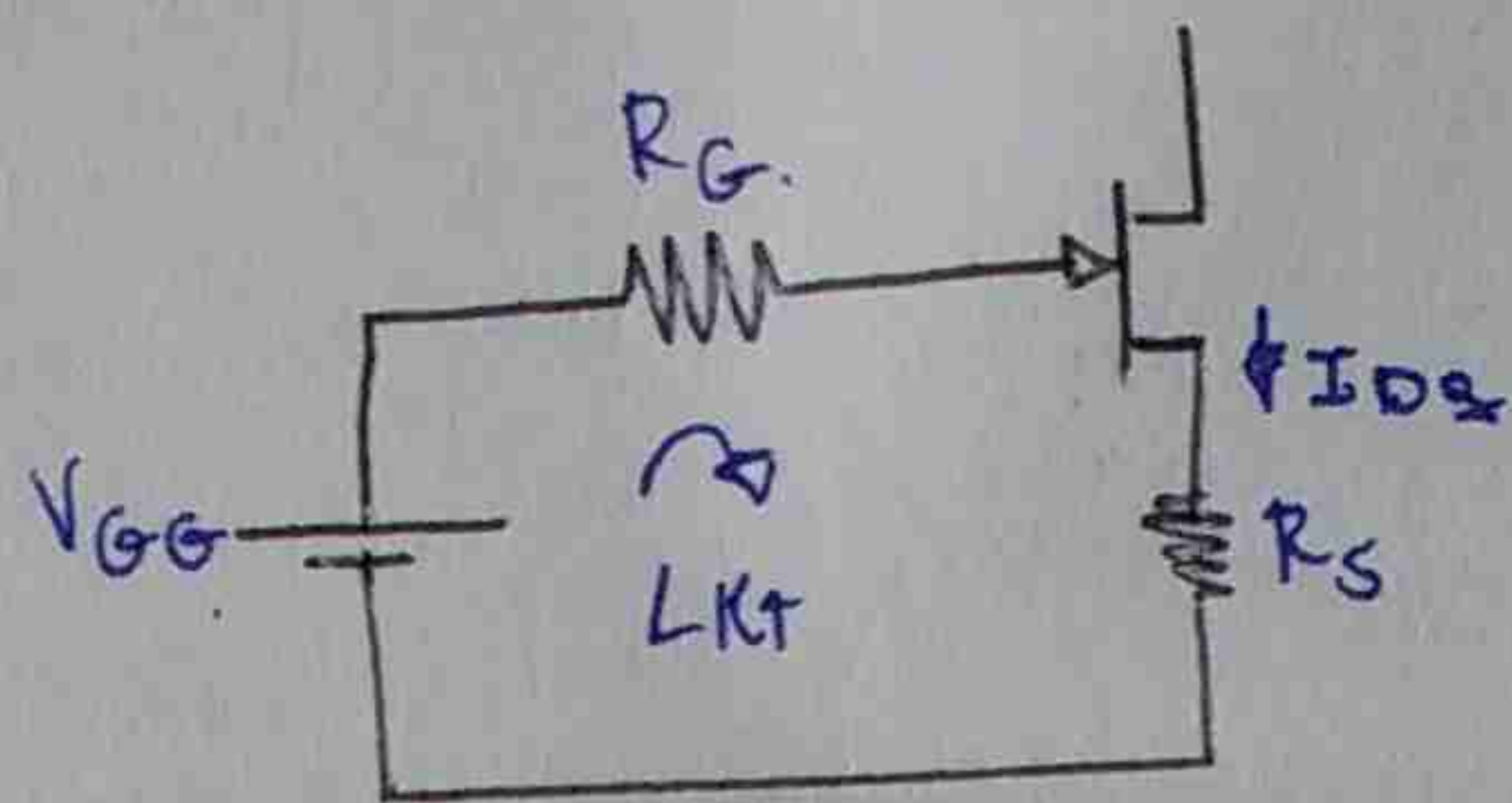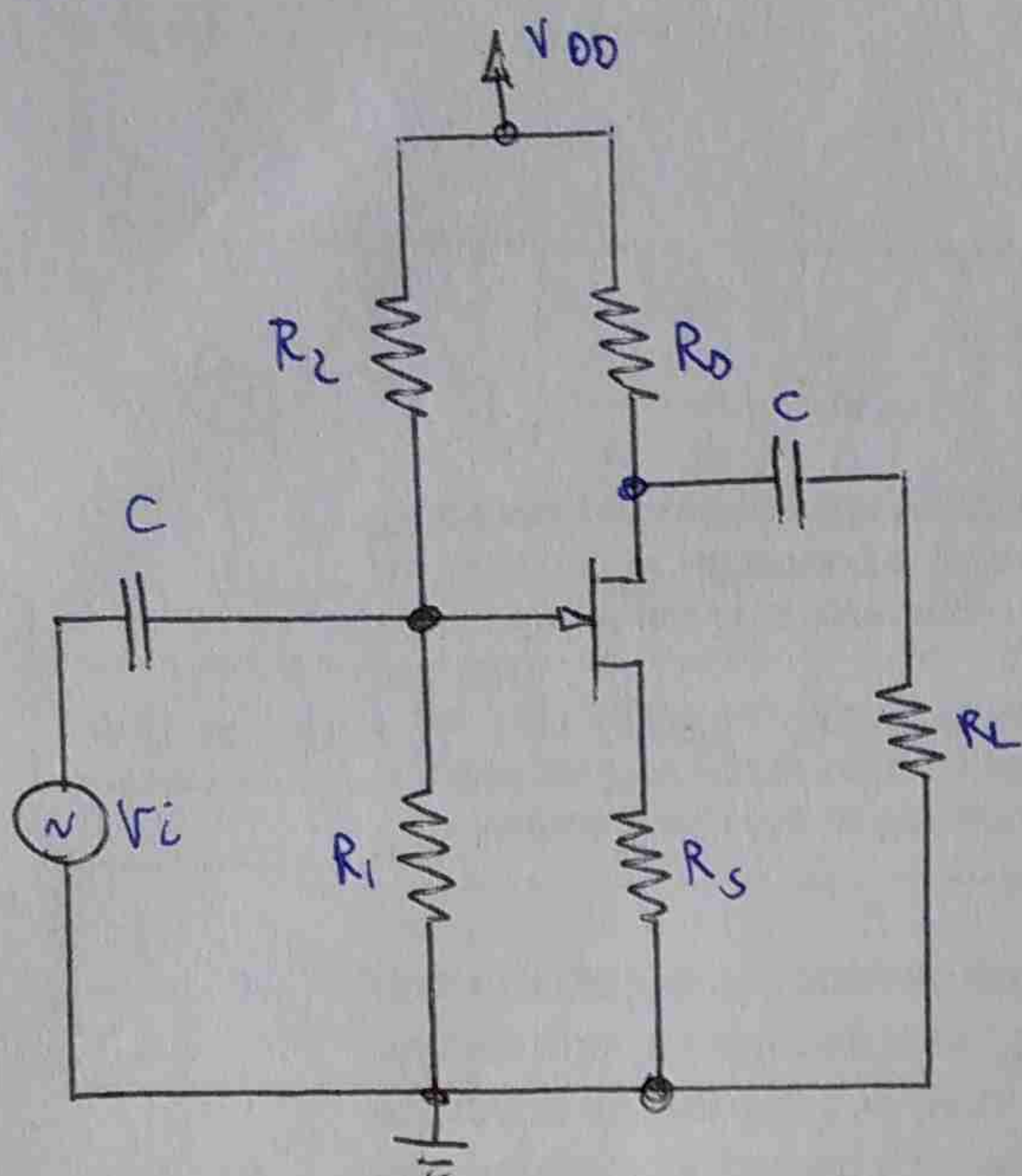

$$V_{GG} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1$$

$$R_G = R_1 // R_2$$

$$I_G = 0$$

LKT.

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} R_S$$

molta
saida



$$V_{DD} = V_{DSQ} + I_{DQ} (R_S + R_D)$$

$$\frac{U}{r_{ds}} = g_m$$

Para MES:


$$\hat{I}_{D-Q} = I_{DQ}$$

$$\hat{V}_{DS-Q} = V_{DSQ}$$

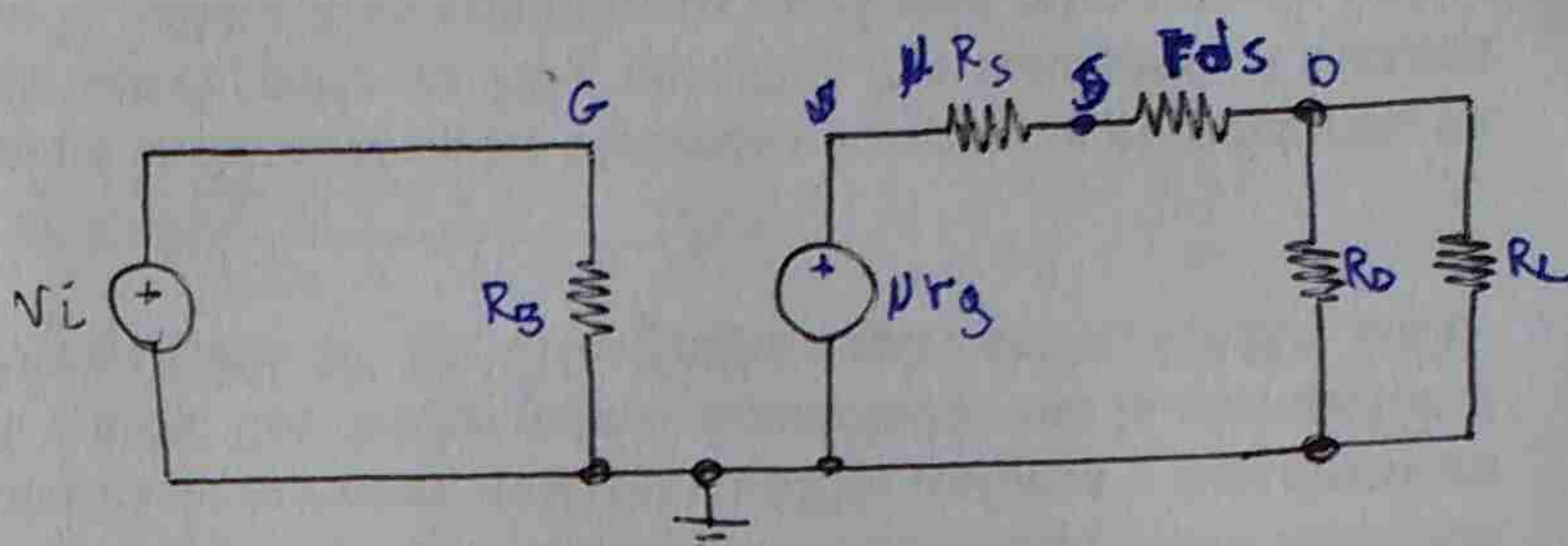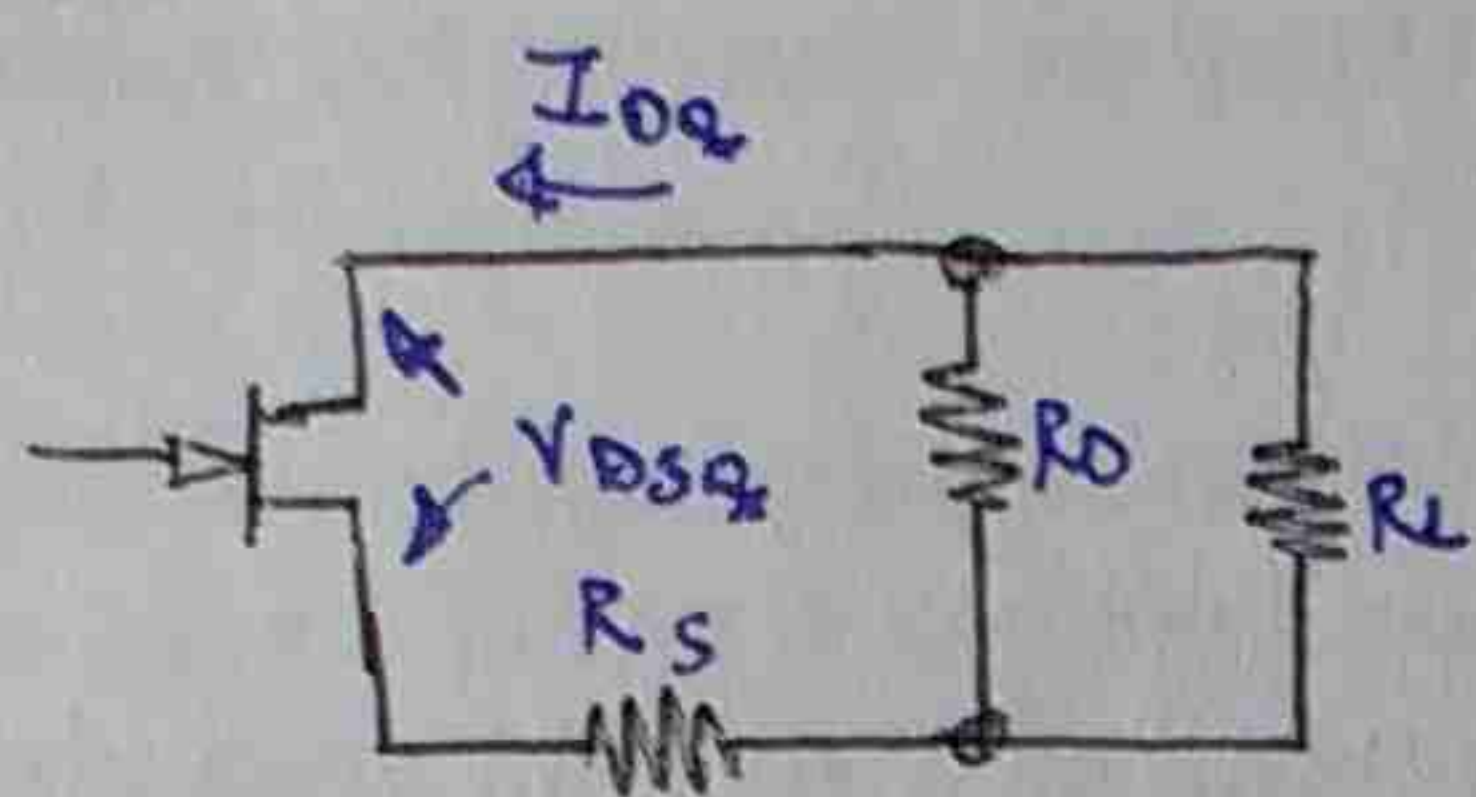


$$V_{DSQ} = I_{DQ} [R_S + (R_D // R_L)] \quad \text{caso para MES sin cap}$$

Compuerto común

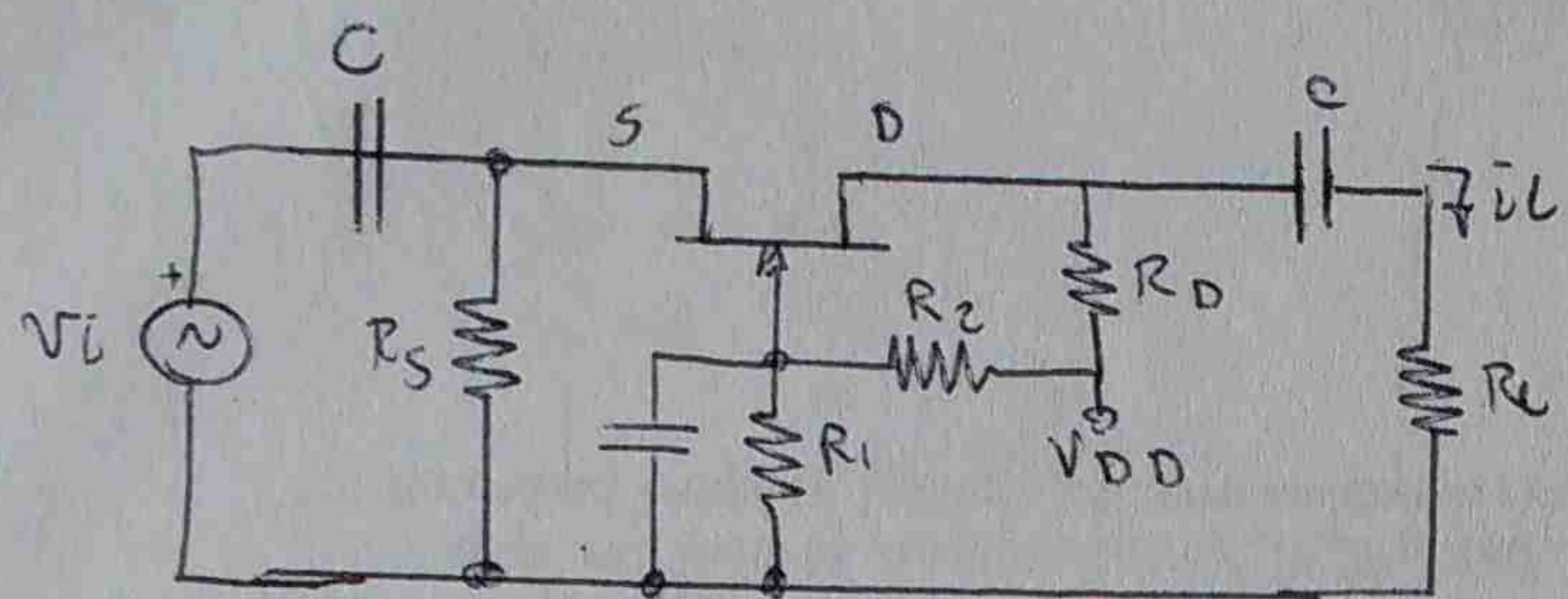

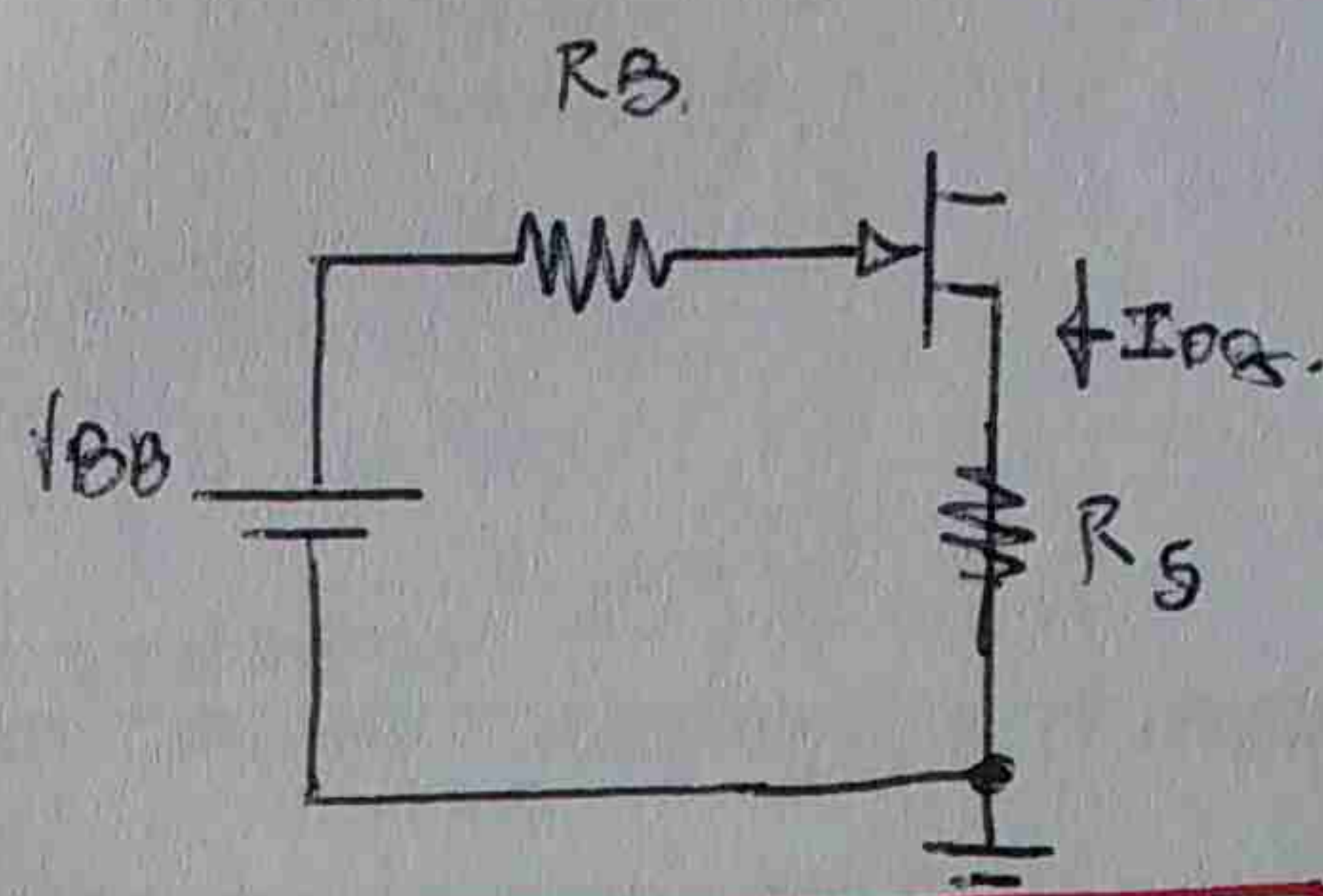
$$V_{DD} = V_{DSQ} + I_{DQ} (R_S + R_D)$$




$$V_{BB} = V_{GSQ} + I_{DQ} R_S$$

$$\frac{N}{r_{ds}} = g_m$$


CIRCUITO entrada.

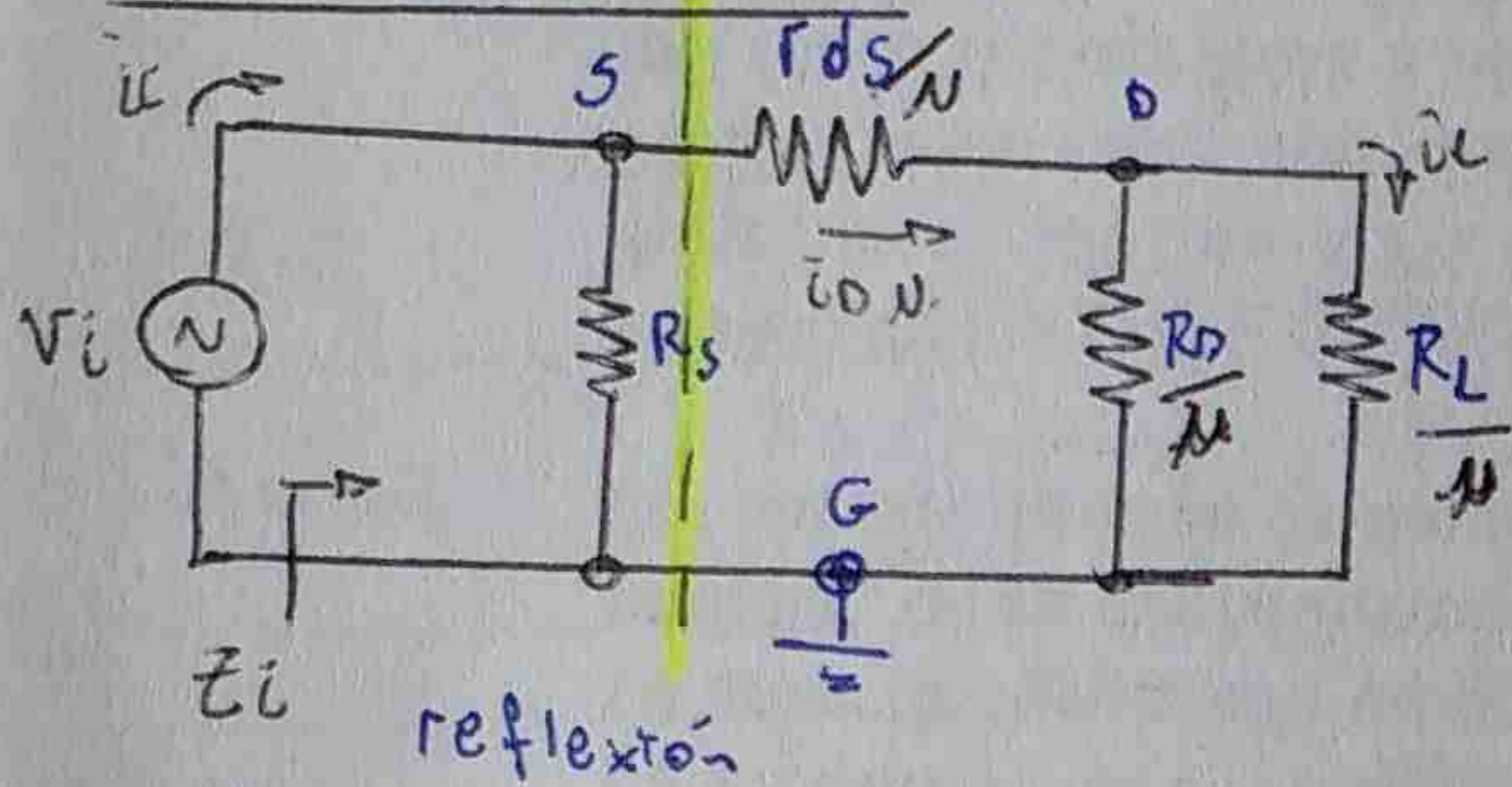

CIRCUITO salida.

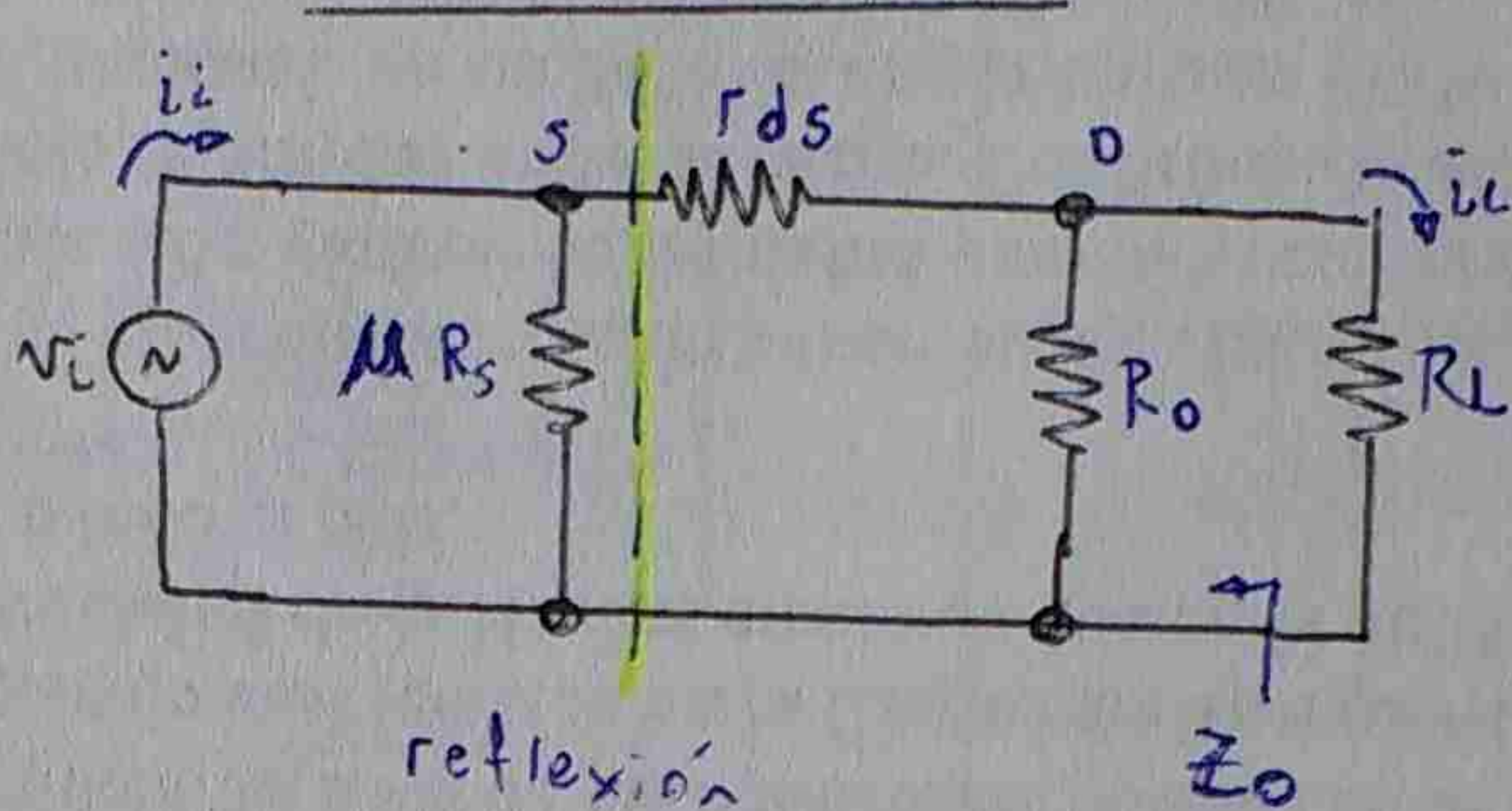

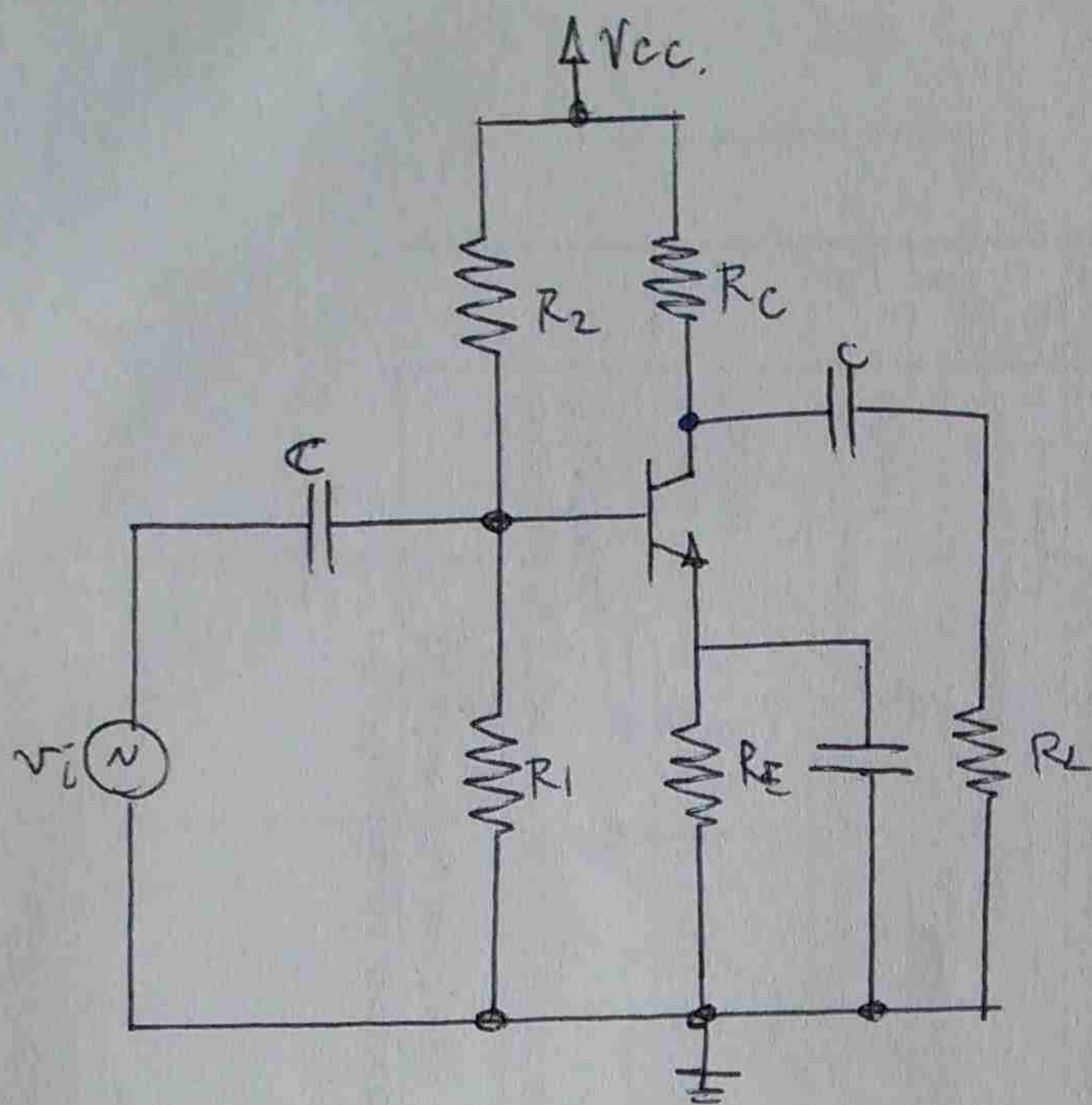Amplificador E-íscar co-m con cap. desocaple.



$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{\frac{R_B}{\beta} + R_E}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E)$$

$$h_{ie} = h_{fe} \frac{25mV}{I_{CQ}}$$


MES

$$I_{CQ_{MES}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E + R_E // R_L}$$

$$P_{L_{max}} = \frac{I_{CQ}^2 R_L}{8}$$

$$\hat{I}_{L_{max}} = \frac{\hat{I}_{C_{max}}}{2} = \frac{I_{CQ}}{2}$$

$$P_{CC_{max}} = V_{CC} I_{CQ}$$

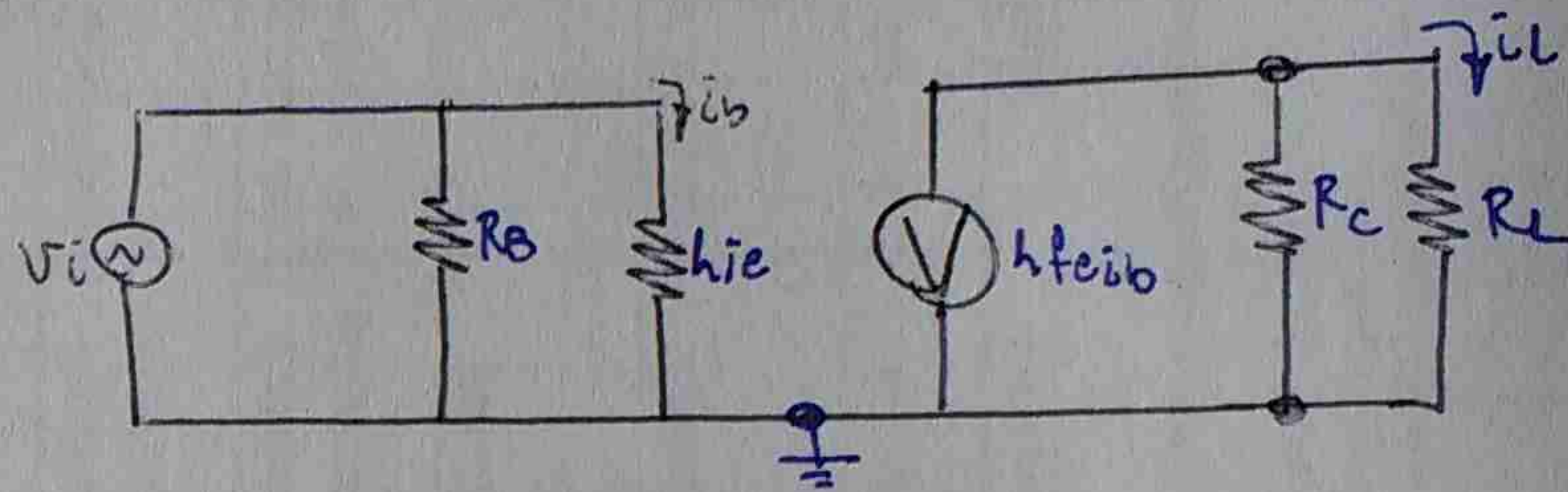


Parámetros estabilidad

$$S_V = -\frac{1}{R_E}$$

$$S_I = 1 + \frac{R_B}{R_C}$$

$$S_B = \frac{I_{CQ}}{\beta_1}$$

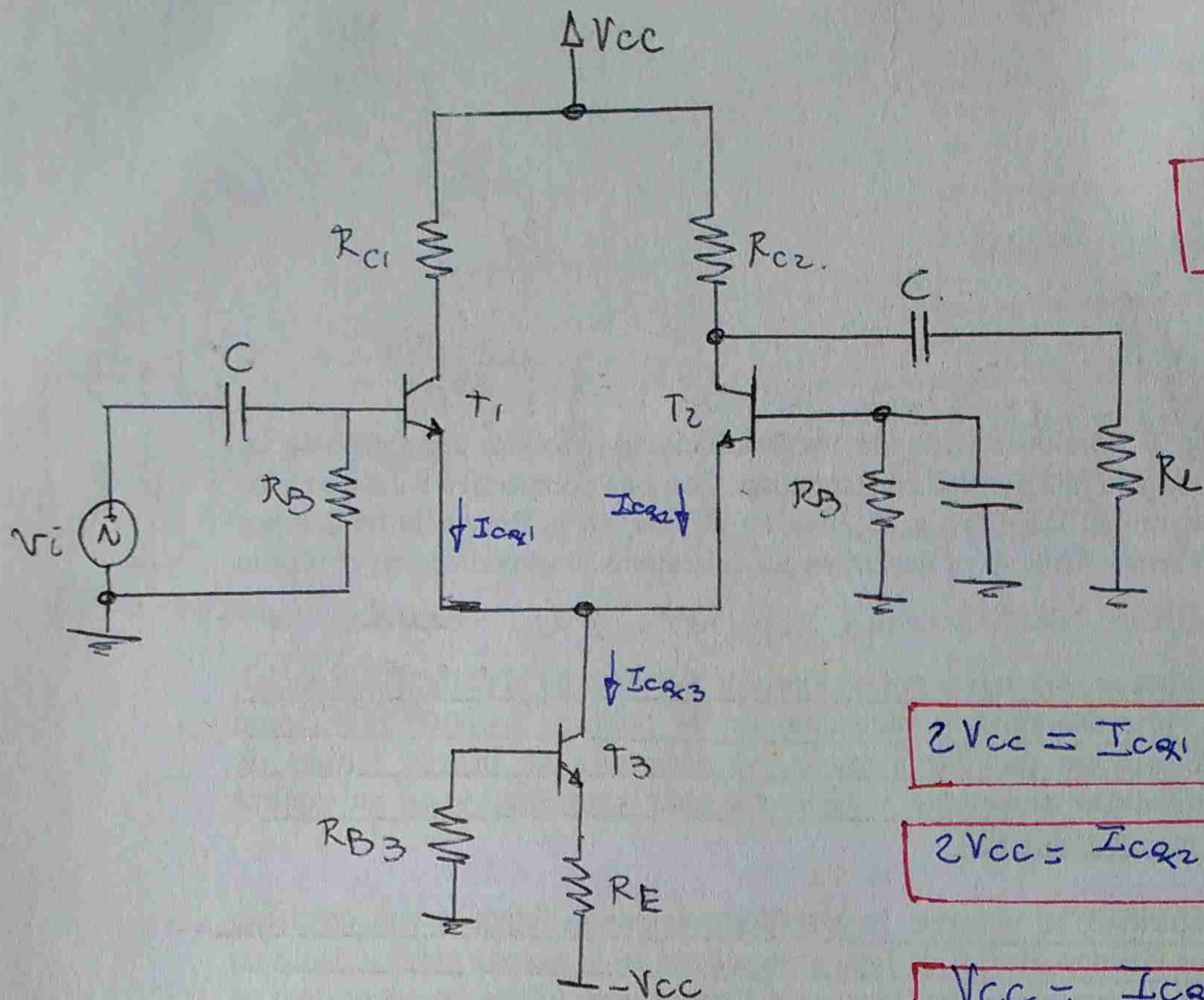Aplificador diferencial con 3 transistores



$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = \frac{I_{CQ3}}{2}$$


$$2V_{CC} = I_{CQ1} R_{C1} + V_{CEQ1} + V_{CEQ3} + I_{CQ3} \cdot R_E$$

$$2V_{CC} = I_{CQ2} R_{C2} + V_{CEQ2} + V_{CEQ3} + I_{CQ3} R_E$$

$$V_{CC} = \frac{I_{CQ2} R_B + V_{BE} + V_{CEQ3} + R_E I_{CQ3}}{h_{fe}}$$

Circuito equivalente entrada.

El capacitor pone a masa a B2

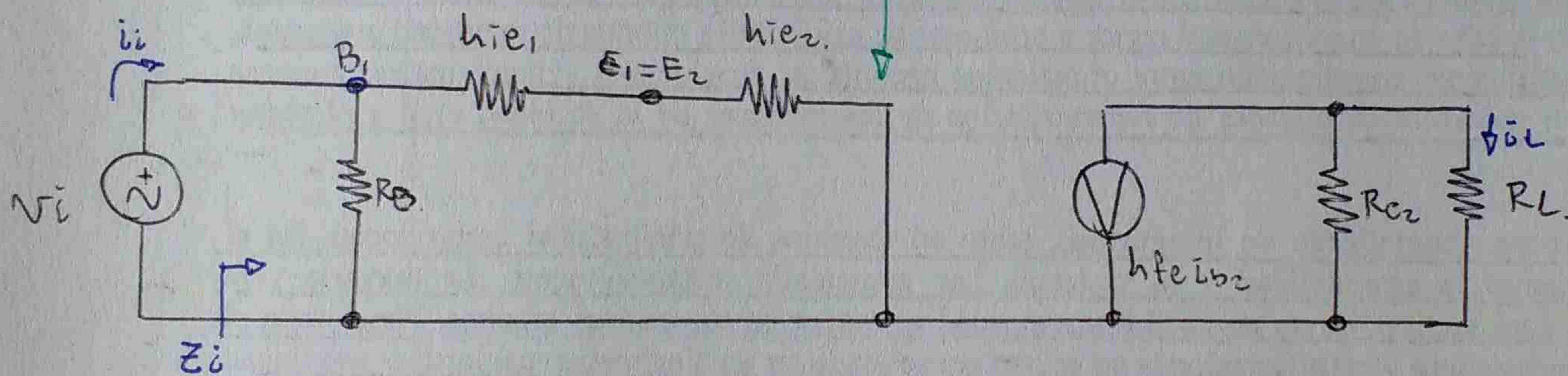

Garancia modo común


Garancia modo dif.

$$i_L = \Delta_C i_C + \Delta_d i_d$$

Corriente modo común

$$RRMC = \frac{\Delta_d}{\Delta_C}$$


Zo diferencial

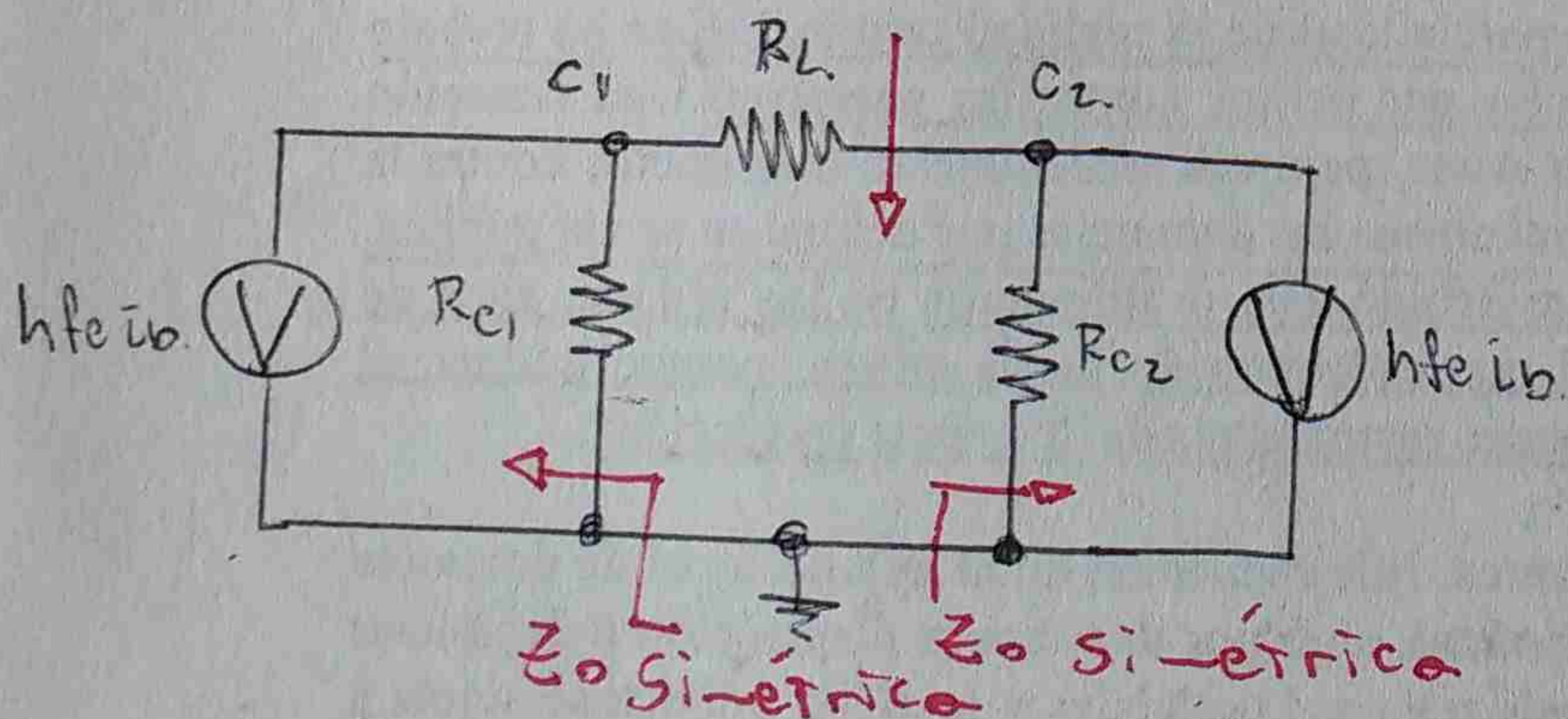

Zo sinétrica

Zo sinétrica

Amplificador Diferencial

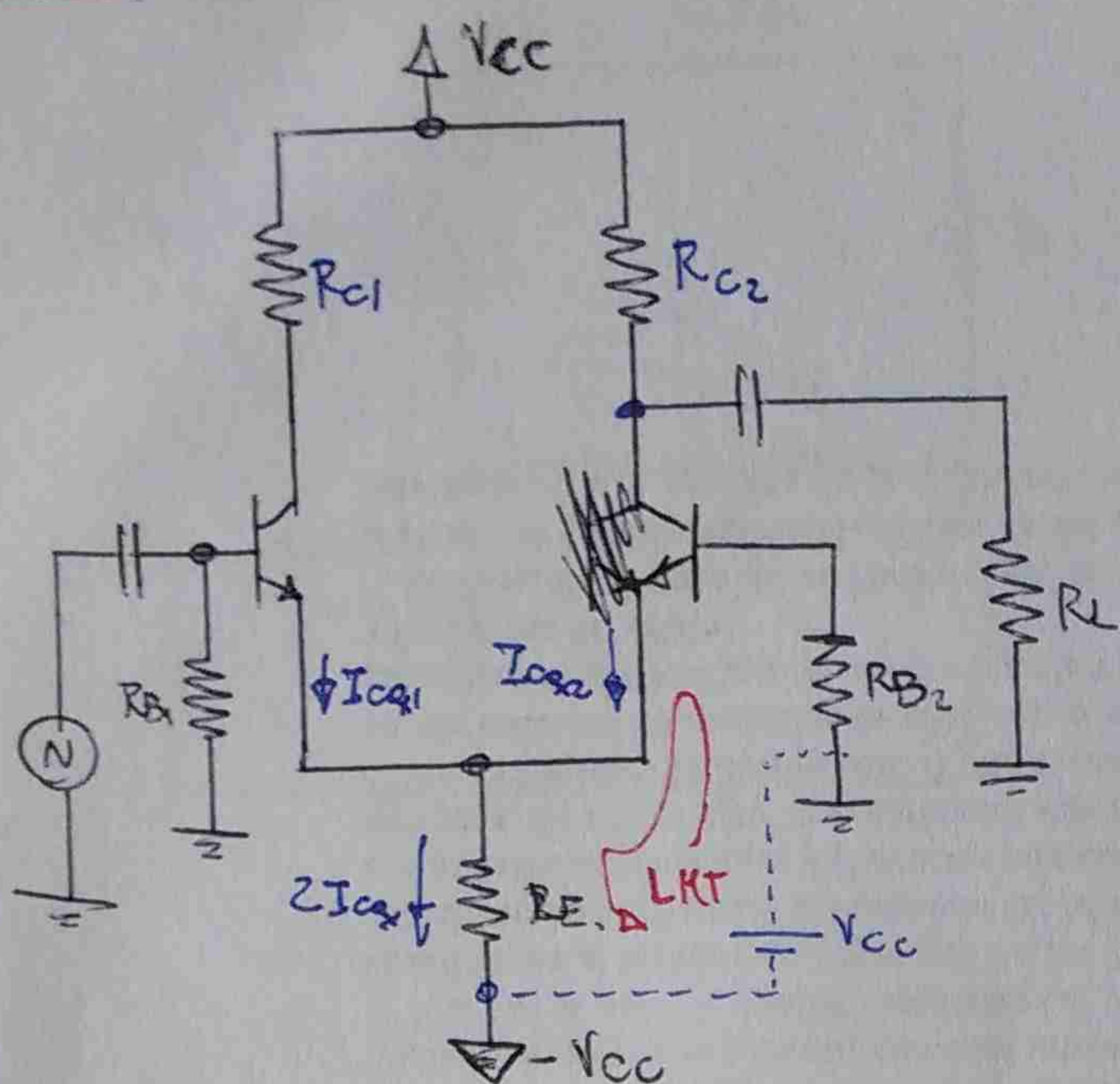


$$I_{CQ1} = I_{CQ2}$$

$$V_{CC} = \frac{I_{CQ}}{\beta} R_{B2} + V_{BE} + 2 I_{CQ} R_E$$


$$V_{CEQ1} = 2V_{CC} - I_{CQ} (R_{C1} + 2R_E)$$

$$V_{CEQ2} = 2V_{CC} - I_{CQ} (R_{C2} + 2R_E)$$
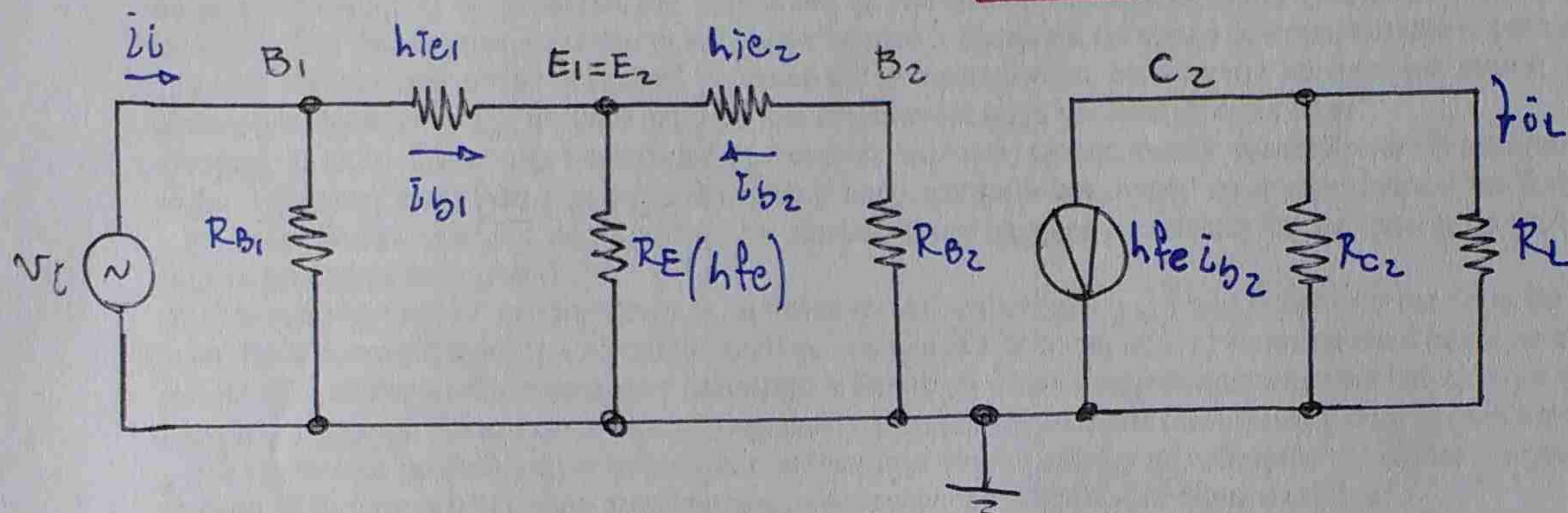
$$I_{CQ} = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{\frac{R_B}{\beta} + 2R_E}$$




Espejo corriente con Res.

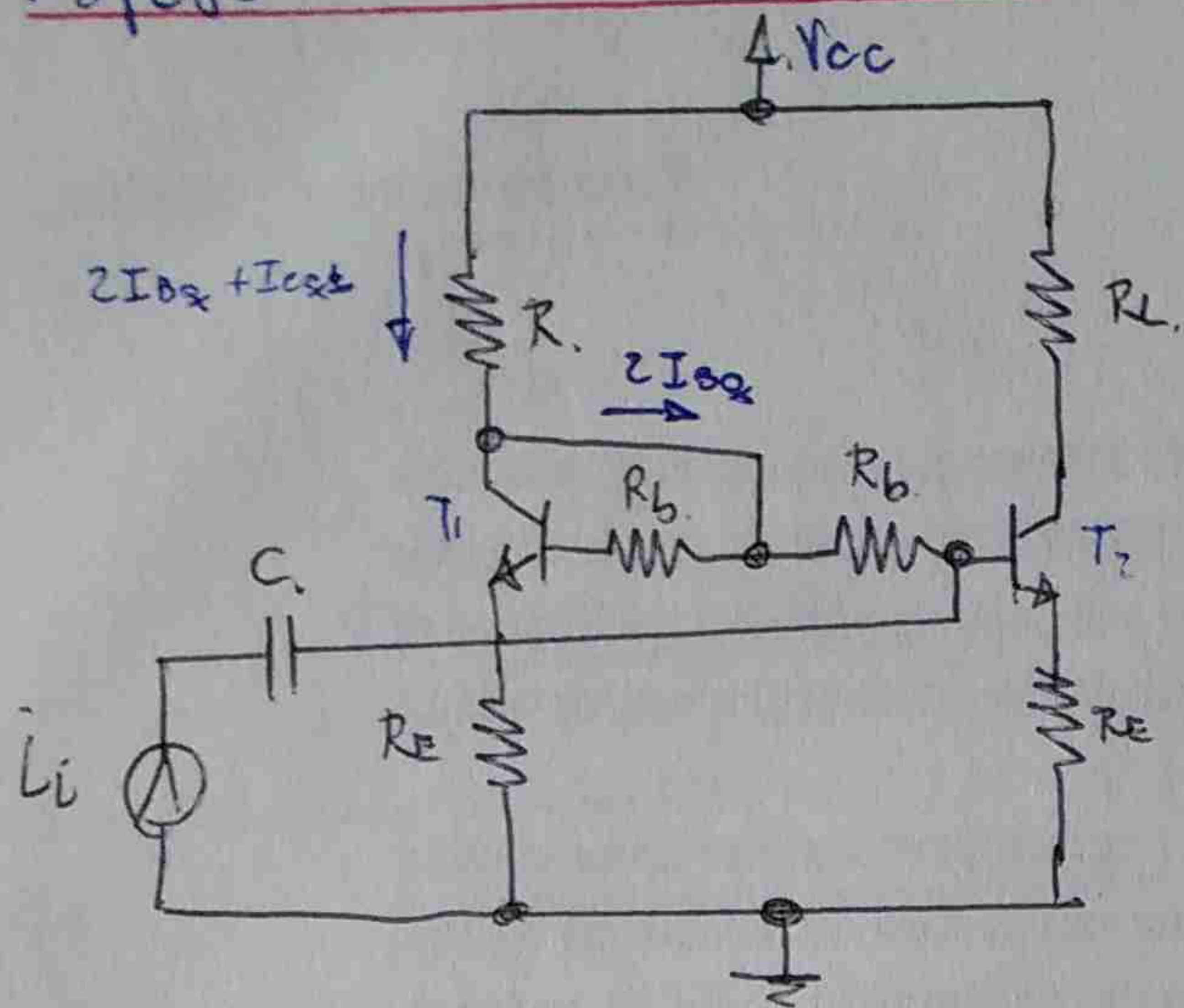


$$V_{CC} = \left(2 \frac{I_{0x}}{h_{fe}} + I_{0x} \right) R + \frac{I_{0x}}{h_{fe}} R_b + V_{BE} + R_E I_{0x}$$
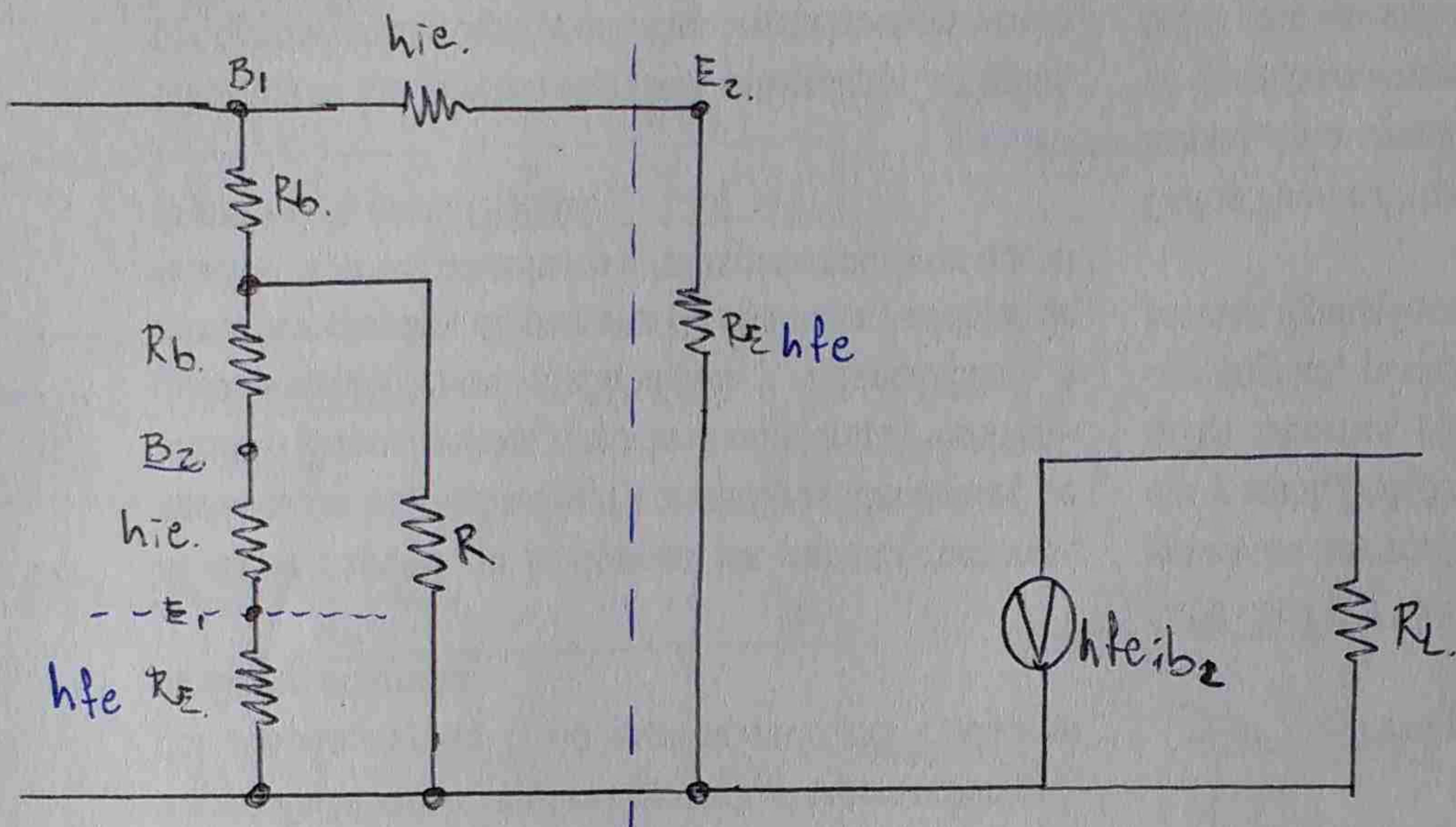
$$V_{CE_{Q2}} = V_{CC} - I_{0x} (R_L + R_E)$$



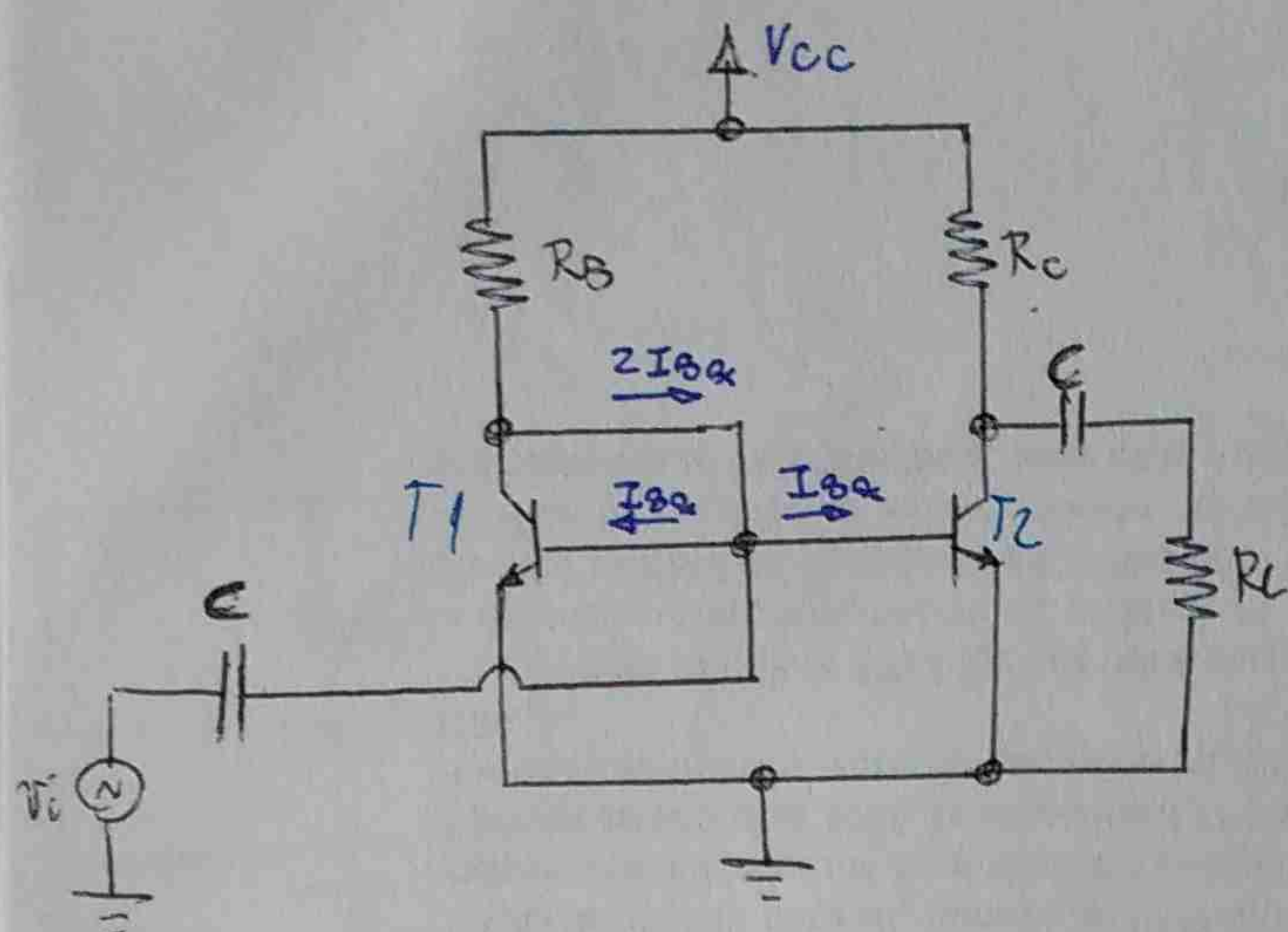Polarización Balanceada en circuitos integrados



$$I_{CQ2} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$V_{CEQ2} = V_{CC} - I_{CQ2} R_C$$

$$I_{CQ1} = I_{CQ2}$$

$$V_{CEQ1} = 0.7$$

Espejo de corrientes

Lo utilizo como diodo


Rediseño para MES

$$I_{CQ\text{MES}} = \frac{V_{CC}}{R_{CC} + R_{CA}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_C // R_L}$$

$$V_{CEQ2\text{MES}} = V_{CC} - I_{CQ2\text{MES}} R_C$$

$$R_{\text{MES}} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_{CQ\text{MES}}}$$

Circuito equivalente.

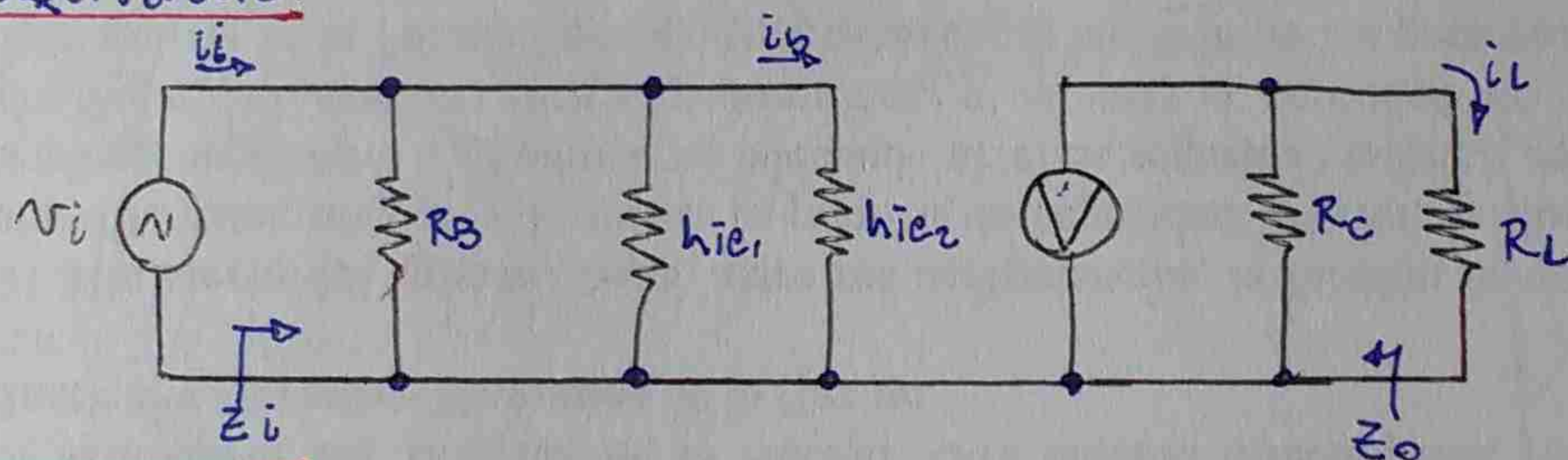

$$h_{ie1} = \frac{25\text{mV}}{I_{CQ1}}$$


$$Z_i = R_B // \frac{h_{ie}}{2}$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_b} = \frac{i_L}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_i} = - \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot h_{fe} \cdot \frac{R_B // h_{ie1}}{R_B // h_{ie1} + h_{ie2}}$$

$$\Delta I_{CQ} = \frac{K \Delta T}{R'B}$$

Amplificador clase A con acoplamiento por transformador

$$\eta = 50\%$$

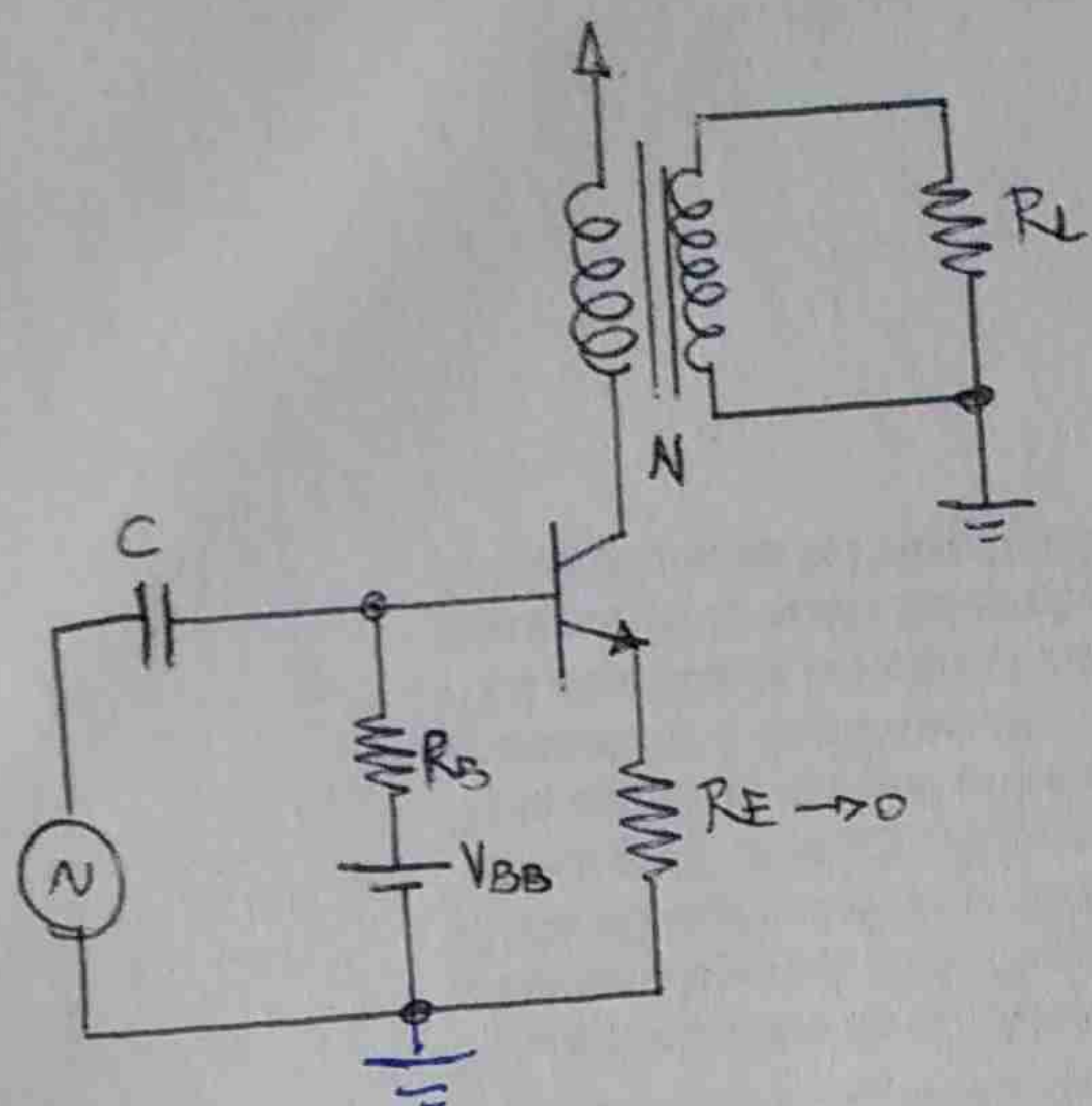

$$R'_L = N^2 R_L$$

$$R_B = \frac{(V_{CC} - V_{BE})}{I_{CQ}}$$



$$P_{Lmax} = \frac{V_{CC}^2}{2 N^2 R_L}$$

$$P_{Cmax} = V_{CC} I_{CQ}$$

$$V_{CC} = N \sqrt{2 P_{Lmax} R_L}$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{N^2 R_L}$$

$$I_{CQ} = \frac{29mV}{h_{ib}}$$

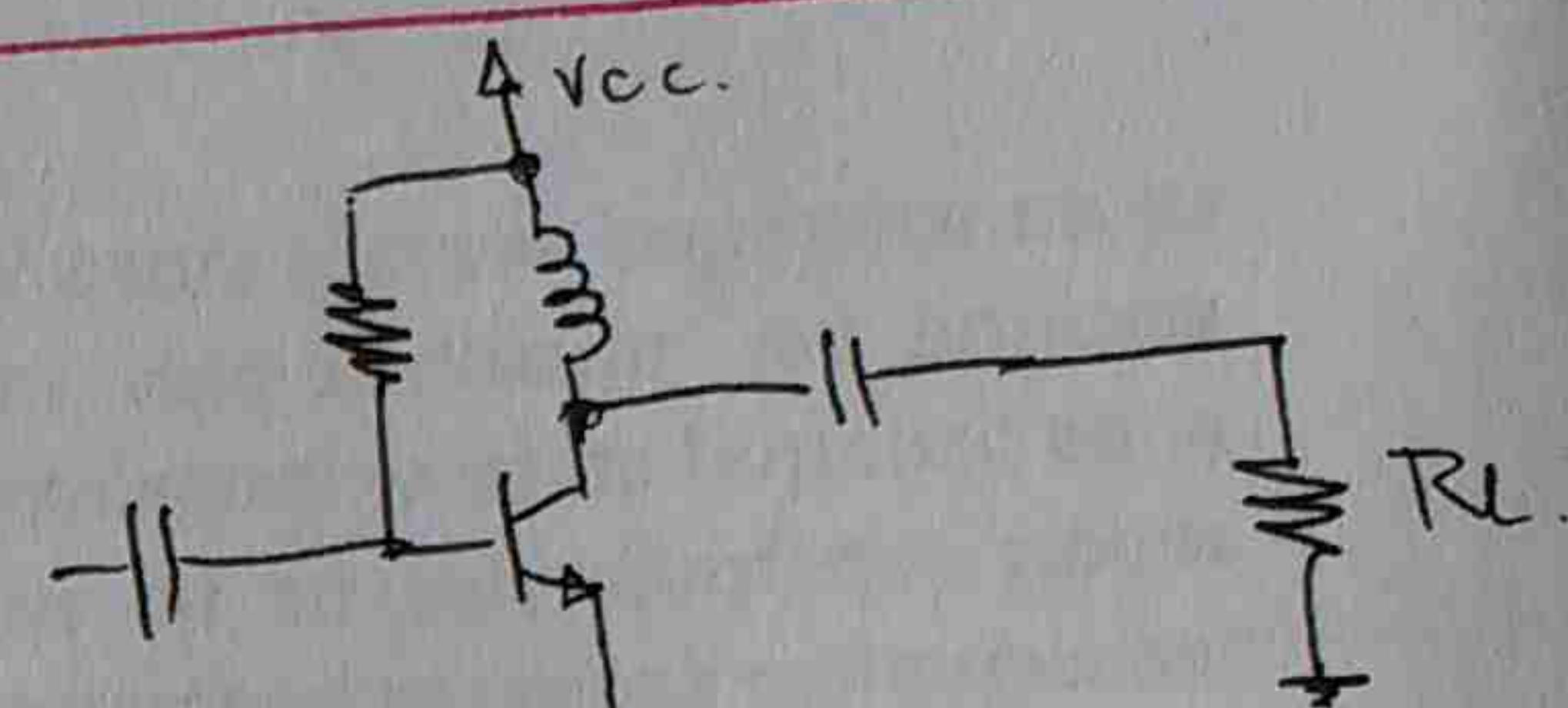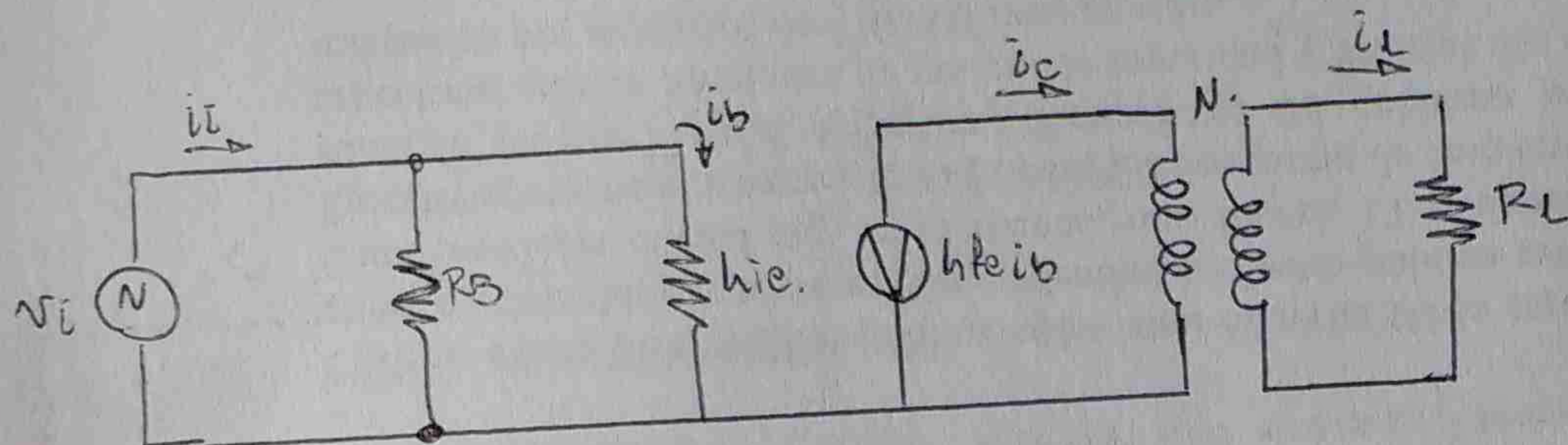

$$FM = 2 = \frac{P_{Cmax}}{P_{Lmax}} \Rightarrow \frac{V_{CC}^2}{2 R_L} = \frac{P_{Cmax}}{2}$$

$$P_{Cmax} = \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$


$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_L}$$

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{v_L}{v_o} \frac{v_o}{i_b} \frac{i_b}{v_i} = \frac{1}{N} \frac{R'_L}{h_{fe} h_{ib}} = \frac{R'_L}{N h_{ib}}$$

$$v_L = \frac{v_o}{N} \Rightarrow \frac{v_L}{v_o} = \frac{1}{N}$$

$$v_o = h_{fe} i_b R'_L \Rightarrow \frac{v_o}{i_b} = h_{fe} R'_L$$
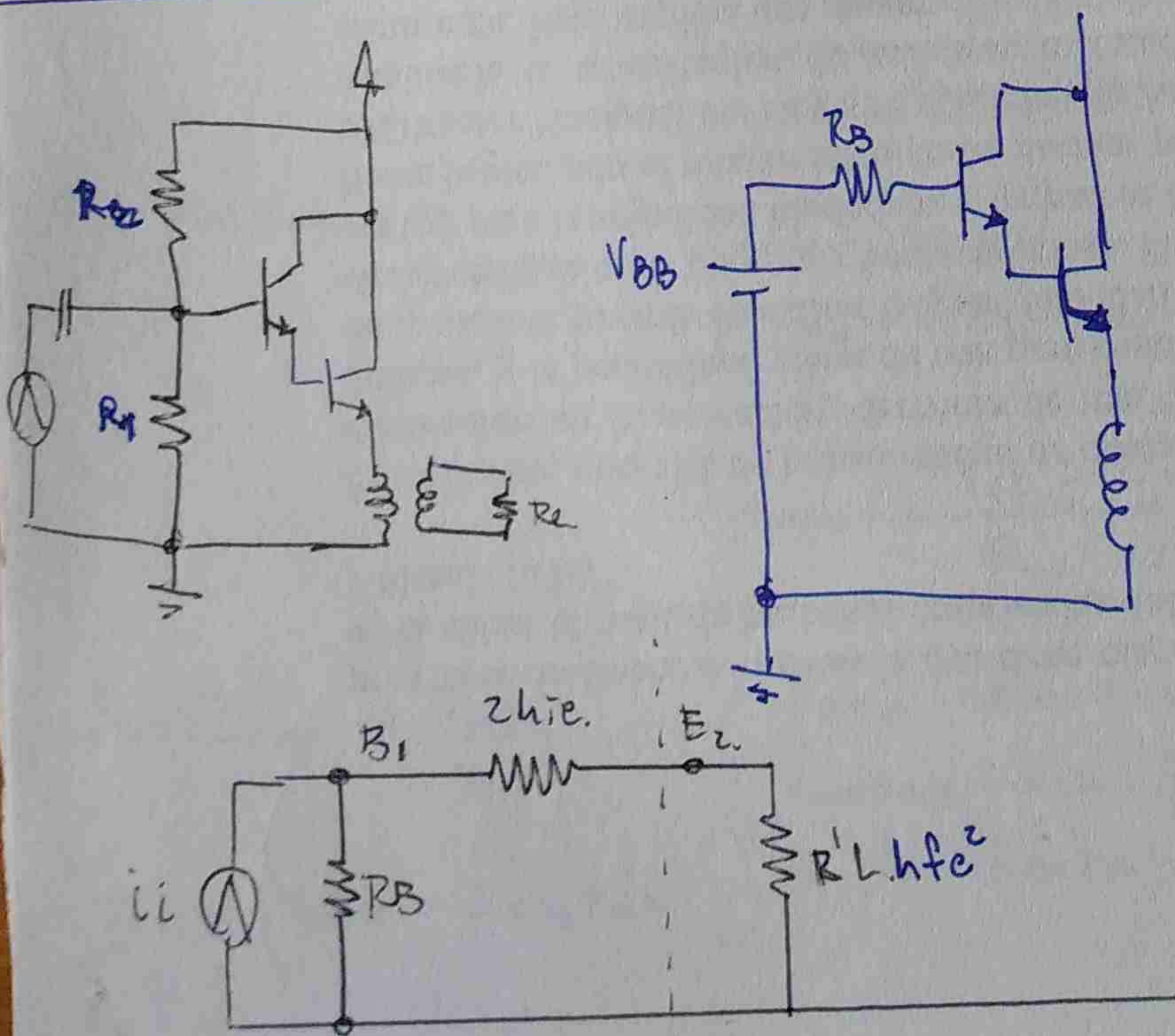
$$i_b = \frac{v_i}{h_{ie}} \Rightarrow \frac{i_b}{v_i} = \frac{1}{h_{ie}} = \frac{1}{h_{fe} h_{ib}}$$



$$V_{BB} = R_B \frac{I_{CQ2}}{h_{fe2}} + 2 V_{BE}$$

$$V_{CEQ2} = V_{CC}$$

$$V_{CEQ1} = V_{CEQ2} - V_{BE}$$

1

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO} \rightarrow I_E = \frac{I_C - I_{CBO}}{\alpha}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_B = I_E - I_C = I_E - \alpha I_E - I_{CBO}$$

$$I_B = \frac{I_C - I_{CBO}}{\alpha} (1 - \alpha) - I_{CBO}$$

$$= \frac{I_C}{\alpha} (1 - \alpha) - \frac{I_{CBO}}{\alpha} (1 - \alpha) - I_{CBO}$$

$$= I_C \frac{1 - \alpha}{\alpha} - I_{CBO} \left(\frac{1 - \alpha}{\alpha} + 1 \right)$$

$$I_B = I_C \left(\frac{1 - \alpha}{\alpha} \right) - \frac{I_{CBO}}{\alpha}$$

MES: El punto Q se encuentra en la mitad de la recta de carga de Alterno (CA)

- Si está diseñado para MES puede no estar funcionando para MES
- Si está funcionando para MES, es porque fue diseñado para MES

En CC $V_{CC} = V_{CEQ} + I_{CQ} R_{CC}$ ①

CA $V_{ce_{max}} = i_{c_{max}} R_{CA}$

MES $\begin{cases} i_{c_{max}} = I_{CQ_{MES}} \\ V_{ce_{max}} = V_{CEQ_{MES}} \end{cases}$

$$V_{CEQ_{MES}} = I_{CQ_{MES}} R_{CA}$$

Reemplazo en ①

$$V_{CC} = I_{CQ_{MES}} R_{CA} + I_{CQ_{MES}} R_{CC}$$

$$I_{CQ_{MES}} = \frac{V_{CC}}{R_{CA} + R_{CC}}$$

Formula General

Emisor Común

$$I_{CQ_{MES}} = \frac{V_{CC}}{R_{CA} + R_E + R_C // R_L}$$

Si $V_{CESAT} \neq 0$

MES $\begin{cases} i_{c_{max}} = I_{CQ} \\ V_{ce_{max}} = V_{CEQ} - V_{CESAT} \end{cases}$

$$I_{CQ_{MES}} = \frac{V_{CC} - V_{CESAT}}{R_{CC} + R_{CA}}$$

$$\begin{cases} i_C = I_{CQ} + \frac{V_{CEQ}}{R_{CA}} \\ V_{CE} = V_{CEQ} + I_{CQ} R_{CA} \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{para encontrar los} \\ \text{cortes con los ejes,} \\ \text{de la Recta de CA} \end{array} \right.$$

→ a señal en alterno

2

Potencia promedio

$$P_{TE} = V_{AV} I_{AV} + \frac{1}{T} \int_0^T v_{TE}(t) i_{TE}(t) dt$$


$$P_{CC} = V_{CC} I_{CQ}$$

Para MEs.

$$P_{CCmax} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

Potencia en la carga
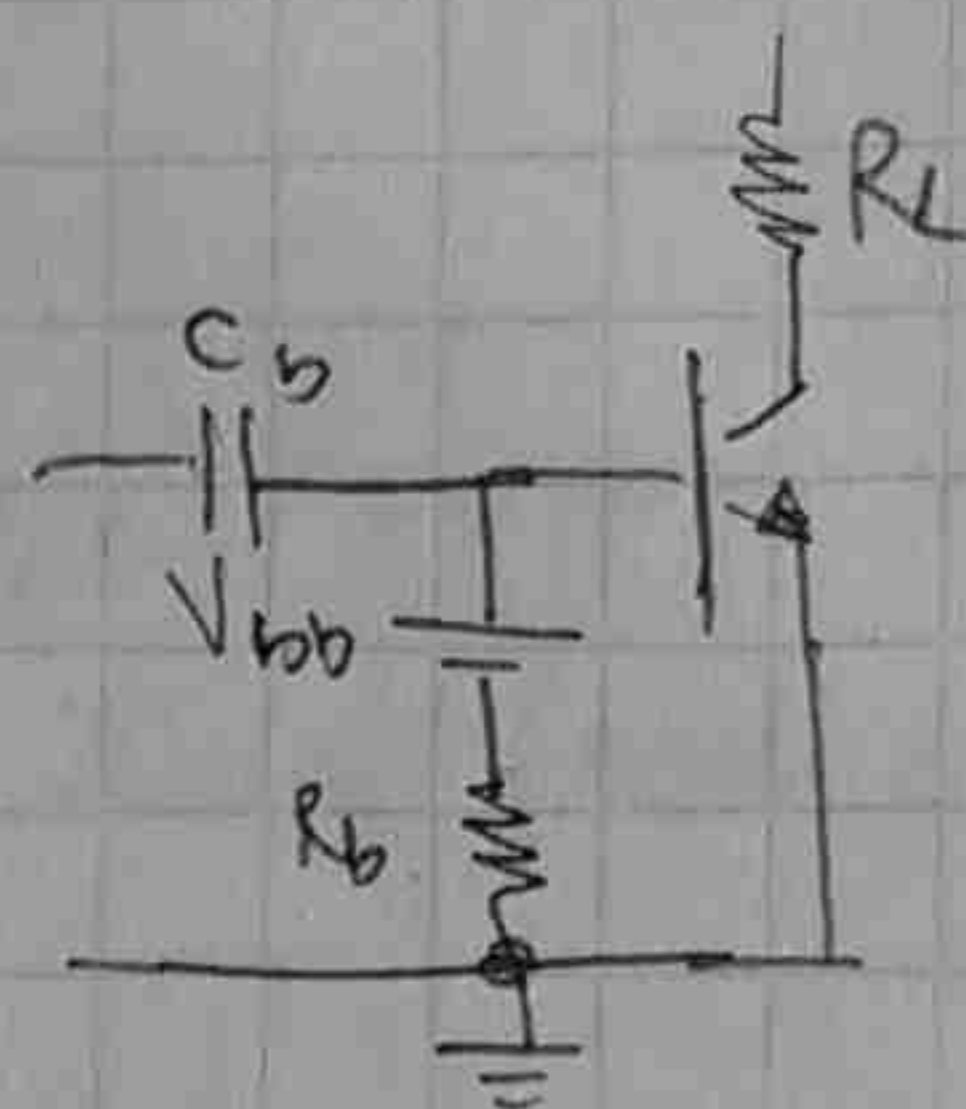
$$P_{L(CA)} = \frac{1}{2} \hat{i}_o^2 R_L$$



Rendimiento:

$$\eta = \frac{P_L}{P_{CC}}$$

Potencia útil en la carga
Potencia de la fuente de Alimentación

Para la config anterior

$$P_{Lmax} = \frac{V_{CC}^2}{8R_L}$$

$$P_{CCmax} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

$$\eta = 0.25 = 25\%$$


Factor

Máxima Potencia

4

C/RL = Rc	C/choque Bobina
$P_{cc} = V_{cc} \cdot I_{cq}$	
$P_{cc-ax} = \frac{V_{cc}^2}{2R_L}$	$P_{cc-ax} = \frac{V_{cc}^2}{R_L}$
$P_{LCAmax} = \frac{V_{cc}^2}{8R_L}$	$P_{LCAmax} = \frac{V_{cc}^2}{2R_L}$
$P_c = P_{cc} - P_{LCC} - P_{LCA}$	$P_c = P_{cc} - P_{LCA}$
$P_{c-ax} = \frac{V_{cc}^2}{4R_L}$	$P_{c-ax} = \frac{V_{cc}^2}{R_L}$
$P_{c-in} = \frac{V_{cc}^2}{8R_L}$	$P_{c-in} = \frac{V_{cc}^2}{2R_L}$
$\eta_{-ax} = 25\%$	$\eta_{-ax} = 50\%$
$F_M = 2$	

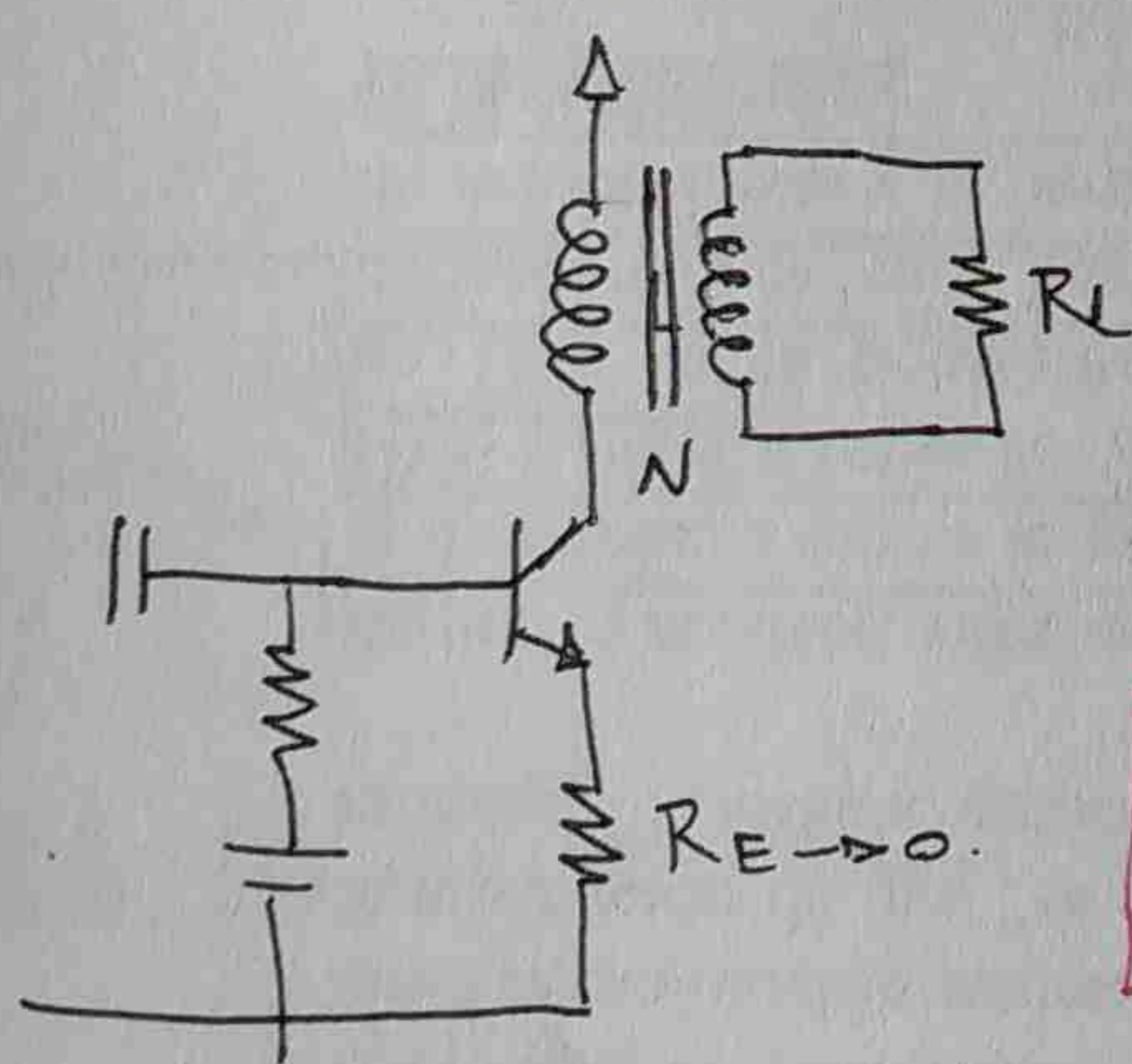Amplificador clase A por acoplamiento por inductor transferidor



Es igual al anterior solo que

$$R'_L = N^2 R_L$$

N debe estar entre determinados valores.

$$N_{-ax} = \frac{1}{I_{cq1}} \sqrt{\frac{2P_{L-ax}}{R_L}}$$

$$N_{-in} = \frac{1}{I_{cq2}} \sqrt{\frac{2P_{L-ax}}{R_L}}$$

$$V_{CEQ1} = \frac{V_{CE0}}{2} \rightarrow I_{cq1} = \frac{P_{c-ax}}{V_{CEQ1}}$$

$$N = \frac{N_{-ax} + N_{-in}}{2}$$

$$I_{cq2} = \frac{I_{c-ax}}{2}$$

$$V_{cc} = N \sqrt{2P_{L-ax} R_L} = V_{CEQ1}$$

$$R_b = \left(\frac{V_{cc} - V_{be}}{I_{cq}} \right) \beta$$

Estabilidad Polarización (carpeta)

Análisis de los factores de estabilidad

Cuanto menores sean los factores de estabilidad, mayor será la estabilidad ΔI_{CQ} 5

$$\frac{\partial I_{CQ}}{\partial T} = \frac{\partial I_{CQ}}{\partial V_{BE}} \frac{dV_{BE}}{dT} + \frac{\partial I_{CQ}}{\partial I_{CBO}} \frac{dI_{CBO}}{dT} + \frac{\partial I_{CQ}}{\partial \beta} \frac{d\beta}{dT} + \dots$$

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta T} = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta V_{BE}} \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} + \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta I_{CBO}} \frac{\Delta I_{CBO}}{\Delta T} + \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta \beta} \frac{\Delta \beta}{\Delta T}$$

$$\Delta I_{CQ} = S_V \Delta V_{BE} + S_I \Delta I_{CBO} + S_\beta \Delta \beta$$

Factores de estabilidad

Si $\alpha = 1$ (de la fórmula general)

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E} + I_{CBO} \left(1 + \frac{R_B}{R_E}\right)$$

$$S_V = \frac{\partial I_{CQ}}{\partial V_{BE}} = -\frac{1}{R_E}$$

$$S_I = \frac{\partial I_{CQ}}{\partial I_{CBO}} = 1 + \frac{R_B}{R_E}$$


$$S_\beta = \frac{\Delta I_{CQ}}{\beta_1} \frac{R_B + R_E}{R_B + (\beta_2 + 1) R_E}$$

Si $R_E \rightarrow 0$ $I_{CQ} \rightarrow \infty$

$R_E \rightarrow \infty$ (m.a.) $I_{CQ} \rightarrow 0$ Poca ganancia


Para solucionar esto se recurre a la polarización por diodo.

Polarización por diodo

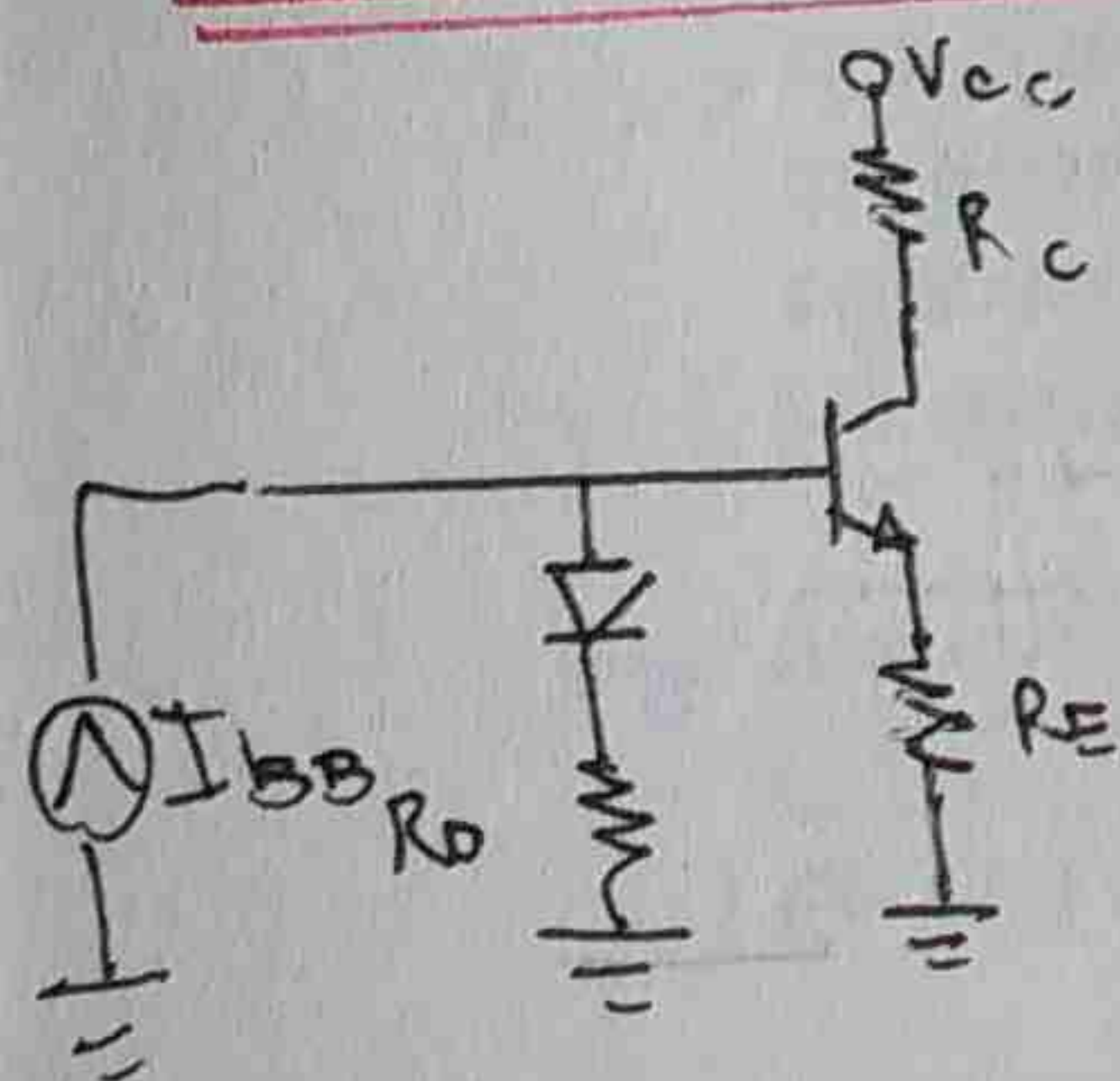

$$\frac{\Delta V_D}{\Delta T} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T}$$

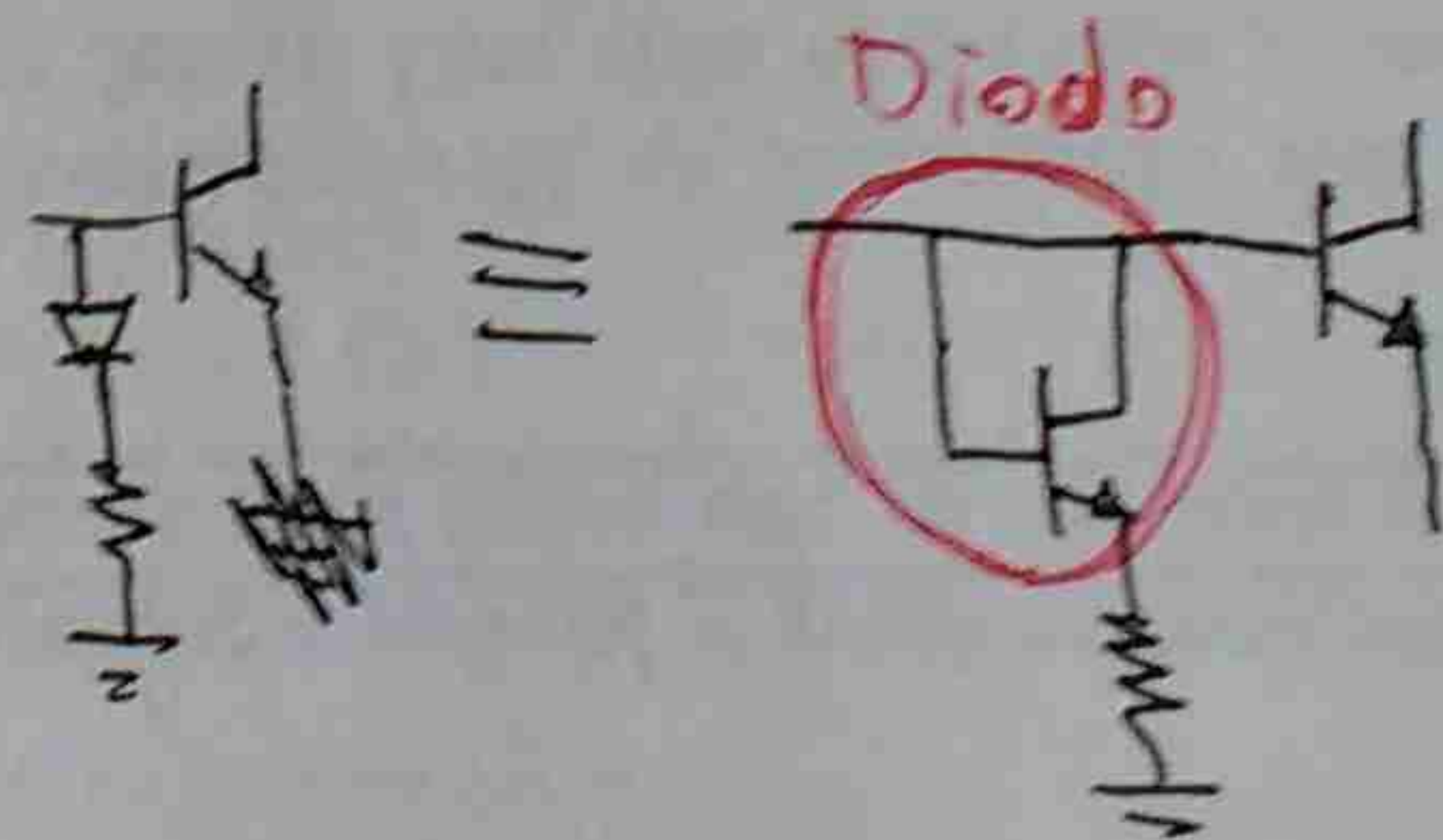siempre que el diodo y el trans sean del mismo material



C/S_V (factor estabilidad)

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta T} = \frac{K}{R_E}$$


C/diodo (ideal)

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta T} = 0$$

C/diodo Real

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta T} = \frac{K}{R_E} + \frac{1}{1 + \frac{R_B}{R_E}}$$

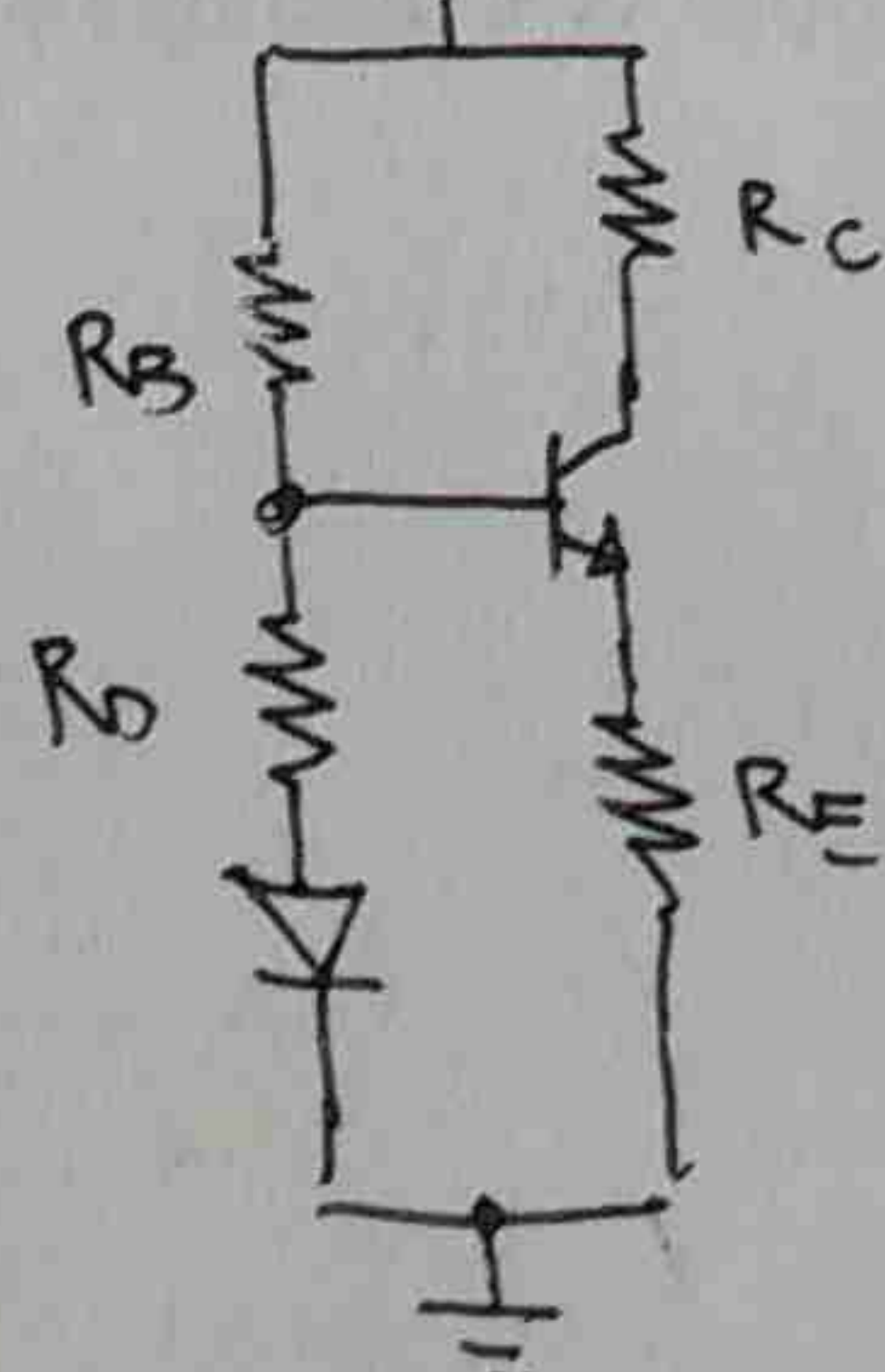
Si necesito un $R_E = 10k$, lo logro con R_D y R_B (sinó I_{CQ} disminuye)



$$I_{CQ} = \frac{(V_{CC} - V_{BE}) R_D}{R_E (R_B + R_D)}$$

Polarización Balanceada (Espejo de corriente)

6

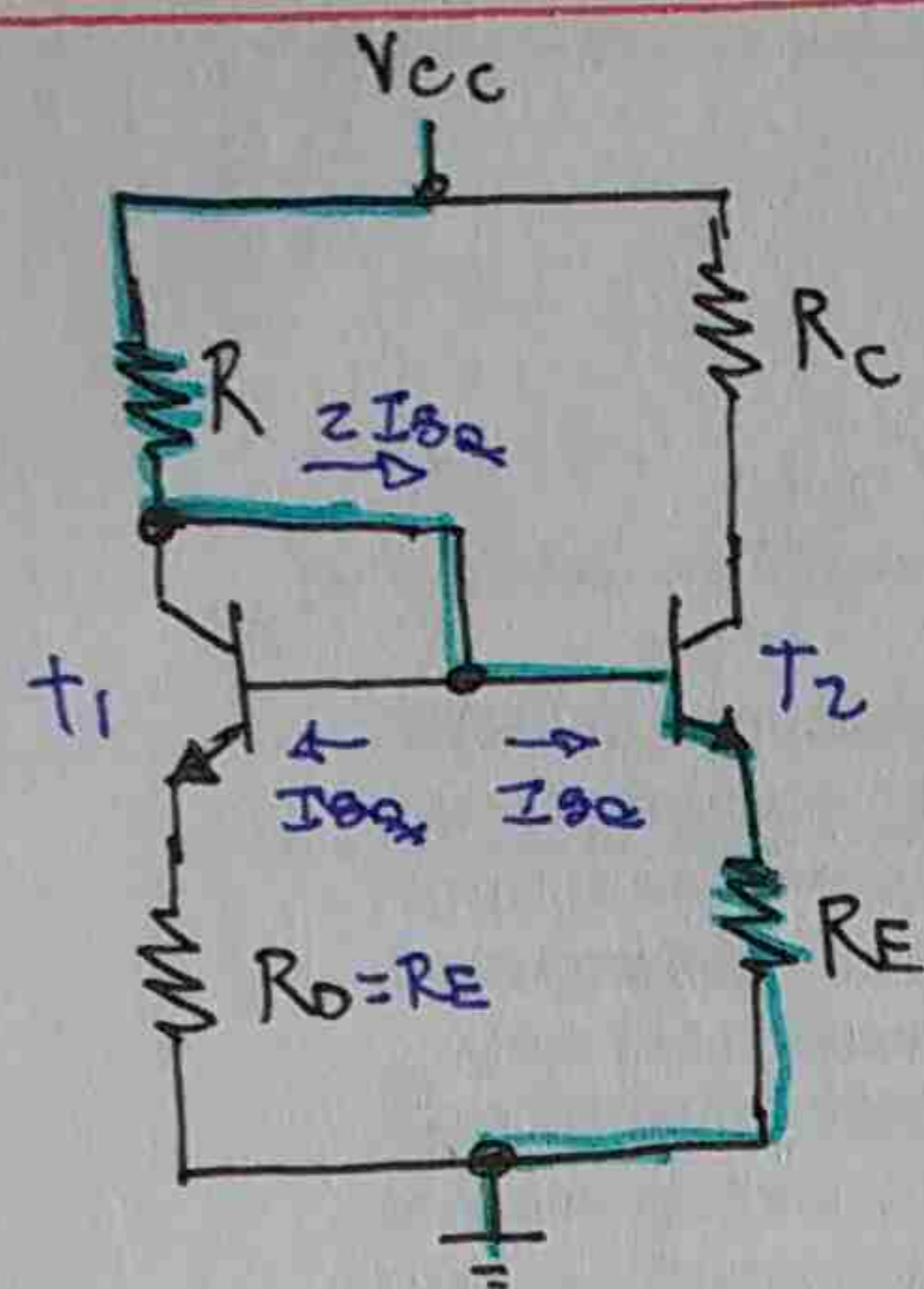

LKT

$$V_{cc} = I_{cq} \left(1 + \frac{2}{\beta} \right) R + V_{be} + I_{cq} R_E = I_{cq} \left(1 + \frac{2}{\beta} \right) R + V_{be} + I_{cq} R_E$$

$$V_{cc} = I_{cq} \left[\left(\frac{\beta+2}{\beta} \right) R + R_E \right] + V_{be}$$


Si $\beta \gg 2$

$$I_{cq} = \frac{V_{cc} - V_{be}}{R + R_E}$$

Se llama espejo de corriente porque V_{be} es el mismo y I_{B1} e I_{B2} son iguales


Para circuitos integrados

$$R_E = R_{E2} = 0$$

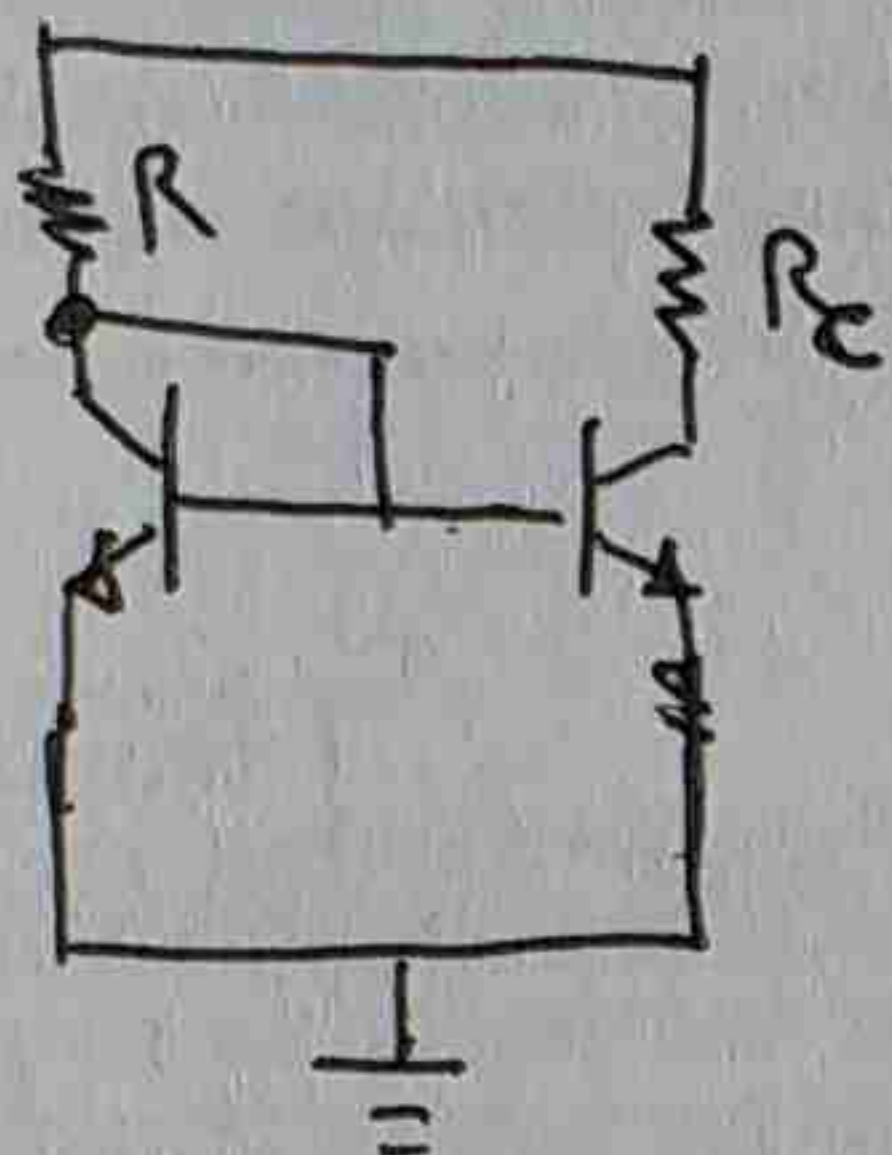

$$I_{cq} = \frac{V_{cc} - V_{be}}{R}$$

Circuito equivalente de CA

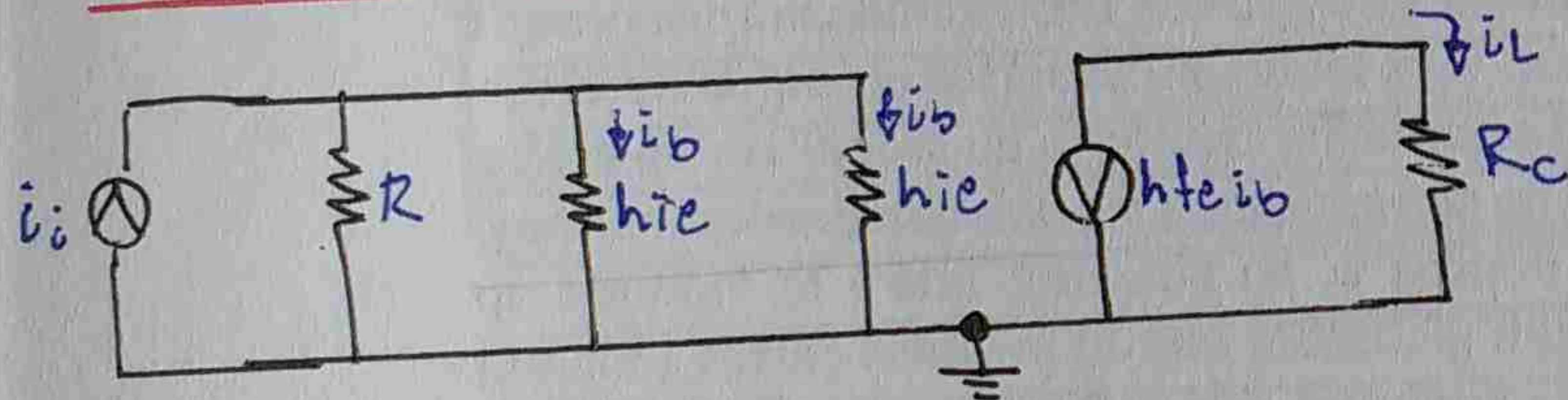

$$i_L = h_{fe} \cdot i_b$$


Si $R \gg h_{ie}$

$$i_o = i_{ib}$$

$$i_b = \frac{i_o}{2}$$

$$\Delta i_o = \frac{i_L}{i_o} = \frac{i_L}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_o} = h_{fe} \cdot \frac{1}{2} = \frac{h_{fe}}{2}$$

7

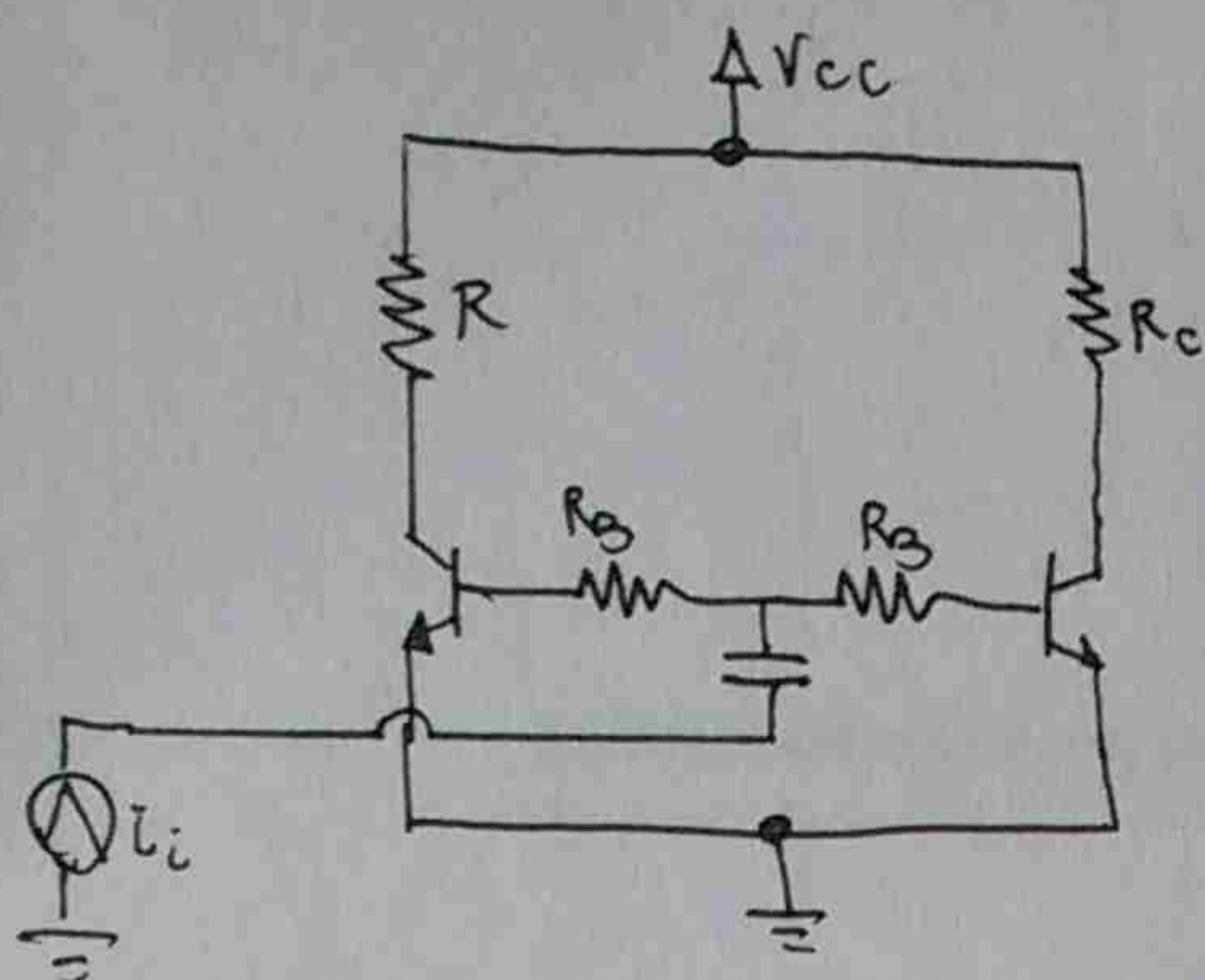

$$V_{cc} = \left(I_{CQ} + \frac{2 I_{CQ}}{\beta} \right) R + \frac{I_{CQ}}{\beta} R_B + V_{be}$$


$$V_{cc} - V_{be} = I_{CQ} \left[\left(1 + \frac{2}{\beta} \right) R + \frac{R_B}{\beta} \right]$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{cc} - V_{be}}{\frac{\beta+2}{\beta} R + \frac{R_B}{\beta}}$$

Si: $\frac{R_B}{\beta} \ll R$

$$I_{CQ} = \frac{V_{cc} - V_{be}}{R}$$


La ganancia es el doble del anterior

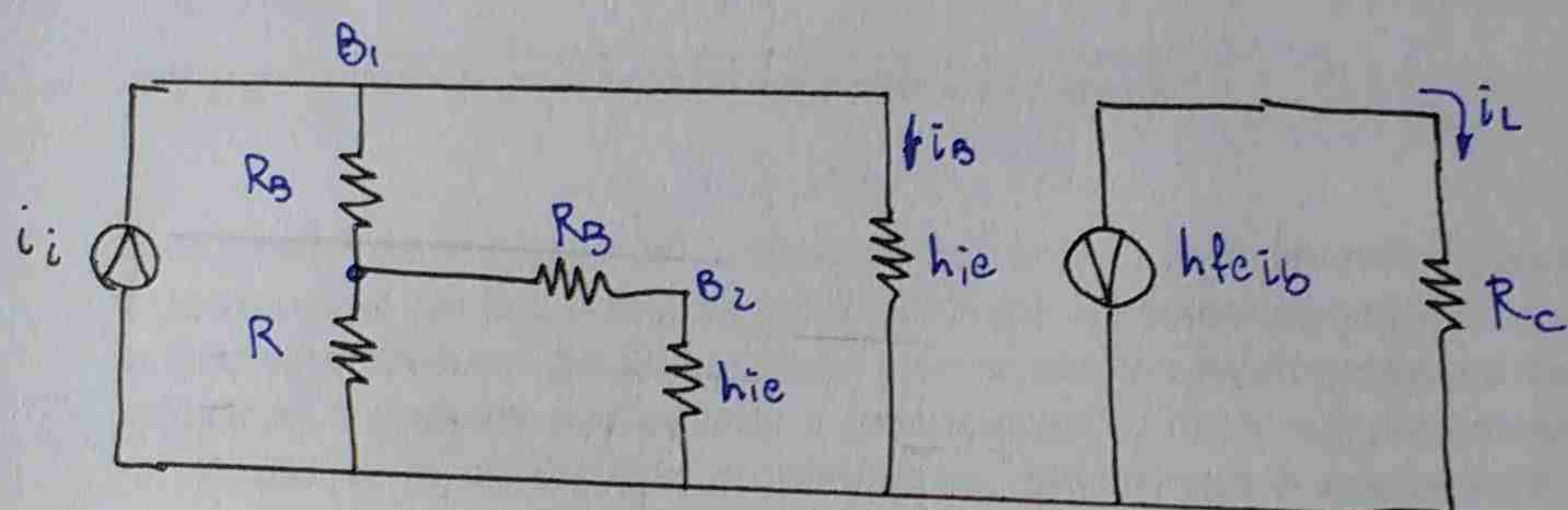

Si: $R_B \gg hie$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_i} = h_{fe} = 100$$

Parámetros Híbridos

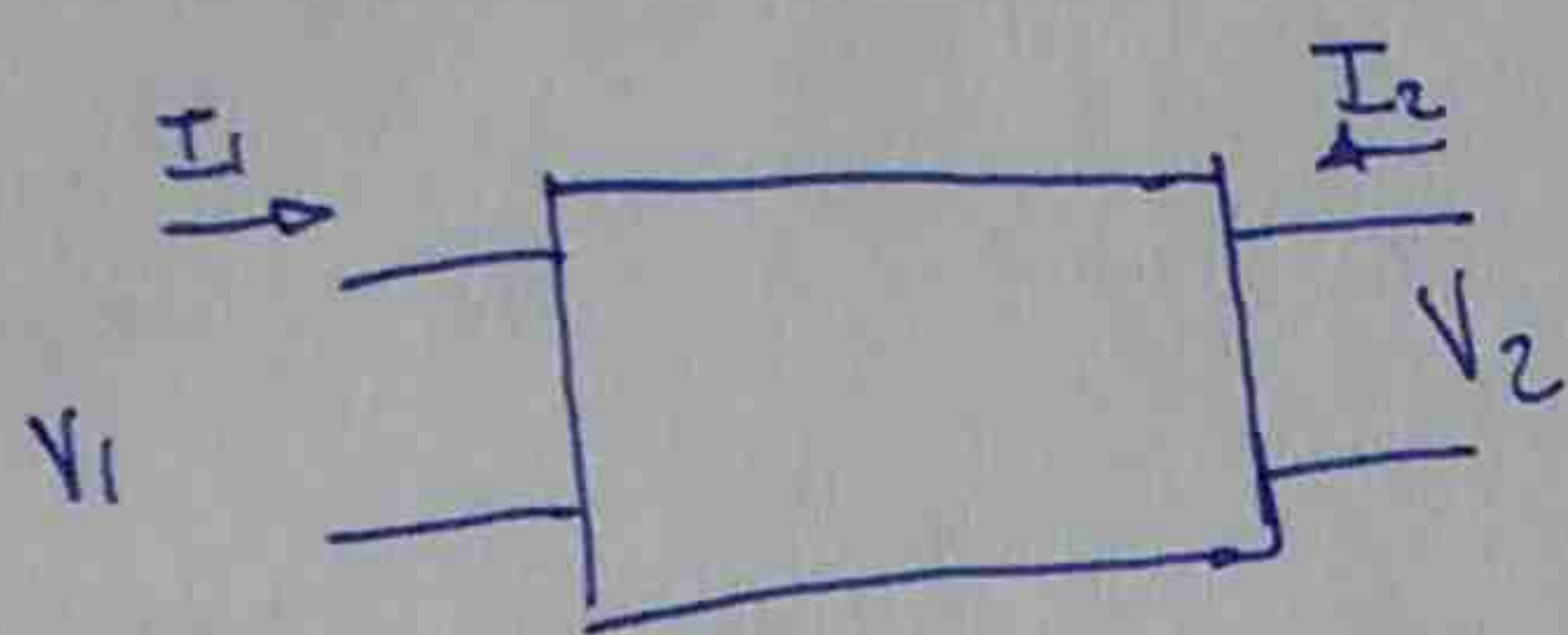

$$V_1 = h_{11} i_1 + h_{12} v_2$$


$$i_2 = h_{21} i_1 + h_{22} v_2$$

8

$$V_1 = h_i i_1 + h_r v_2$$

$$i_2 = h_f i_1 + h_o v_2$$
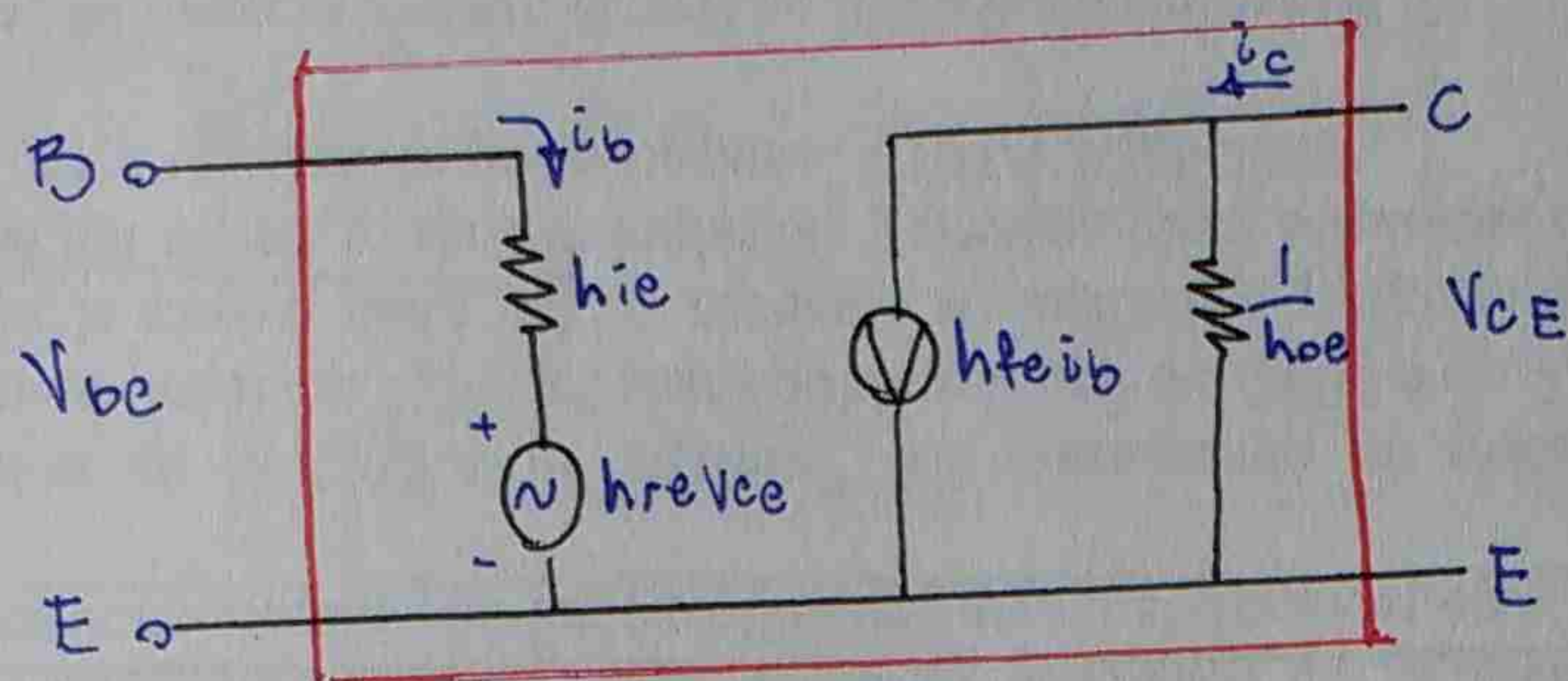
$$\begin{bmatrix} h_i & h_r \\ h_f & h_o \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$



$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}}$$

Fórmula no convencional de cálculo I_{CQ}

$$h_{ie} \ll \underbrace{R_b}_{\text{Generancia}} \ll \underbrace{\beta R_E}_{\text{Estabilidad}}$$

En Base Co-mún

$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{h_{fe} + 1}$$

$$h_{rb} \rightarrow 0$$

$$h_{fb} = \frac{h_{fe}}{h_{fe} + 1} \approx 1$$



$$h_{ob} = \frac{h_{oe}}{h_{fe} + 1}$$

Parámetros internos del FET

9

$$r_{ds} \approx \frac{1}{g_m} = \mu$$

Drenador común

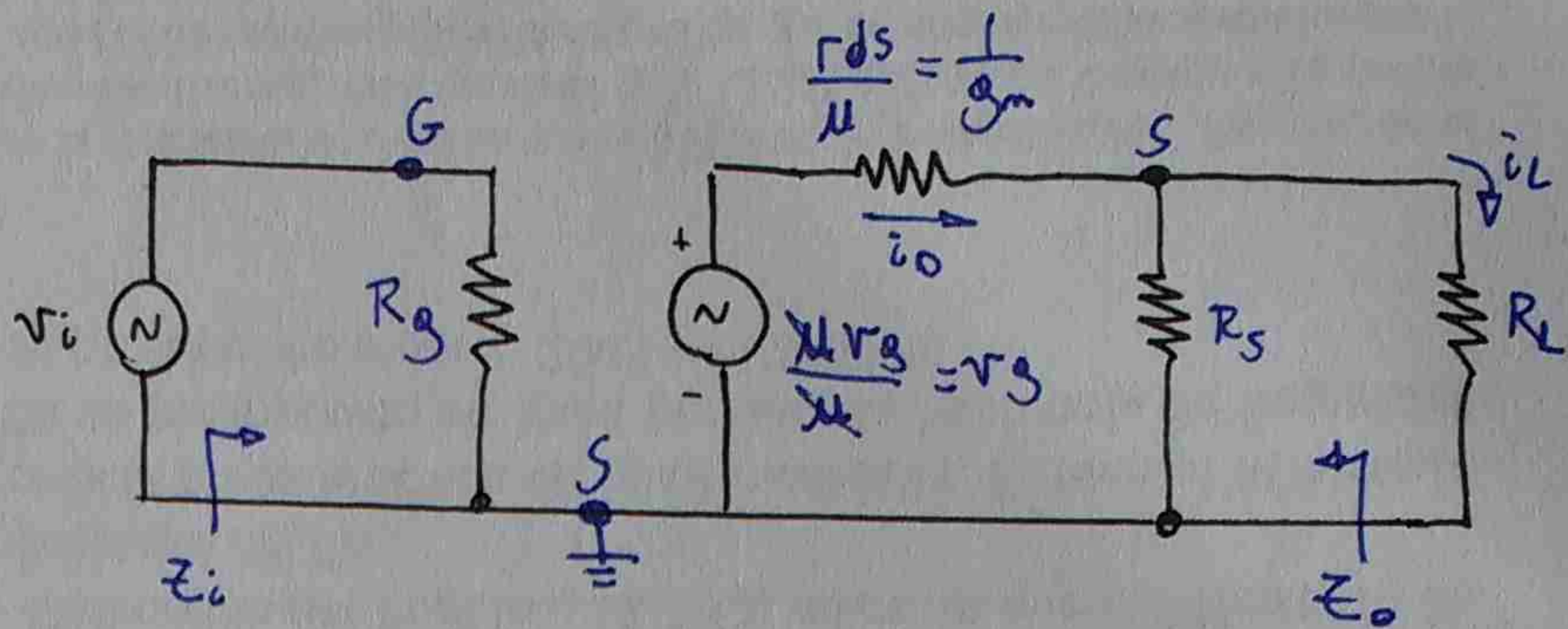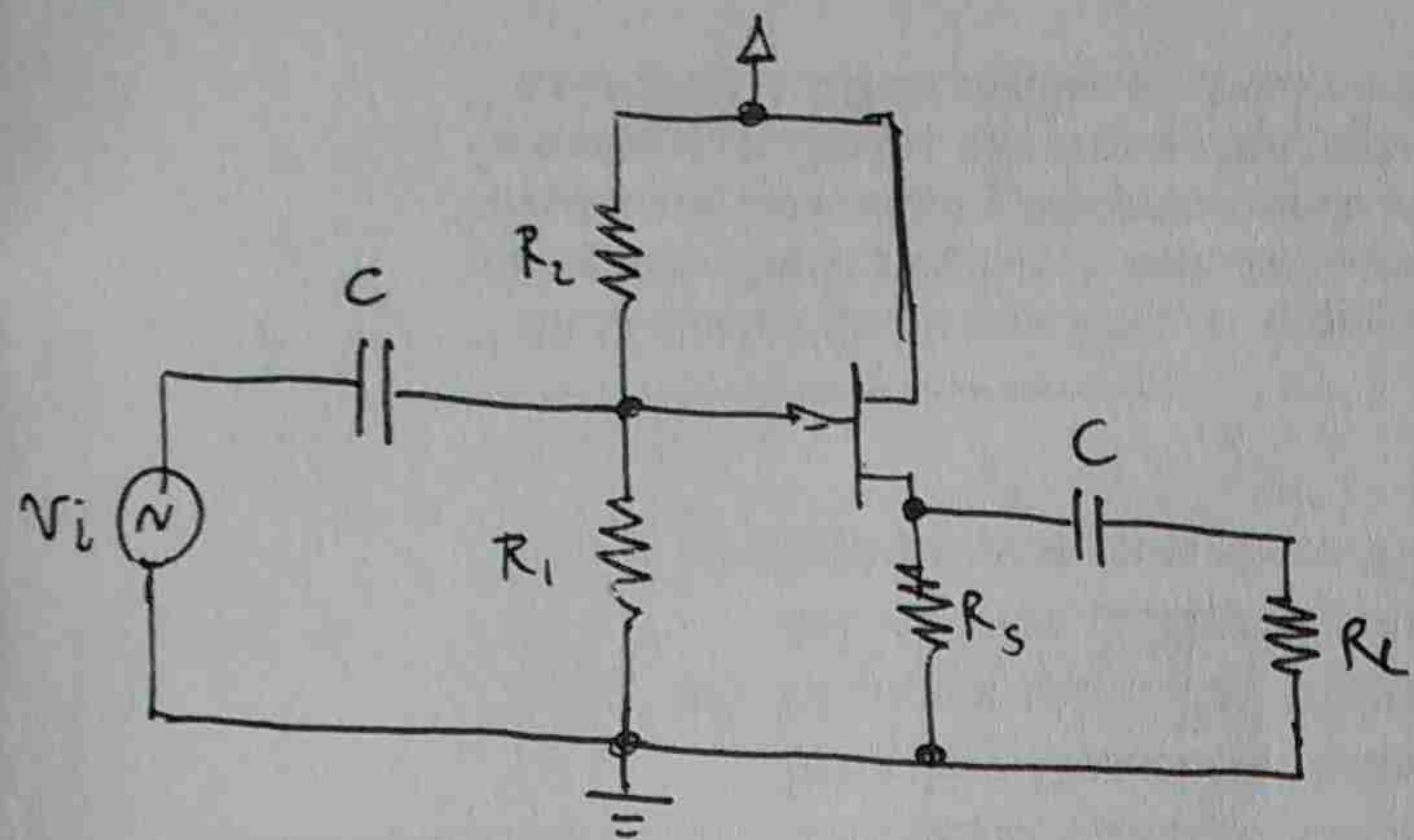



$$Z_i = R_g$$

$$Z_o = R_s \parallel \frac{1}{g_m}$$


$$A_v = \frac{V_L}{V_i} = \frac{V_L}{i_d} \cdot \frac{i_d}{V_g} = \frac{V_g}{V_i} = R_s \parallel R_L \cdot \frac{1}{\frac{r_{ds}}{\mu} + R_s \parallel R_L}$$

$$A_i = A_v \frac{Z_i}{R_L} = \frac{R_s}{R_s + R_L} \cdot \frac{1}{\frac{1}{g_m} + R_s \parallel R_L} R_g$$

Co-puerta común

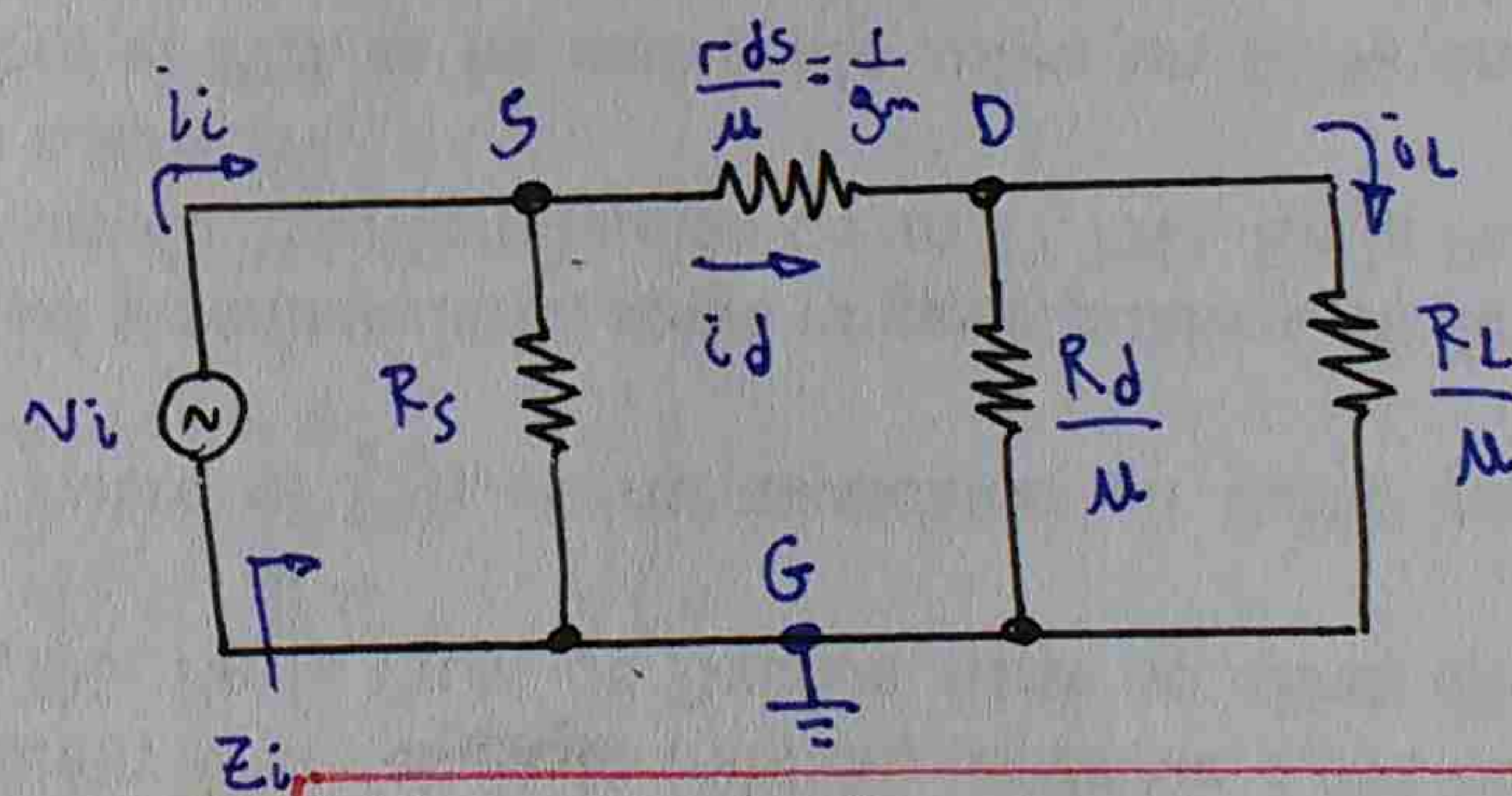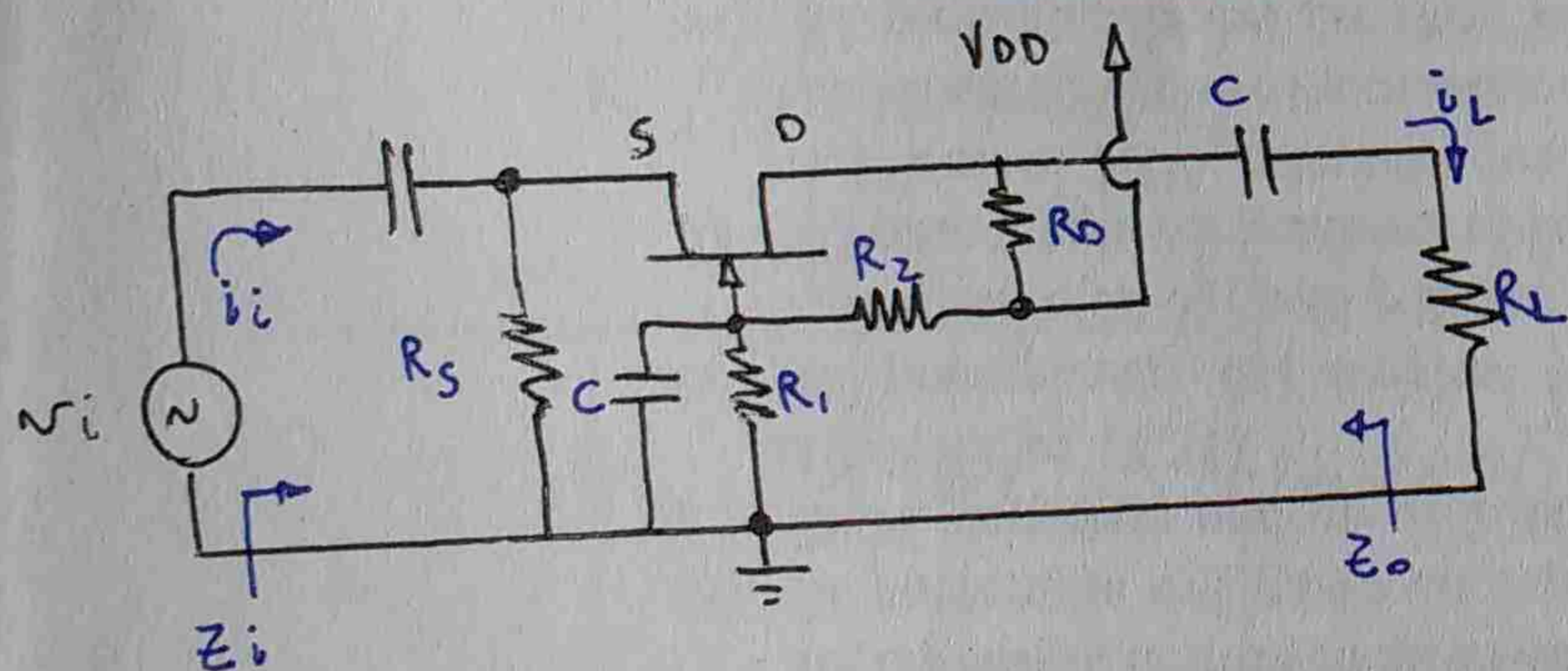

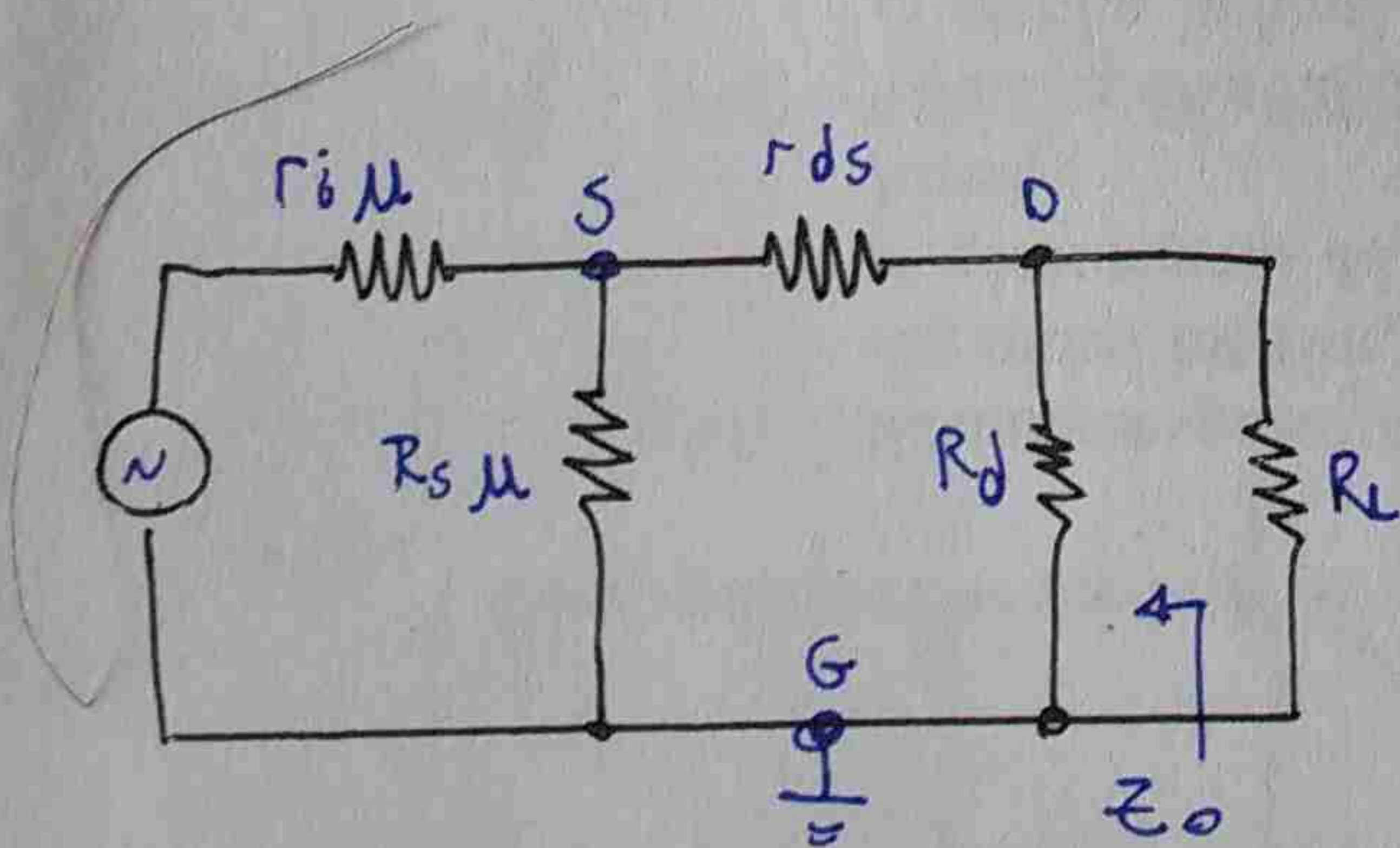
$$Z_i = R_s \parallel \left(\frac{r_{ds} + R_d \parallel R_L}{\mu} \right)$$



$$Z_o = R_d \parallel [r_{ds} + (r_i \parallel R_s) \mu]$$

Con $R_i \neq 0$

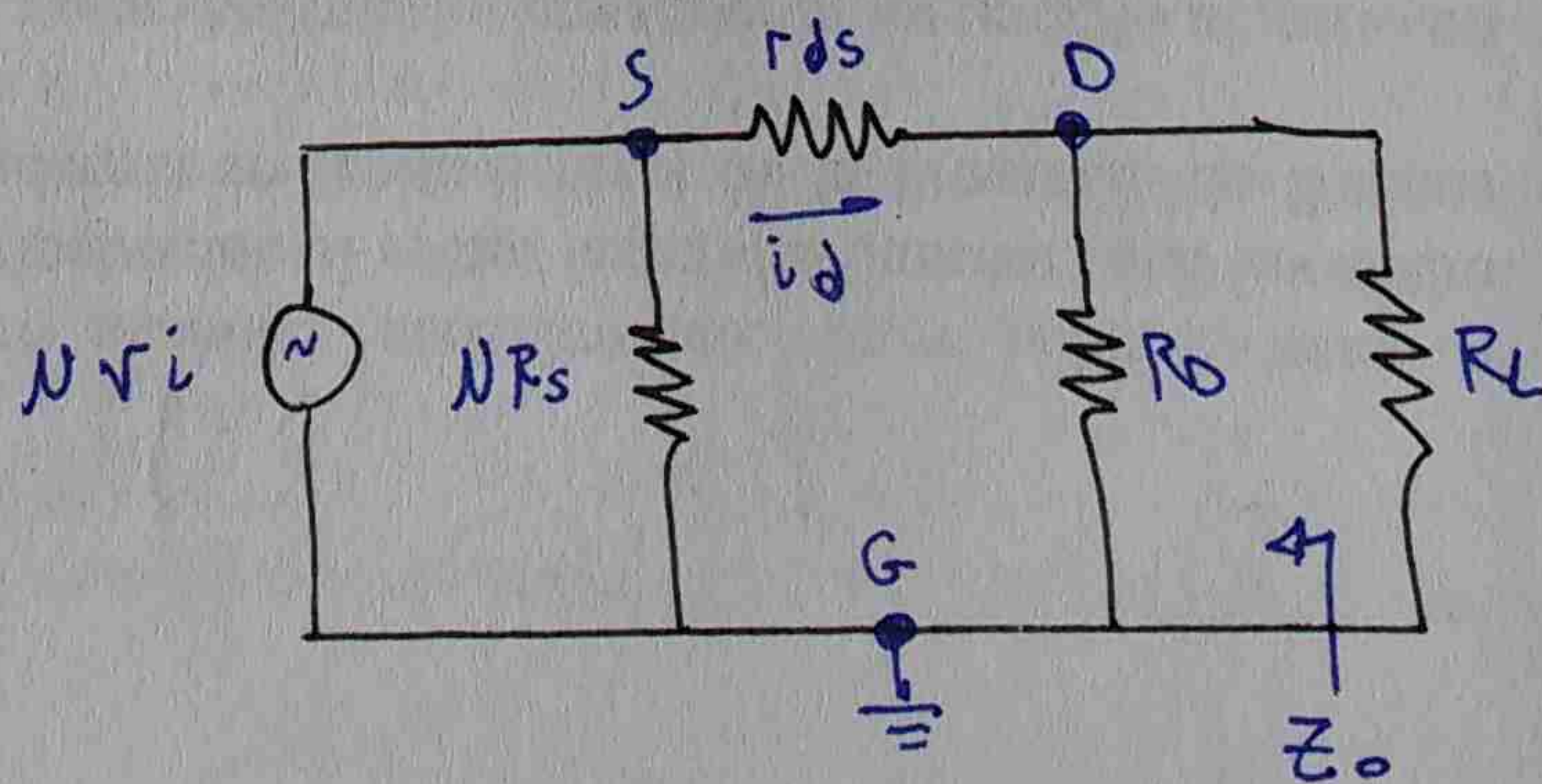



$$Z_o = R_d \parallel r_{ds}$$

$$A_i = \frac{\bar{i}_L}{\bar{i}_i} = \frac{\bar{i}_L}{\bar{i}_d} \frac{\bar{i}_d}{\bar{i}_i} = \frac{R_d}{R_d + R_L} \frac{\mu R_s}{\mu R_s + r_{ds} + R_d // R_L}$$

$$A_v = A_i \frac{R_L}{Z_i} = (R_d // R_L) \frac{\mu R_s}{\mu R_s + r_{ds} + R_d // R_L} \cdot \frac{1}{\frac{R_s // (r_{ds} + R_d // R_L)}{\mu R_s + r_{ds} + R_d // R_L} \cdot \frac{1}{\mu}}$$

$$A_v = \frac{\mu (R_d // R_L)}{r_{ds} + R_d // R_L}$$


Inversor de fase con Transistor Bipolar

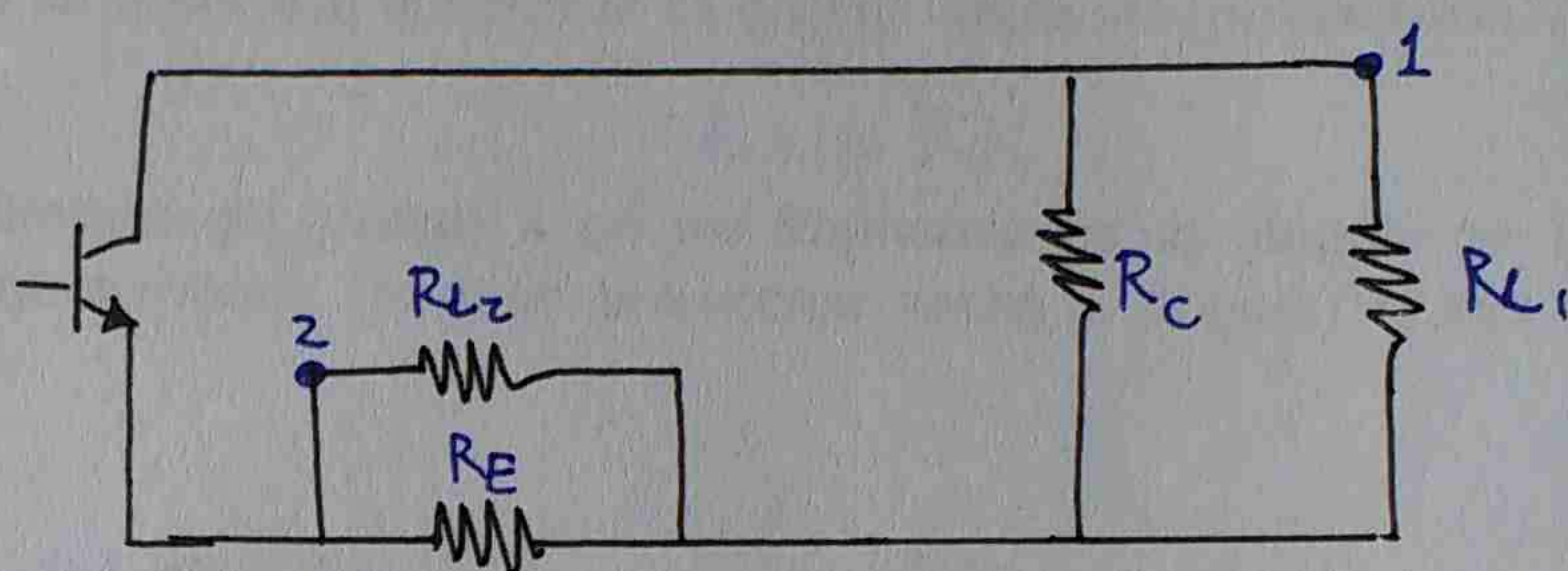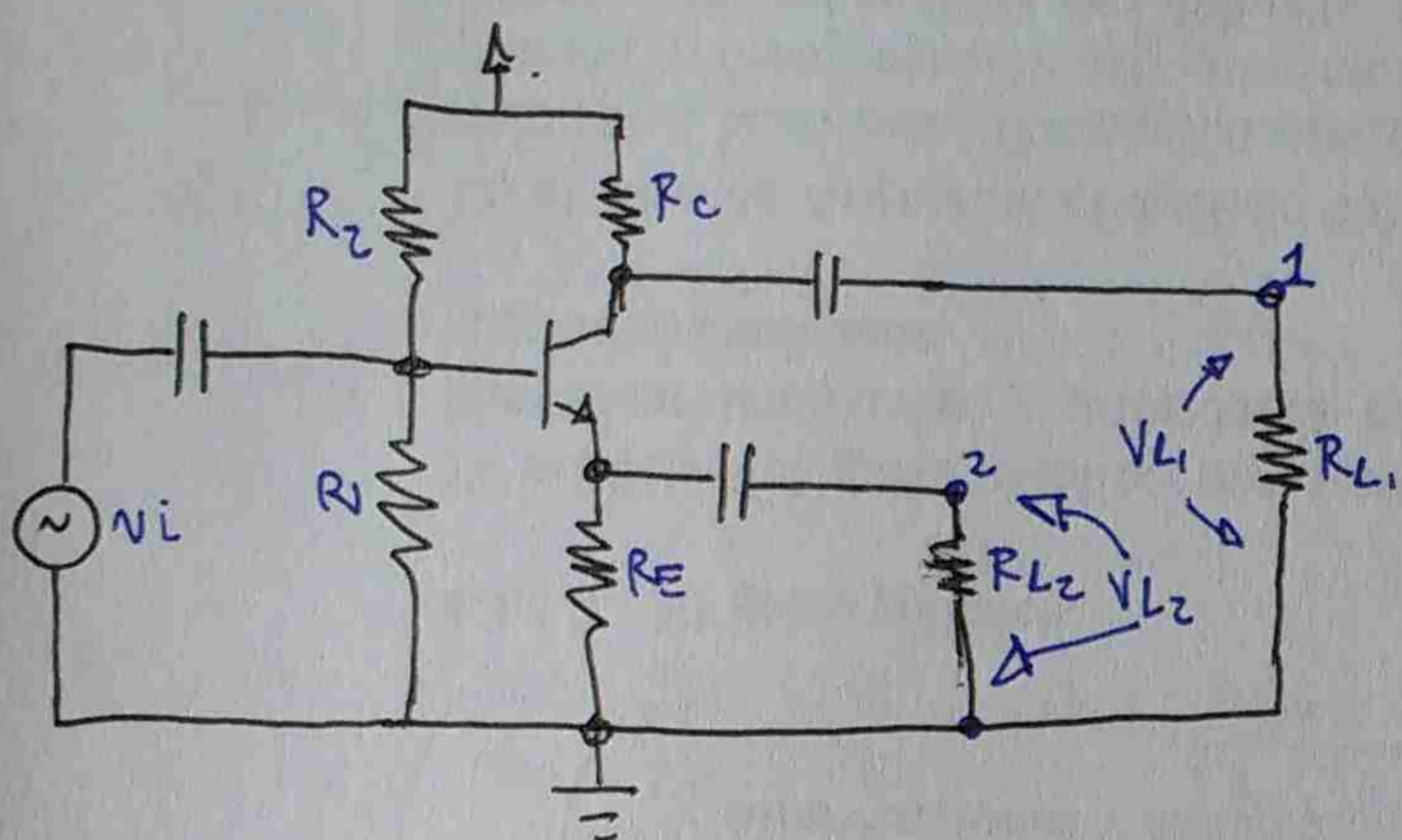

$$|V_{L1}| = |V_{L2}|$$


Condición de inversor de fase

$$R_C // R_{L1} = R_{L2} // R_E$$

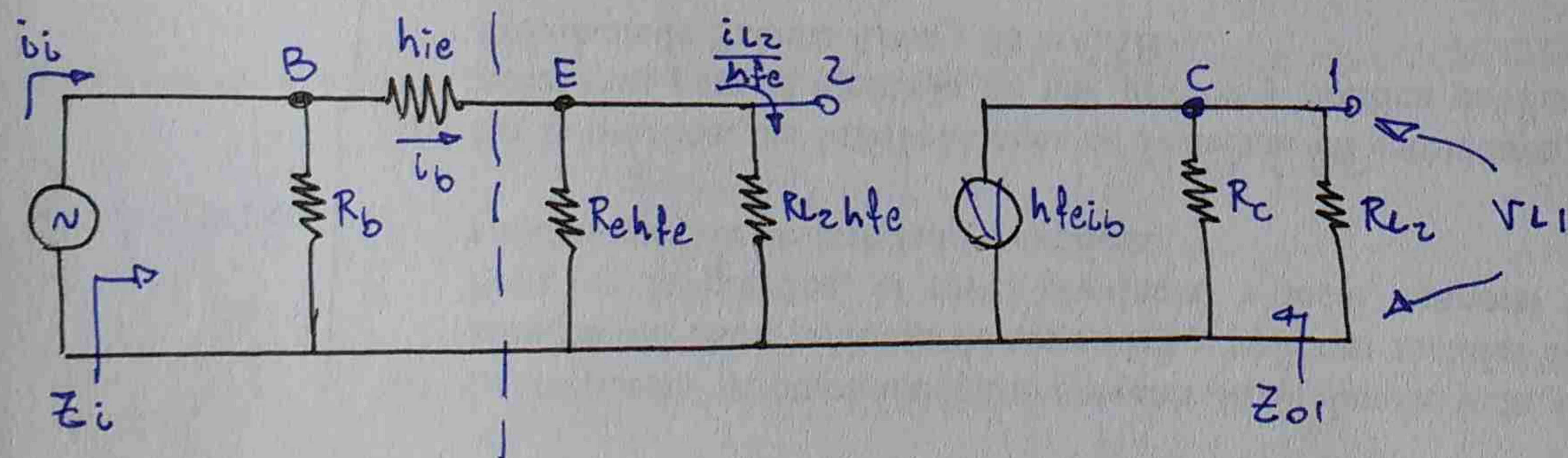


$$Z_i = R_B // [h_{ie} + (R_E // R_{L2}) h_{fe}]$$

$$Z_{o1} = R_C$$

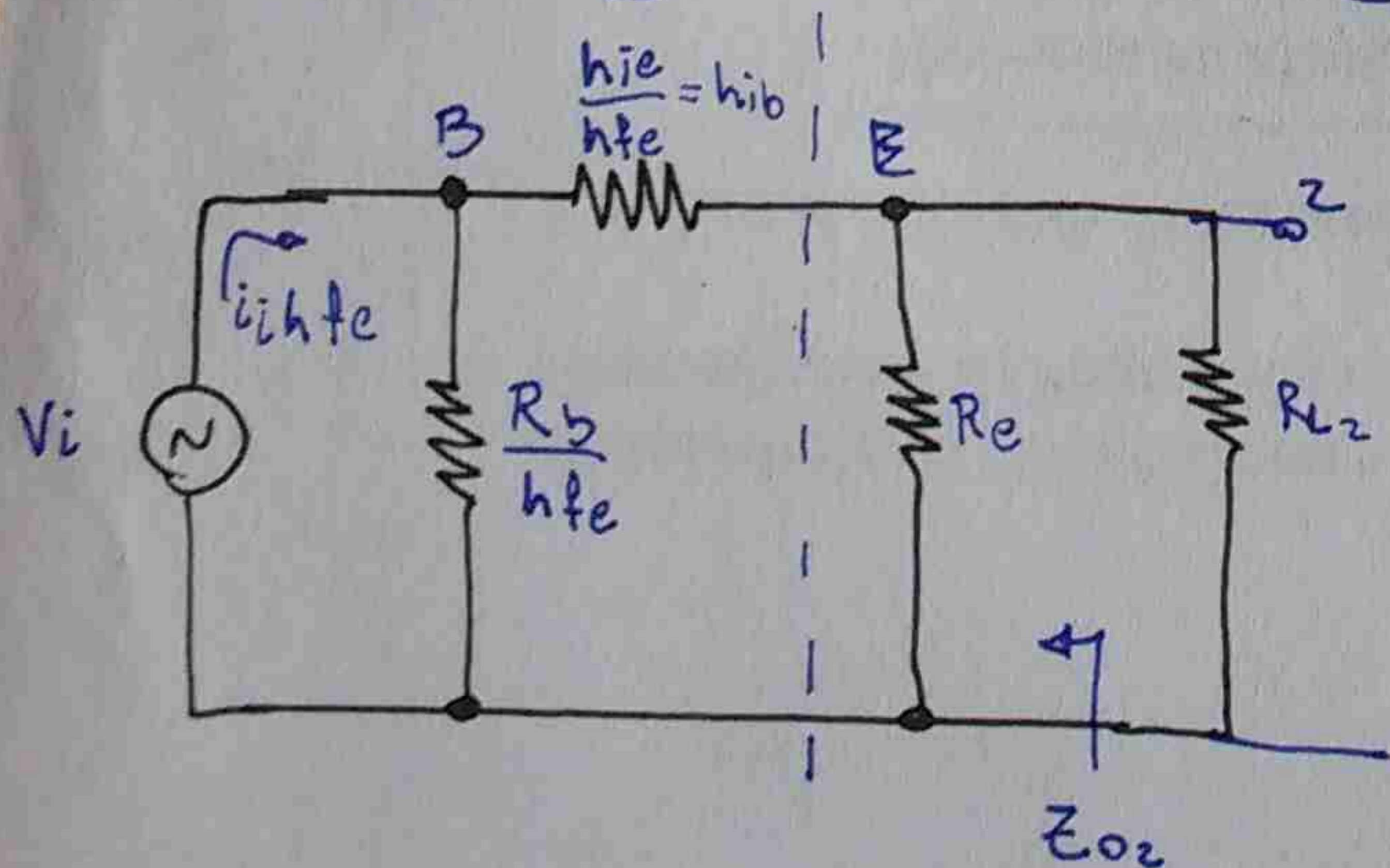


Amplificadores Multietapas:

11

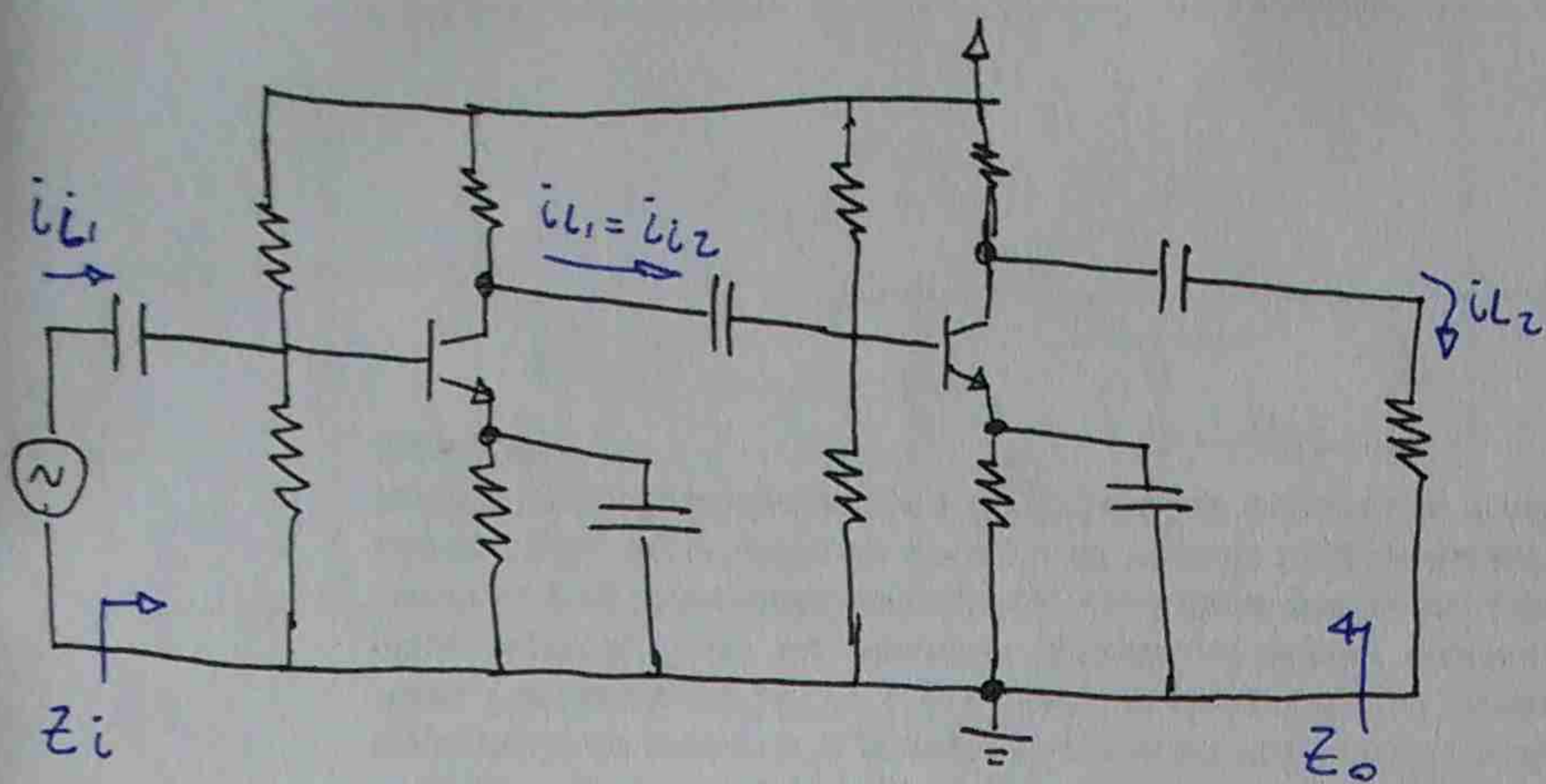

$E_C - E_C$

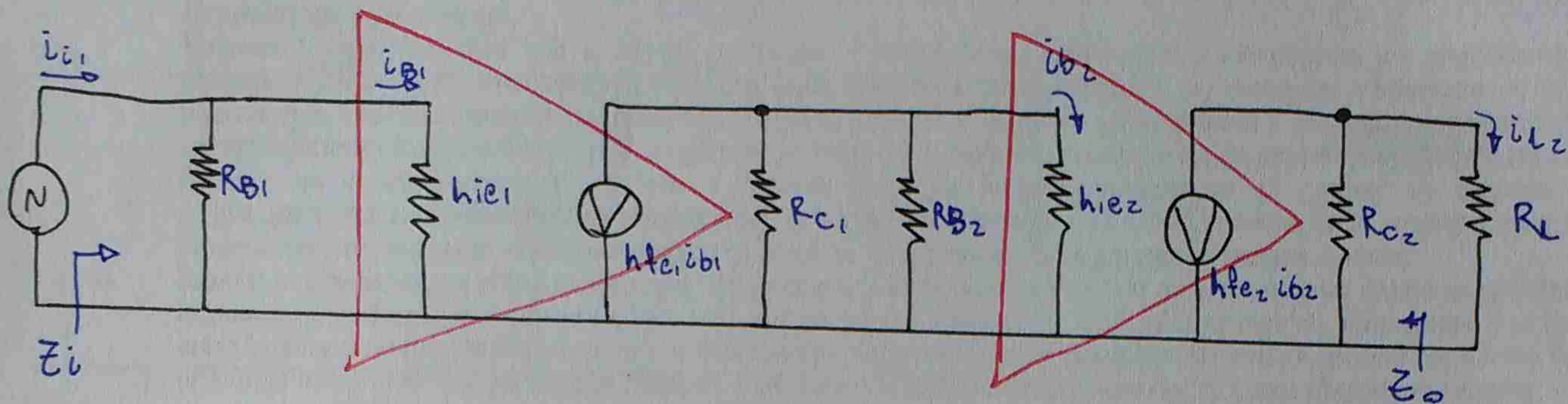

$$Z_i = R_{B1} // h_{ie1}$$

$$Z_o = R_{C2}$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{i_i} = -h_{fe} \left(\frac{R_{C2}}{R_{C2} + R_L} \right) \left(-h_{fe} \frac{R_C // R_{B2}}{R_{C1} // R_{B2} + h_{ie2}} \right) \left(\frac{z_{b1}}{R_{B1} + h_{ie1}} \right)$$

$$A_v = A_i \frac{R_L}{Z_i}$$

Bipolares

E-B
(h_{fe})

$$v = cte \Rightarrow$$


$$\begin{matrix} \uparrow & \downarrow \\ i & R \\ \downarrow & \uparrow \end{matrix}$$

FET

D-S
(μ)


$$i = cte \Rightarrow$$
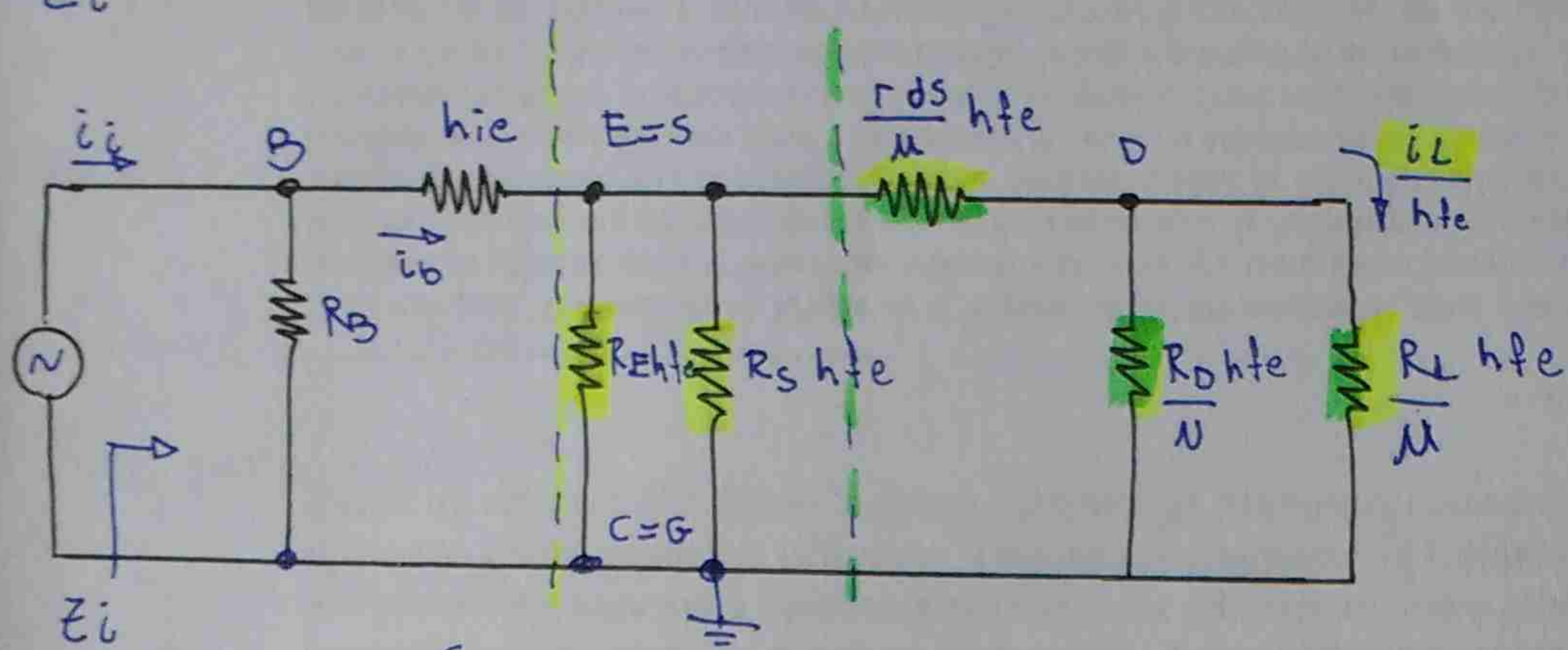
$$\begin{matrix} \uparrow & \downarrow \\ v & R \\ \uparrow & \downarrow \end{matrix}$$




FET S-D $i = CTe$ $\begin{matrix} \uparrow & \downarrow \\ \sqrt{R} & \\ \uparrow & \downarrow \end{matrix}$
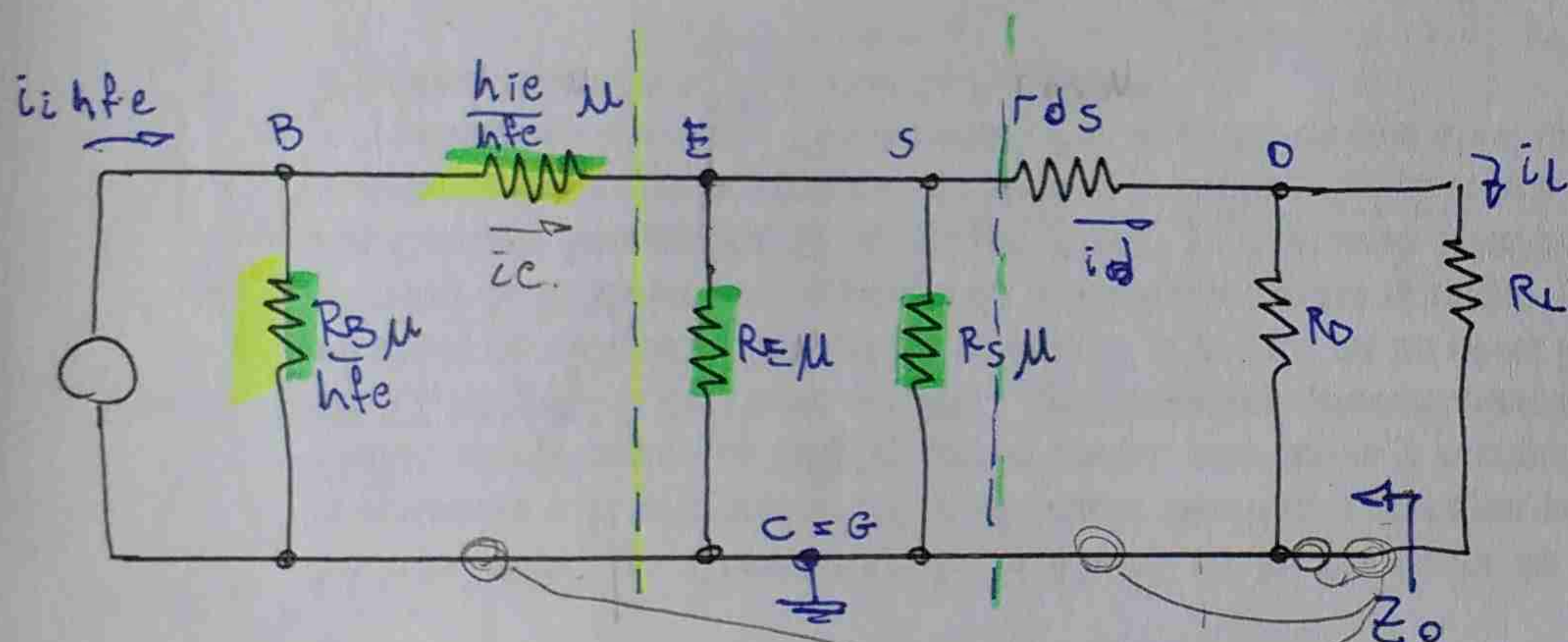
$$Z_i = R_b // \left\{ h_{ie} + (R_e // R_s) h_{fe} // \left[\left(\frac{r_{ds} + R_o // R_L}{\mu} \right) h_{fe} \right] \right\}$$



$$Z_o = R_o \parallel \left\{ r_{ds} + \left[\frac{R_E \parallel R_s \parallel h_{ib}}{\mu} \right] \right\}$$
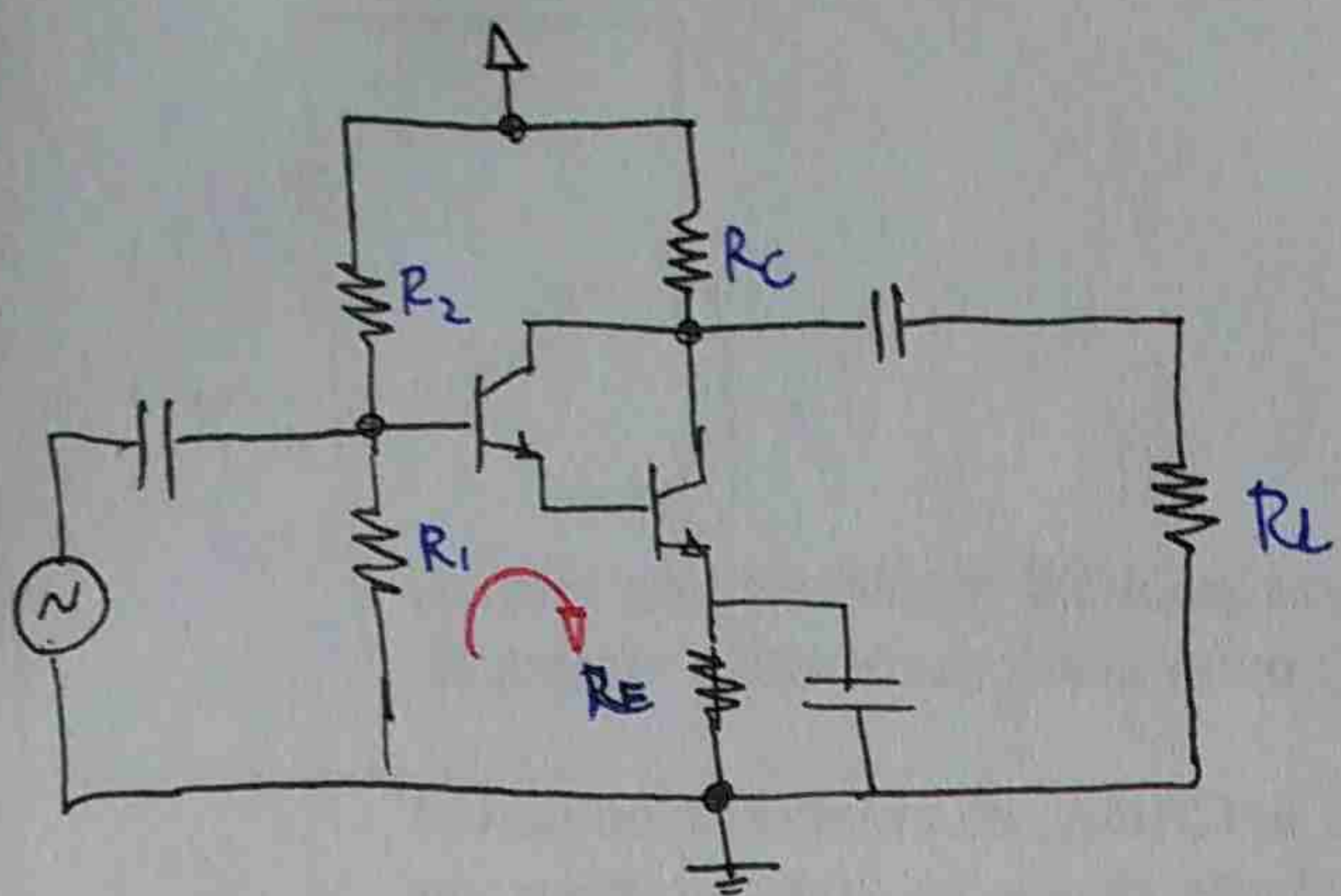
$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_d} \frac{i_d}{i_e} \frac{i_e}{i_i} = \frac{R_D}{R_D + R_L} \frac{(R_E // R_S) \mu}{(R_E // R_S) \mu + r_{ds} + R_D // R_E} \left\{ h_{fe} \frac{R_D}{h_{fe}} \mu \right.$$



Kirchoff

$$I_{CQ2} = \frac{V_{BB} - 2V_{BE}}{\frac{R_B}{\beta} + R_E}$$

$$I_{BQ2} = \frac{I_{CQ2}}{\beta} \approx I_{CQ1}$$


$$V_{CEQ2} = V_{CC} - I_{CQ2}(R_C + R_E)$$

$$V_{CEQ1} = V_{CEQ2} - V_{BE}$$

R_B para diseño

$$R_B = \frac{\beta^2 R_E}{10}$$
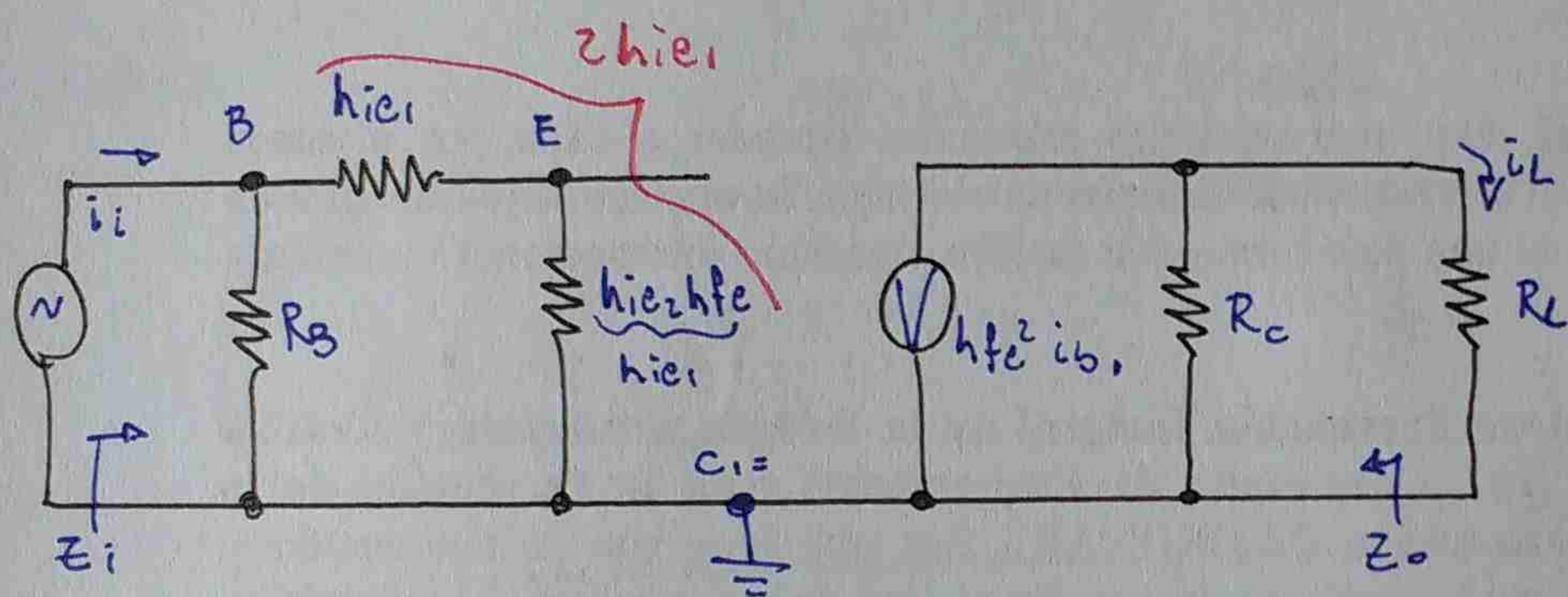
$$V_{BB} = I_{CQ2} \left(\frac{R_B}{\beta^2} + R_E \right) + 2V_{BE}$$



si no existiera el capacitor de desacoplamiento por lo tanto que circula i_{b1} habría que sumarle $R_E h_{fe}^2$

$$Z_i = R_B // z_{hie1}$$


$$h_{ie1} = \frac{25mV}{I_{CQ1}} h_{fe}$$

$$h_{ie2} = \frac{25mV}{I_{CQ2}} h_{fe}$$


$$Z_i = R_B // z_{hie1}$$

$$Z_o = R_C$$
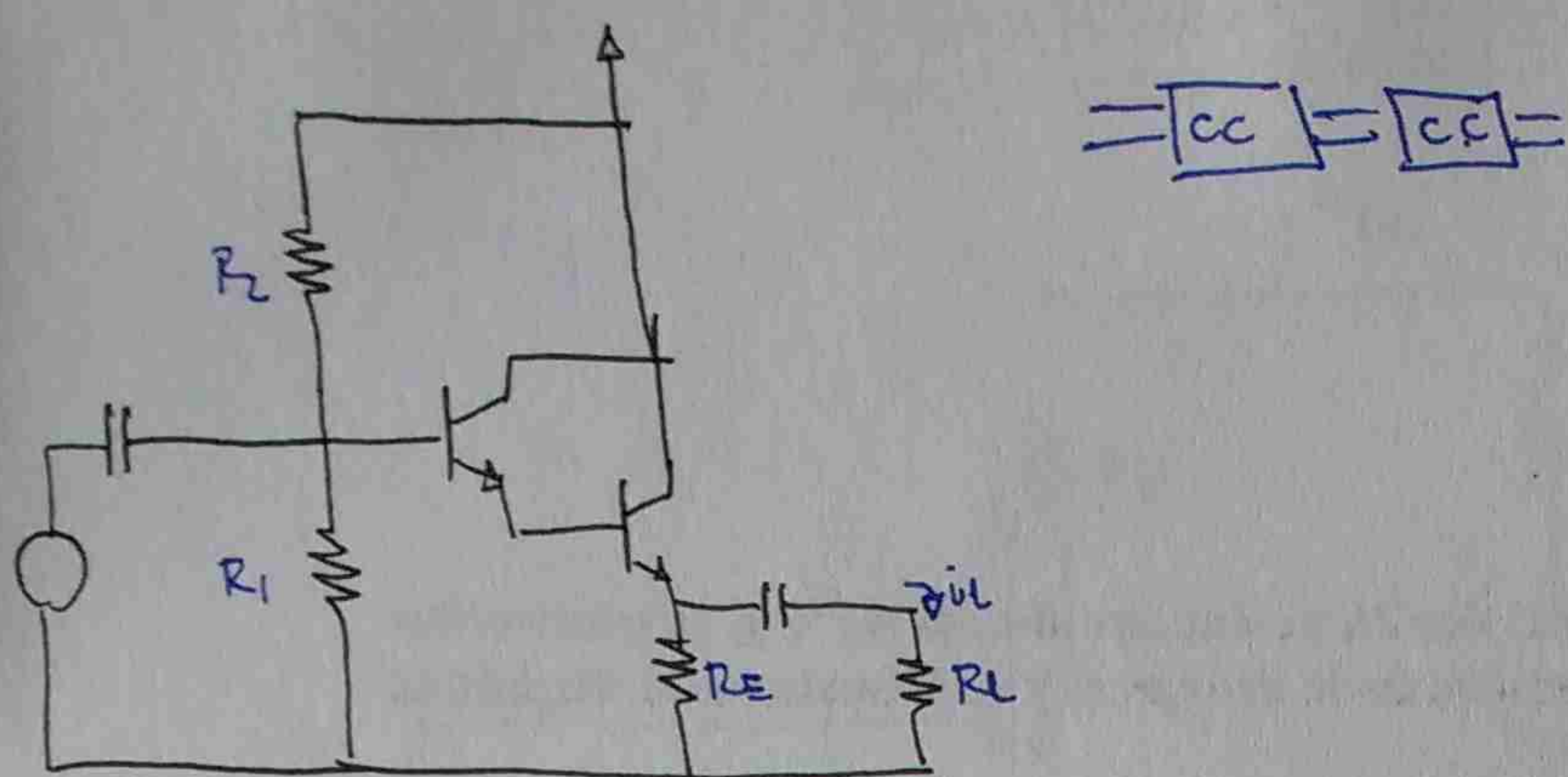
$$A_i = -h_{fe}^2 \frac{R_C}{R_C + R_L} \frac{R_B}{R_B + z_{hie1}}$$




Entrada:

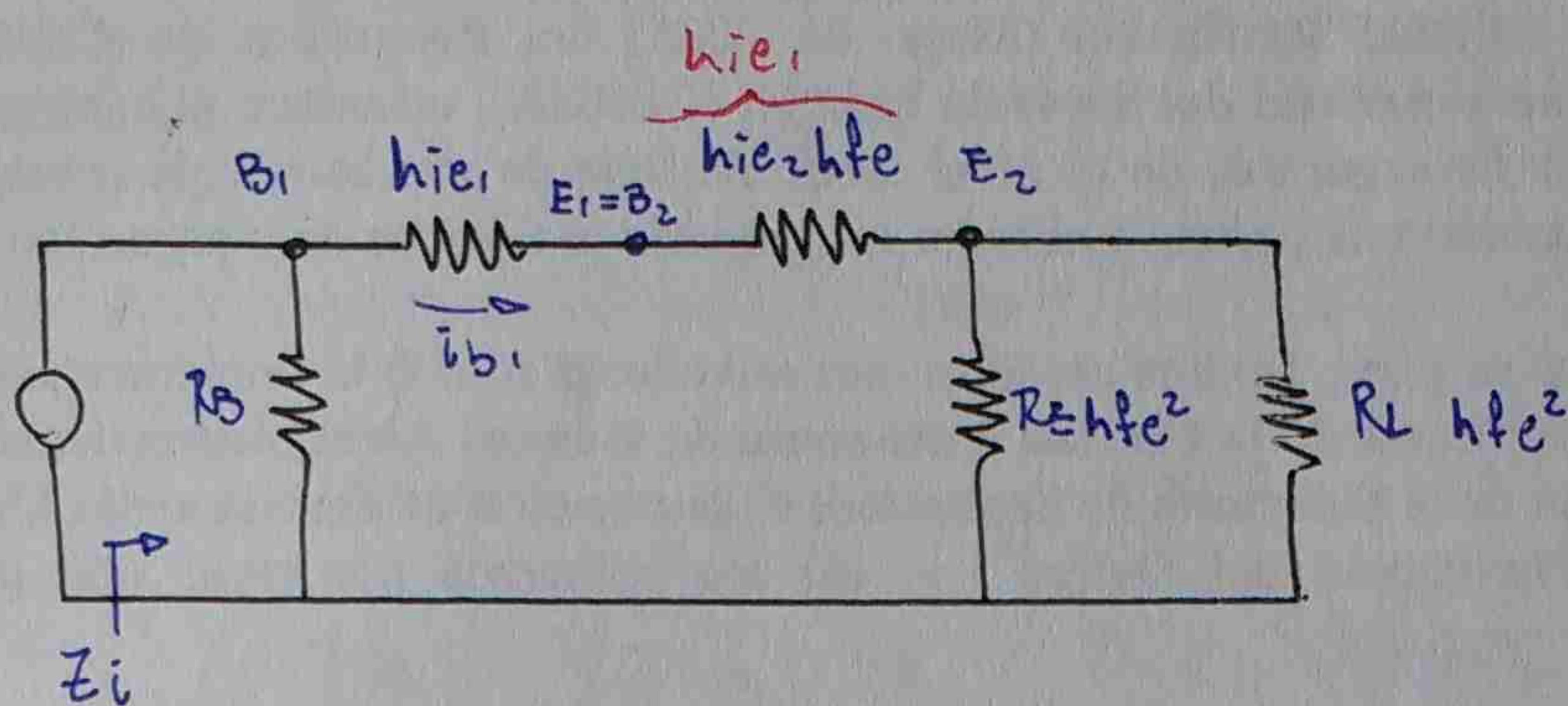

$$Z_i = R_b // [h_{ie1} + (R_E // R_L) h_{fe}^2]$$

Salida:

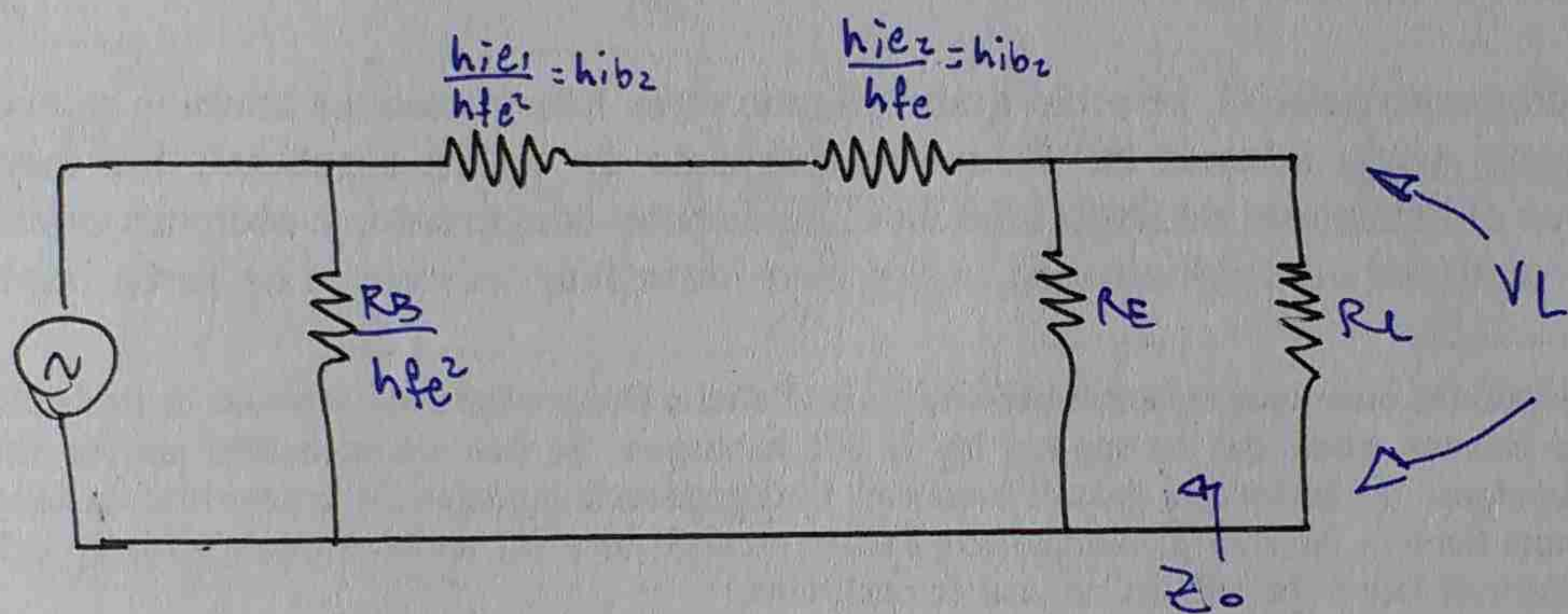

$$Z_o = R_E // z_{hib2}$$

Con R_i hay que sumarle


$$+ \left(R_i // \frac{R_b}{h_{fe}^2} \right)$$

$$A_v = \frac{V_L}{V_i} = \frac{V_L}{V_{e2}} \cdot \frac{V_{e2}}{V_i} = \frac{R_E // R_L}{z_{hib2} + R_E // R_L}$$

$$A_i = \Delta v \frac{Z_i}{R_L}$$

Amplificador Diferencial

(15)

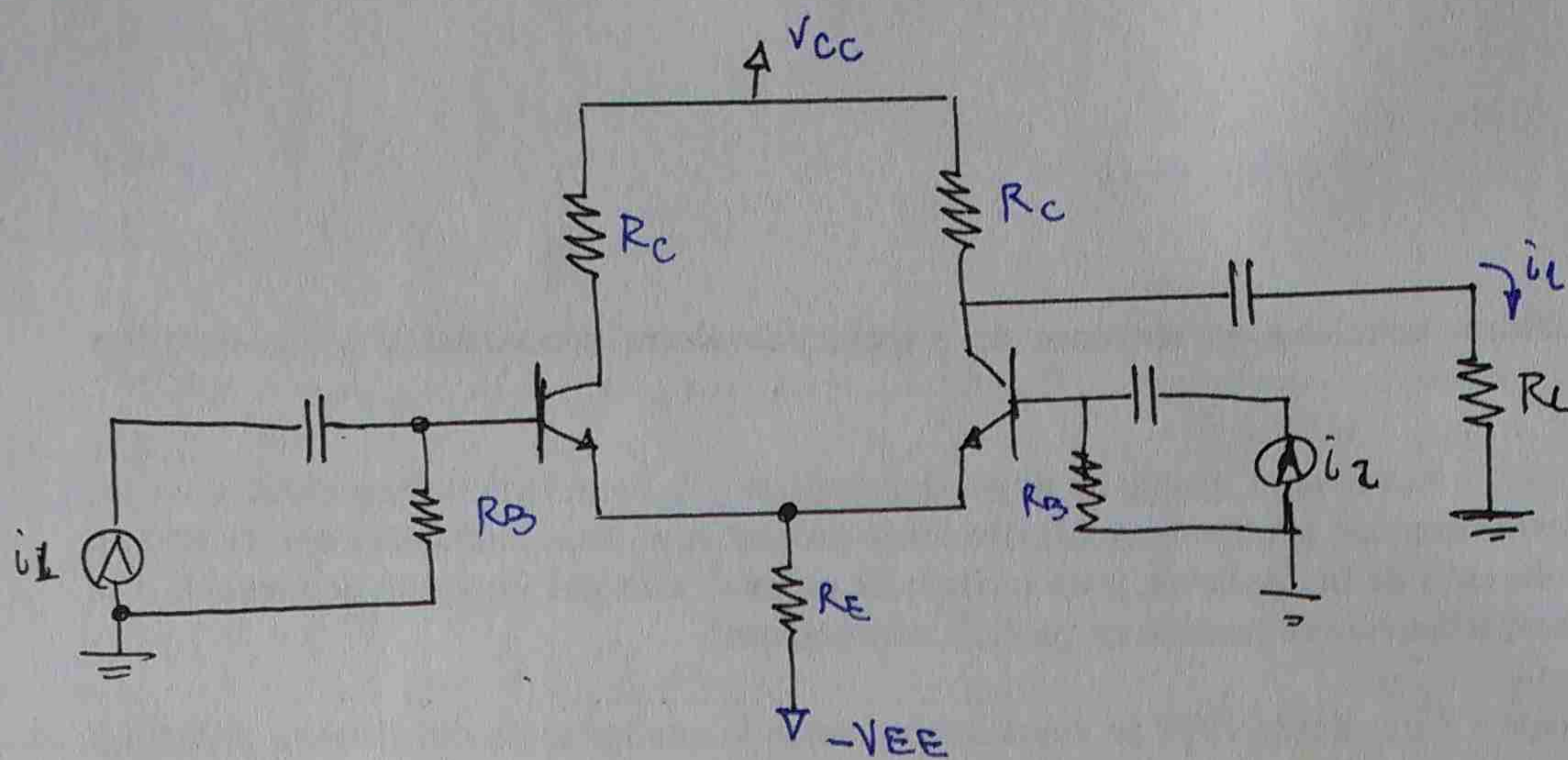


$$I_{RE} = I_{CQ1} + I_{CQ2} = 2I_{CQ1} = 2I_{CQ2}$$

$$V_{RE} = 2I_{CQ2} R_E = I_{CQ2} (2R_E)$$

LKT

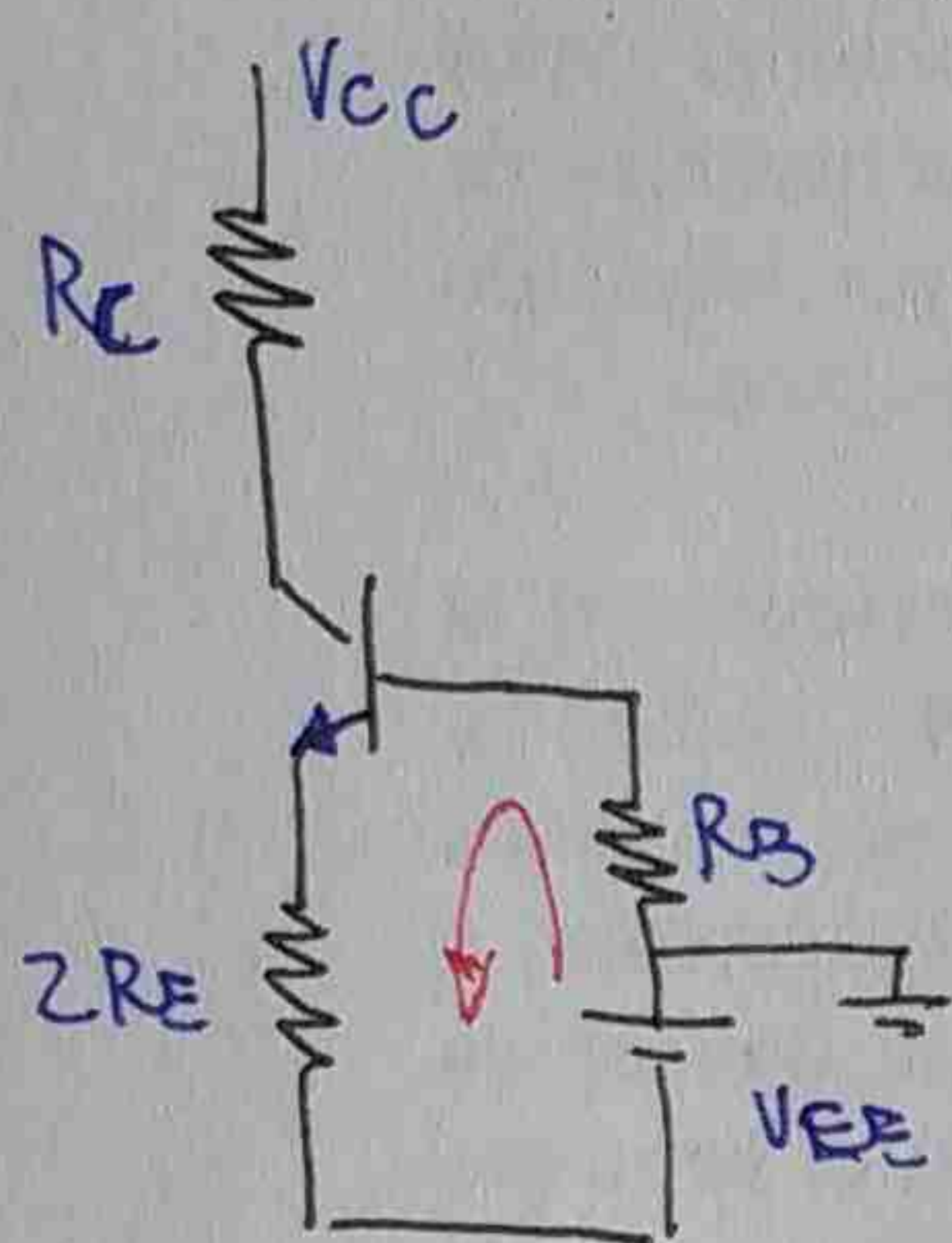
$$V_{EE} = \frac{I_{CQ2} R_B}{\beta} + V_{BE} + I_{CQ2} 2R_E$$




$$I_{CQ} = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{\frac{R_B}{\beta} + 2R_E}$$

Modos Conexión


Común

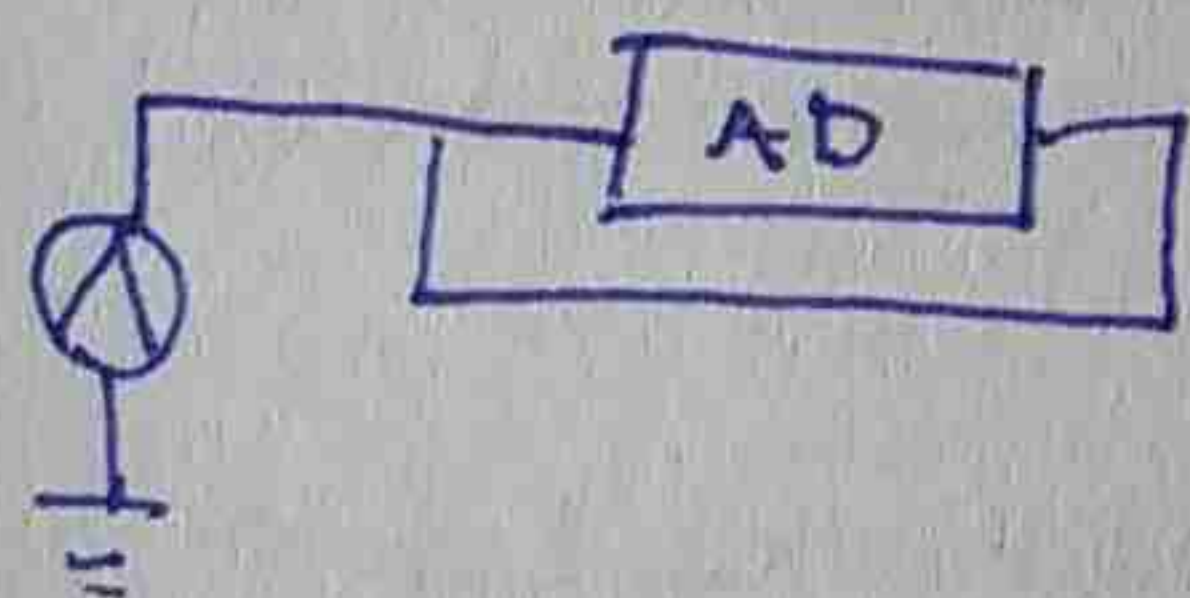

Asiétrico

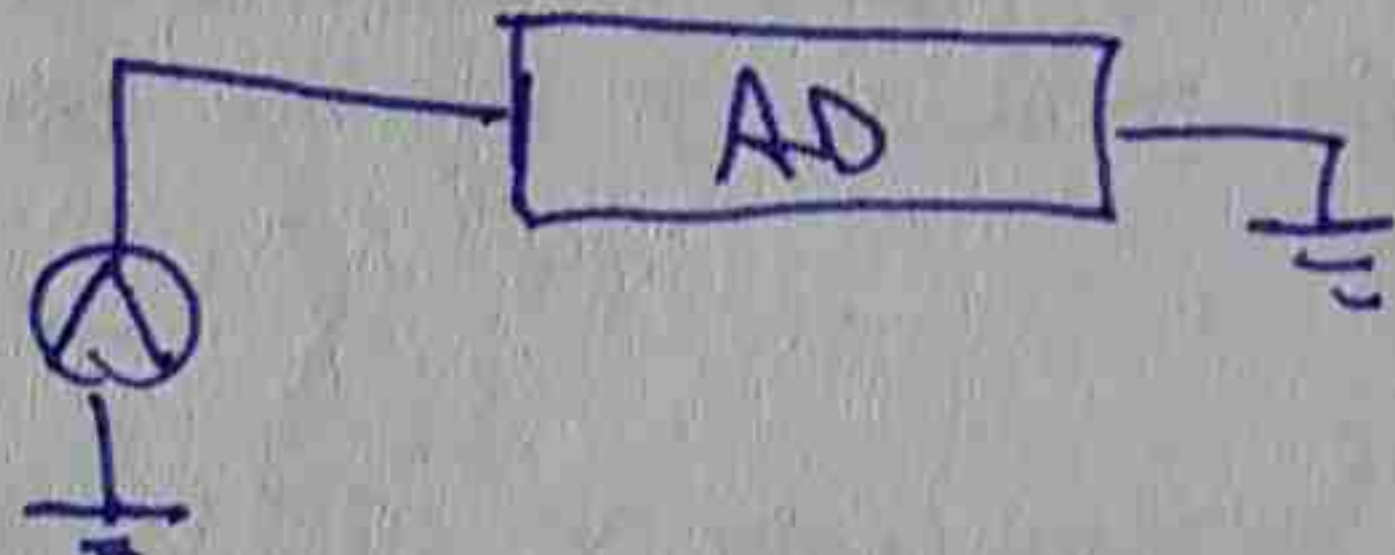

Diferencial

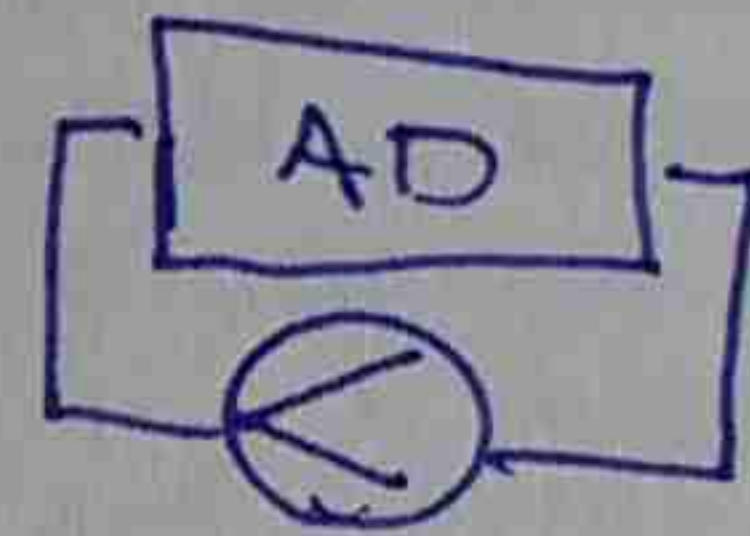

Relación de Rechazo en modo común


$$RRMC = \frac{\Delta_d}{\Delta_c}$$

Δ_d = ganancia en modo diferencial

Δ_c = ganancia en modo común

Amplificador cascode.

16

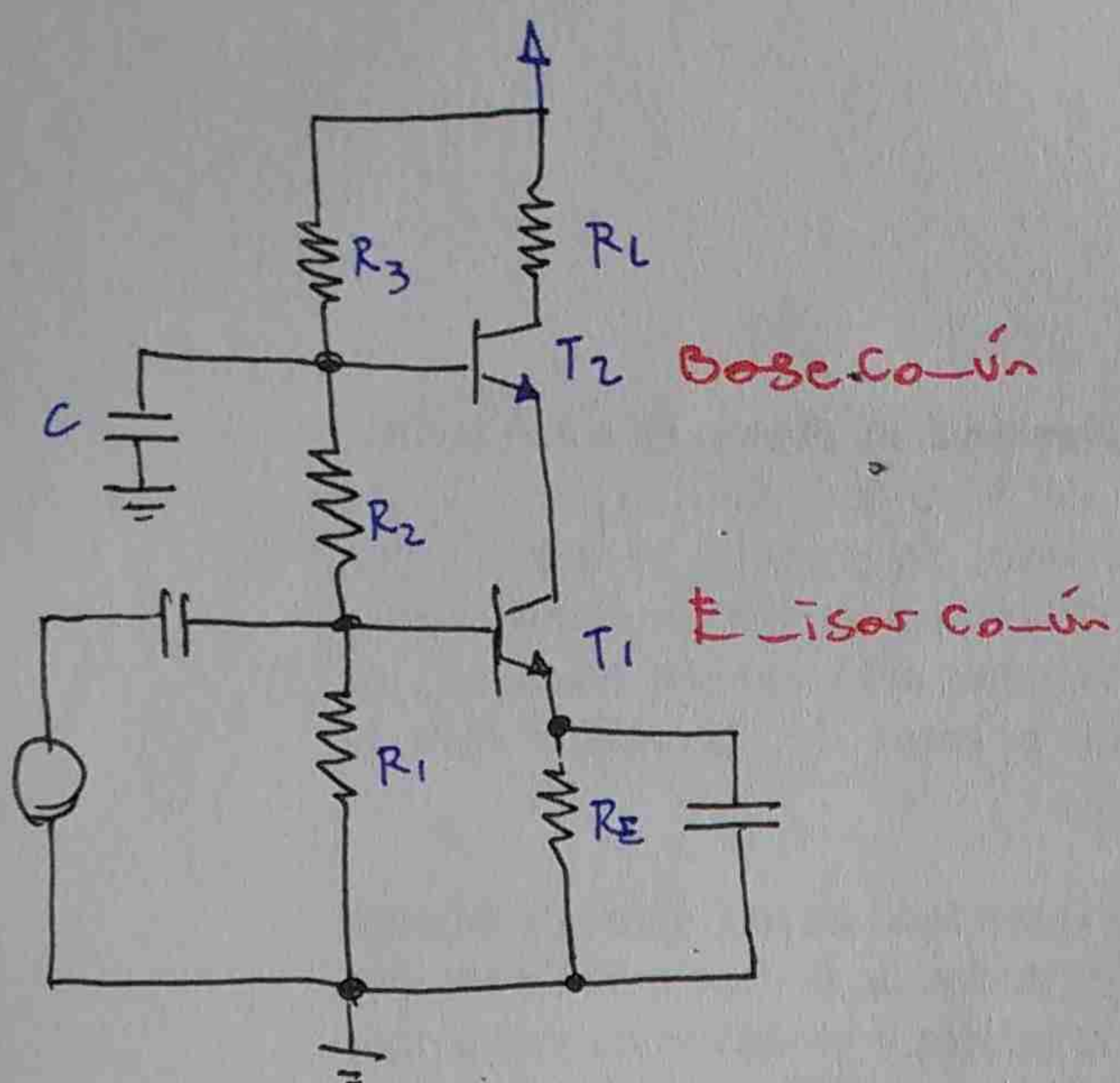


$$V_{B2} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2 + R_3} (R_1 + R_2)$$

$$V_{B1} = \frac{V_{B2}}{R_1 + R_2} R_1$$

$$I_{CQ2} = \frac{V_{B1} - V_{BE}}{R_E}$$

$$V_{CEQ1} = V_{B2} - V_{BE} - I_{CQ1} R_E$$
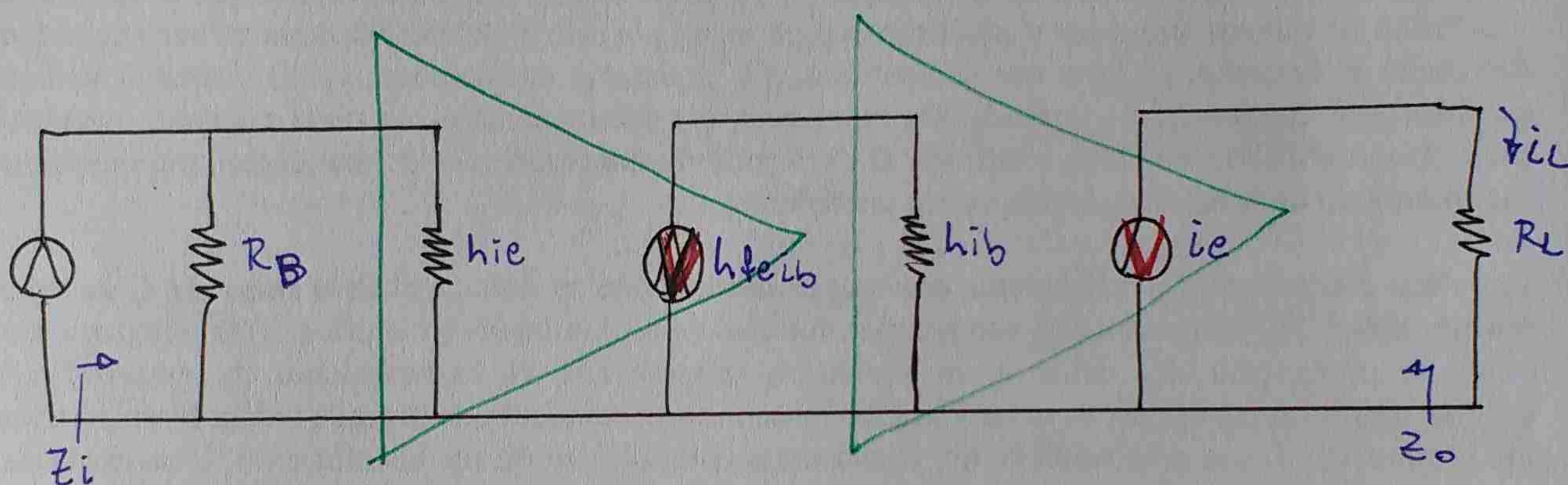
$$V_{CEQ2} = V_{CC} - V_{CEQ1} - I_{CQ2} (R_L + R_E)$$




$$Z_i = R_B // h_{ie}$$

$$Z_o = \frac{1}{h_{ob}}$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_c} \frac{i_c}{i_b} \frac{i_b}{i_i} = (-1) h_{fe} \frac{R_B}{R_B + h_{ie}}$$

El Cascode presenta una impedancia de salida (entrada) al emisor común muy baja

Transistor.

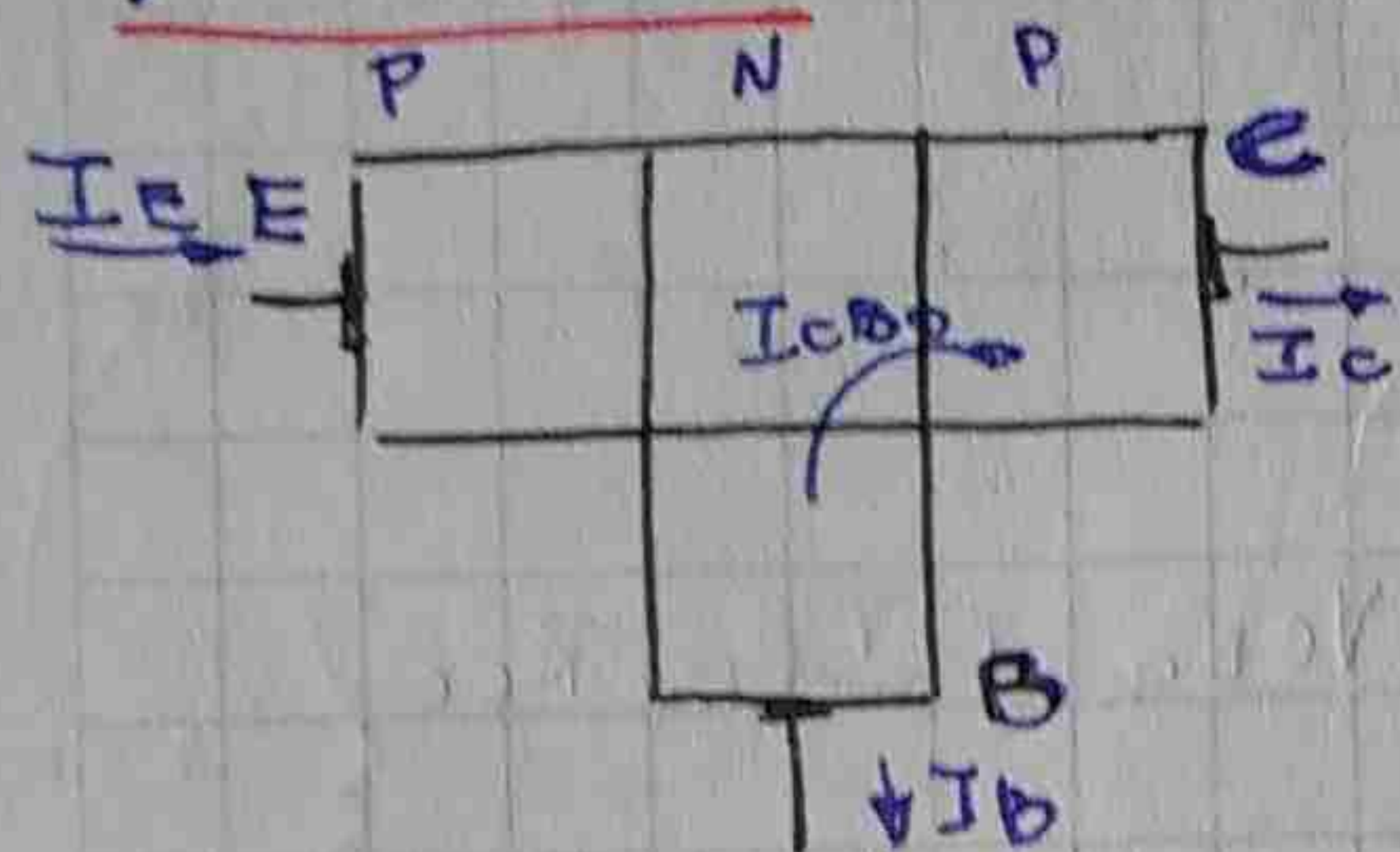

I_{CBO} = Corriente Inversa con el ^{emisor}colector abierto

$$I_E = I_C + I_B$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \quad (\text{Ganancia EC})$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \quad (\text{Ganancia DC})$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{I_C}{I_C + I_B} = \frac{\frac{I_C}{I_B}}{\frac{I_C}{I_B} + 1} = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{I_E}{I_E - I_B} = \frac{\frac{I_C}{I_E}}{1 - \frac{I_C}{I_E}} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO} \quad \left. \begin{array}{l} I_C = \alpha I_E + I_{CBO} \\ I_E = I_C + I_B \end{array} \right\} \text{Igualo } I_E$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_B = I_C \left(\frac{1 - \alpha}{\alpha} \right) - \frac{I_{CBO}}{\alpha}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

Despreciable.

$$h_{fe} = \frac{i_c}{i_b} = \frac{\Delta i_c}{\Delta i_b} = \beta \frac{\Delta i_b}{\Delta i_b} + i_b \frac{\Delta \beta}{\Delta i_b} = \beta \Rightarrow \boxed{h_{fe} = \beta} \quad \boxed{h_{fb} = \alpha}$$

Ec. Diseño

① $V_{CC} < \beta V_{CEQ}$

② R_E

③ $R_C = \frac{V_{CC} - V_{CEQ} - R_E I_{CQ}}{I_{CQ}}$

④ $R_B = \frac{\beta R_E}{10}$


⑤ $V_{BB} = \frac{I_{CQ} R_B}{\beta} + V_{BE} + I_{CQ} R_E$

⑥ $R_1 = \frac{R_B}{1 - \frac{V_{BB}}{V_{CC}}} \quad R_2 = \frac{R_B \frac{V_{BB}}{V_{CC}}}{1 - \frac{V_{BB}}{V_{CC}}}$

Entrada Directa es

Salida Inversa es

Maxi excursión si-étrica

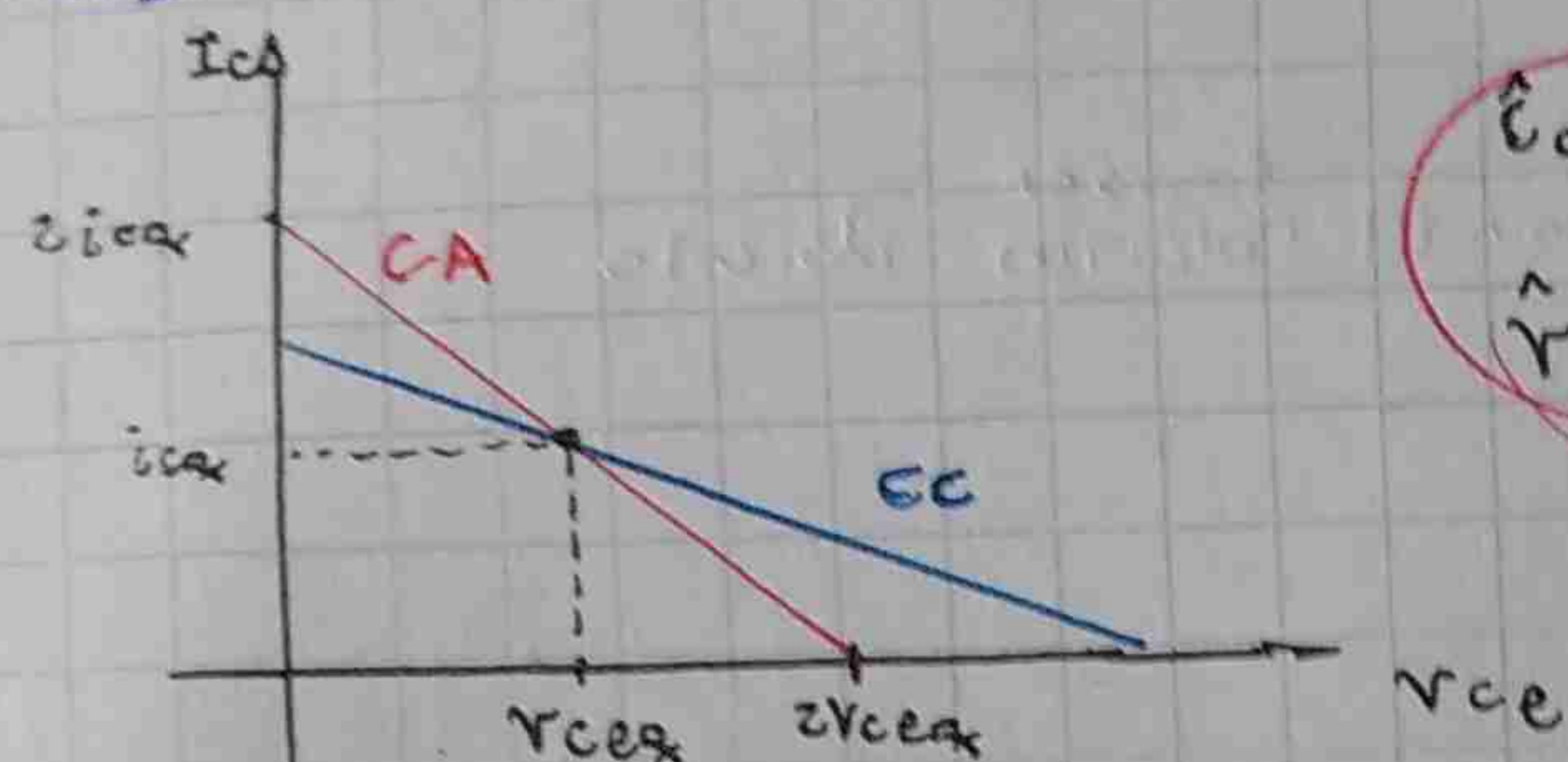

$$\hat{I}_{c\max} = I_{cQ}$$

$$\hat{V}_{ce\max} = V_{ceQ}$$

$$I_{cQ\max} = \frac{V_{cc}}{R_{cc} + R_{ca}}$$

Fórmula General

Demostración

$$CC \rightarrow V_{cc} = V_{ceQ} + I_{cQ} R_{cc} \quad \text{Igual a } V_{ceQ}$$

$$CA \rightarrow (\hat{V}_{ce})_{\max} = \hat{I}_{cQ} R_{ca}$$

Puntos extremos

$$\hat{I}_c = I_{cQ} + \frac{V_{ceQ}}{R_{ca}}$$

Si

$$I_{cQ} = \frac{V_{ceQ}}{R_{ca}}$$

$$V'_{ce} = V_{ceQ} + I_{cQ} R_{ca}$$


MES (esta para)

VceSAT ≠ 0

$$\hat{I}_{c\max} = I_{cQ}$$

$$\hat{V}_{ce\max} = V_{ceQ} - V_{ceSAT}$$
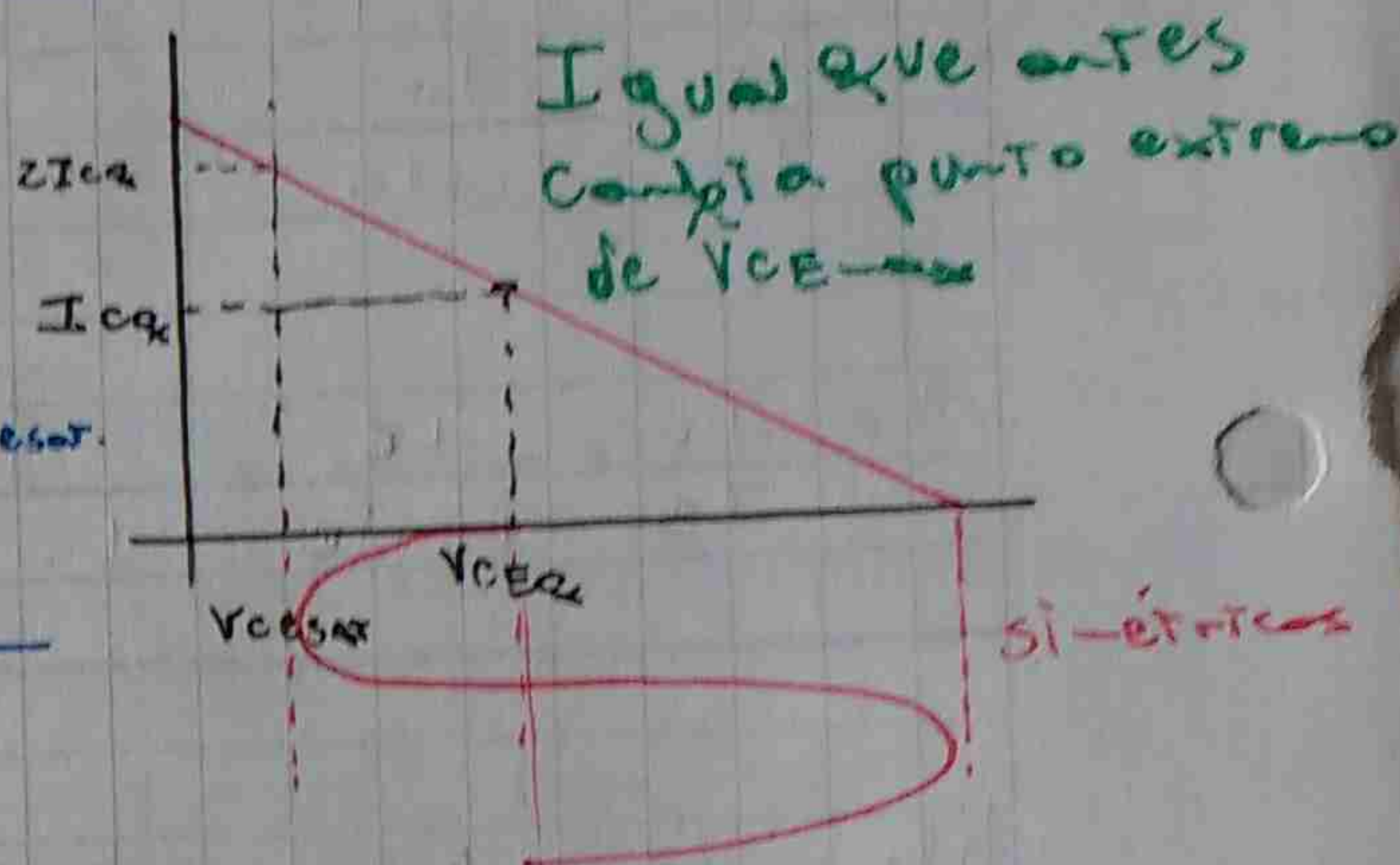
$$I_{cQ} = \frac{V_{cc} - V_{ceSAT}}{R_{cc} + R_{ca}}$$



si-étrico

Puntos extremos


que pasa en CC y en CA

Reemplazo puntos extremos

Igual a VceQ


Despejo IcQ.

Potencia si

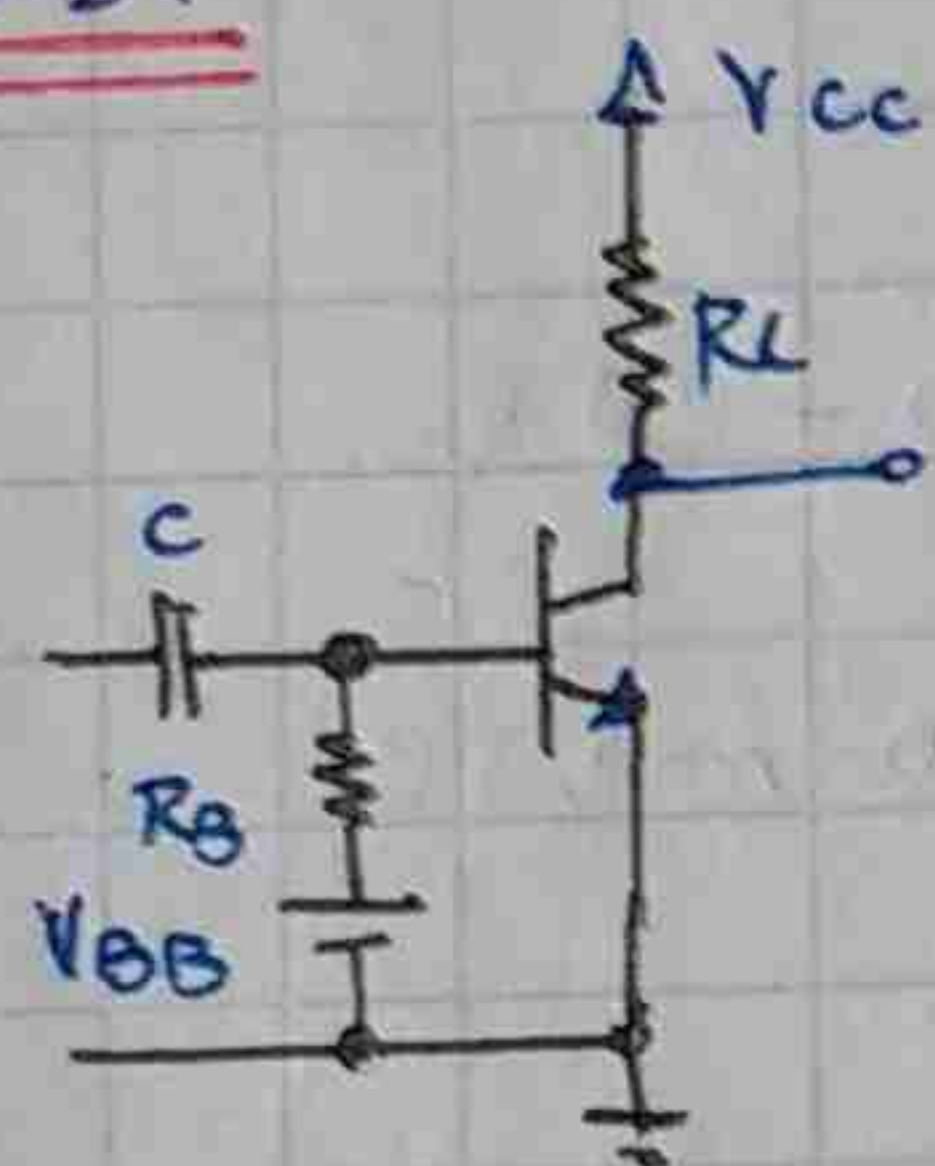

$$R_c \ll R_L \quad (R_c \rightarrow 0)$$
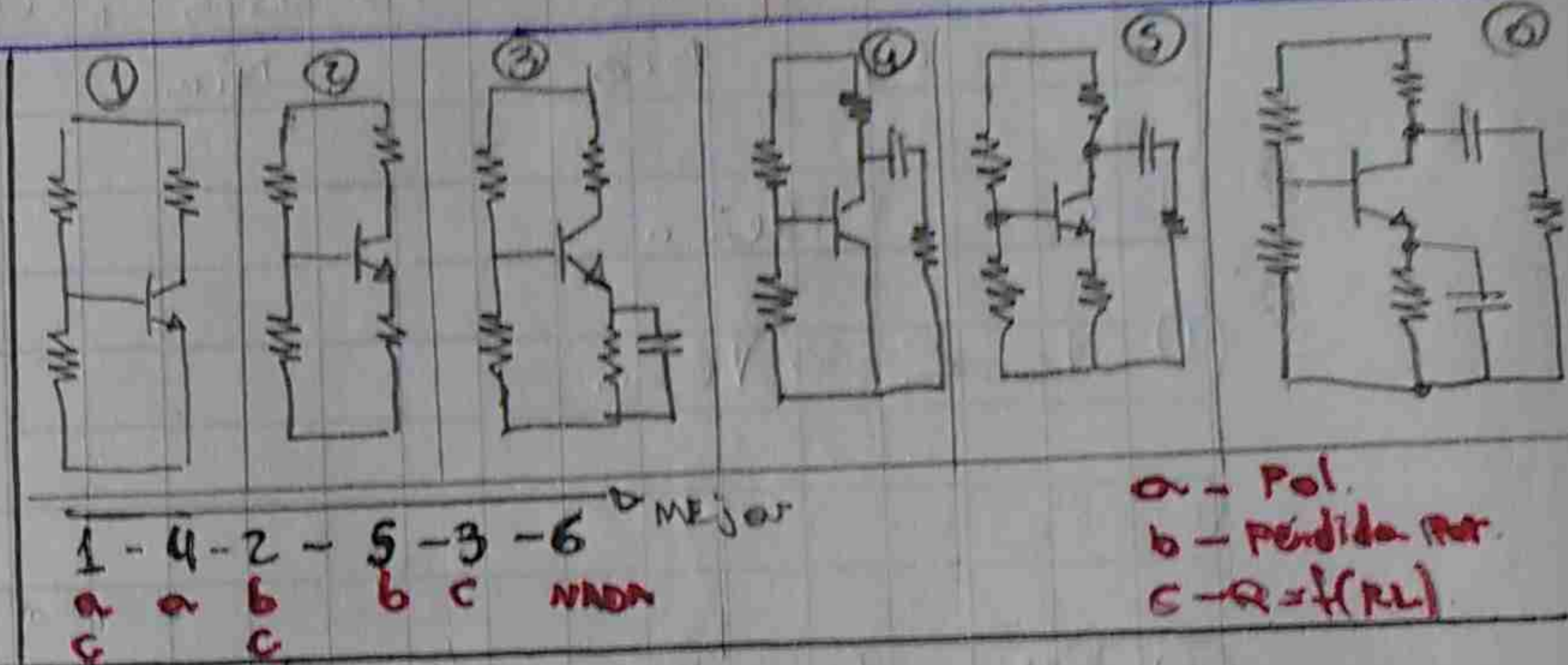
$$i_{c(t)} = I_{cQ} + \hat{I}_c \cos(\omega t)$$



a - Pol.
b - pérdida por
c - R = RL

Potencia por la fuente

$$P_{cc} = V_{cc} I_{cQ}$$

Entrega

En general

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T V_{cc} i_{c(t)} dt = \frac{1}{T} \int_0^T V_{cc} (I_{cQ} + \hat{I}_c \cos \omega t) dt = \frac{1}{T} V_{cc} I_{cQ} T$$

Para MES.

$$I_{cQ\max} = \frac{V_{cc}}{2R_L}$$

$$P_{cc\max} = \frac{V_{cc}^2}{2R_L}$$

$$P_{L\max} = \frac{V_{cc}^2}{8R_L}$$

$$P_{L\max} = \frac{1}{2} I_{cQ\max}^2 R_L$$

Pot pro- disipada en la carga (CA)

$$P_{L(CA)} = \frac{1}{T} \int_0^T \hat{I}_c^2 R_L dt = \frac{1}{T} \hat{I}_c^2 R_L \int_0^T \cos^2(\omega t) dt = \dots = \frac{1}{T} \frac{\hat{I}_c^2 R_L}{2} T$$

$$P_{L(CA)} = \frac{1}{2} \hat{I}_c^2 R_L$$

Potencia pro- edio disipada en el colector del transistor

$$V_{ce} = V_{cc} - \hat{I}_c R_L$$

$$i_{c(t)} = I_{cQ} + \hat{I}_c \cos(\omega t)$$

$$\hat{I}_c = \hat{I}_c \cos(\omega t)$$

$$P_c = \frac{1}{T} \int_0^T V_{ce} i_{c(t)} dt = \left[\begin{array}{l} \text{distribuis} \\ \text{simplif.} \end{array} \right] = V_{cc} I_{cQ} + 0 - \frac{\hat{I}_c^2 R_L}{2T} \left[\int_0^T dt + \int_0^T \cos 2\omega t dt \right]$$

PARA MES

$$P_c = V_{cc} I_{cQ} - I_{cQ}^2 R_L - \frac{1}{2} \hat{I}_c^2 R_L$$

$$P_c = \frac{V_{cc}^2}{2R_L} - \frac{V_{cc}^2}{4R_L} - \frac{V_{cc}^2}{8R_L}$$

$$P_{c\max} = P_c \Big|_{s/\text{señal}} = \frac{V_{cc}^2}{4R_L}$$

Deducir desde la máxima menos las pérdidas (colector, carga (CC) (CA))

$$\hat{I}_{c\max} = I_{cQ}$$

$$I_{cQ} = \frac{V_{cc}}{2R_L}$$

$$P_{c\max} = P_c \Big|_{c/\text{señal max}} = \frac{V_{cc}^2}{8R_L}$$

Rendimiento

Mayor
Valor
Posible →

$$\eta = \frac{P_L}{P_{cc}}$$

Pot útil en la carga
Pot suministrada por fuente de salida

$$\eta_{-ax} = \frac{P_L - ax}{P_{cc} - ax} = 25\%$$

Factor de Mérito

Menor
Valor
Posible →

$$F_M = \frac{P_{c-ax}}{P_L - ax}$$


ocurren a dist. — metros
Max pot disip. colector
" " " carga

Si no estuviera para MES

FM > 2 Trans es mas grande

P/MES

$$F_M = 2$$

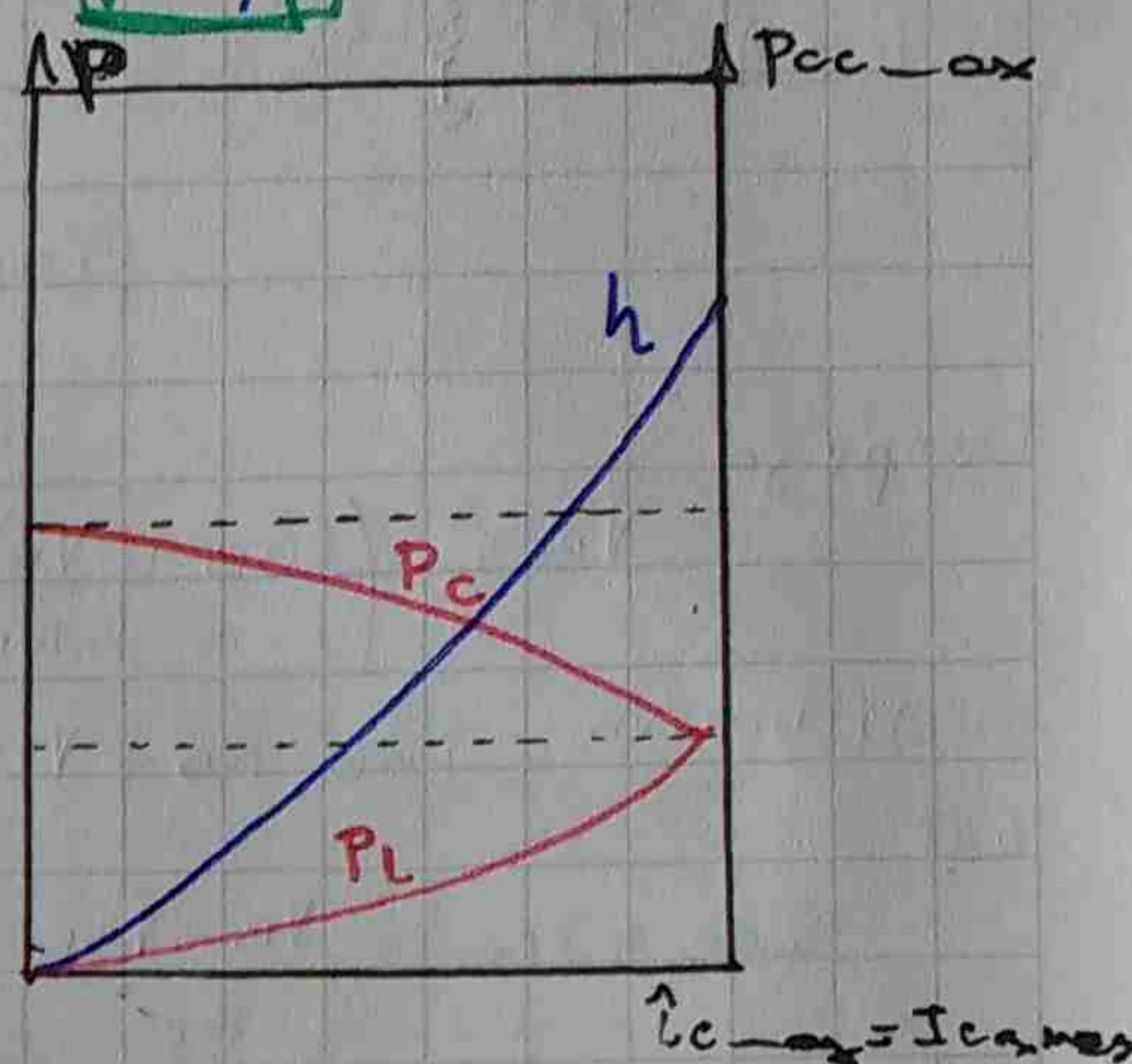


Con $\eta = 25\%$

$$P_{cc-ax} = \frac{P_L - ax}{0.25} = V_{cc} I_{cQ \text{ MES}}$$

Con $F_M = 2$


$$P_{c-ax} = 2 P_L - ax$$

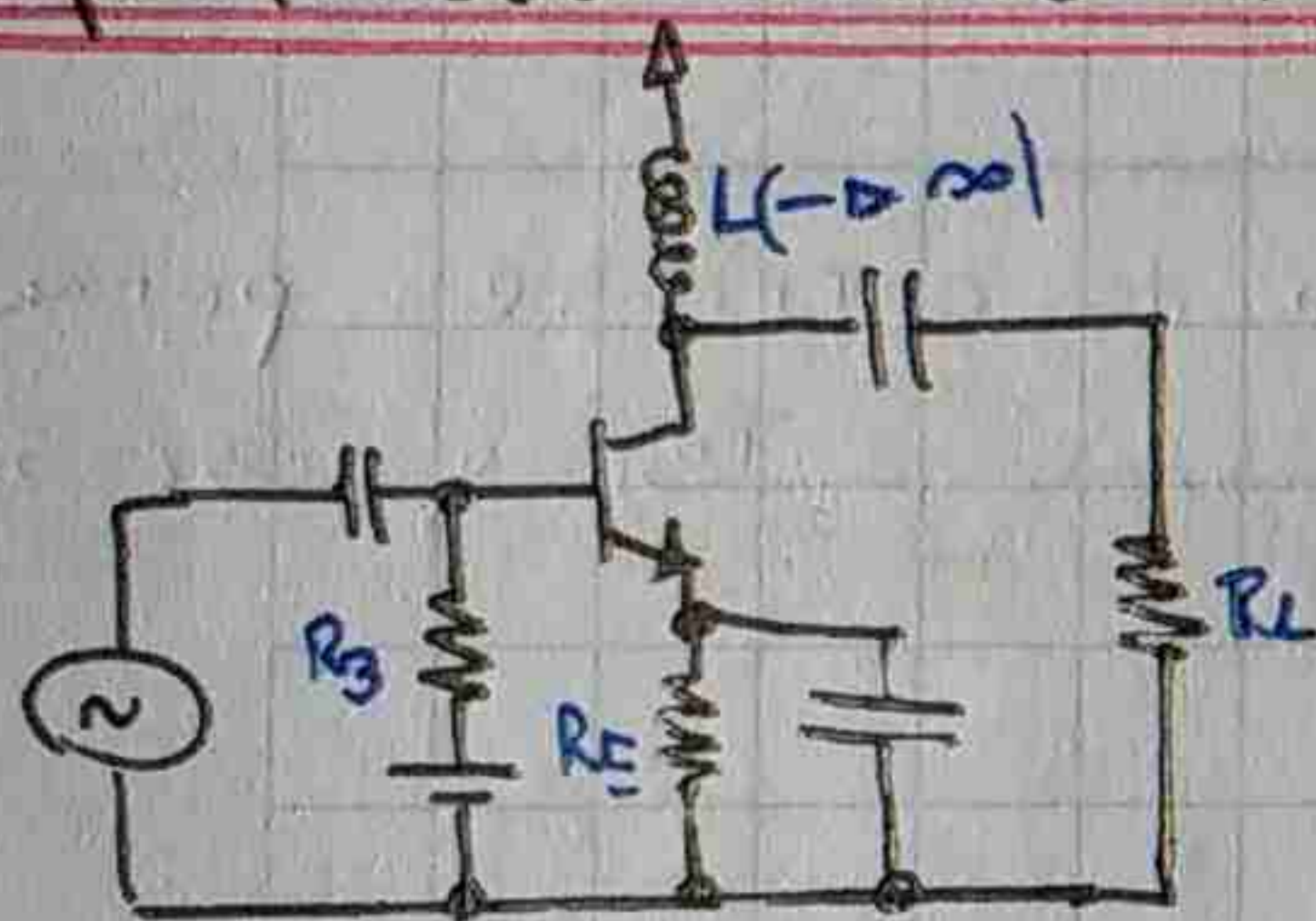Amplificador clase A con acoplamiento por inductor (EC)




$R_E \rightarrow 0$
 $R_{cc} \approx 0$
 $R_{cA} = R_L // X_L = R_L$
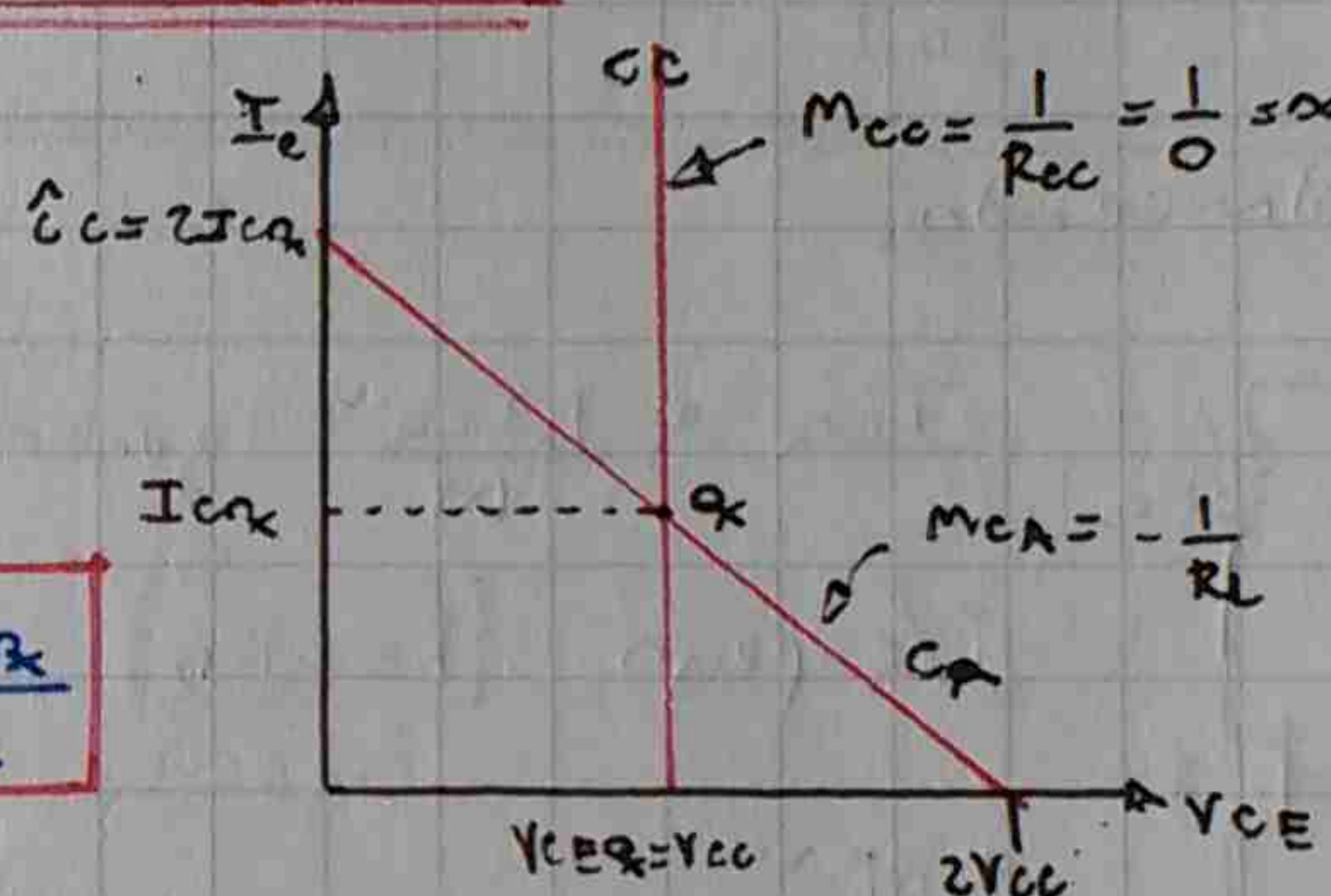
$$I_{cQ \text{ MES}} = \frac{V_{cc}}{R_L} = \frac{V_{CEQ}}{R_L}$$



Funcionamiento

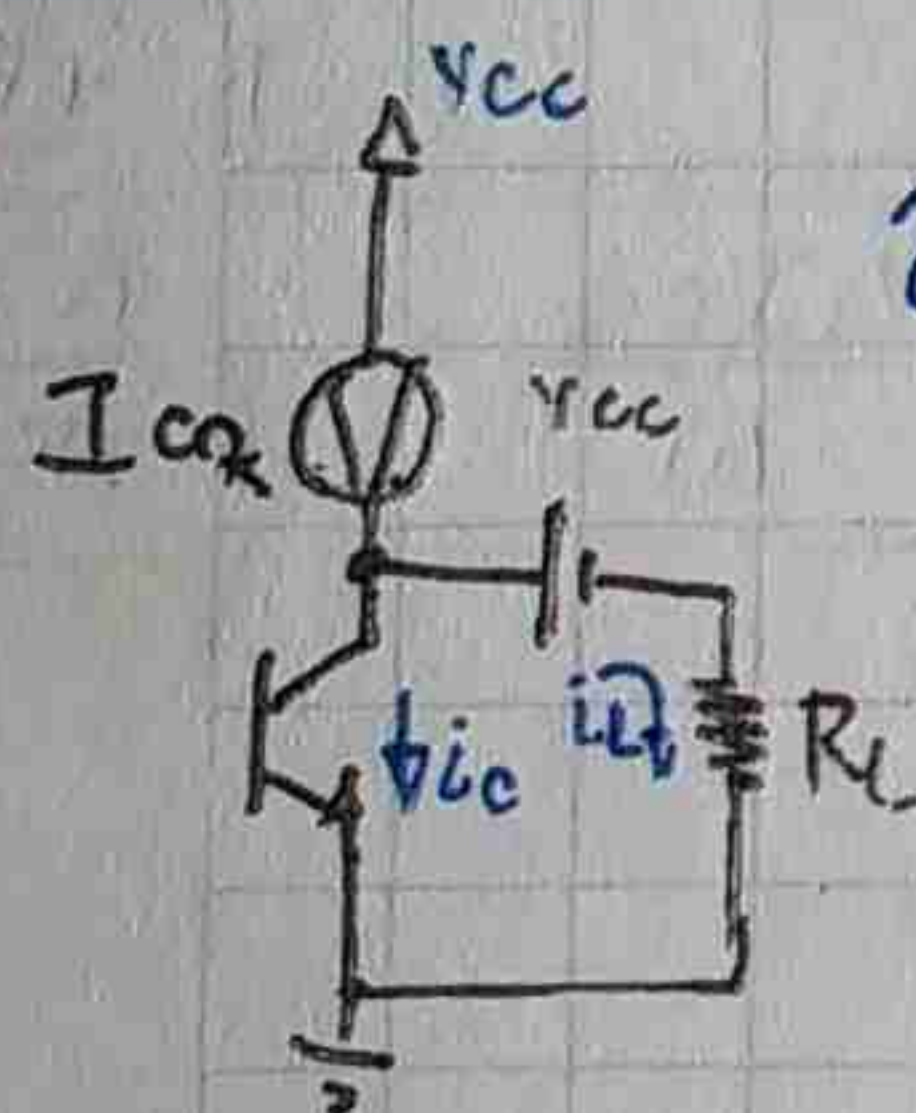


$\hat{v}_L = -\hat{v}_c$
 $P_{ic} = 0$
 $v_{ce} = v_{cc} + \hat{v}_c R_L$
 $v_{ce} = 2V_{cc}$
 $P_{ic} = 2I_{cQ}$
 $v_{ce} = v_{cc} - \hat{v}_c R_L$
 $v_{ce} = 0$

Análisis de Potencia

$$\left. \begin{aligned} P_{cc-ax} &= \frac{V_{cc}^2}{R_L} & P_{c-ax} &= \frac{V_{cc}^2}{R_L} & \eta_{-ax} &= 50\% \\ P_{L(A) \text{ max}} &= \frac{V_{cc}^2}{2R_L} & P_{c-in} &= \frac{V_{cc}^2}{2R_L} & F_M &= 2 \end{aligned} \right\}$$

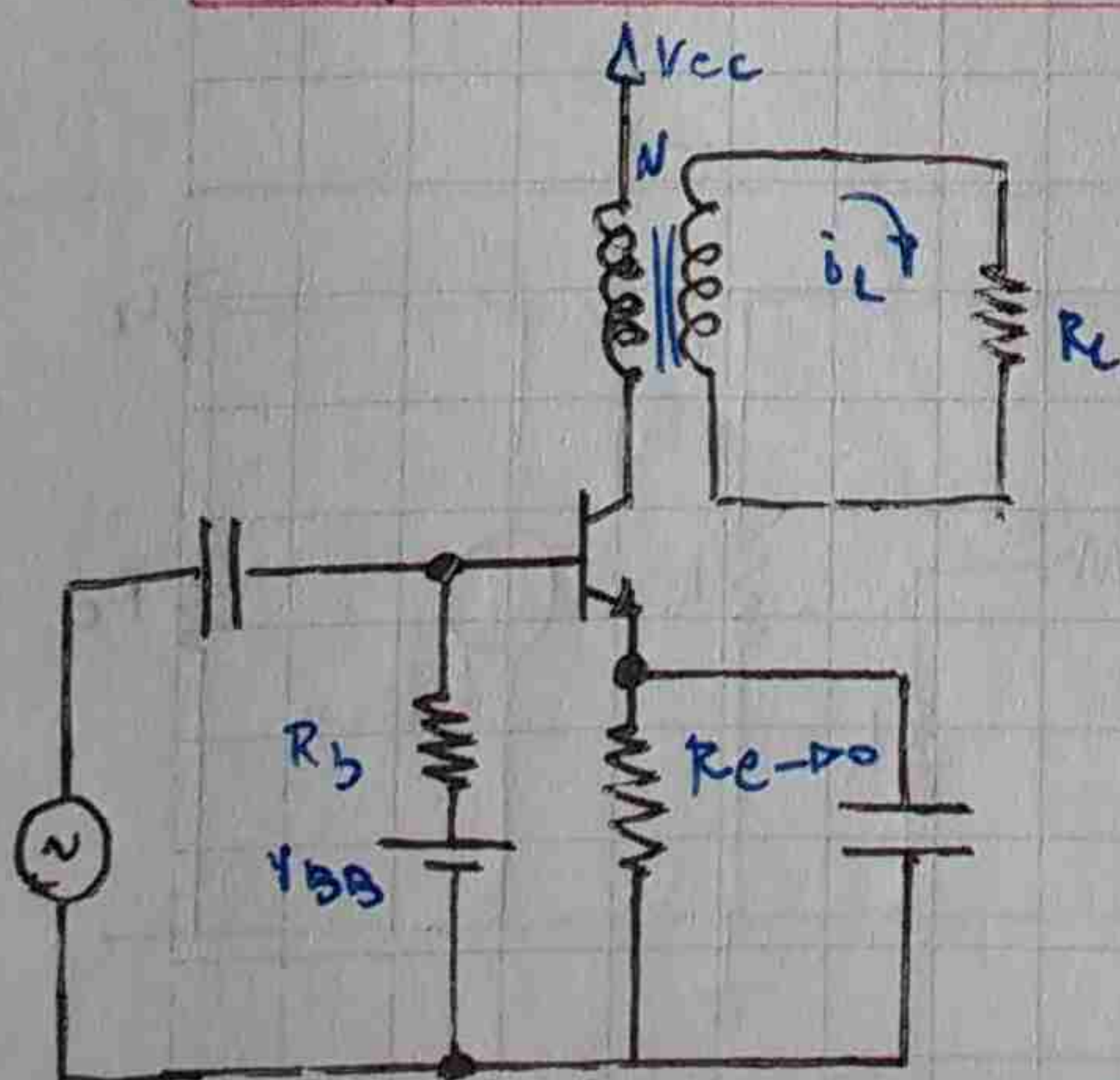Amplificador clase A (Acoplamiento por transformador)



$$\hat{v}_c R'_L = \hat{v}_L R_L$$

se reemplaza R_L por R'_L

$$N = \sqrt{\frac{Z_P}{Z_S}} = \sqrt{\frac{R'_L}{R_L}}$$

$$R'_L = N^2 R_L$$


$$P_L = \frac{1}{2} \hat{v}_c^2 R'_L$$

$$\left. \begin{aligned} N_{-ax} &= \frac{1}{I_{cQ1}} \sqrt{\frac{2 P_L - ax}{R_L}} \\ N_{-in} &= \frac{1}{I_{cQ2}} \sqrt{\frac{P_L - ax}{R_L}} \end{aligned} \right\} N = \frac{N_{-ax} - N_{-in}}{2}$$

$$I_{cQ1} = \frac{P_L - ax}{V_{CEQ1}}$$

$$I_{cQ2} = \frac{i_c - ax}{2}$$

Polarización por diodo o transistor

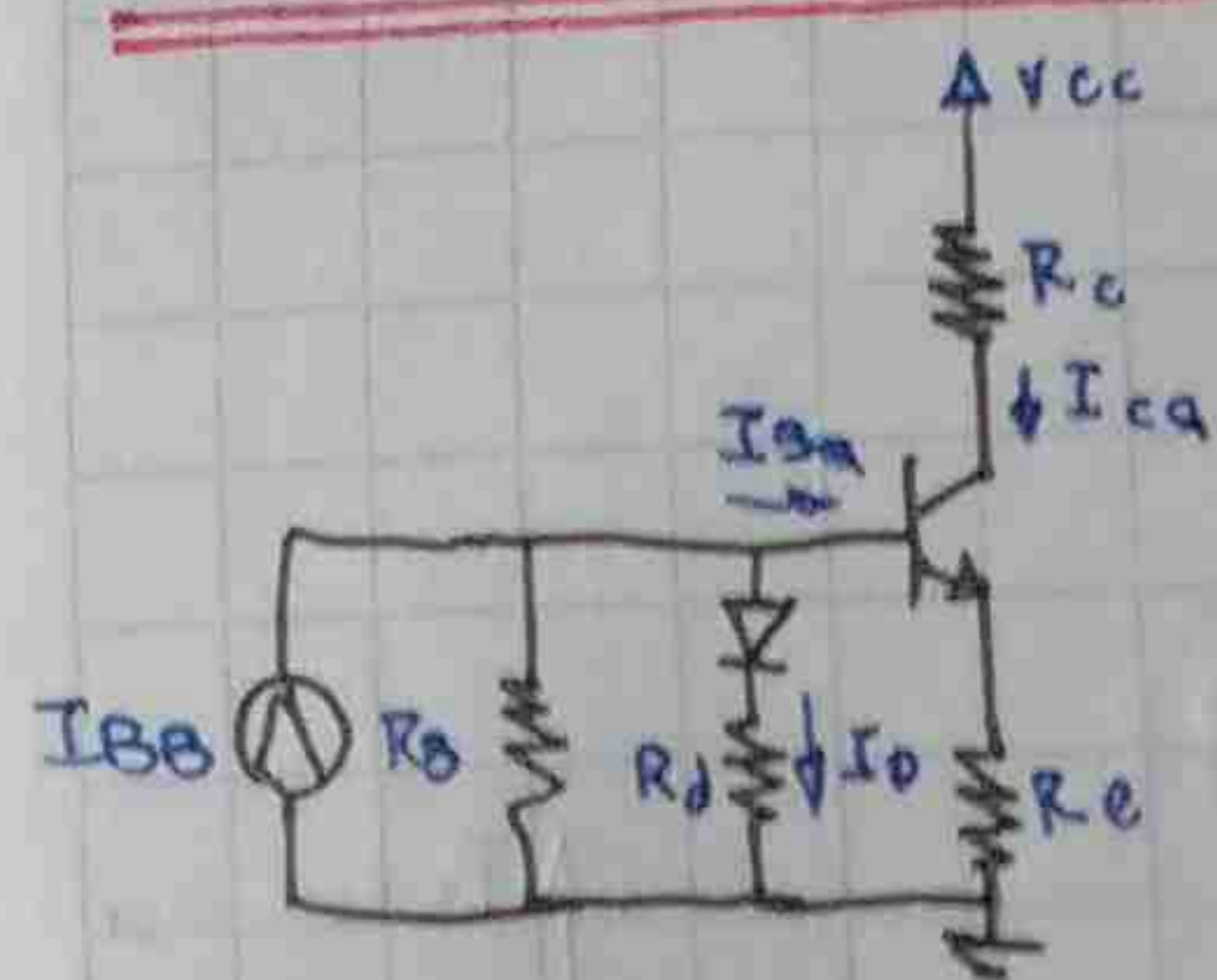

$$\frac{\Delta V_D}{\Delta T} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} = -K$$

$$I_{BB} = \frac{V_B}{R_B} + \frac{V_B - V_D}{R_D} + I_{BQ}$$

$$I_{BQ} = V_B \left(\frac{R_D + R_D}{R_B + R_D} \right) - \frac{V_D}{R_D}$$

Despejo

$$V_B = \left(I_{BB} + \frac{V_D}{R_D} \right) R_B / R_D$$

$$I_{CQ} = \frac{1}{R_E(R_D + R_D)} (V_{CC}R_D + V_D R_D - V_{BE} R_D - V_{BE} R_D)$$

Distributiva $I_{BB} R_D = V_{CC}$

LKT


$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E}$$

$$I_{CQ} \approx \frac{(V_{CC} - V_{BE}) R_D}{(R_B + R_D) R_E}$$

ΔI_{CQ} con respecto a ΔT

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta T} = \frac{K}{R_E} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_B}{R_D}}$$

Polarización Balanceada

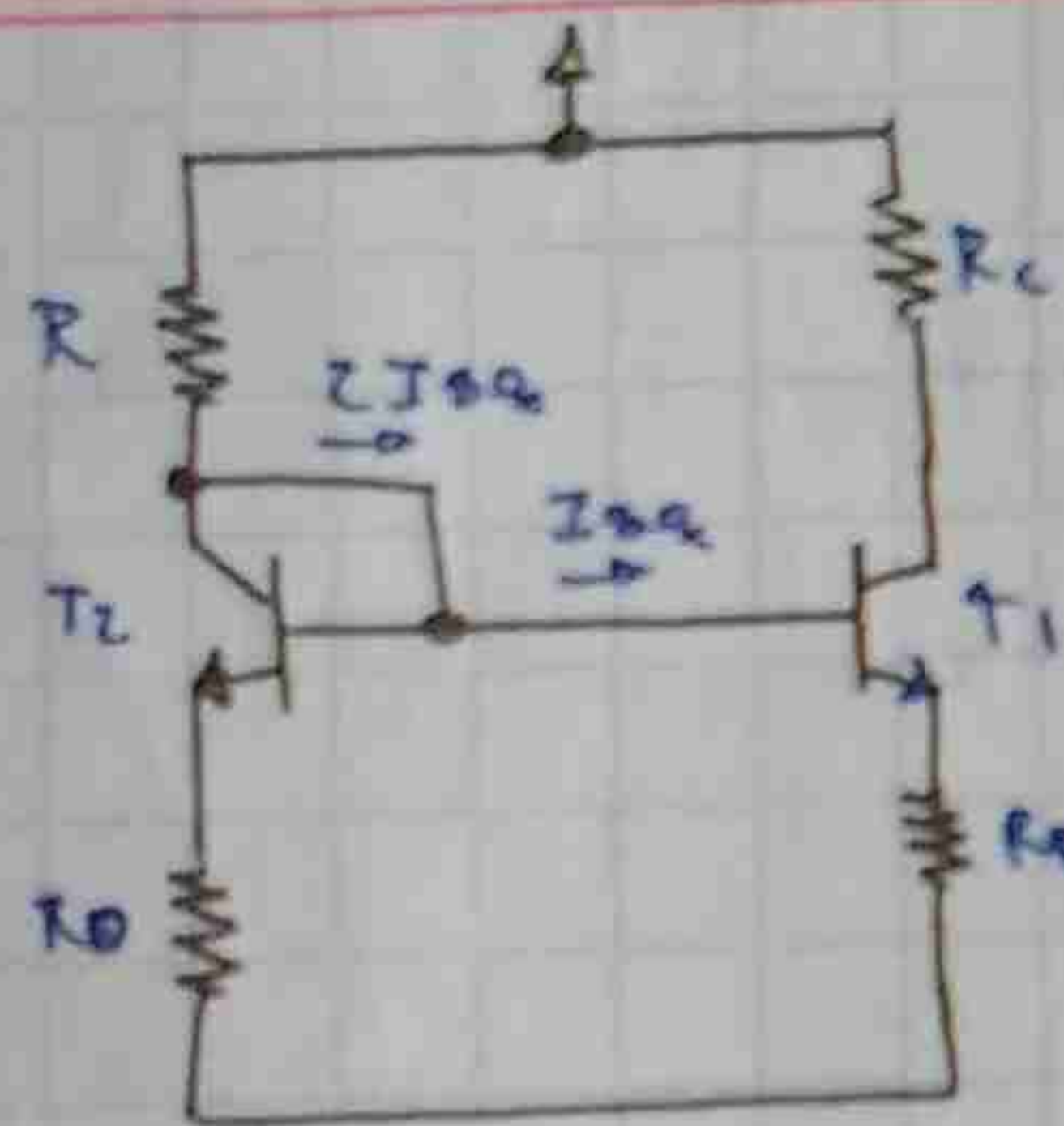

I_{CQ} y $\frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta T}$ igual a diodo

P/espejo $R_E = R_D$

LKT

$$V_{CC} = \left(I_{CQ} + \frac{2I_{CQ}}{\beta} \right) R + V_{BE} + I_{CQ} R_D = I_{CQ} \left[\frac{\beta + 2}{\beta} R + R_E \right] + V_{BE}$$

Si $\beta \gg 2$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R + R_E}$$

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta T} = \frac{K}{R + R_E}$$


Haciendo

$$R_E = R_D = 0$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R}$$

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta T} = \frac{K}{R}$$

$$K = 2.5 \frac{mV}{^{\circ}C}$$

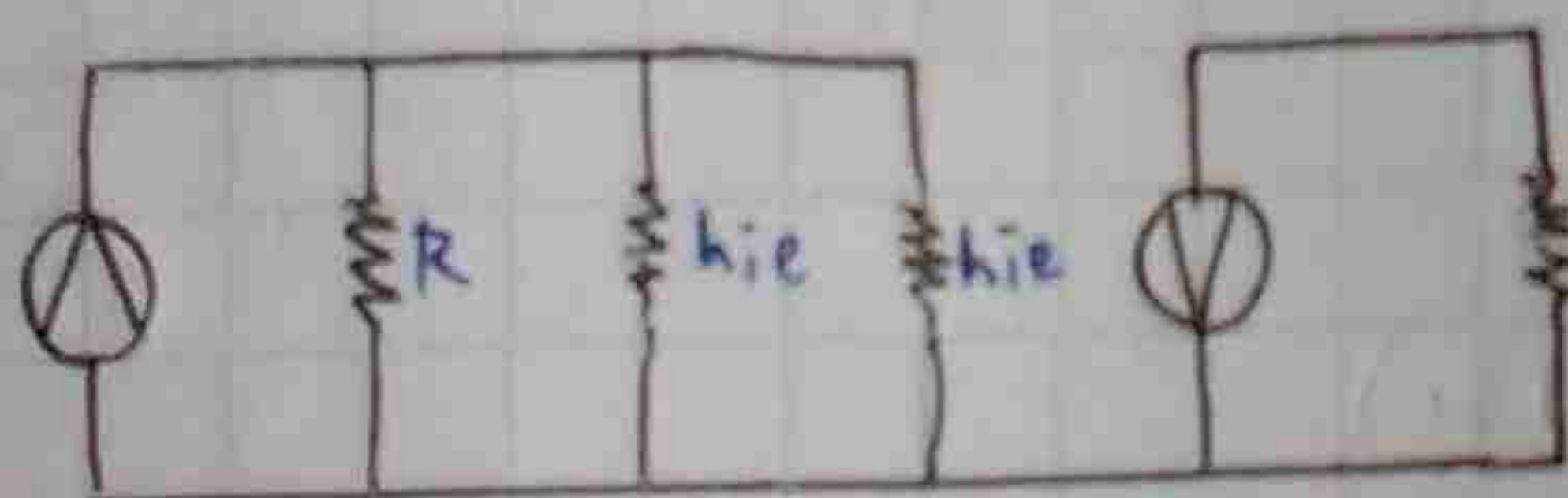


$R \gg h_{ie}$

$i_L = i_{ib}$

$$A_i = \frac{i_L}{i_b} = \frac{h_{fe}}{2}$$

Mejora

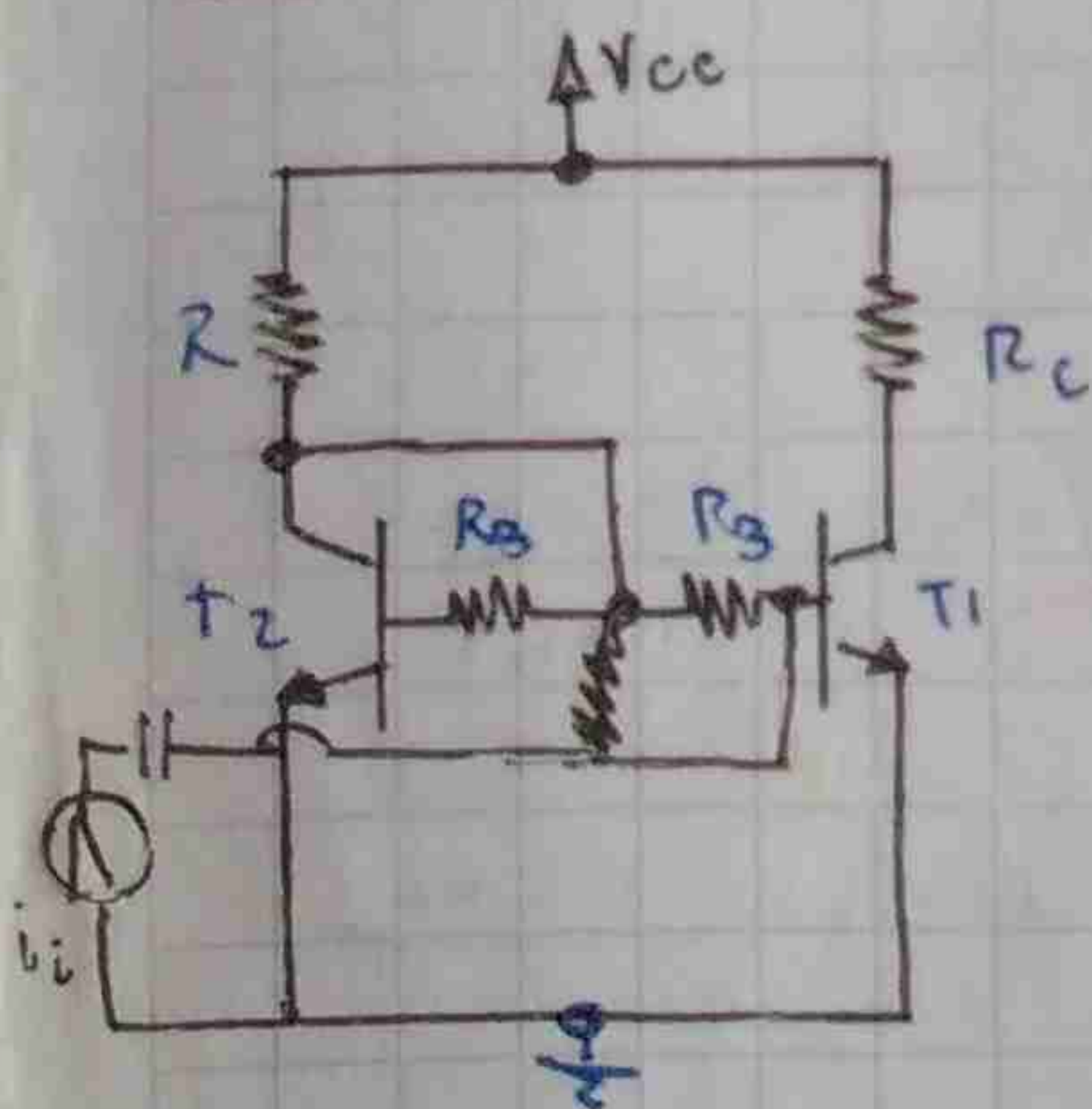


$$V_{CC} = \left(I_{CQ} + \frac{2I_{CQ}}{\beta} \right) R + \frac{I_{CQ} R_D}{\beta} + V_{BE}$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{\left(\frac{\beta + 2}{\beta} \right) R + \frac{R_D}{\beta}}$$

Si $\frac{R_D}{\beta} \ll R$

igual que antes.


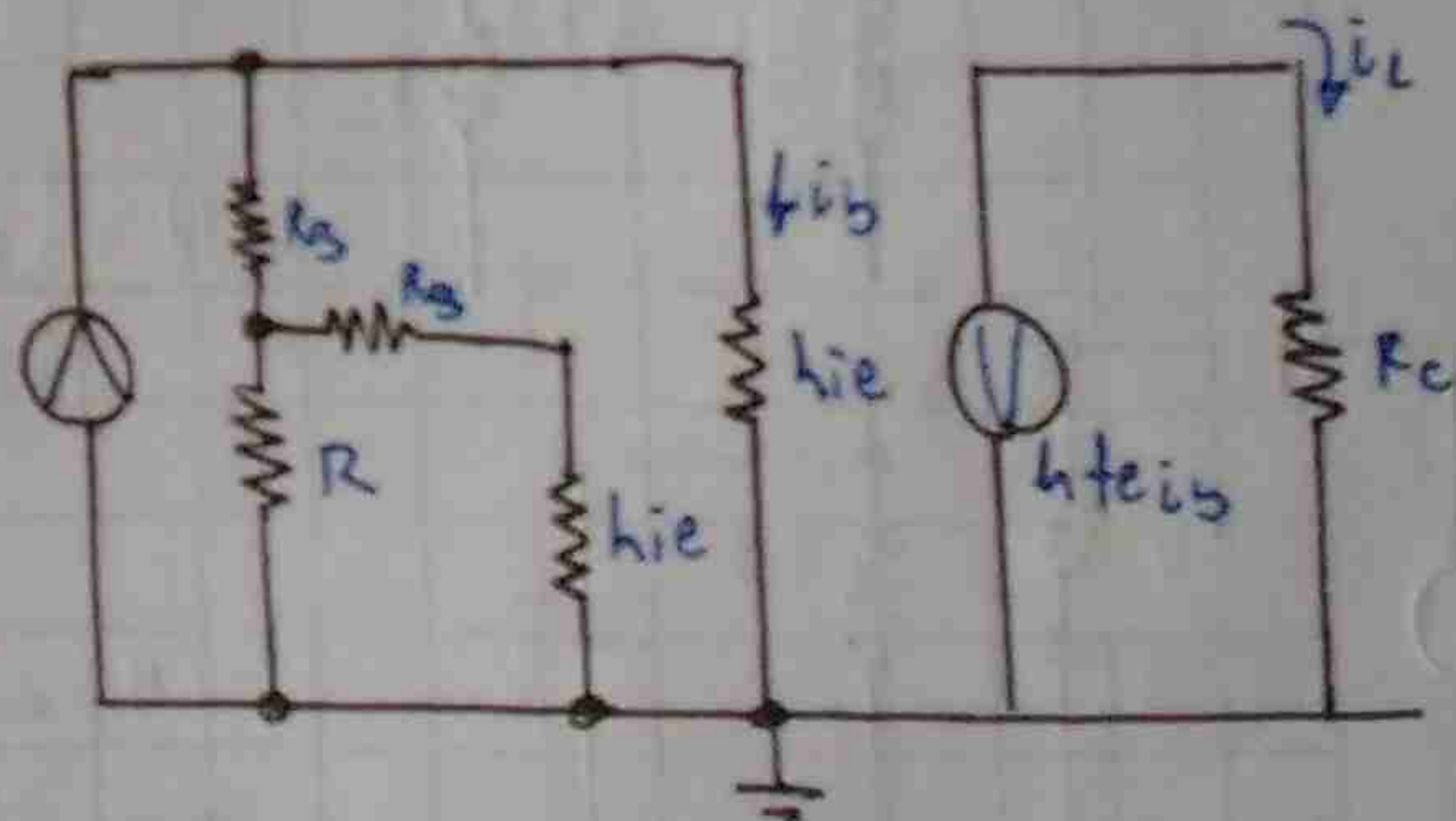


$$A_i = h_{fe}$$

$R_D \gg h_{ie}$

3

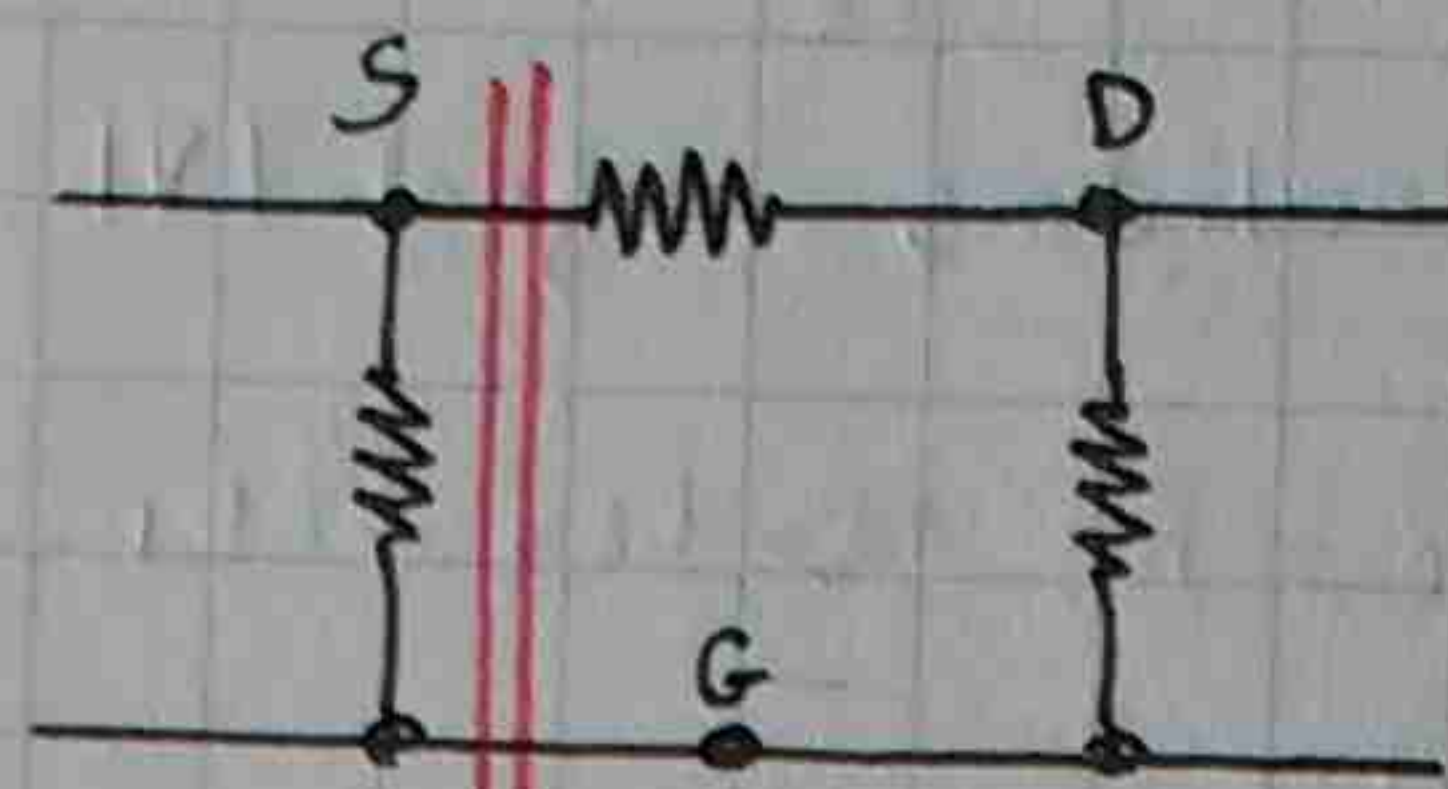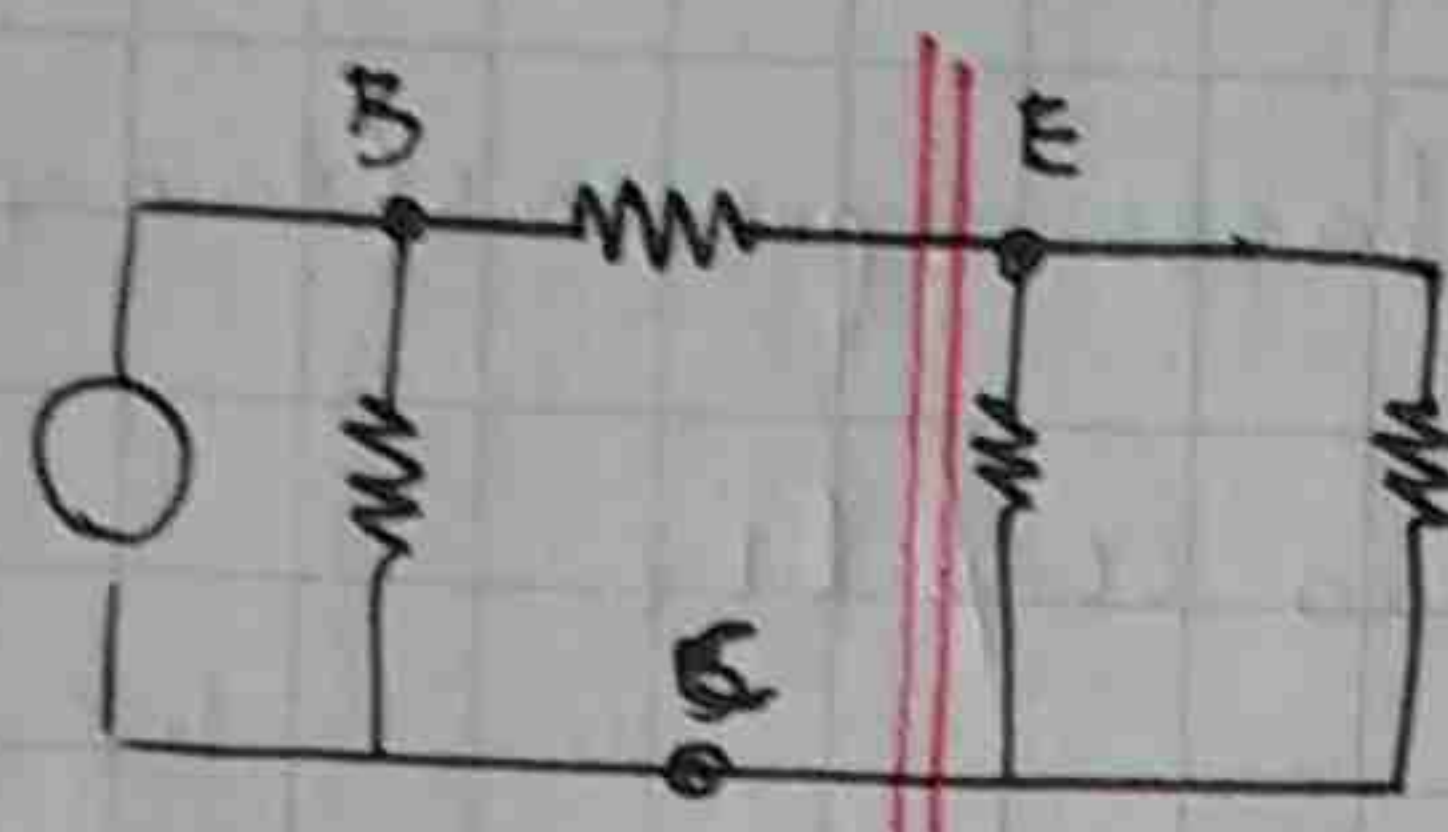
Transistores Bipolares $\rightarrow$ ref $\rightarrow$ imp $\rightarrow$ E-B $\rightarrow$ hfe $\rightarrow$ $r = r_{te} = \frac{v}{i} = \frac{v}{i} R$




Transistor electro campo

MOSFET $i_D = I_{DSS} \left(1 + \frac{V_{GS}}{V_{PO}} \right)^2$

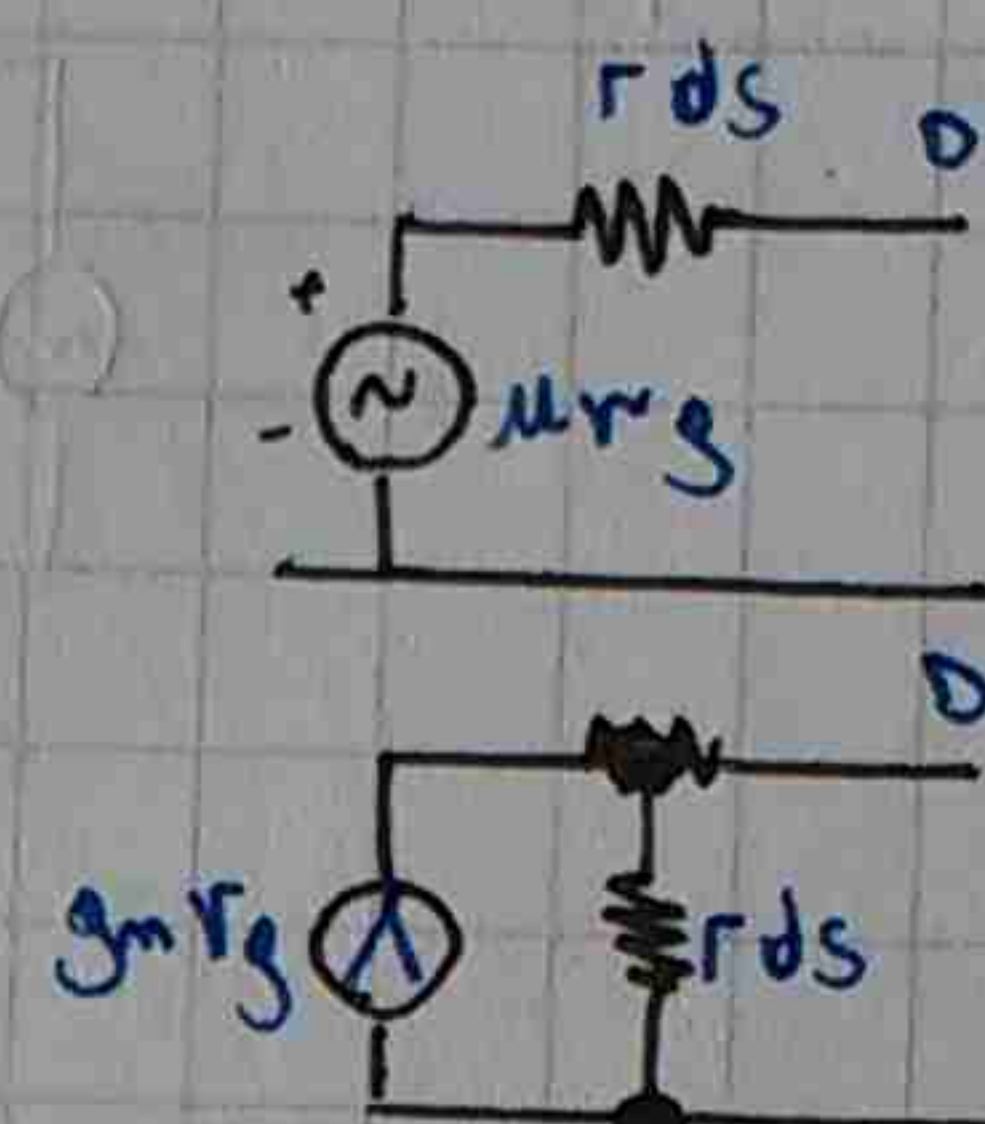JFET $i_D = I_{DSS} \left[1 + \frac{3V_{GS}}{V_{PO}} + 2 \left(-\frac{V_{GS}}{V_{PO}} \right)^{3/2} \right]$



$u r_g$

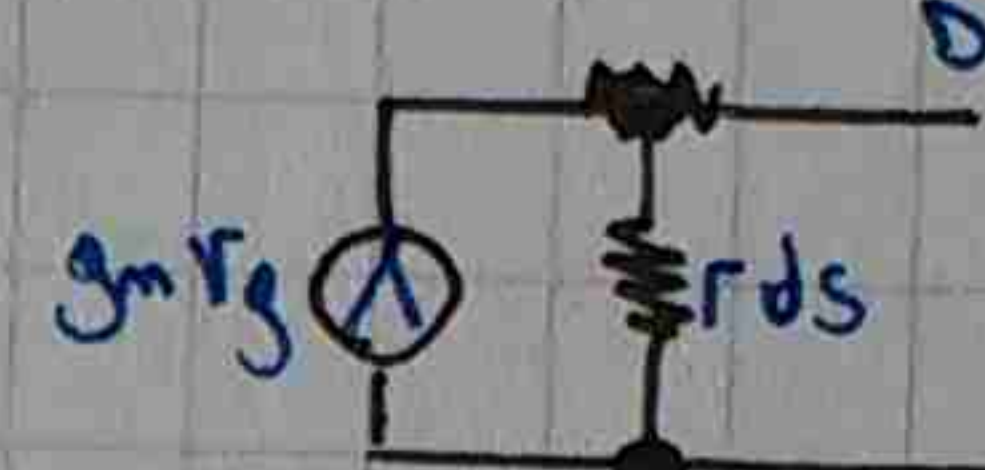

$g_m r_g$

Parámetros

$r_{gs} = \frac{v_{gs}}{i_g} \rightarrow \infty$

$\mu = \frac{r_{ds}}{V_{GS}} \Big|_{I_{DQ}}$



$r_{ds} = \frac{v_{ds}}{i_D} \Big|_{V_{GSQ}}$

$g_m = \frac{i_D}{V_{GS}} \Big|_Q$

$\mu = r_{ds} g_m$



Inversor de fase.

Bipolar

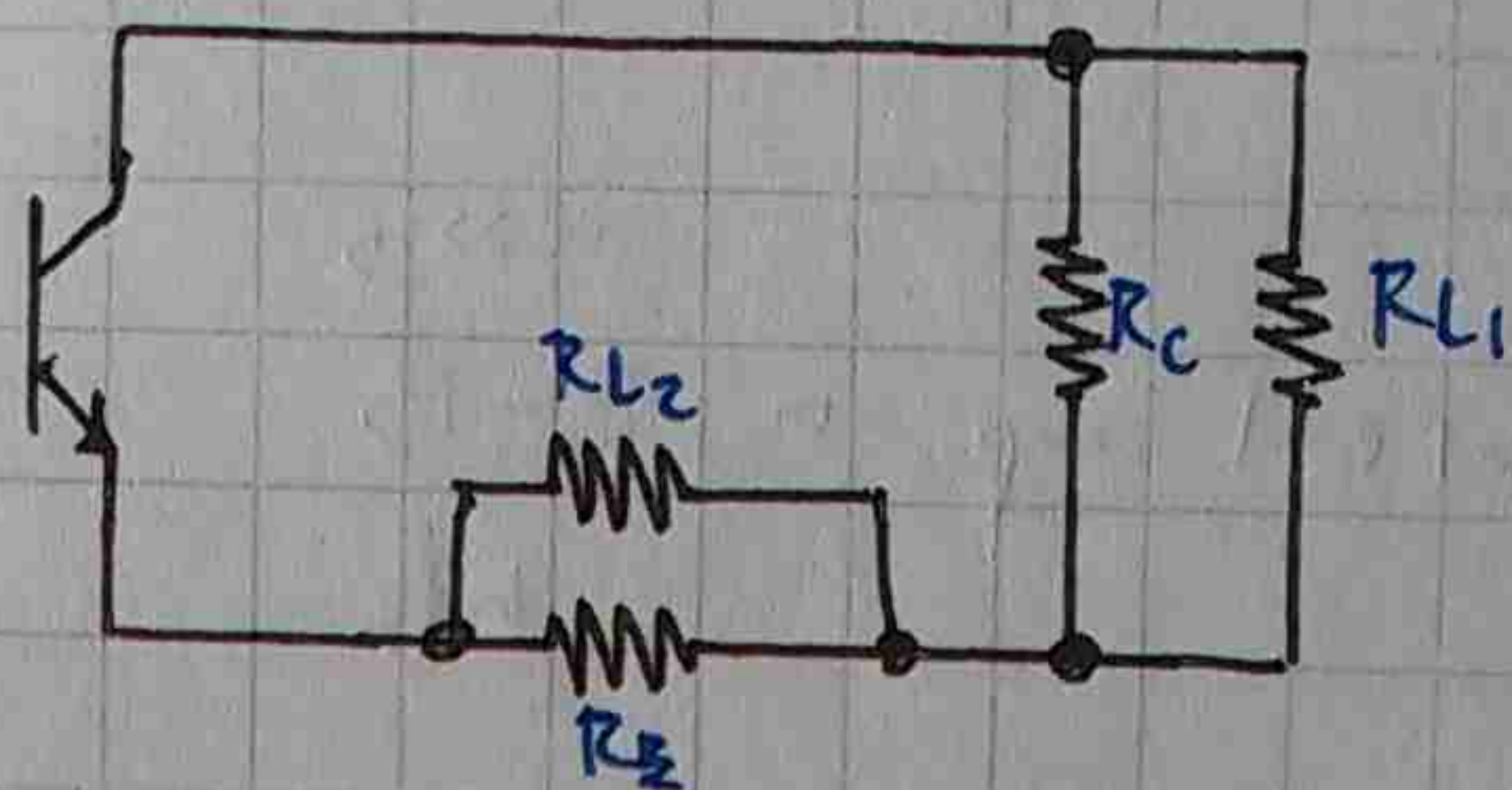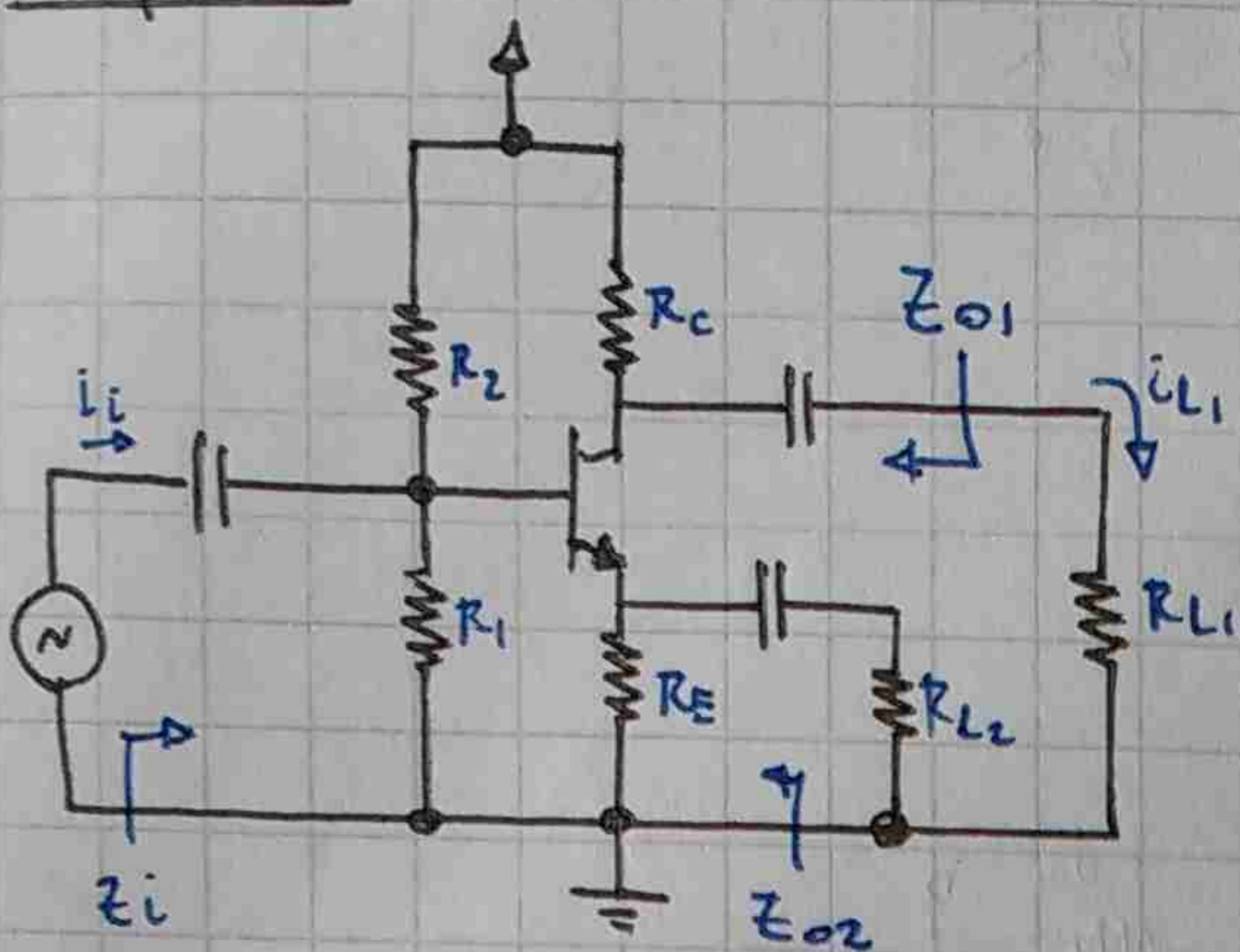




$$R_C // R_{L1} = R_{L2} // R_E$$

- Dos salidas, igual $|V|$ pero fases opuestas (No amplifica tensión)
- Si $R_C = R_E \Rightarrow i_{L2} = i_{L1}$ // sino $i_{L1} \neq i_{L2}$

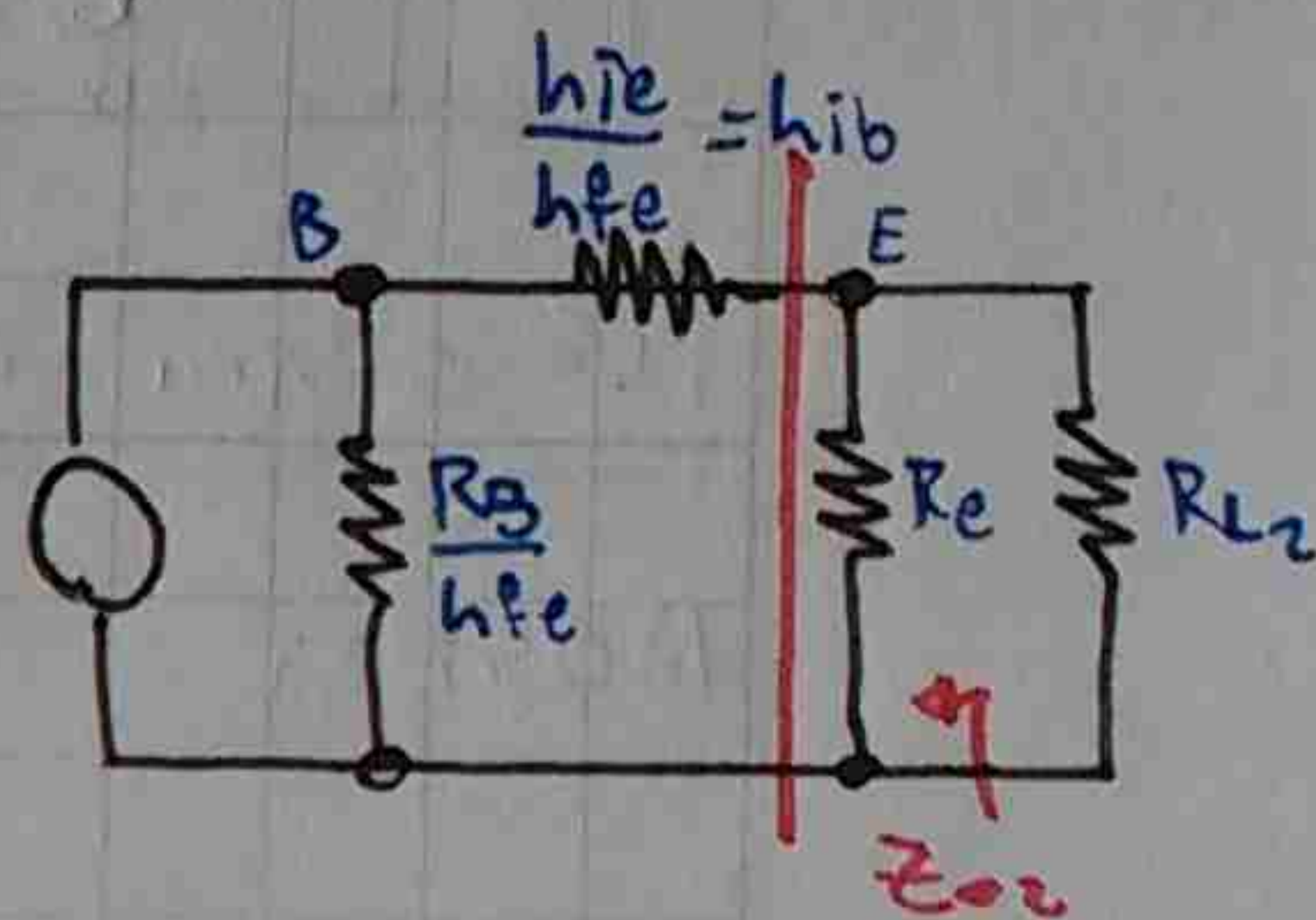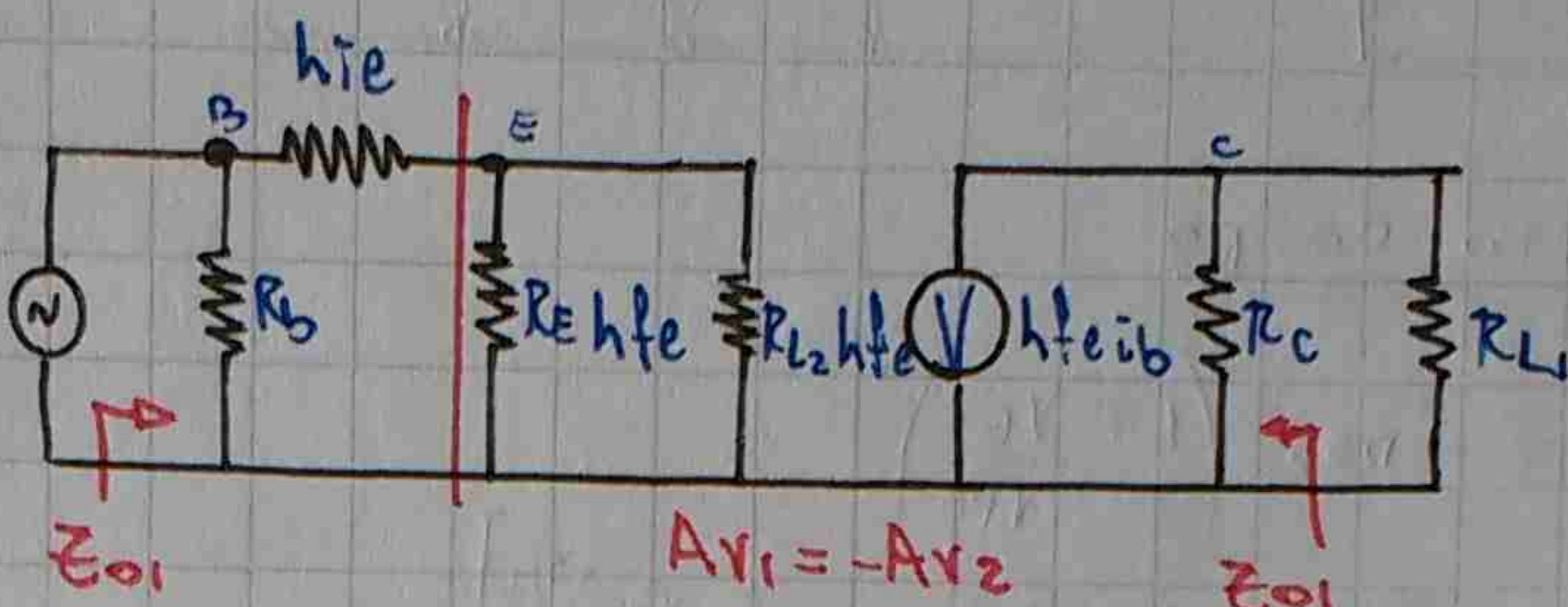


FET


Mismo circuito.

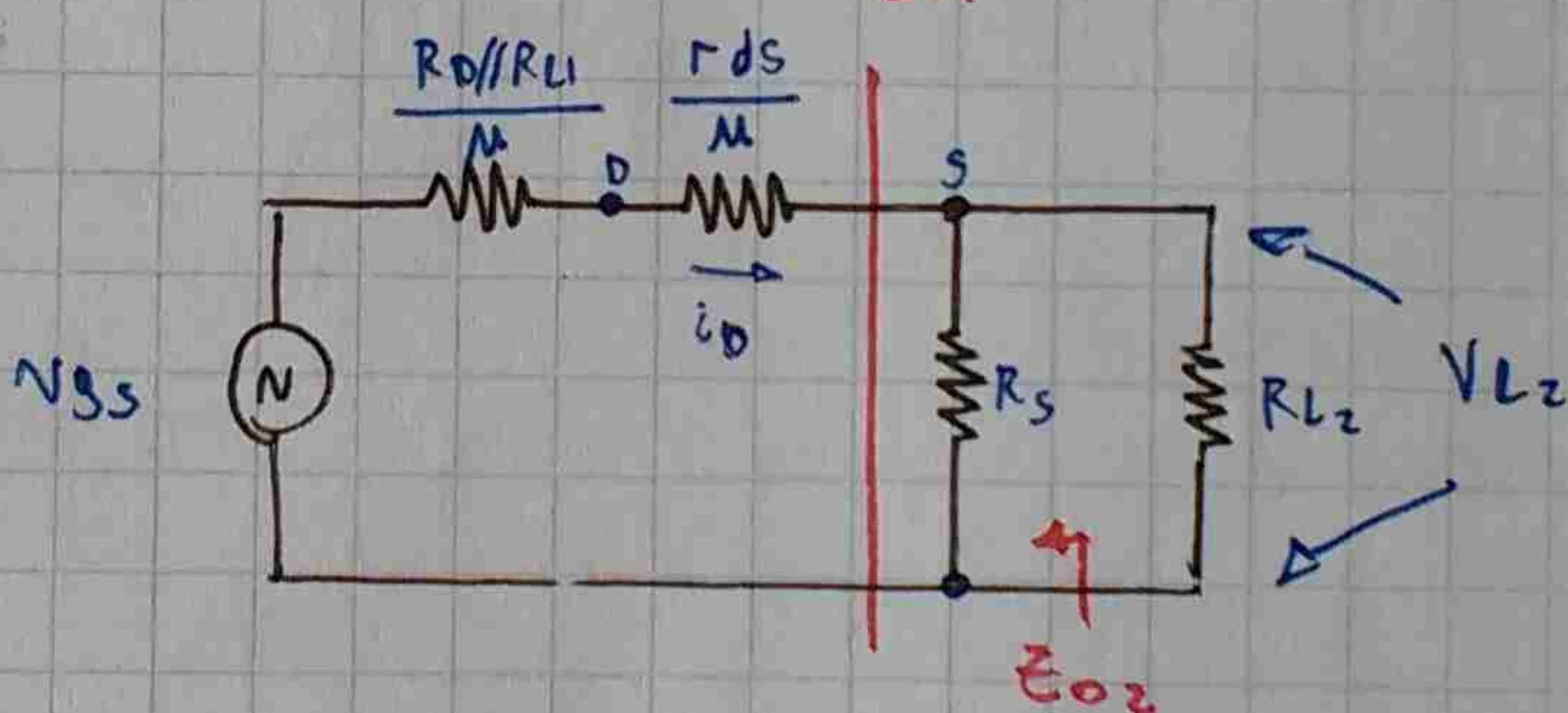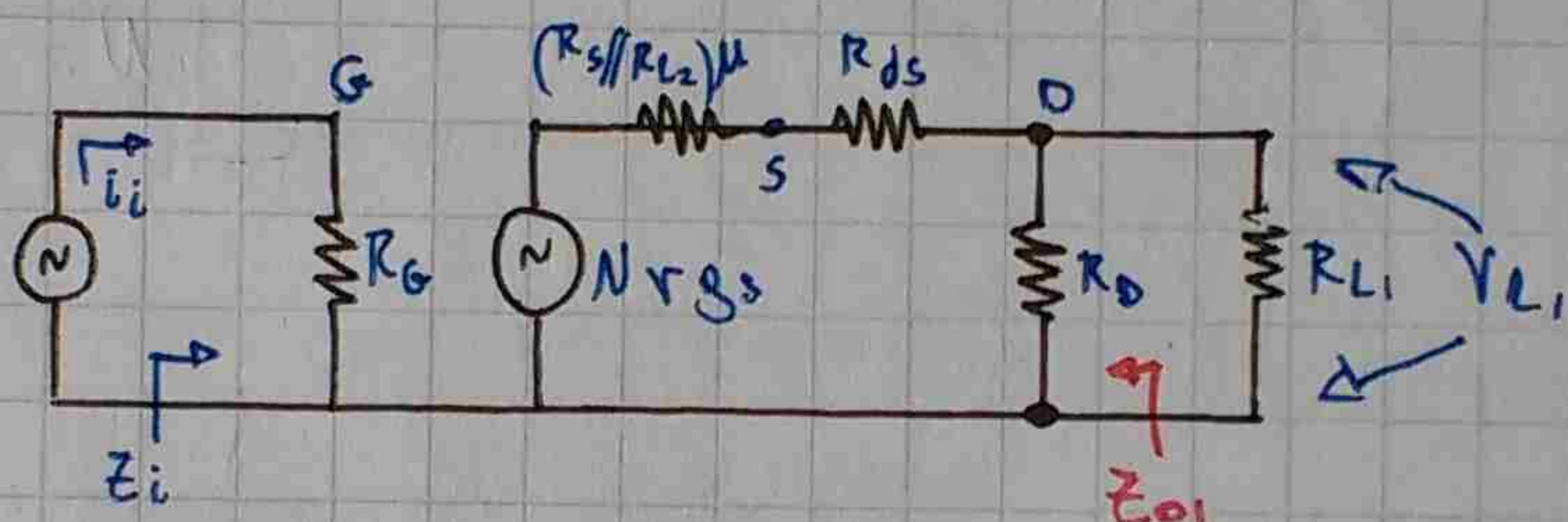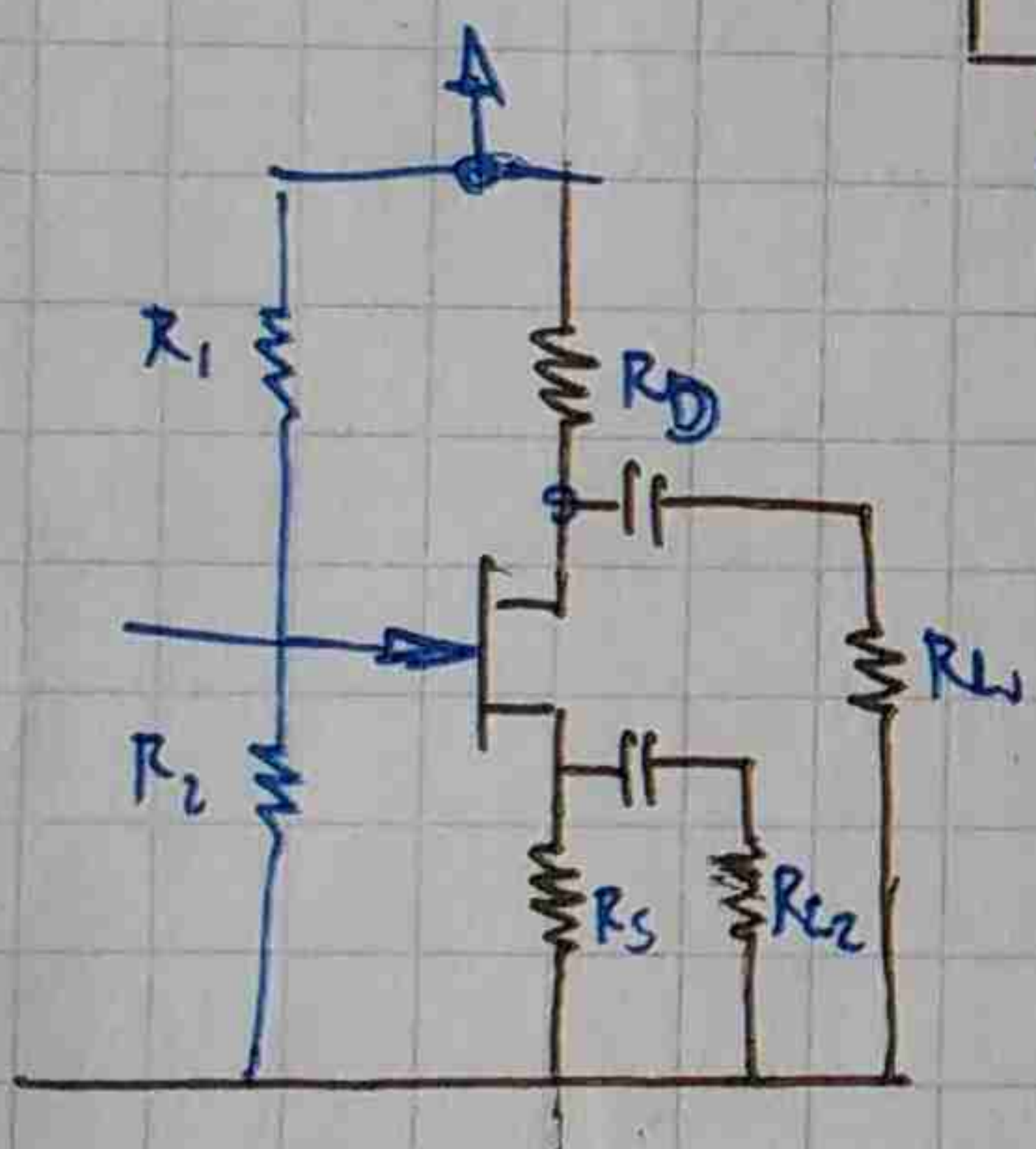

Par dárlington

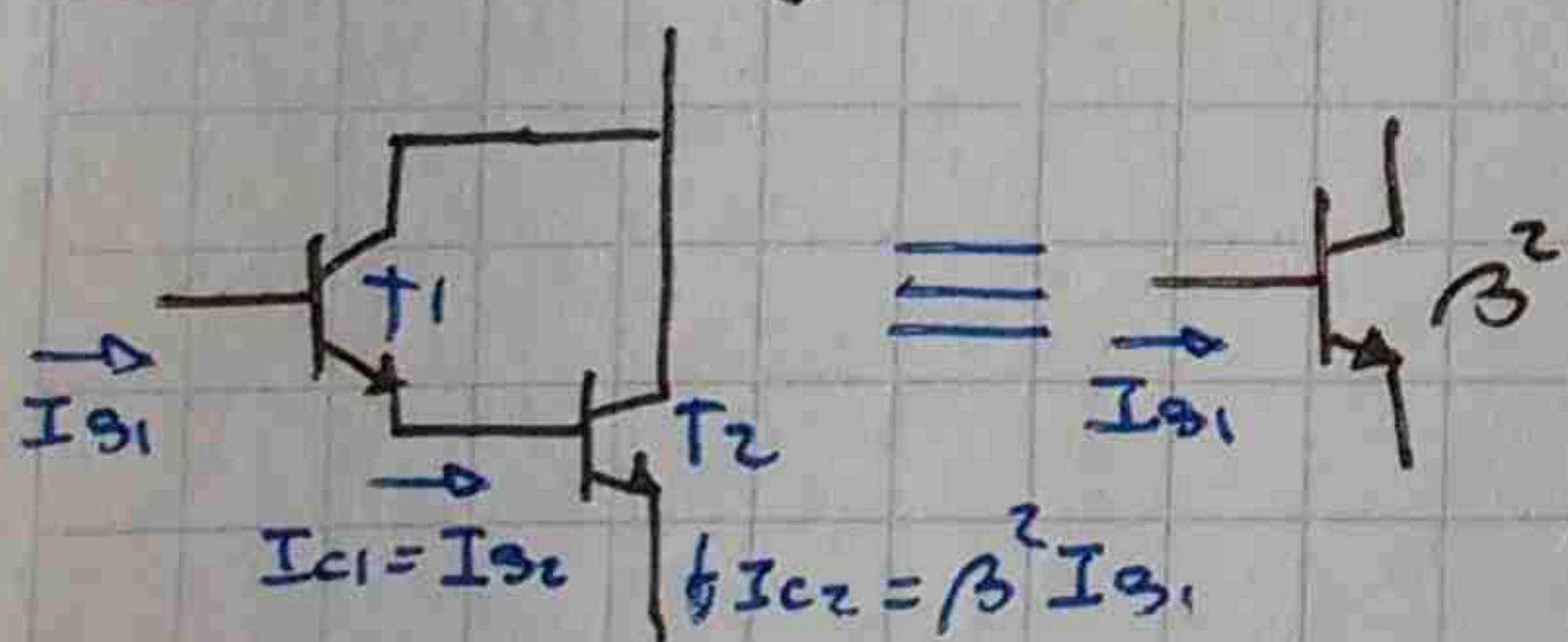


Par Complementario

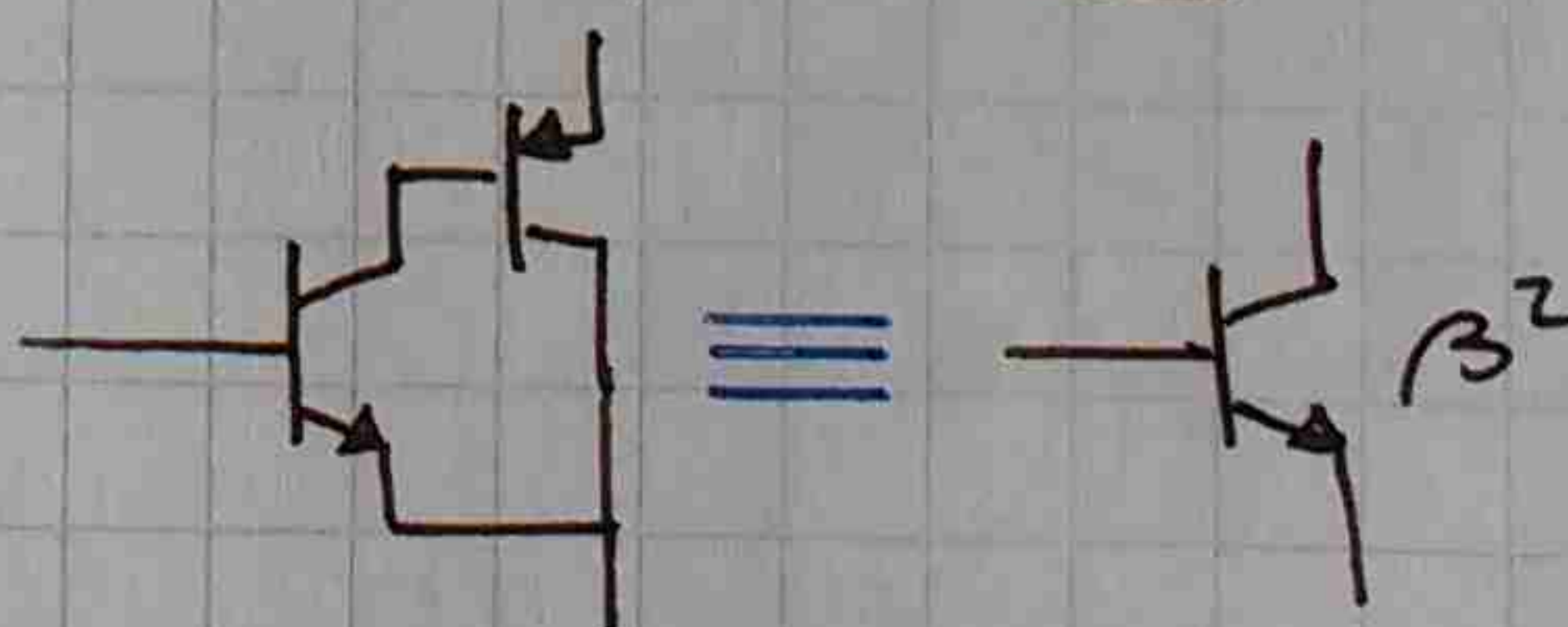

Los dos transistores pueden ser iguales. Siempre que T1 sea igual a T2 si son iguales T1 trabaja el doble.

9

Salida por Colector

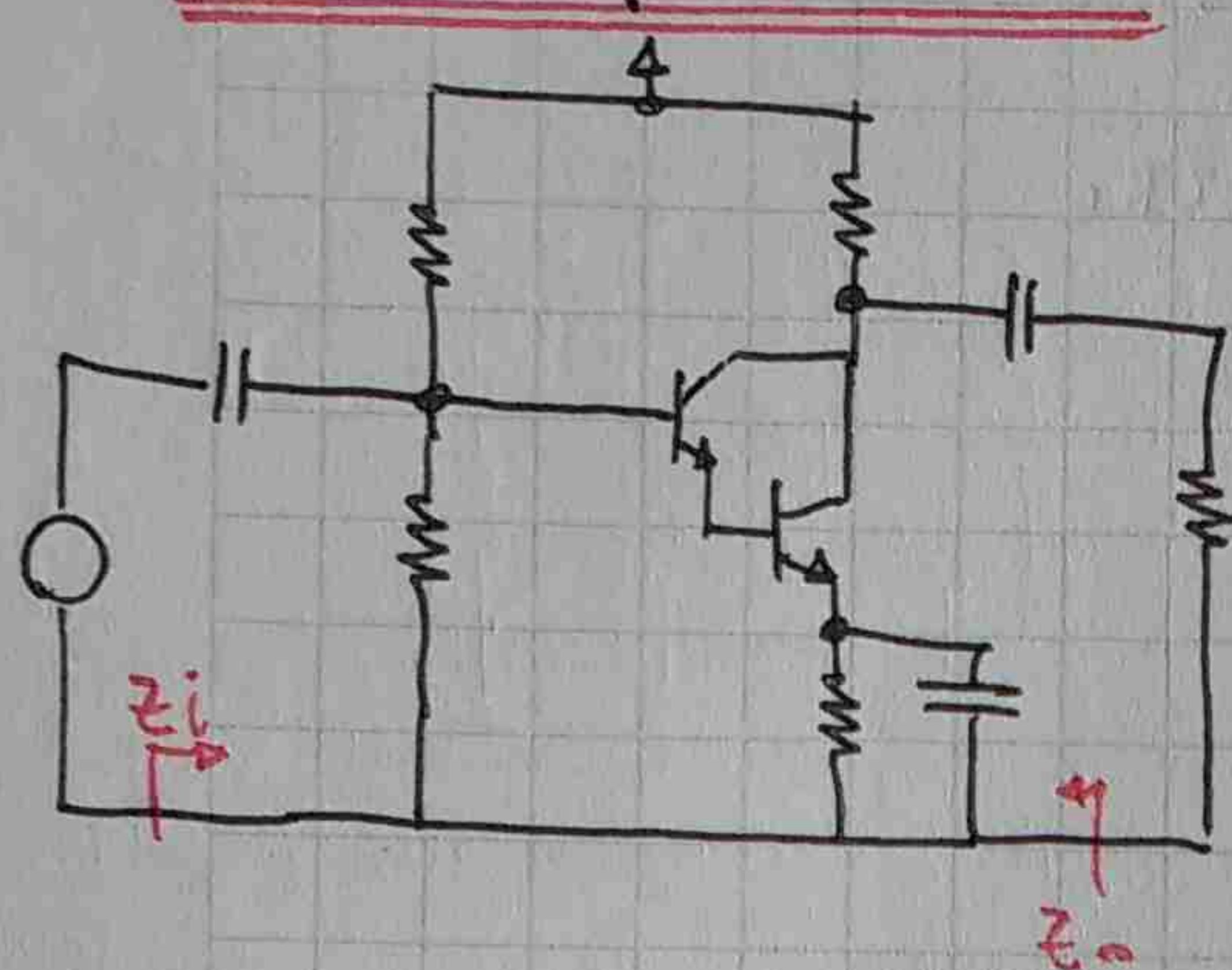

$$\beta_1 = \beta_2$$

$$h_{fe1} = h_{fe2}$$

$$-C_C = E_C \Rightarrow$$

$$I_{CQ2} = \frac{V_{BB} - 2V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{\beta^2}}$$

$$I_{BQ2} = \frac{I_{CQ2}}{\beta} \approx I_{CQ1}$$


$$V_{CEQ2} = V_{CC} - I_{CQ2}(R_C + R_E)$$

$$V_{CEQ1} = V_{CEQ2} - V_{BE}$$

Diseño

$$R_B = \frac{\beta^2 R_E}{10}$$


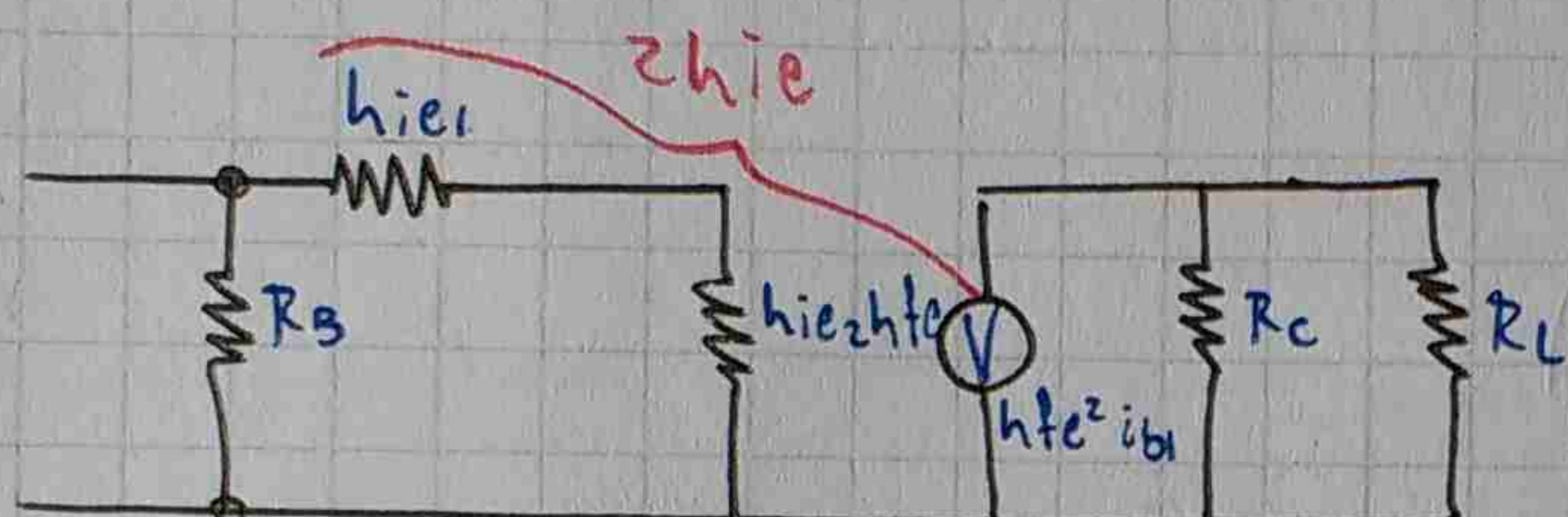
$$V_{BB} = I_{CQ2} \left(\frac{R_B}{\beta^2} + R_E \right) + 2V_{BE}$$




$$h_{ie2} = \frac{h_{ie1}}{h_{fe}} = h_{ib1}$$

Al Agregar un Transistor (PD) ahora desde la B₁ la impedancia aumenta en un factor de zh_{fe}


Salida Por emisor

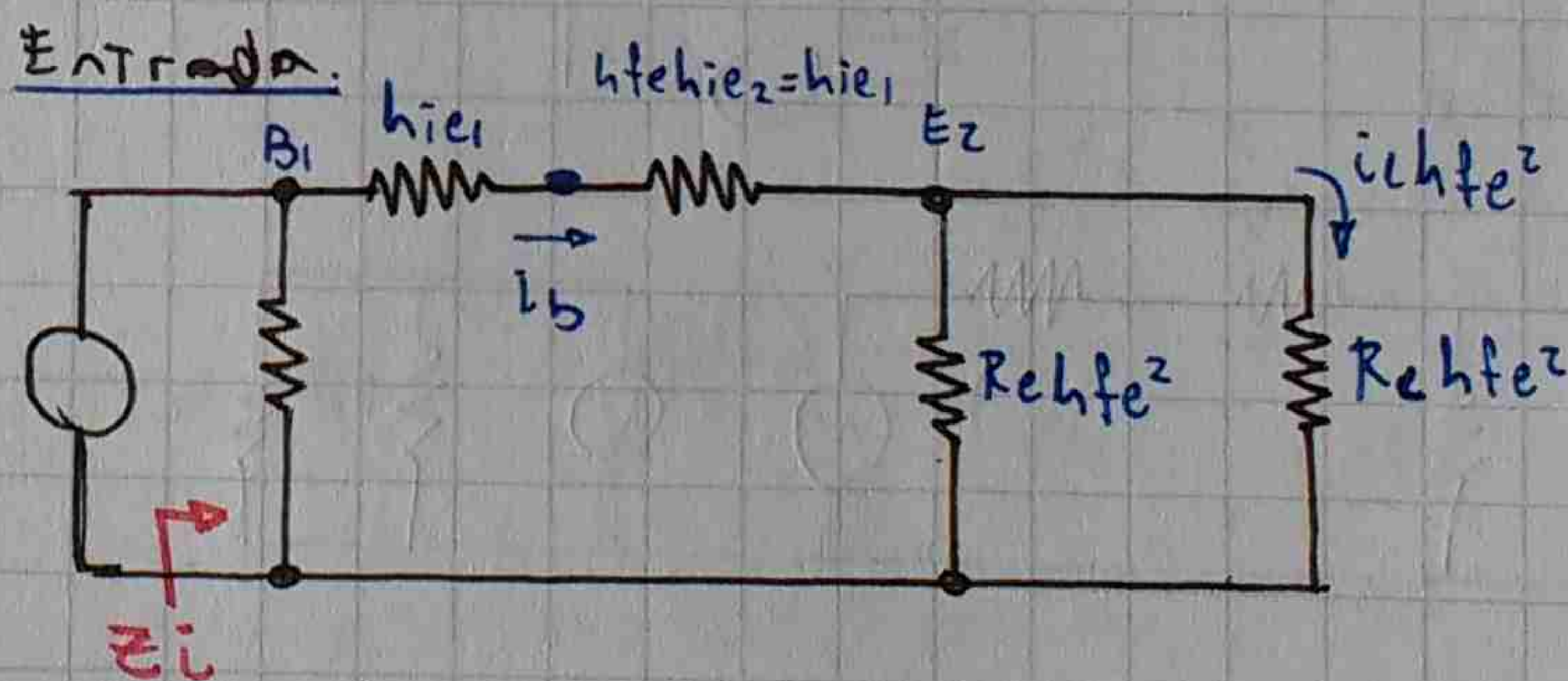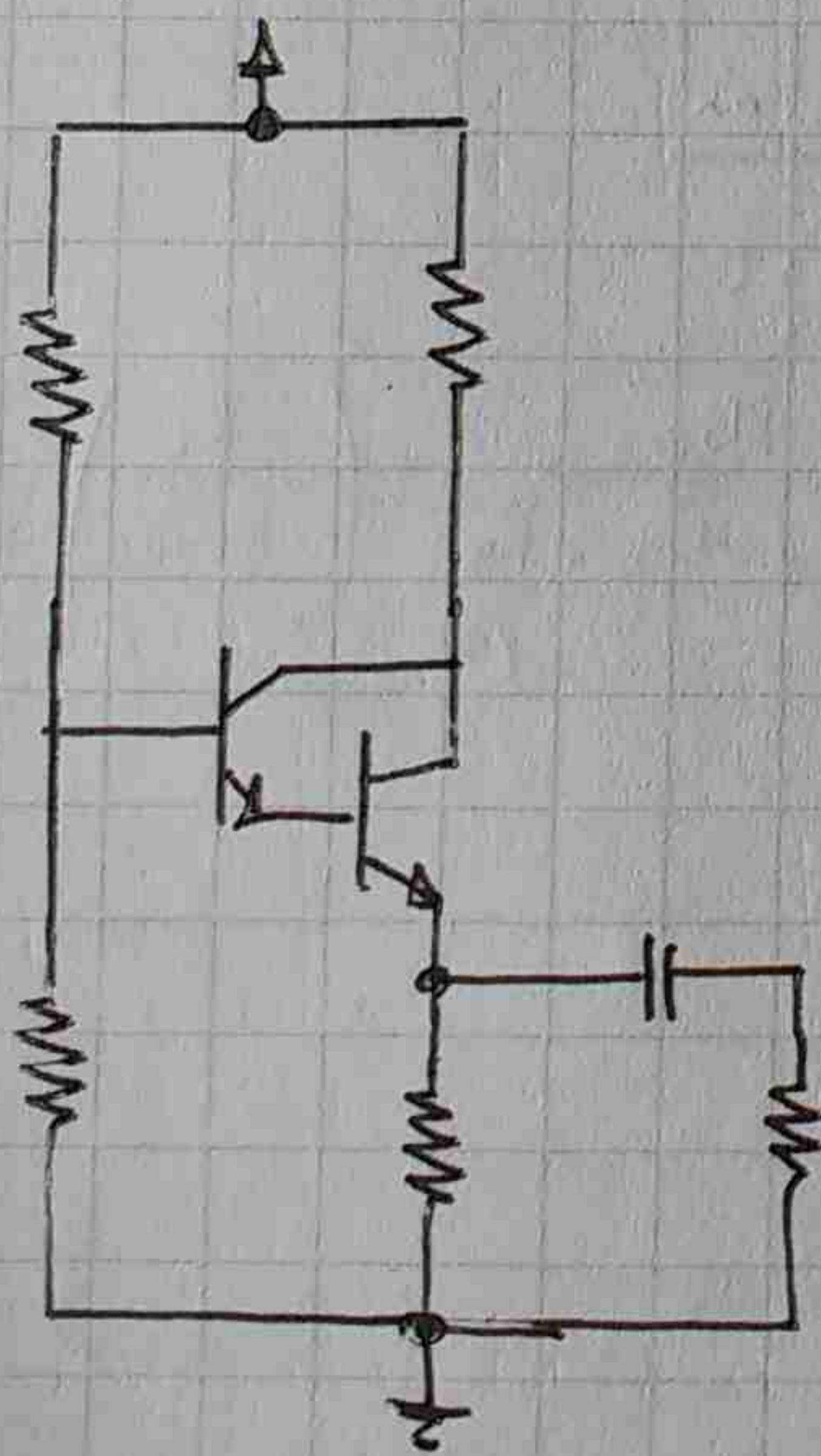

Salida

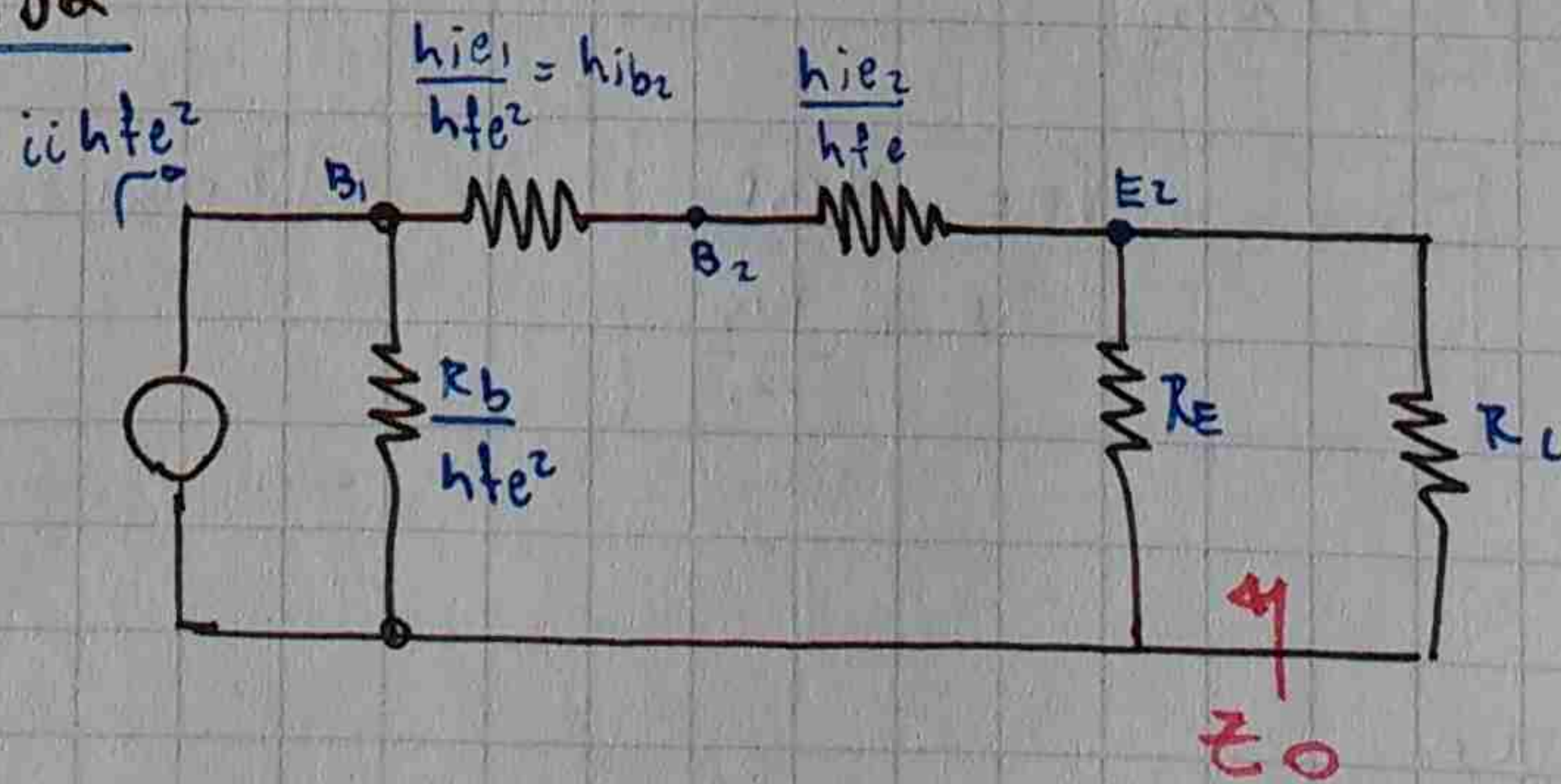


Amplificador Diferencial

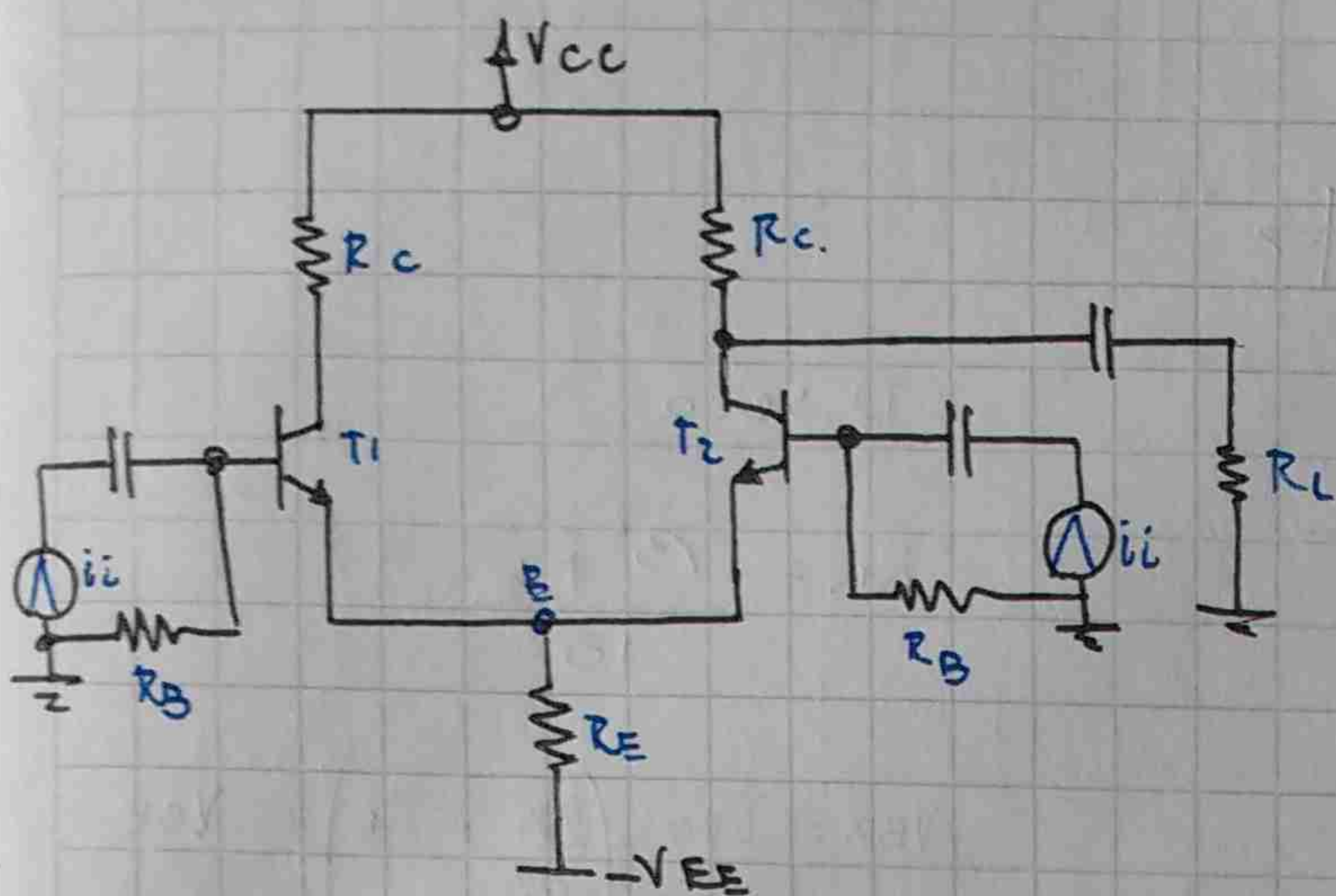

$$I_{CQ1} = I_{CQ2}$$

$$I_{RE} = I_{CQ1} + I_{CQ2} = 2I_{CQ1}$$

$$V_{RE} = 2I_{CQ2} R_E = I_{CQ2} 2R_E$$

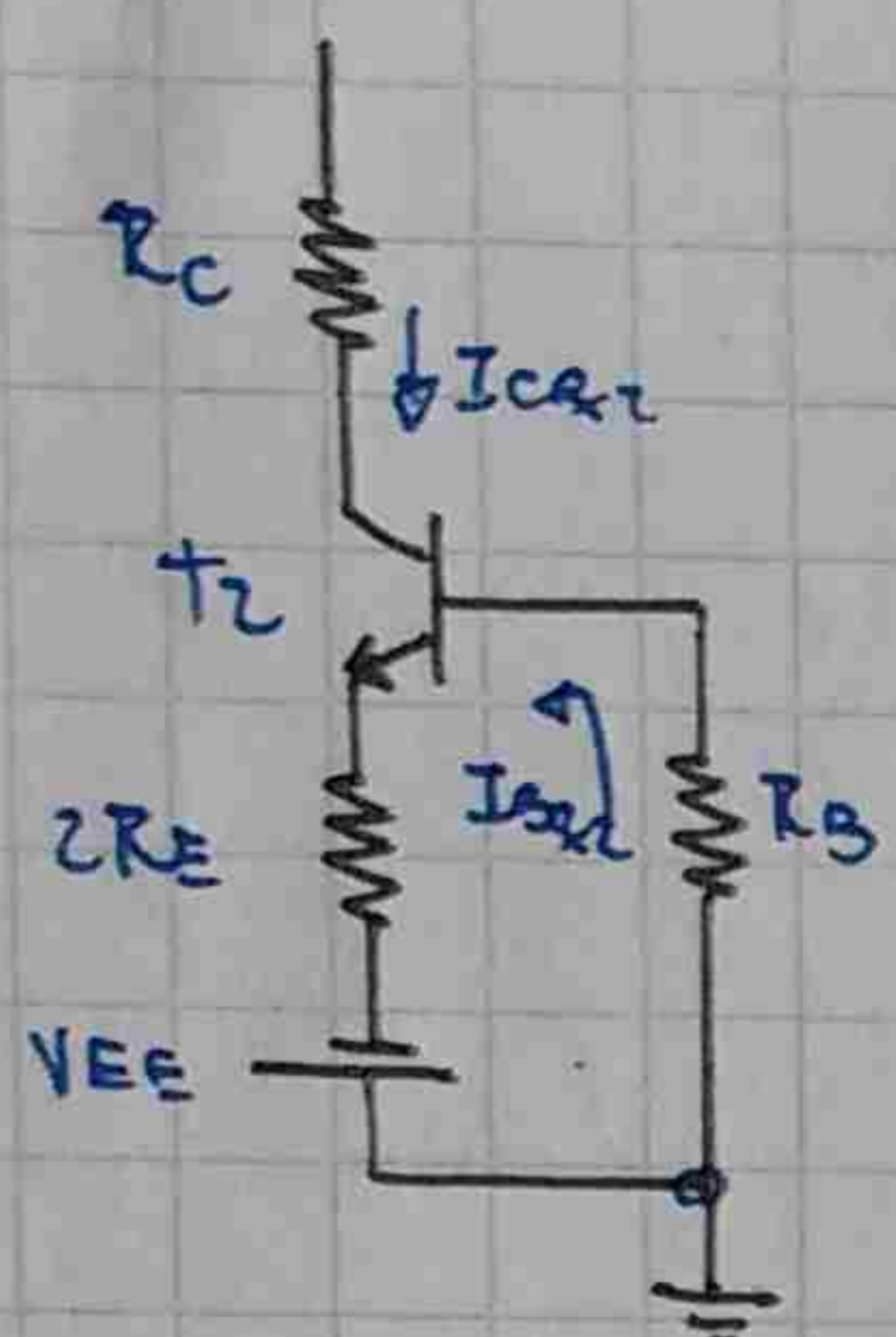


$$I_{CQ2} = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{2R_E + \frac{R_B}{\beta}}$$

$$V_{CEQ2} = 2V_{CC} - I_{CQ2}(R_C + 2R_E)$$

$$\text{Si } R_C = (\text{iguales}) \quad V_{CEQ1} = V_{CEQ2}$$


Modo Co-m. $i_c = \frac{i_1 + i_2}{2}$

Modo diferencial $i_d = i_2 - i_1$

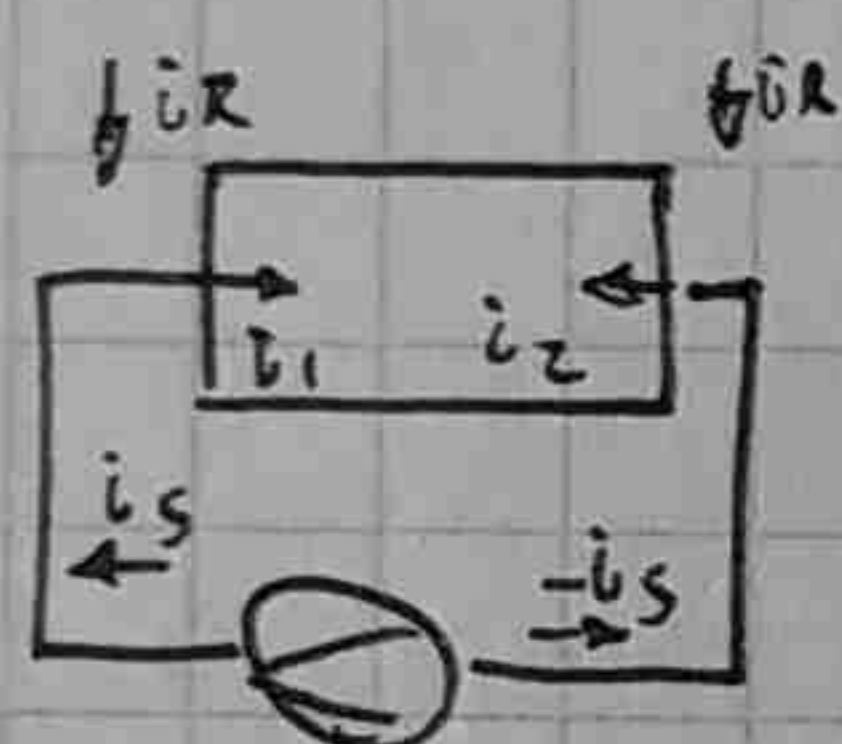

$$\left. \begin{aligned} i_c &= \frac{i_1 + i_2}{2} \\ i_d &= i_2 - i_1 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} i_1 &= i_c - \frac{i_d}{2} \\ i_2 &= i_c + \frac{i_d}{2} \end{aligned}$$


$$i_L = A_c i_c + A_d i_d$$

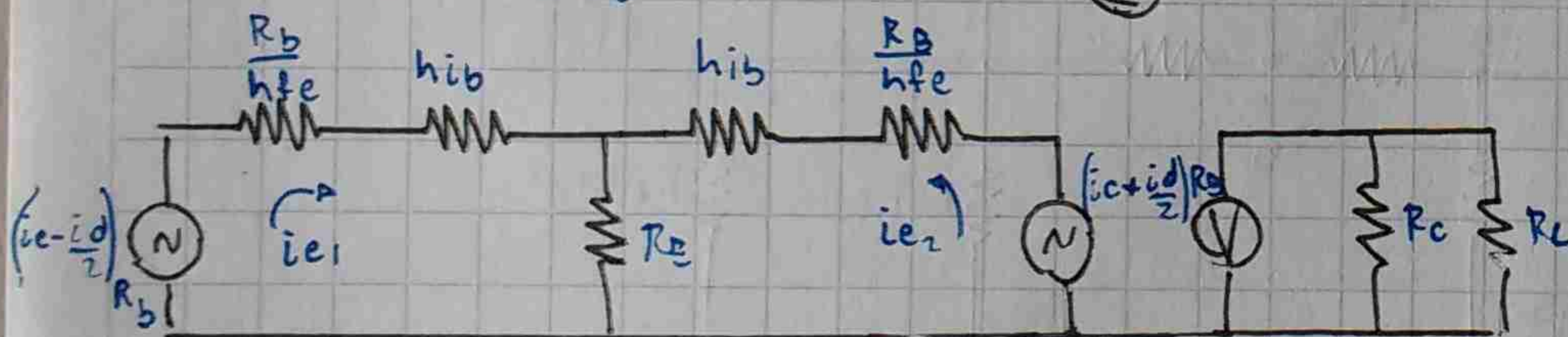

Por superposición

$$i_L = \underbrace{\left(\frac{-R_C}{R_C + R_L} \right) \frac{R_B}{2R_E + \frac{R_B}{\beta}}}_{A_c} + \underbrace{\left(\frac{-R_C}{R_C + R_L} \right) \frac{R_B}{\frac{R_B}{\beta}}}_{A_d} i_d$$

Agregando un 3er Trans.

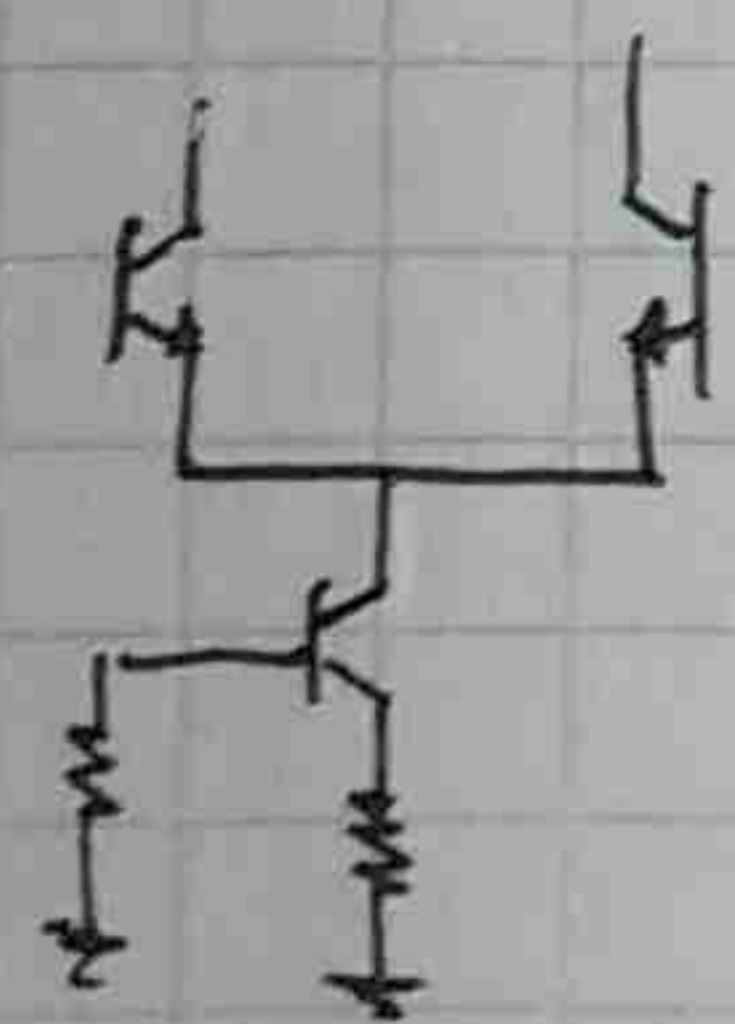



$$I_{CQ3} = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{\beta}}$$

$$I_{CQ1} = I_{CQ2}$$



Salida si-étrica

Impedancia entrada:

Asimétrica

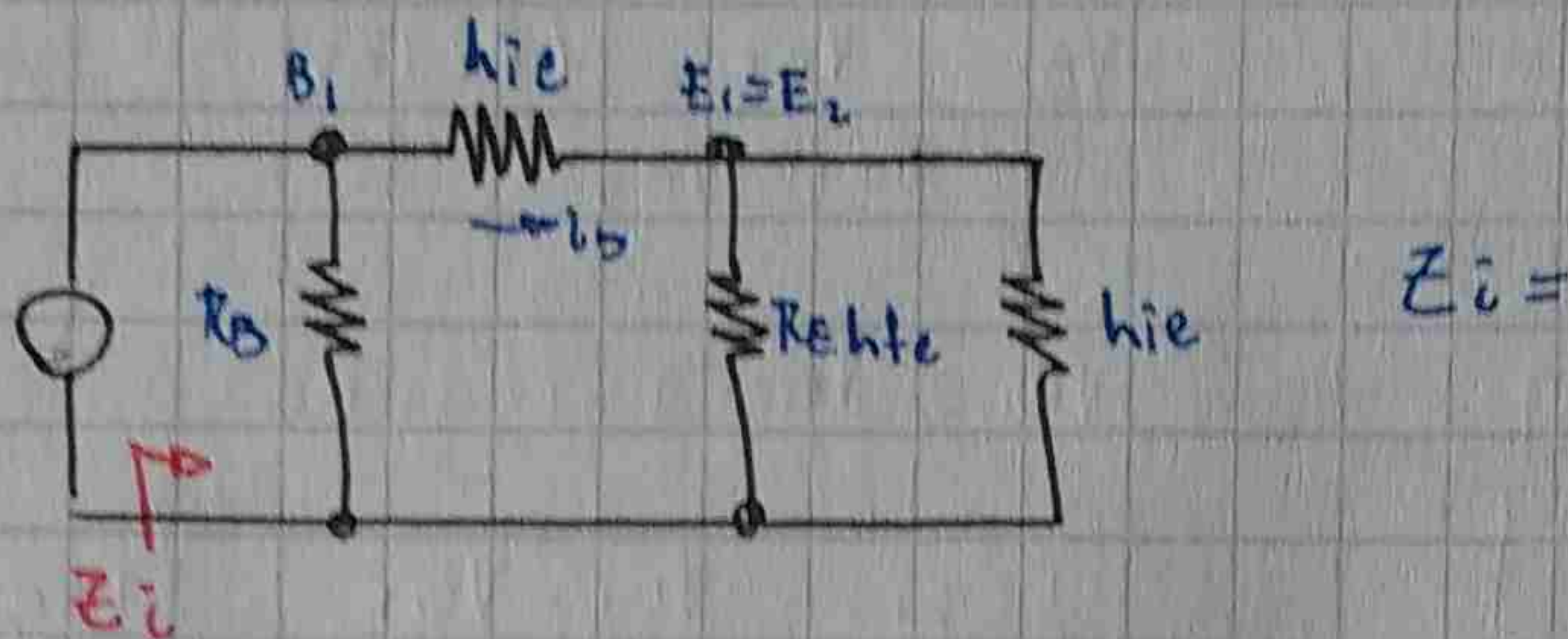
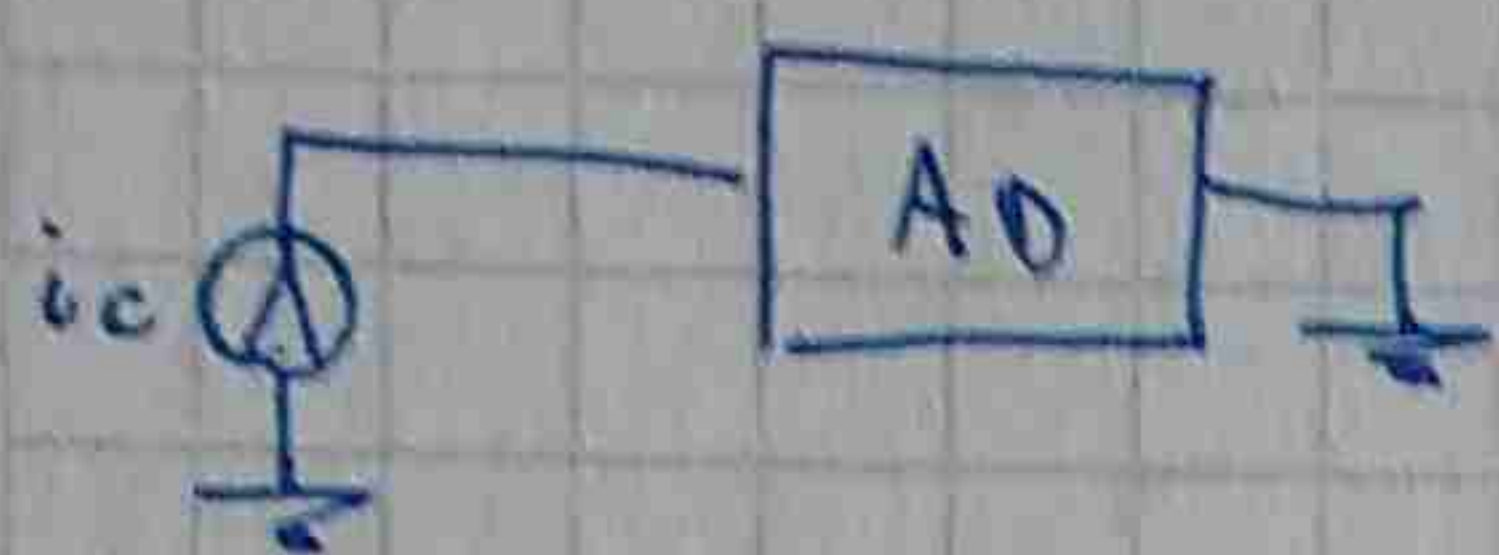


Simétrica

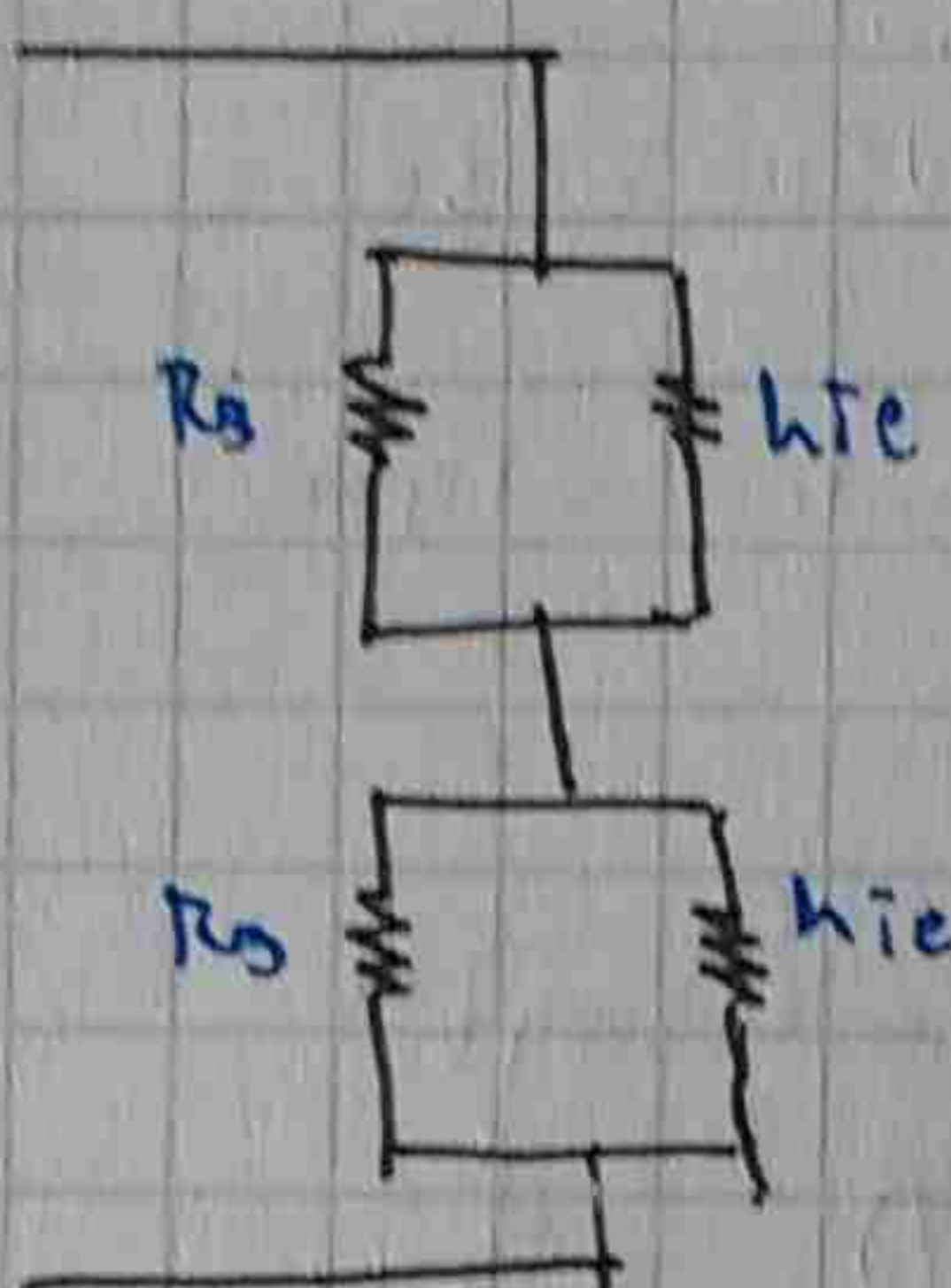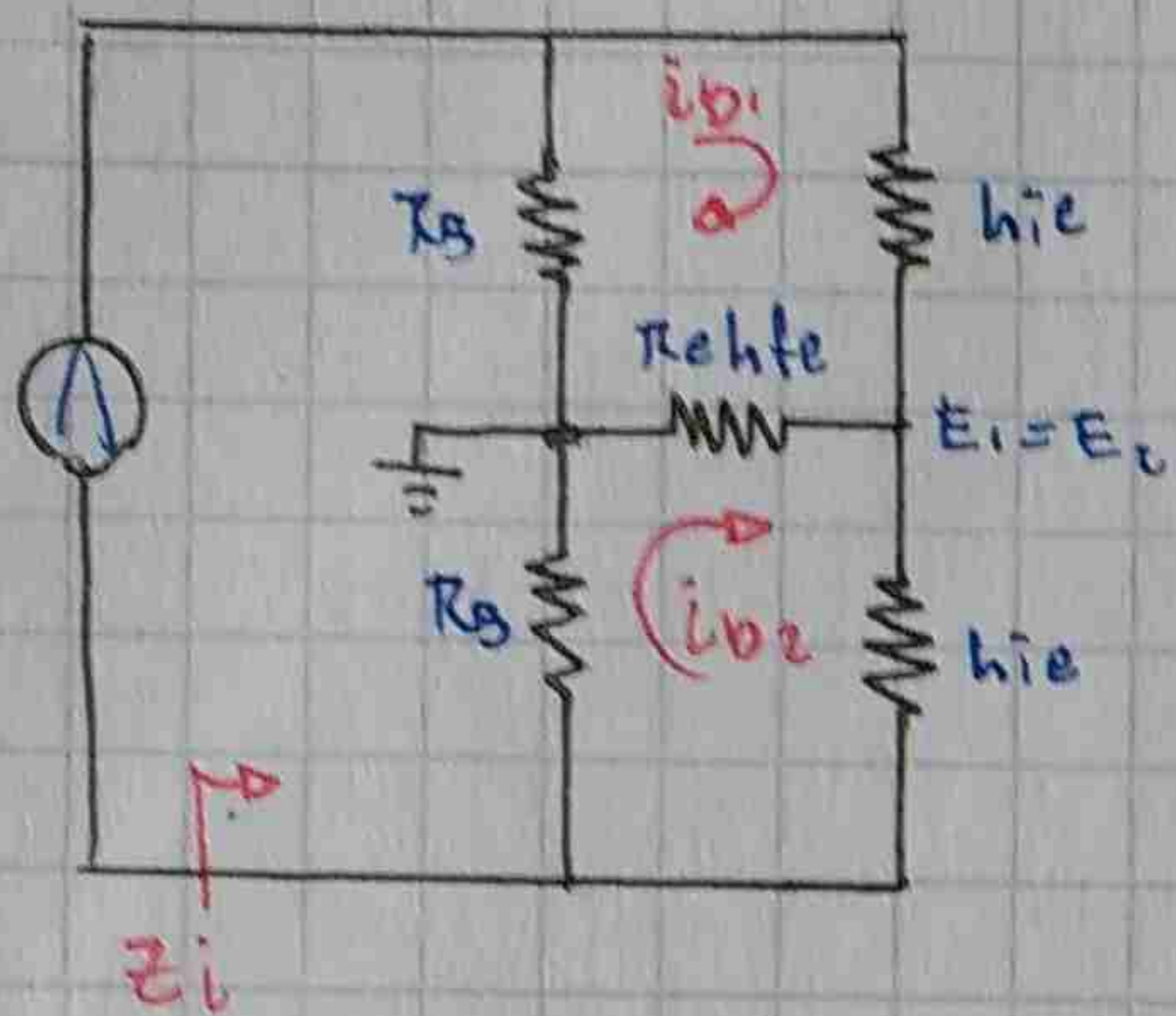

$$Z_i = 2(h_{ie} // R_B)$$

Co-ún

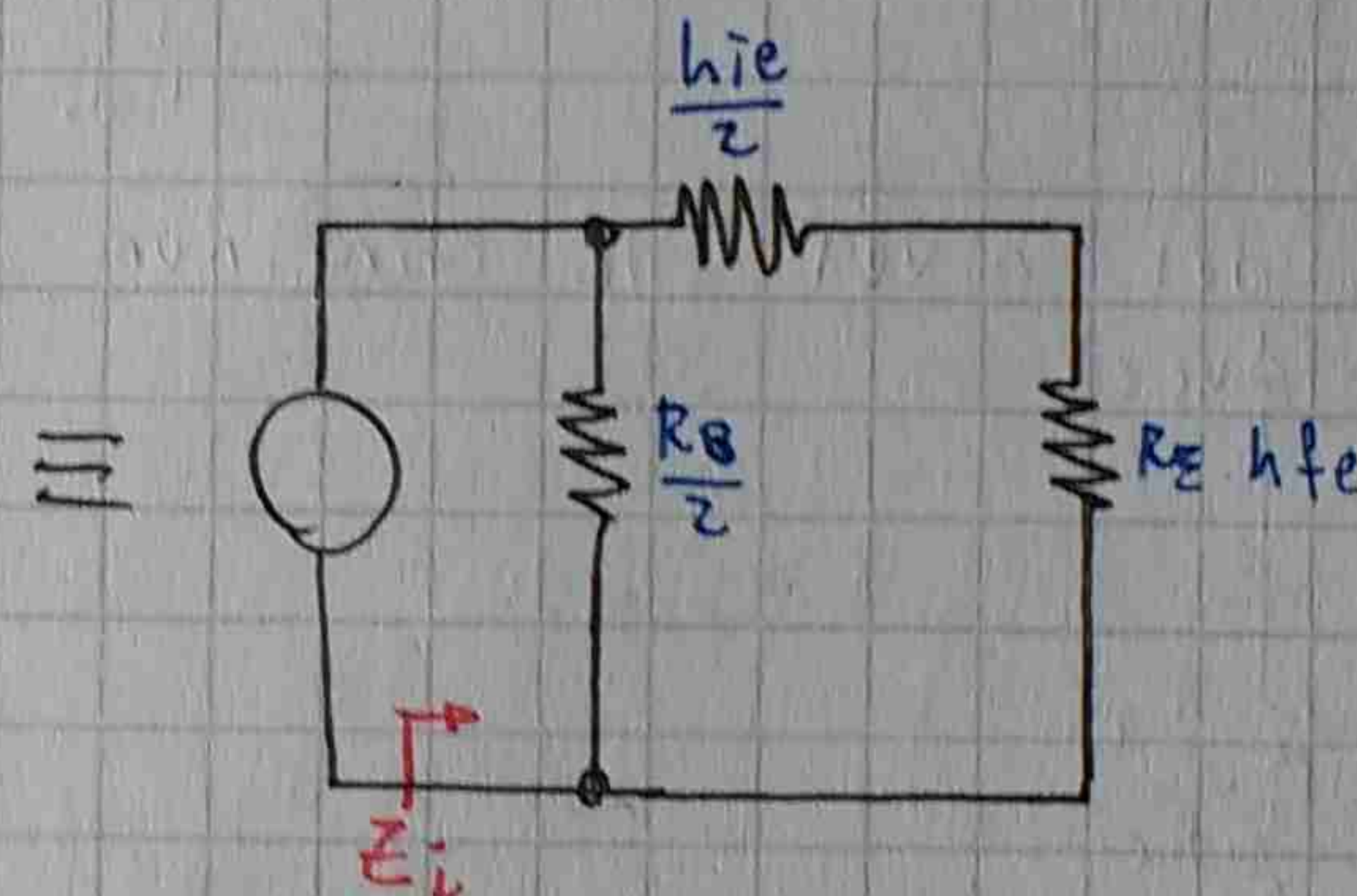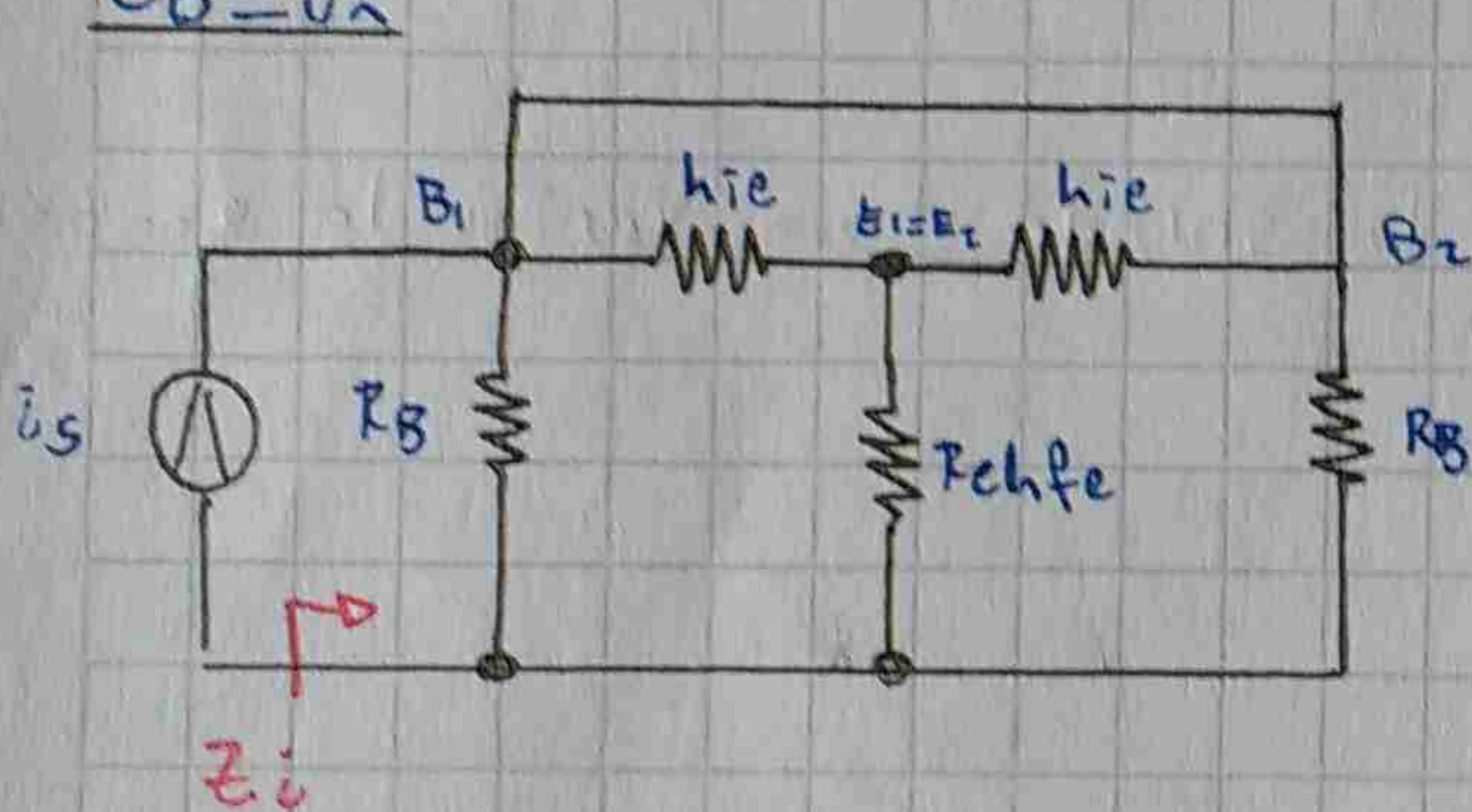


Amplificador Cascode

- Para evitar la distorsión del ancho de banda debido a la realimentación por el cap inter-electrónico


$$C_M = C_{bc} (1 + g_m R_L)$$

$$C_M = f(R_L) \text{ etapa siguiente}$$

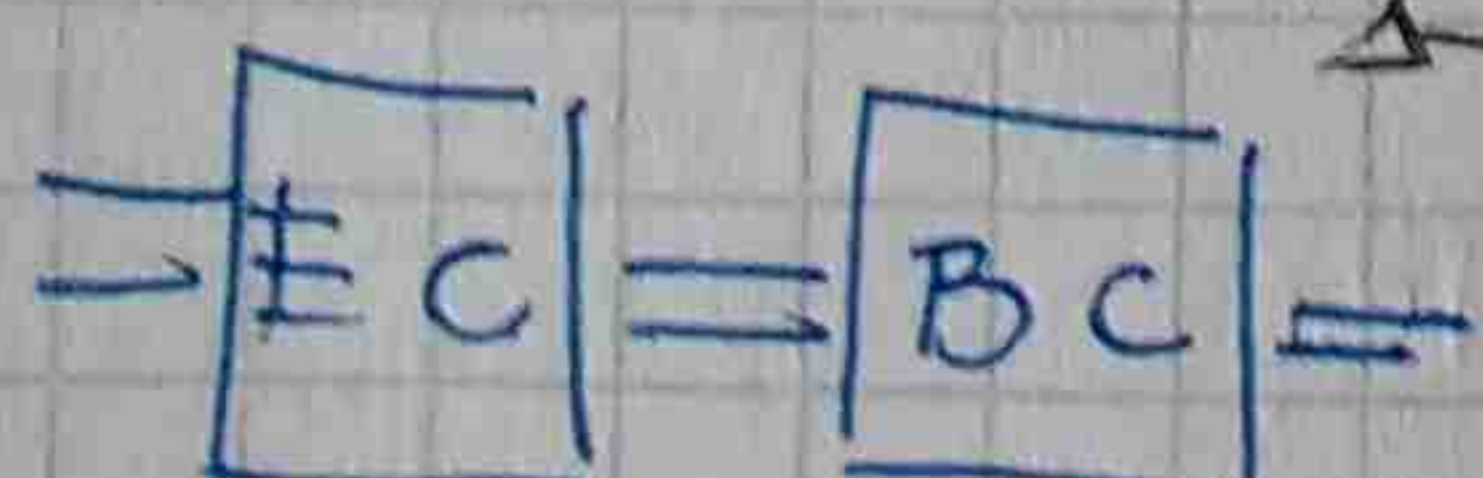

Cascode

Baja impedancia de entrada

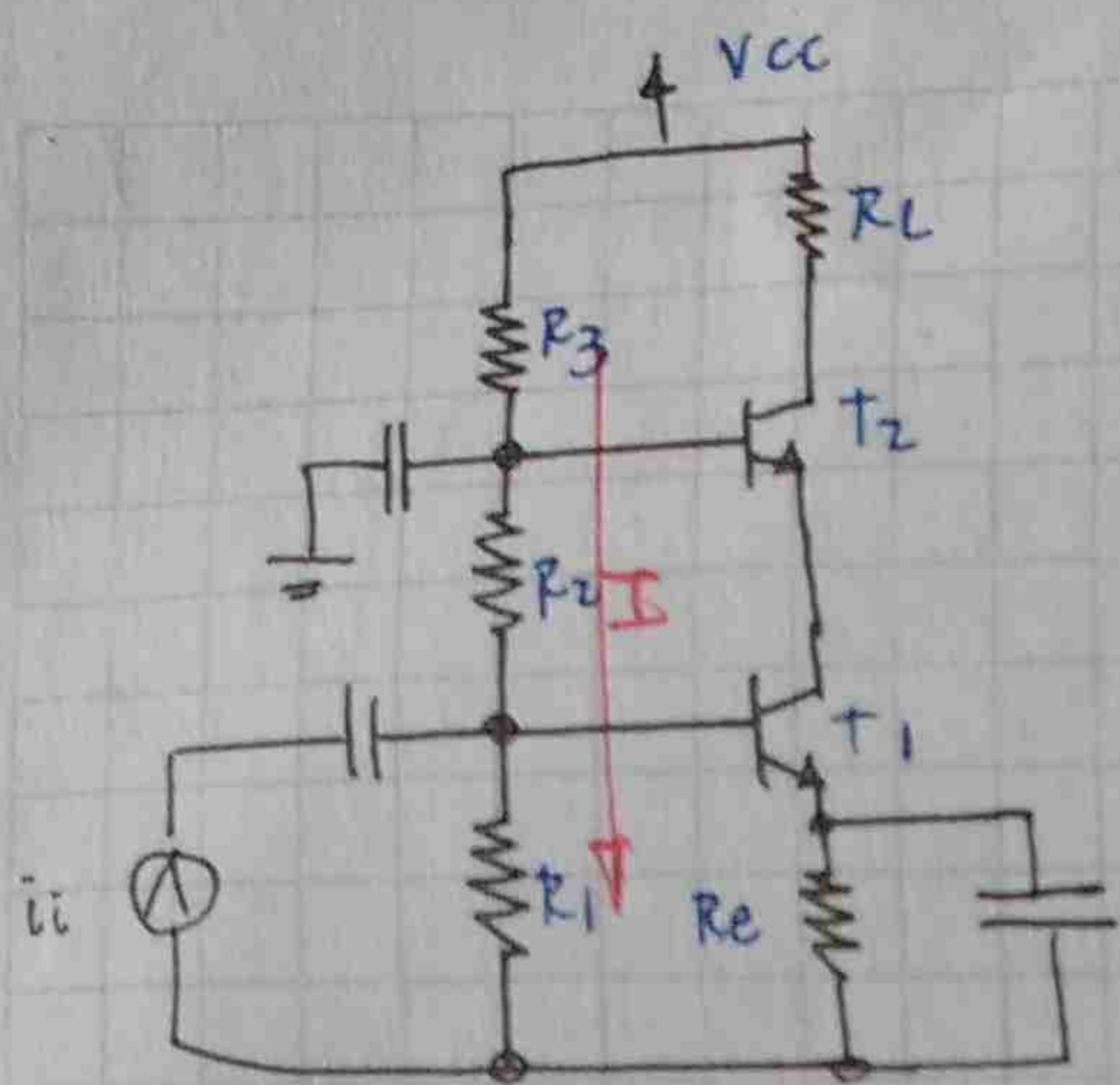

$$I \gg \begin{cases} I_{BQ1} \\ I_{BQ2} \end{cases}$$

$$V_{B2} = \frac{V_{CC} (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$V_{B1} = \frac{V_{B2}}{R_1 + R_2} \cdot R_1$$

$$V_{B1} = V_{BE} + I_{CQ1} R_E$$

$$I_{CQ1} = \frac{V_{B1} - V_{BE}}{R_E} = I_{CQ2}$$


$$I_{BQ2} = \frac{I_{CQ2}}{\beta} = I_{BQ1}$$

$$V_{CEQ1} = V_{B2} - V_{BE} - I_{CQ1} R_E$$

Vengo desde la base.


$$V_{CEQ2} = V_{CC} - I_{CQ2} (R_L + R_E)$$

con la anterior

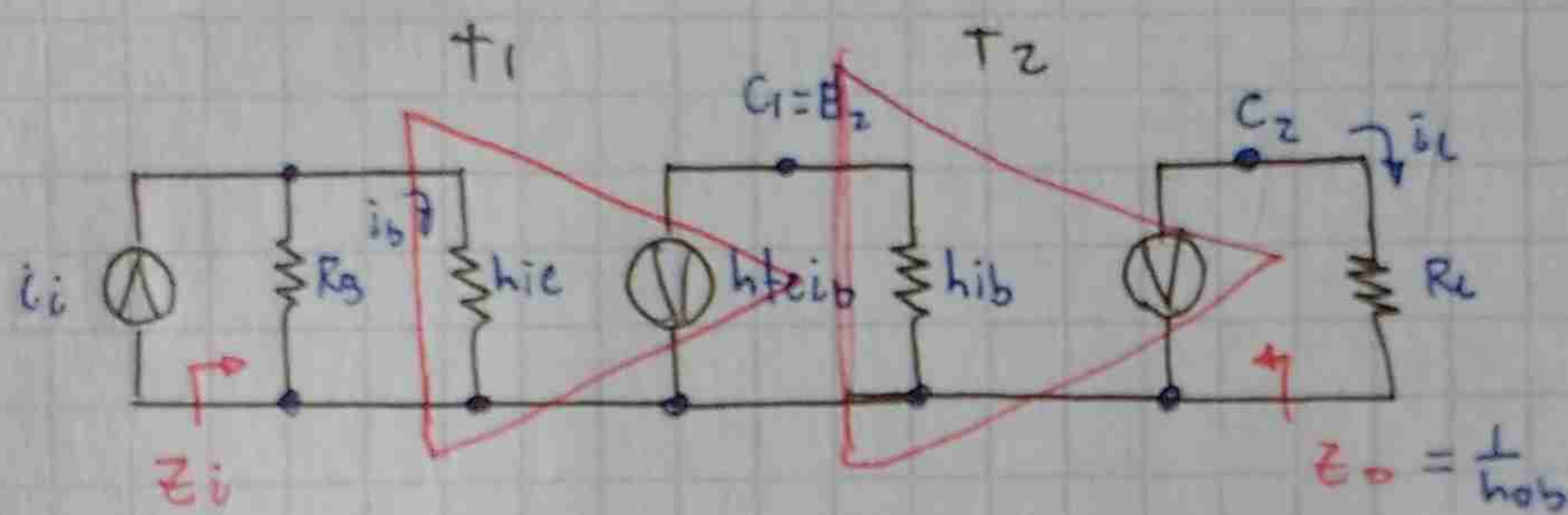

CO - o desplazador del nivel de continua a la salida sin variar la ganancia Av

(2)

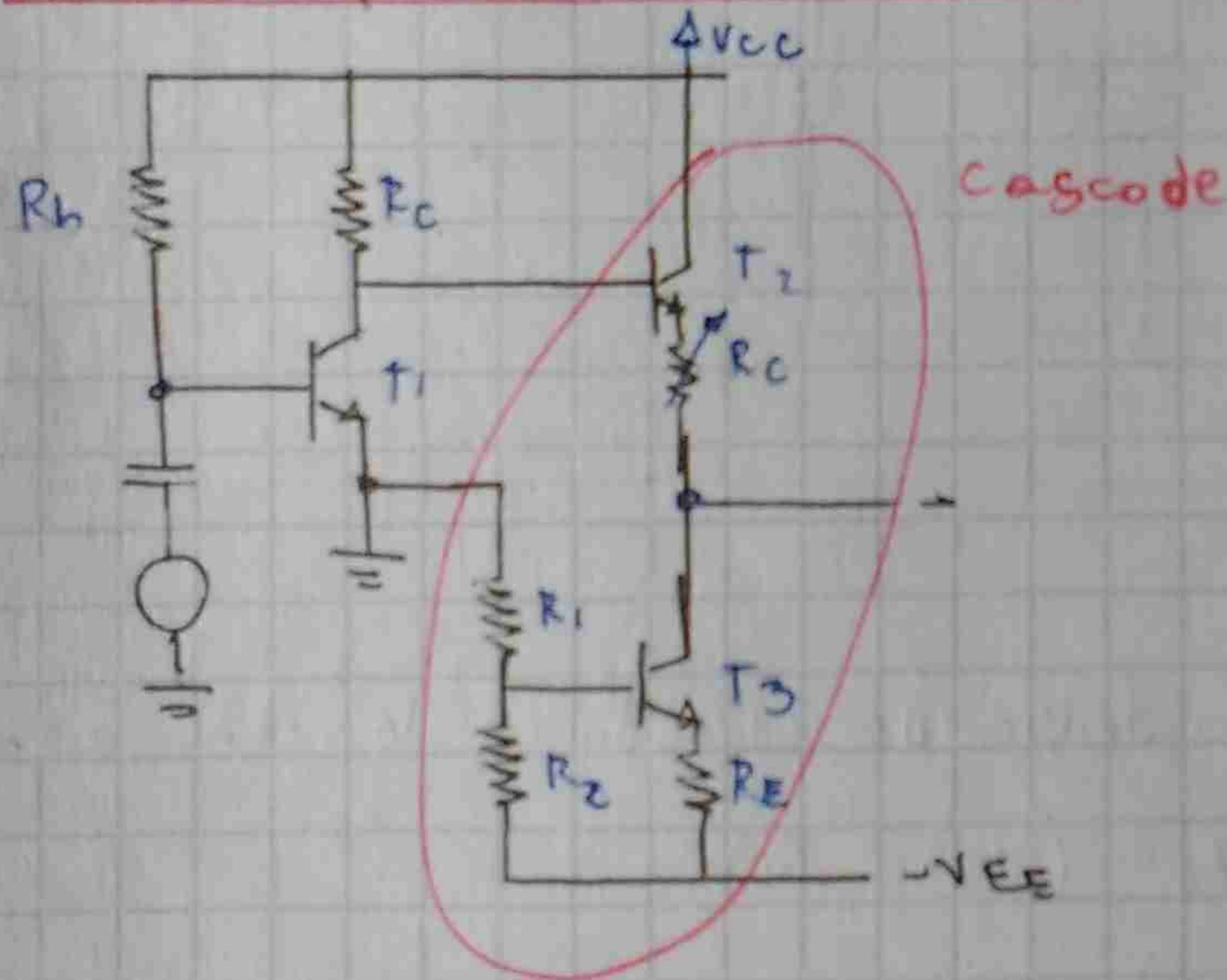

$$I_{BQ1} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_{CQ1} = \beta I_{BQ1}$$

$$I_{CQ1} \gg I_{BQ2}$$

$$V_{B2} = V_{C1} = V_{CC} - I_{CQ1} R_C$$

$$V_{E2} = V_{B2} - V_{BE}$$

$$V_{E2} = I_{CQ3} R'_E = V_L$$

$$V_{B3} = \frac{-V_{EE}}{R_1 + R_2} R_1$$

$$V_{E3} = V_{B3} - V_{BE}$$

$$V_{E3} = V_{B3} - V_{BE}$$

$$I_{CQ3} = \frac{V_{RE}}{R_E} = \frac{V_{E3} - (-V_{EE})}{R_E} = I_{CQ2}$$

$$R'_E = \frac{V_{E2} - V_L}{I_{CQ3}} \quad \text{offset}$$